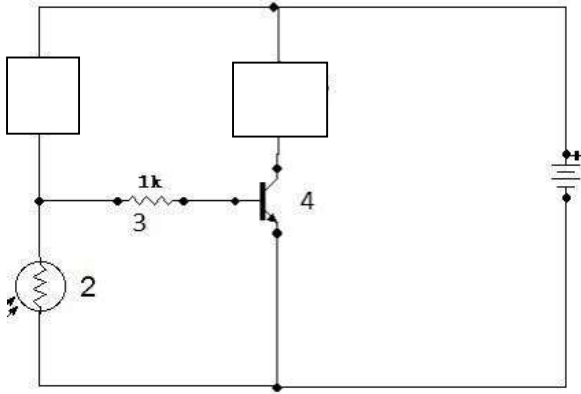


ورقة عمل

الهدف : شرح وظائف مكونات نظام دائرة غياب الضوء و آلية عملها

...../ التاريخ

...../ اليوم



أكمل/ي الجزء الناقص في الرسمة :-

✚ ما اسم الدارة ؟

✚ مانوع المجس المستخدم؟

✚ أداة المدخلات..... أداة العمليات.....

✚ أداة الإخراج

✚ ما نوع العلاقة بين كمية الضوء و المقاومة الضوئية (LDR)؟

.....

✚ اشرحي / مبدأ عمل المقاومة الضوئية (LDR)؟

♣ عندما تتعرض للضوء :

.....

♣ عدم وجود ضوء :

.....

اكمل الجدول مكونات النظام السابق -

وظائفه	رمزه	العنصر
		البطارية
		الترانزستور
		ثنائي باعث للضوء
		المقاومة المتغيرة
		المقاومة الثابتة
		مقاومة LDR

