



المسار المهني - الفرع الصّناعيّ

م. فخري صباح



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي 2018 / 2019م

الإشراف العام

رئيس لجنة المناهج	د. صبري صيدم
نائب رئيس لجنة المناهج	د. بصري صالح
رئيس مركز المناهج	أ. ثروت زيد

الدائرة الفنية

الإشراف الفني	كمال فحماوي
التصميم	منال رمضان

التحرير اللغوي

أ. وفاء الجيوسي

الرسومات

أ. سالم سالم

متابعة المحافظات الجنوبية

د. سميرة النخالة

الطبعة التجريبية

2020 م / 1441 هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين
وَأَنَّ الْأَوَّلَ لِلَّهِ وَالْآخِرَ لِلَّهِ



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | moehe.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

هاتف +970-2-2983280 فاكس +970-2-2983250

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واعٍ لعدد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلئ للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تألفت وتكاملت؛ ليكون الناتج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطر لهذا التطوير، بما يعزّز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، واللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج الفلسطينية
آب / 2018م

يأتي هذا المقرر ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتحديث المناهج الفلسطينية وتطويرها لفروع التعليم المهني، بحيث يتضمن مجموعة كفايات يمتلكها خريج التعليم المهني التي يتطلبها سوق العمل، ومواكبة آخر التطورات الحديثة في علم الصناعة، والتدريب العملي بما يتواءم مع متطلبات عصر المعرفة.

لقد تم تأليف هذا الكتاب ضمن منهجية الوحدات النمطية المبنية على المواقف والأنشطة التعليمية، بحيث يكون الطالب منتجاً للمعرفة لا مُتلقياً لها، بحيث يعطى للطالب الفرصة للانخراط في التدريبات التي تُنفَّذ بروح الفريق، والعمل الجماعي، لذا تضمنت وحدات هذا المقرر الحالات الدراسية التي تعمل على تقريب الطالب المتدرب من بيئة سوق العمل، والأنشطة التعليمية ذات الطابع التطبيقي المتضمنة خطة العمل الكاملة للتمرين؛ لما تحتويه من وصف تنفيذ التمرين، ومنهجيته، وموارده، ومتطلباته، إضافة إلى صناديق المعرفة، وقضايا التفكير التي تُدكي ذاكرة الطالب.

لقد تم ربط أنشطة هذا الكتاب وتدريباته بقضايا عملية مُرتبطة بالسياق الحياتي للطالب، وبما يُراعي قدرته على التنفيذ، كما تم التركيز على البيئة والسوق الفلسطيني وخصوصياتها عند طرح الموضوعات، وربطها بواقع الحياة المعاصر، وتجلّى ذلك من خلال الأمثلة العملية، والمشاريع الطلابية، حيث تم توزيع مادة الكتاب الذي بين أيدينا على ما يأتي:

احتوى (الفصل الأول) على أربع وحدات نمطية، الوحدة الأولى تتعلق ببناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار المستمر وصيانتها، أما الوحدة الثانية فتتعلق ببناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار المتناوب وصيانتها، والوحدة الثالثة عن بناء الدارات الإلكترونية التماثلية البسيطة وصيانتها، وأما الوحدة الرابعة تتعلق ببناء الدارات الإلكترونية الرقمية البسيطة وصيانتها.

ولما كانت الحاجة لصقل المعلومة النظرية بالخبرة العملية، فقد تم وضع مشروع في نهاية كل وحدة نمطية؛ لتطبيق ما تعلّمه الطلبة، ونأمل تنفيذه بإشراف المعلم.

والله نسأل أن نكون قد وفقنا في عرض موضوعات هذا الكتاب بما يراعي قدرات الطلبة، ومستواهم الفكري، وحاجاتهم، وميولهم النفسية والوجدانية والاجتماعية، وكلنا أمل بتزويدنا بملاحظاتهم البناءة؛ ليتم إدخال التعديلات والإضافات الضرورية في الطبعة اللاحقة؛ ليصبح هذا الجهد تاماً متكاملاً خالياً من أي عيب أو نقص قدر الإمكان.

والله ولي التوفيق

فريق التأليف

الوحدة الأولى: بناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار المستمر وصيانتها.

- فحص القوة الدافعة للبطاريات وتحديد صلاحيتها.
- تمييز المقاومات المختلفة وقياس قيمها.
- بناء نماذج لدارات كهربائية باستخدام لحام القصدير.
- فحص وقياس الجهد والتيار الكهربائي.
- قياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة وعناصرها.

الوحدة الثانية: بناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار المتناوب وصيانتها.

- فحص الإشارات الكهربائية باستخدام جهاز راسم الإشارة.
- تمييز المكثفات وفحصها.
- تركيب المكثفات.
- تمييز الملفات وفحصها.
- تركيب الملفات.
- فحص المرحلات وتركيبها.
- فحص المحولات وتشغيل حمل أومي باستخدام محوّل.

الوحدة الثالثة: بناء الدارات الإلكترونية التماثلية البسيطة وصيانتها.

- تمييز الثنائيات وفحصها.
- بناء دارات التقويم باستخدام الثنائيات.
- بناء دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد.
- تمييز الترانزستورات، وفحص صلاحيتها، وتحديد أطرافها.
- بناء دائرة مضخم ترانزستوري.
- تمييز العناصر الإلكترونية الضوئية، وفحصها.

الوحدة الرابعة: بناء الدارات الإلكترونية الرقمية البسيطة وصيانتها.

- تمييز البوابات المنطقية وفحصها.
- تمييز النطاطات وفحصها وتركيبها.
- بناء مسجلات الإزاحة، وتشغيلها.
- بناء العدادات الثنائية، وتشغيلها.

الوحدة الأولى

بناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار
المستمر وصيانتها



في حياتنا العملية كثيراً ما
نتحكم بأجهزة التيار المتناوب
الكبيرة باستخدام أجهزة تيار
مستمر صغيرة.

الملتقى التربوي

<https://www.wepal.net>

www.wepal.net | RESOURCE #114499 | TRACK bf52aab8bd735909

الوحدة الأولى: بناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار المستمر وصيانتها

يتوقع من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على
توظيف المعارف والمهارات المختلفة في الكهرباء، في بناء دارات كهربائية بسيطة ذات تيار مستمر في
حياتنا اليومية، وذلك من خلال الآتي:

1. فحص القوة الدافعة للبطاريات، وتحديد صلاحيتها.
2. تمييز المقاومات المختلفة، وقياس قيمها.
3. بناء نماذج لدارات كهربائية باستخدام لحام القصدير.
4. فحص وقياس الجهد والتيار الكهربائي.
5. قياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة وعناصرها.

الكفايات المهنية:

الكفايات المتوقع من الطلبة امتلاكها بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها:

أولاً: الكفايات الاحترافية

- توظيف البيانات وتحليلها حول بناء الدارات الكهربائية البسيطة ومكوناتها الأساسية من بطاريات ومقاومات، وعملية لحامها بالقصدير على ألواح الفيبر، بالإضافة إلى كيفية قياس الكميات الكهربائية الأساسية وقياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة في الدارة وعناصرها.
- اختيار المواد والعناصر والأدوات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
- القدرة على استخدام جهاز القياس متعدد الأغراض (DMM)، لقياس الكميات الكهربائية الأساسية.
- القدرة على فحص القوة الدافعة للبطاريات وتحديد صلاحيتها.
- فحص المقاومات المختلفة، وقياس قيمها.
- القدرة على رسم وتوصيل المخططات الكهربائية، والتحقق من عملها.
- القدرة على استخدام كاوي اللحام بشكل آمن.
- الالتزام بقواعد السلامة المهنية والسلوك المهني.

ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصية

- المصادقية في التعامل مع الزبون والحفاظ على خصوصيته وتلبية احتياجاته.
- القدرة على إقناع الزبون واستيعاب رأيه.
- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص عند الحاجة لذلك.
- العمل ضمن فريق ومساعدة الآخرين.
- التواصل الحسن وتبادل الخبرات مع الآخرين.
- الالتزام بالمواعيد وأخلاقيات المهنة.
- كتابة التقارير إلى المسؤول عن العمل.
- المبادرة إلى الاستفسار والاستكشاف والقدرة على الوصول للمعلومة.
- القدرة على تطوير الذات ومتابعة الأمور الفنية المستجدة وتطوير المهارات.

ثالثاً: الكفايات المنهجية

- التعلم التعاوني.
- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- البحث العلمي.



قواعد الأمن والسلامة المهنية



- ارتداء ملابس السلامة المهنية المناسبة. للعمل (خوذة، وكفوف يدوية، وحذاء عازل)
- استخدام العدد والأدوات والتجهيزات المطابقة لقواعد الأمن والسلامة.
- ضبط الأميتر والفولتميتر قبل إغلاق المفتاح الكهربائي في أي دائرة كهربائية.
- التأكد من فصل مصدر القدرة الكهربائية قبل البدء بفك العناصر الإلكترونية وتركيبها على اللوحات.
- الانتباه لعدم عمل أي دائرة قصر بين أي ترانزستور وأي عنصر آخر أثناء عملية اللحام بالقصدير.
- استخدام الأجهزة والأدوات المختلفة بحذر وانتباه، واتباع تعليمات الشركات الصانعة.
- المحافظة على نظافة مكان العمل وترتيبه قبل التنفيذ وبعد الانتهاء منه.



1-1 الموقف التعليمي التعلّمي الأول: فحص القوة الدافعة الكهربائية للبطاريات وتحديد صلاحيتها

وصف الموقف التعليمي التعلّمي: حضر أحد الزبائن إلى محل صيانة أجهزة خلية بعد ملاحظته أن بطارية هاتفه منتفخة، وهاتفه لا يعمل نهائياً، وشاشته مطفأة تماماً، رغم وضعه لعدة ساعات على الشاحن.

العمل الكامل			
خطوات العمل	الوصف	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّها	• أجمع بيانات من الزبون عن: • عمر البطارية حسب الوقت الذي اقتنى فيه الهاتف أو من خلال تاريخ إصدار الهاتف. • هل يتم فصل الهاتف عن مصدر التيار الكهربائي إذا وصلت نسبة شحن الهاتف إلى 100%؟ • أجمع البيانات عن: • كيفية استخدام الساعة الرقمية. • أنواع البطاريات. • كيفية فحص القوة الدافعة الكهربائية للبطارية. • كيفية توصيل البطاريات.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (الطلب الخطي للزبون، كتالوج الساعة الرقمية DMM، كتالوجات أنواع البطاريات ومواصفاتها الفنية). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات تتعلق بالبطاريات، أنواعها، طريقة فحصها، طرق توصيلها وكيفية استخدام الساعة الرقمية).
أخطط وأقرر	• أصنف البيانات (الساعة الرقمية، أنواع البطاريات، فحص القوة الدافعة الكهربائية للبطارية، توصيل البطاريات). • أحدد خطوات العمل: • العدد والأدوات والوثائق التي تلزمهم في التنفيذ. • تصنيف أنواع البطاريات. • طريقة فحص القوة الدافعة للبطارية باستخدام الساعة الرقمية. • طرق توصيل البطاريات. • مراحل فحص البطارية. • إعداد جدول وقت التنفيذ. • عرض القرارات على المدرب.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: (المعلومات الفنية الظاهرة على جهاز الهاتف الخليوي، كتالوجات أنواع البطاريات ومواصفاتها الفنية، دليل الشركة المصنعة للساعة الرقمية).

• أجهزة ومعدات: (ساعة رقمية DMM، بطاريات متنوعة (بطاريات جافة متنوعة قابلة وغير قابلة لإعادة الشحن، بطاريات سائلة، قرصية، ليثيوم)، أسلاك ملائمة، جهاز الهاتف الخليوي).	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات. • العصف الذهني.	• ارتداء ملابس العمل • الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالموقف: • الحذر من عدم توصيل قطبي البطارية معاً بشكل مباشر (من خلال موصل) حتى لا تحدث شرارة كهربائية أو تتولد حرارة زائدة في الموصل، وذلك حفاظاً على سلامة البطارية. • بعد الانتهاء من فحص البطاريات يجب التأكد من حفظها في مكان جاف وإبقاء أقطابها غير متصلة. • تحتوي بعض البطاريات على سوائل حارقة لذا نحرص على عدم ملامستها مباشرة باليد. • البطاريات الجافة تحتوي على مواد كيميائية خطيرة وسامة فلا نحاول فتحها أو كسرها. • توزيع أنواع البطاريات. • استخدام العدد والأدوات المناسبة لعملية الفحص • ضبط متغيرات ساعة القياس الرقمية لملاءمة المهمة المطلوبة. • فحص البطاريات باستخدام DMM. • فحص صلاحية البطارية (تالفة أم لا). • فحص بطارية الهاتف الخليوي. • استبدال البطارية التالفة. • توصيل البطاريات على التوالي وعلى التوازي وفحص خصائص التوصيل.	أنفذ
• الوثائق: (المعلومات الفنية الظاهرة على جهاز الهاتف الخليوي، كتالوجات أنواع البطاريات ومواصفاتها الفنية، دليل الشركة المصنعة للساعة الرقمية) • أجهزة ومعدات: (ساعة الفحص DMM، جهاز الزبون)	• البحث العلمي.	• أتأكد من: (طريقة استخدام DMM، نوع البطارية، طريقة فحص أي بطارية، طرق توصيل البطاريات). • أتأكد من تلف بطارية الهاتف الخليوي وعدم قابليتها لإعادة الشحن، وأن الجهاز يعمل بالشكل الصحيح حسب طلب الزبون.	أتحقق

• أوثق: (أصناف البطاريات، نتائج فحص البطاريات، نتائج فحص خصائص التوصيل للبطاريات). • أوثق نتيجة فحص بطارية الهاتف الخليوي بما يحقق المواصفات المطلوبة. • أعرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (فحص القوة الدافعة الكهربائية للبطاريات وتحديد صلاحيتها).	• أوثق وأعرض	• التعلّم التعاوني. • النقاش في مجموعات. • قرطاسية، منصة عرض.	• التكنولوجيا: (جهاز عرض LCD، جهاز حاسوب، الإنترنت).
• رضا الزبون وموافقته على عمل الجهاز بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة فحص الجهاز للمواصفات، والمعايير.	• أقوم	• البحث العلمي. • حوار ومناقشة.	• الوثائق: (دليل الشركة المصنعة للساعة الرقمية، مواصفات البطاريات من الشركة الصانعة، مواصفات جهاز الهاتف الخليوي من الشركة الصانعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)).

الأسئلة:



- أقوم بتجميع عدد من البطاريات المتوفرة في المشغل (مثال: بطارية جهاز هاتف خليوي، وبطارية جهاز هاتف لا سلكي، وبطارية ساعة حائط، وبطارية سيارة، وبطارية ساعة يد... إلخ) ومن ثم أقوم بـ:
- تحديد نوع كلّ بطارية.
 - فحص كلّ بطارية باستخدام الساعة الرقمية (DMM).
 - تحديد أقطاب كلّ بطارية.

أتعلّم:



البطاريات

نشاط (1)

قام زبون بإحضار جهاز هاتف لا سلكي شاشته مطفأة تماماً، ولا يستجيب للمناداة من القاعدة، رغم وضعه لعدة ساعات على الشاحن (القاعدة)، فكيف يمكن فحص بطارية الجهاز؟



أجهزة قياس رقمية متعددة القياسات (الملمتير) (Digital Multimeter- (DMM)

جهاز القياس الرقمي هو جهاز قياس إلكتروني تظهر الكميات المقاسة في صورة أرقام على شاشات عرض رقمية، وقد كانت أغلب أجهزة القياس السابقة أجهزة تماثلية. بدأت أجهزة القياس الرقمية في الانتشار بسرعة نتيجة التقدم السريع في تصنيع أشباه الموصلات والهندسة الرقمية والدوائر المتكاملة والدوائر المنطقية، إلى أن أمكن إنتاج أجهزة قياس دقيقة، وتم الاستغناء عن المؤشر الذي كان العلامة المميزة للأجهزة التماثلية. ويُعدّ الجهاز المتعدد القياس جهازاً يشمل قياس كلاً من الجهد (V) والمقاومة (R) والتيار (I)، هذا بالإضافة إلى اختبارات أخرى ثانوية مثل اختبار الديودات (Diode) واختبار الاستمرارية (Continuity) وقياس السعة (Capacitance) وقياس التردد (Frequency) واختبار الترانزستور (Transistor) ...إلخ. ويوضح الشكل (1) واجهة أحد أنواع الأجهزة متعددة القياسات. وقبل استخدام هذا النوع من الأجهزة يجب قراءة كتيب التعليمات الخاص به لمعرفة كيفية تهيئة الجهاز لقياس الكمية المراد قياسها حتى لا يتلف الجهاز.

وتعدّ مثل هذه الأجهزة من الوحدات الأساسية في أي معمل أو ورشة أو مركز صيانة، ومن الضروري أن تصبح أساس التجهيزات (العدة) الشخصية لأي فني أو مهندس يعمل في مجال الاتصالات والإلكترونيات، حيث إن الأجهزة متعددة القياس لا تختلف كثيراً فيما بينها، فأغلبها تتشابه معاً في وظائف القياسات الأساسية (الجهد والتيار والمقاومة)، بينما تتفاوت في مدى القياس لكل كمية كهربائية، وكذلك تتفاوت في الوظائف الأخرى المضافة.

جهاز الملمتير مؤهل للاستخدام عند الجهود العالية، وعلى سبيل المثال يستخدم لقياس الجهد المتناوب الذي قد يزيد عن 750 فولت، والجهد المستمر 0111 فولت، والاستخدام السيء الذي قد يؤدي إلى حوادث هو توصيل هذا الجهاز عبر جهد عال أو مصدر قدرة عالية، بينما تم إعداد الجهاز عند مدى قياس معين مستخدم داخل مشاغلنا.

مميزات أجهزة القياس الرقمية:

1. سهولة الاستخدام لأي شخص غير متخصص.
2. رخص الثمن.
3. تعطي قراءة واضحة ومباشرة وبدرجة عالية من الدقة.
4. سهولة حمل الجهاز ووضعه، ولا يشترط وضعاً معين أفقياً أو رأسياً.
5. لا تحتاج إلى ضبط للأصفار.
6. لا يوجد بها أخطاء نتيجة الاحتكاك أو العنصر البشري.
7. تستهلك قدرة منخفضة، ولا تحتاج إلى مصدر القدرة العمومية بل تعمل على بطاريات صغيرة.

يستعمل جهاز القياس المتعدد الأغراض الرقمي كثيراً لدى الفنيين لما يتميز به من خصائص مقارنة بجهاز القياس متعدد الأغراض التماثلي، حيث يمتاز بالدقة وبمدى رقمي واسع والجهاز الرقمي يعطي نتيجة القياس على شاشة عرض رقمية وبذلك يتلاشى خطأ القراءة. وبعض هذه الأجهزة أوتوماتيكية المدى أي أنه بمجرد اختيار الجهد أو التيار أو المقاومة يختار الجهاز أفضل مدى ويعرض القراءة.



شكل (1): واجهة جهاز قياس متعدد الأغراض

نشاط (2) أمامك مجموعة من البطاريات الجافة عددها 4، وقيمة كل بطارية 1.5 فولت، مصباح 6 فولت، المطلوب تنفيذ الآتي:



1. تشغيل الحمل (المصباح)، وذلك بتوصيل البطاريات على التوالي.
2. تشغيل الحمل (المصباح)، وذلك بتوصيل البطاريات على التوازي.
3. التحقق من خصائص توصيل البطاريات (على التوالي، على التوازي)

مفهوم البطارية:

البطارية في أبسط صورها علبة مملوءة بالمواد الكيميائية التي تنتج إلكترونات، وتسمى التفاعلات التي تنتج عنها تلك الإلكترونات تفاعلات كيميائية كهربائية. ولا بد أن تحتوي كل بطارية على قطبين: أحدهما موجب والآخر سالب، حيث تتجمع الإلكترونات، وتنتقل منه إلى القطب الموجب في حالة التوصيل بينهما خارجياً بموصل (سلك كهربائي)، ولكن من الخطورة الشديدة الاقتصاد على ذلك الموصل دون إضافة أحمال كهربائية عليه؛ لأن من شأن ذلك إحداث انفجار أو حريق أو على أقل تقدير تفريغ البطارية من شحنتها بالشكل شبه فوري بسبب زيادة التيار الكهربائي خلال البطارية والأسلاك عن الحد المقرر.

تُستخدم البطاريات كمصادر مريحة للطاقة الكهربائية بصورة آمنة؛ لنتمكن من استخدامها في أي وقت نشاء وبحرية دون أن نقتيد باستخدام وصلات الكهرباء حتى في الأمور الصغيرة. فهي تمد الأجهزة خفيفة الحمل مثل المذياع، والمسجلات الصوتية والتلفاز بالطاقة الكهربائية، وبطارية السيارة تمدّها بالطاقة الكهربائية اللازمة لإدارة المحرك، كما تمدّ البطاريات أيضاً سفن الفضاء، والغوّصات بالكهرباء. وخلال فترات انقطاع التيار، تمدّ البطاريات أجهزة الهاتف، وأجهزة إنذار الحرائق، والمستشفيات، وغيرها من المباني الأساسية بالكهرباء في حالات الطوارئ.

أنواع البطاريات:

للبطاريات أنواع كثيرة يمكن تصنيفها وفقاً لعدة بنود، وتصنف البطاريات حسب كمية الكهرباء التي تولدها وهي الأبرز في التصنيف، وتقسم إلى قسمين:

البطاريات الأولية:

وهي البطاريات التي تستخدم مرة واحدة حتى ينتهي مفعولها، ويتم التخلص منها بعد الاستهلاك، وتكون ذات عمر قصير، ويختلف عمرها من نوع إلى آخر. بعض الأمثلة على البطاريات التي تستخدم لمرة واحدة هي البطاريات العادية التي نستخدمها في ساعات الحائط، أجهزة التحكم بالتلفاز عن بعد (الريموت كنترول).

وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من البطاريات الأولية، هي:

1. خلايا الكربون - الخارصين: متعددة الاستعمالات، حيث تستعمل في كشافات الضوء اليدوية، ووحدات توليد الومضات الكهربائية لأجهزة وآلات التصوير، وفي لعب الأطفال.

2. الخلايا القاعدية: تستخدم كمصدر ممتاز للإضاءة في مصابيح الدراجات، وآلات الحلاقة، وأجهزة التلفاز خفيفة الحمل، وأجهزة التخاطب الإلكترونية. هذه الخلايا أكفأ اقتصادياً في حالة استعمالها في لعب الأطفال الكهربائية التي تتطلب كمّية عالية من الكهرباء، من خلايا الكربون - الخارصين؛ وذلك لأن عمرها الافتراضي أطول بما يتراوح بين 5 و8 مرات.

3. خلايا الزئبق.

البطاريات الثانوية:

هي البطاريات التي يمكن استخدامها حتّى بعد نفاد الطّاقة الموجودة فيها، ويتمّ ذلك عن طريق إعادة شحنها مرّة أخرى، وإعادة استعمالها، وتسمّى أيضاً (بطاريات التخزين). بعض الأمثلة على البطاريات القابلة لإعادة شحنها تلك المستخدمة في الجهاز الخليوي، والهاتف اللا سلكي، ومشغلات MP3.... إلخ.

وأكثر أنواع البطاريات الثانوية شيوعاً:

(1) بطاريات التخزين نوع رصاص - حمض (البطاريات الحامضية): تستخدم في السيارات، والمحولات، وأنظمة الطاقة الاحتياطية.

(2) بطاريات التخزين نوع نيكل - كادميوم (البطاريات القلوية): تستخدم في كثير من الأدوات المحمولة، مثل معدات التصوير، والمصابيح اليدوية، وألعاب التحكم عن بعد.

(3) بطارية الليثيوم: تستخدم في الأجهزة الخليوية، وجهاز الحاسوب المحمول، والكاميرا الرقمية.


وللمحافظة على البطارية في حالة جيدة يجب مراعاة الآتي:

1- عدم ترك البطارية دون شحن، خاصة عندما يبلغ جهدها أقل قيمة للجهد.

2- عدم ترك البطارية فارغة لفترة طويلة.

3- إذا كانت البطارية سائلة فيجب بقاء مستوى السائل الإلكتروني مغطياً الألواح تماماً، وعدم تعريض الألواح للهواء، مع إضافة الماء المقطر (فقط) عند اللزوم عند نقص السوائل.

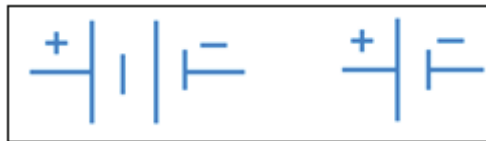رمز البطارية: يبين الشكل (2) رمز البطارية



شكل (2): رمز البطارية

طرق توصيل البطاريات:

1- التوصيل على التوالي: تستخدم هذه الطريقة للحصول على جهد عالٍ، كما هو موضح في شكل (3-أ).

$$\text{الجهد الكلي} = \text{جهد البطارية 1} + \text{جهد البطارية 2}$$


2- التوصيل على التوازي: تستخدم هذه الطريقة لتوصيل بطاريات ذات قوة دافعة متساوية للحصول على

قدرة أعلى (زمن تشغيل أطول) كما هو موضح في شكل (3-ب).

$$\text{الجهد الكلي} = \text{جهد إحدى البطاريات}$$

$$\text{التيار الكلي} = \text{تيار البطارية 1} + \text{تيار البطارية 2}$$

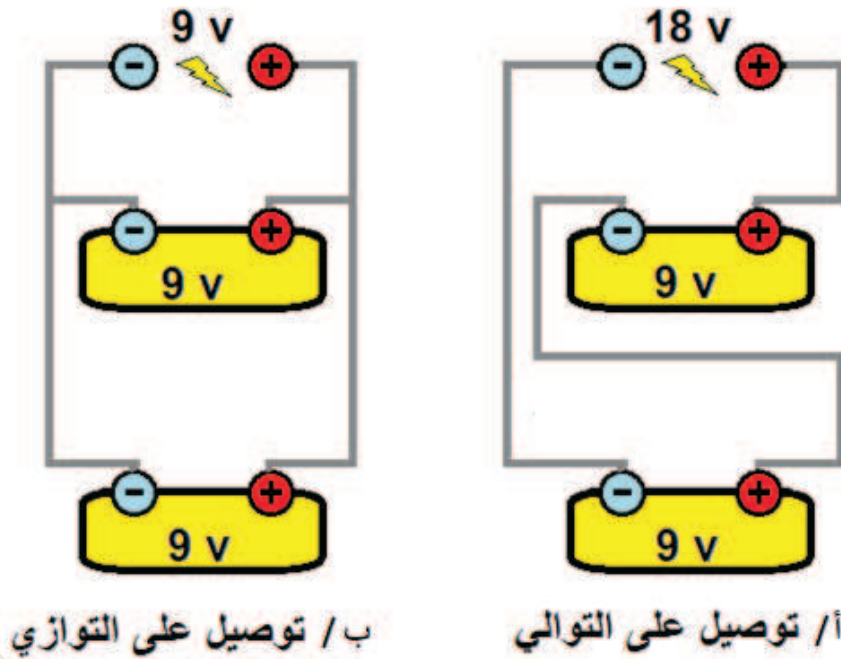
3- التوصيل المركب: وهي تجمع بين الطريقتين السابقتين.



شكل (3): طرق توصيل البطاريات

مفهوم التيار الكهربائي:

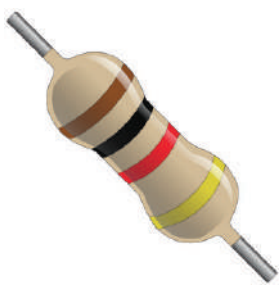التيار الكهربائي هو سريان الإلكترونات الحرة في الموصل تحت تأثير جهد البطارية.



2-1 الموقف التعليمي التعلمي الثاني:

تمييز المقاومات المختلفة وقياس قيمها

وصف الموقف التعليمي التعلمي: أحضر تاجر قطع إلكترونية مجموعة من المقاومات الكهربائية إلى ورشة الصيانة بعد أن اختلطت أثناء عملية النقل، طالباً تصنيفها حسب أنواعها وقيمتها.

العمل الكامل			
خطوات العمل	الوصف	المنهجية	الموارد
أجمع البيانات وأحللها	• أجمع بيانات من تاجر القطع الإلكترونية عن: • عدد المقاومات المطلوب تصنيفها وفحصها • أجمع البيانات عن: • استخدام الساعة الرقمية لقياس قيمة المقاومة • قراءة قيم المقاومات (طرق التشفير المختلفة) • طرق توصيل المقاومات	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (الطلب الخطي للزبون، أدلة الشركة الصانعة لأنواع المقاومات ومواصفاتها الفنية). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات تتعلق بالمقاومات، أنواعها، طرق فحصها وطرق توصيلها).
أخطط وأقرر	• أصنف البيانات (استخدام الساعة الرقمية لقياس قيمة المقاومة، قراءة قيم المقاومات (طرق التشفير المختلفة). • أحدد خطوات العمل: • العدد والأدوات والوثائق التي تلزمهم في التنفيذ • أنواع المقاومات. • مبدأ ضبط ساعة الفحص لفحص أي مقاومة. • كيفية قراءة قيم المقاومات (طرق التشفير المختلفة). • طريقة توصيل المقاومات للحصول على أي مقاومة. • إعداد جدول وقت التنفيذ. • عرض القرارات على المدرب.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: (أدلة الشركة الصانعة لأنواع المقاومات الكهربائية ومواصفاتها الفنية).

• أجهزة ومعدات: (ساعة رقمية DMM، مقاومات متنوعة (كربونية، سلكية، غشائية، ضوئية، حرارية، معتمدة على الجهد، متغيرة)، أسلاك ملائمة).	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات. • العصف الذهني.	• ارتداء ملابس العمل. • الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالموقف: • عدم قياس المقاومات في أثناء تطبيق الجهد الكهربائي عليها، وضرورة فصل التيار قبل عملية القياس. • الانتباه إلى قدرة المقاومات وعدم السماح بتجاوزها عند التشغيل. • عند قياس قيمة المقاومة في الدارة فإنه من الضروري فصل أحد أطرافها لتفادي الخطأ في القياس (لأن القيمة المقاسة تعبر عن المقاومة والمكونات المتوازية معها في الدارة). • توزيع المقاومات الكهربائية. • استخدام العدد والأدوات المناسبة لعملية الفحص • تحديد نوع المقاومة الكهربائية. • ضبط متغيرات ساعة القياس الرقمية لملاءمة المهمة المطلوبة. • فحص المقاومات الكهربائية. • قراءة قيمة المقاومة على جسمها أو باستخدام طريقة تشفير معينة. • تحديد هل المقاومة تالفة أم لا • توصيل المقاومات على التوالي أو التوازي أو التركيب لإيجاد قيمة المقاومة غير المتوفرة في المشغل.	أنفذ
• الوثائق: (المواصفات الفنية المزودة من الشركة الصانعة، أدلة الشركة الصانعة لأنواع المقاومات الكهربائية، جداول طرق تشفير المقاومات). • أجهزة ومعدات: (ساعة الفحص DMM).	• البحث العلمي.	• أتتحقق من: (تحديد نوع المقاومة، طريقة فحص أي مقاومة، إيجاد قيمة المقاومة بطرق تشفير المقاومة، إيجاد قيمة أي مقاومة عن طريق توصيل المقاومات). • أتأكد من أن المقاومات صُنفت حسب طلب الزبون.	أتتحقق

• أوثق: (أصناف المقاومات الكهربائية، المقاومة الكهربائية التالفة والصالحة بعد إجراء الفحص بالساعة الرقمية، قيمة أي مقاومة بطرق توصيل المقاومات المختلفة). • أعرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تمييز المقاومات المختلفة وقياس قيمها).	• التعلم التعاوني. • النقاش في مجموعات.	• التكنولوجيا: (جهاز عرض LCD، جهاز حاسوب، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.
• رضا تاجر القطع الإلكترونية وموافقته على تصنيف المقاومات بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة تصنيف المقاومات للمواصفات، والمعايير.	• البحث العلمي. • حوار ومناقشة.	• الوثائق: (دليل الشركة المصنعة للساعة الرقمية، مواصفات المقاومات الكهربائية من الشركة الصانعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية الإنترنت)).

الأسئلة:




1. ما الهدف من استخدام التوصيل المركب للمقاومات؟
2. ثمانني مقاومات موصولة على التوازي، وأصغر مقاومتين منها متساويتان قيمة كل منهما $1K\Omega$ ، ماذا يمكنك القول عن قيمة المقاومة الكلية المكافئة للمجموعة؟
3. أقوم بتجميع اللوحات الرئيسية لبعض الأجهزة المتوفرة في المشغل (مثال: جهاز هاتف كبسات، وجهاز استقبال تلفازي، وجهاز مذياع، وجهاز خليوي، ومقسم إلكتروني... إلخ) المطلوب:
 - تصنيف المقاومات الموجودة على اللوحة حسب أنواعها.
 - كيف يتم فحص مقاومة موجودة على اللوحة باستخدام جهاز (DMM)؟



المُقاومة الكهربائية (Electrical Resistance)

نشاط (1)

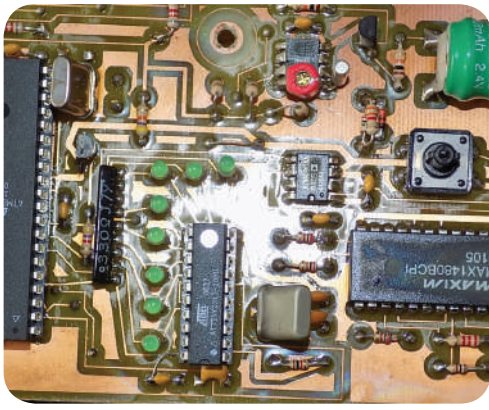أمامك اللوحة الرئيسية لجهاز هاتف كبسات، (شكل 1). المطلوب: تصنيف أنواع المقاومات الموجودة على اللوحة.



شكل (1) اللوحة الرئيسية لجهاز هاتف


تُعَدّ المُقاومة من العناصر المُهمّة في الدارات الكهربائيّة، ومن الكمّيّات الأساسيّة في علم الكهرباء. فإن عبور التّيار الكهربائيّ لجسم موصل أو شبه موصل ينتج عنه اصطدام الإلكترونات بذرّات هذا الجسم؛ مما يُسبّب فقدان بعض طاقتها. وبالتالي فإنّه كلما زاد الاصطدام كان مرور الإلكترونات صعباً، أي أنّ مُمانعة الجسم لمرور التّيار تكون أكبر. هذه المُمانعة تُسمّى المُقاومة.

تعريف المُقاومة: (Resistor)



شكل (2) رمز المقاومة

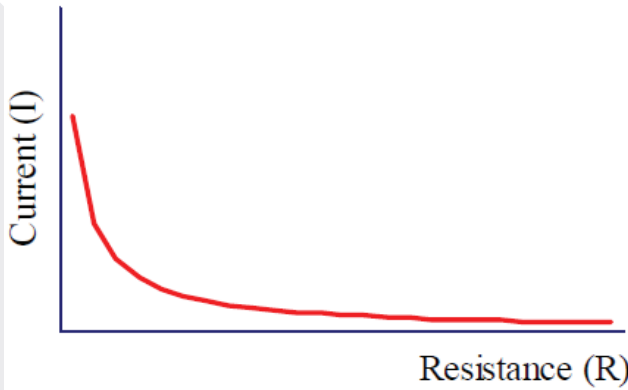تُعرّف مُقاومة الأجسام عموماً بأنها مُمانعة هذه الأجسام لمرور التّيار فيها، أمّا المقصود بالمُقاومة بالنسبة للدوائر الكهربائيّة فهي قيمة العنصر الذي يعمل على ممانعة وتقليل مرور التّيار الكهربائيّ عبر الدارة. ويُرمز لهذا العنصر المقاوم بالرمز (R)، كما في الشكل (2).



شكل (3): العلاقة بين المقاومة والتّيار

وتُعَدّ المُقاومة القيمة الرئيسيّة المُكوّنة للدارة الكهربائيّة، حيث تعتمد عليها قيمة بقية العناصر الأخرى مثل التّيار، وكذلك القدرة الكهربائيّة (Electrical Power) المستهلكة في الدارة الكهربائيّة. والمُقاومة تمثّل النسبة بين الجُهد والتّيار، وهذا التناسب قد أثبتته العالم أوم (Ohm). تُقاس المُقاومة بالأوم (Ohm)، ويُرمز لها بالرمز أوميغا (Ω)، حيث إنه كلّما ازدادت قيمة المُقاومة قلّت قيمة التّيار المارّ فيها، والعكس صحيح، فمثلاً بعد المواد مثل البلاستيك والمطاط والخشب لها مُقاومة كبيرة جدّاً، وبالتالي تمنع مرور التّيار خلالها، بعكس النحاس والذهب والفضة التي لها مُقاومة صغيرة جدّاً، وبالتالي تسمح بمرور التّيار فيها. إذ إنّ المُقاومة تعمل على إعاقة التّيار الكهربائيّ في الدارة الكهربائيّة، ولذلك فإنّ العلاقة بين المُقاومة والتّيار علاقة عكسية، ويمكن توضيح ذلك بالشكل (3) التالي:

عندما تكون قيمة المقاومة كبيرة نستخدم مضاعفات الأوم: (الكيلو أوم $K\Omega$ ، الميجا أوم $M\Omega$)

$$1K \Omega = 10^3 \Omega = 1000 \Omega, 1M \Omega = 10^6 \Omega = 1000,000 \Omega$$

أنواع المقاومات:

تنقسم المقاومات إلى نوعين رئيسيين:

1. مقاومات ثابتة.

2. مقاومات متغيرة.

أولاً- المقاومات الثابتة:

هي المقاومات التي صممت على قيمة محددة، ولا يمكن تغيير قيمتها، وهي موجودة بأنواع كثيرة.


أنواع المقاومات الثابتة:

1- المقاومات كربونية التركيب:

تُصنع بمزيج من الكربون المسحوق ومادة غير موصلة، مثل مسحوق سيرميك (الفخار)، تُصب المادة بالشكل المطلوب، الذي عادةً ما يكون أسطوانياً، ثم تجمد بالحرارة، ويُثبت طرفا المقاومة بمعدن حتى يمكن عمل التوصيلات بالأسلاك الخارجية، موضح في شكل (4). وتبلغ القدرة التقليدية لمثل هذه المقاومات ما يعادل ($\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2$ Watt)



شكل (4): مقاومة من مادة كربونية

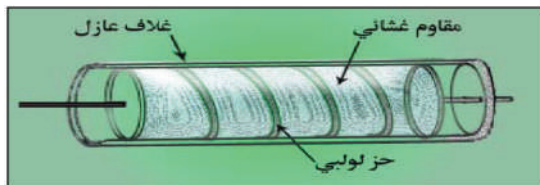

شكل (5): مقاومة غشائية

المقاومات الغشائية:

يتطلب تصميم المقاومات الغشائية نشر غشاء متجانس من مادة ذات مقاومة حول سطح قضيب أسطواني، ويمكن زيادة قيمة مقاومته بعمل قطع لولبي في هذا الغشاء، والشكل (5) يوضح ذلك.

1. الغشاء الكربوني.	2. الغشاء المعدني.	3. غشاء الأكسيد المعدني.
---------------------	--------------------	--------------------------

مقاومات السلك الملفوف:





شكل (6): مقاومة سلكية

يصنع هذا النوع عن طريق لف عدة لفّات من السلك على دليل تشكيلي معزول. وتصنع مواد السلك من سبائك النيكل والكروم التي تستخدم بكثرة بسبب مقاومتها النوعية المرتفعة، وتسمى المقاومة الحرارية، وتمتاز بقدرة عالية. والشكل (6) يوضح ذلك.

مقاومات سطحية (SMD):

في ثمانينيات القرن الماضي ظهرت عناصر إلكترونية صغيرة الحجم؛ لتحل مكان العناصر التقليدية، وسمّيت هذه التقنية باسم تكنولوجيا سطحية التركيب (Surface Mounted Technology - SMD) وهذه التقنية تستخدم عناصر إلكترونية تثبت على سطح اللوح الإلكتروني، وتسمى هذه العناصر باسم (Surface Mounted Devices) وتختصر (SMD). حيث دعت الحاجة إليها عندما جاءت الرغبة في تصغير حجم الأجهزة الإلكترونية، فوجد هذه العناصر تستخدم في كثير من الأجهزة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأجهزة الخليوية، ومن ذلك الوقت حققت تلك العناصر انتشاراً واسعاً، وأصبحت هناك عناصر إلكترونية جديدة لا تتوفر إلا على شكل (SMD)، وبها فتحت آفاق وتطبيقات جديدة. فهي تستخدم بكثرة في التطبيقات الحديثة، والشكل (7) يبين صورة لبعض المقاومات سطحية التركيب من هذه العناصر.

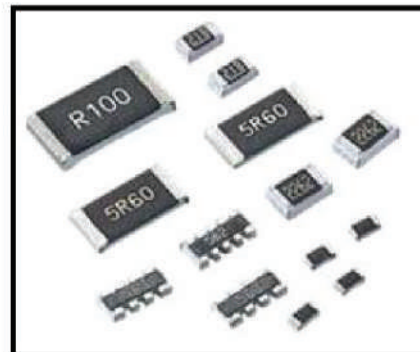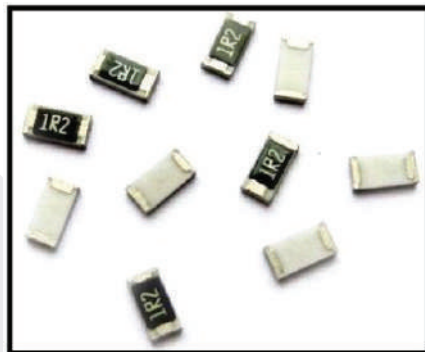


شكل (7): مقاومة SMD

ثانياً: المقاومات المتغيرة:

- وهذه المقاومات تُصمّم بحيث يمكن تغييرها يدوياً أو ذاتياً بسهولة، وتستخدم في:
- 1- تقسيم الجهد.
 - 2- التحكم في التيار الكهربائي.


المقاومات المُتغيِّرة (بوتنشوميتر Potentiometer):

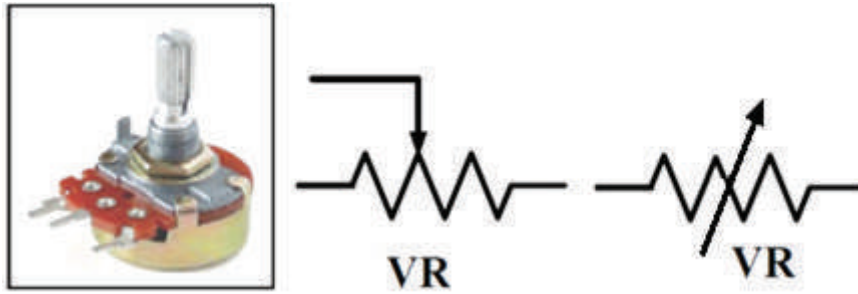لها نفس تصميم المقاومات الثابتة إلا أنها تزيد عنها بذراع منزلق ثابت يغيّر من طول المقاومة، وبذلك تتغير قيمتها. وصورة المقاومة المُتغيِّرة ورمزها مبينان بالشكل (8).



شكل (8): المقاومة المُتغيِّرة ورمزها

المقاومات الضوئية (LDR):

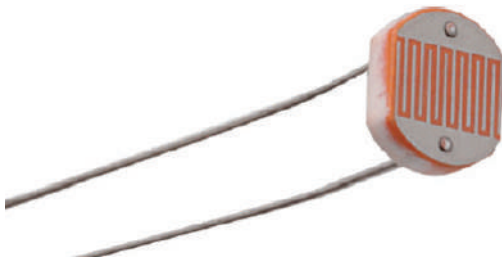

وهي مقاومات تتغير ذاتياً حسب الضوء المسلط على سطحها، وتستخدم عادة كحساس ضوئي، فهي تزيد قيمتها في الظلام، وتنقص أمام الضوء. تُستخدم هذه المُقاومات أساساً في بناء حسّاسات للضوء. يوضّح شكل (9) شكل المقاومة ورمزها.

شكل (9): المقاومة الضوئية ورمزها


المقاومات المُتغيِّرة بالحرارة (Thermistor):



وهي مقاومات تتغير ذاتياً حسب درجة الحرارة، وتستخدم أيضاً كحساس حراري، ومنها ما تزيد قيمتها بازدياد درجة الحرارة (ذات معامل حراري موجب (PTC)، ومنها ما ينقص عند ازديادها (ذات معامل حراري سالب (NTC)). تُستخدم هذه المُقاومات أساساً في بناء الحساسات الحرارية، ويوضّح شكل (10) شكل المقاومة المُتغيِّرة بالحرارة ورمزها.


شكل (10): مقاومة مُتغيِّرة بالاعتماد على الحرارة، ورمزها

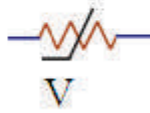المقاومات التي تعتمد قيمتها على الجهد (Voltage Dependent Resistors):



يُرمز لهذه المقاومات اختصاراً بـ (VDR)، وهذه المقاومات تقلّ قيمتها بزيادة الجهد المُطبق عليها. تُستخدم هذه المقاومات في حماية الدارات من ارتفاع الجهد. يوضّح شكل (11) شكل مقاومة (VDR)، ورمزها.

شكل (11): مقاومة (VDR) ورمزها

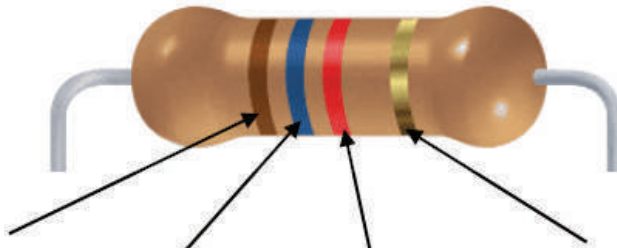

شكل (12): مقاومة كربونية

نشاط (2) أمامك مقاومة كربونية شكل (12)، ما قيمة المقاومة؟



طرق قراءة قيم المقاومات بأنواعها المختلفة:

إيجاد قيمة المقاومة عن طريق شيفرة الألوان:

نظراً لصعوبة كتابة قيمة المقاومة لصغر حجمها فقد تمّ استخدام حلقات من الألوان، بحيث تطبع على جسم المقاومة لتدل على قيمتها، وهنالك طريقتان للترميز اللوني:


رباعية النطاق اللوني (ذات أربعة ألوان):

يدلّ اللون الأول والثاني على رقم اللون، واللون الثالث على القيمة المضروبة. ويبعد اللون الرابع عن بقية الألوان ليدلّ على نسبة التفاوت في القيمة.

خماسية النطاق اللوني (ذات خمسة ألوان):

تدلّ الألوان الأول والثاني والثالث على رقم اللون، واللون الرابع على القيمة المضروبة. ويبعد اللون الخامس عن بقية الألوان ليدلّ على نسبة التفاوت في القيمة.

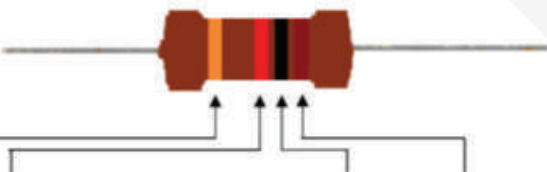
والشكل (13) يبيّن شيفرة الألوان للمقاومات رباعية النطاق وخماسية النطاق.



اللون	الحلقة الأولى	الحلقة الثانية	الحلقة الثالثة	معامل الضرب	نسبة التفاوت
أسود	0	0	0	1Ω	
بنّي	1	1	1	10Ω	$\pm 1\%$
أحمر	2	2	2	100Ω	$\pm 2\%$
برتقالي	3	3	3	$1K\Omega$	
أصفر	4	4	4	$10K\Omega$	
أخضر	5	5	5	$100K\Omega$	$\pm 0.5\%$
أزرق	6	6	6	$1M\Omega$	$\pm 0.25\%$
بنفسجي	7	7	7	$10M\Omega$	$\pm 0.10\%$
رمادي	8	8	8		$\pm 0.05\%$
أبيض	9	9	9		
ذهبي				0.1	$\pm 5\%$
فضي				0.01	$\pm 10\%$



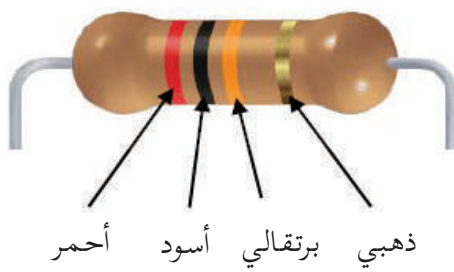شكل (13): شيفرة الألوان للمقاومات رباعية النطاق وخماسية النطاق



شكل (14): مقاومة كربونية رباعية النطاق

مثال: في هذا المثال، حسب شكل (14)

- اللون الأول أحمر = 2
- اللون الثاني أسود = 0
- اللون الثالث برتقالي = 3
- اللون الرابع ذهبي = 5%

$$R = 20000 \Omega \pm 5\% = 20k \Omega \pm 5\%$$

هذا يعني أن مُصنَّع هذه المقاومة يضمن لك قيمة للمُقاومة تتراوح بين $(20k \Omega - 5\%)$ و $(20k \Omega + 5\%)$ من القيمة التي تشير إليها ألوان المقاومة.

أي: مقاومة بين $19k \Omega$ و $21k \Omega$.

ب- مقاومات ذات ثلاثة رموز أو أربعة رموز:

تكون على شكل عددين بينهما حرف، وهذا يعني وجود فاصلة عشرية بين العددين. وقد تكون أيضاً على شكل رقمين أو ثلاثة يليها حرف، وهذا يعني أن العدد دون فاصلة عشرية.

الأحرف عادة تكون إما (R) أو (K) أو (M)
R تعني الوحدة الأساسيَّة (وهي الأوم Ω).

K تعني الكيلو.

M تعني الميجا.

مثال: $2R2$ تعني أن قيمة المقاومة 2.2Ω ؛ أما $100M$ فتعني أن قيمة المقاومة: $100 M\Omega$.

طريقة قياس المقاومات:

- تقاس المقاومات بجهاز الأومميتر (عملياً: نضبط جهاز الملتيميتر الرقمي (DMM) على وضعيَّة قياس المقاومات، فيعمل الجهاز وكأنه أومميتر). إذا لم نحصل على أية قراءة على الجهاز ننقل إلى مدى قياس أوسع، وهكذا. أما إذا كانت في المقاومة قطع من الداخل (Open circuit) فلن نحصل على أية قراءة مهما زدنا في مدى القياس لجهاز الملتيميتر.

تنبيه: لا يمكننا قياس قيمة المقاومة إذا كانت ضمن دائرة كهربائيَّة، بل لا بد في هذه الحالة أن يتم فصل أحد أطرافها على الأقل، لكي تقاس خارج الدارة. وعند القياس يتم وضع طرفي جهاز القياس على طرفي المقاومة دون إمساكهما بكلتا اليدين معاً (لماذا؟).

يعتمد اختيار المقاومات على قدرتها، حيث ستجد مقاومات ذات أحجام مختلفة، ولكن لها نفس قيمة المقاومة. فكلما زادت القدرة زاد حجم المقاومة، وقيمة القدرة تعتمد على قيمتي التيار والجهد المستخدمين.

نشاط (3) أثناء قيامي بتجربة في المشغل، احتجت مقاومة قيمتها $2K\Omega$ غير متوفرة في المشغل، ويتوفر في المشغل مجموعة من المقاومات بقيم وأعداد مختلفة كالتالي:



العدد	المقاومة
2	$1.4 K \Omega$
3	400Ω
2	$2.6 K \Omega$
1	500Ω


• كيف يمكن الحصول على المقاومة المطلوبة؟

تتعطل المقاومة عادة نتيجة زيادة التيار المار عبرها عن الحد المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها إلى الحد الذي ينقطع معه السلك المكون للمقاومة السلكية أو تتفتت المقاومة الكربونية. ينتج من تعطل المقاومة دارة مفتوحة في مكانها، ويتم اكتشاف عطل المقاومة بقياس قيمتها باستخدام الأوميتر، بعد فصل مصدر التغذية عن الدارة وفصل أحد أطراف المقاومة. وهناك عطل آخر يسمى تغير القيمة نتيجة للاستعمال المتكرر، حيث ترتفع قيمة المقاومة دون أن تحترق. يجب استبدال المقاومة التالفة بأخرى لها نفس المواصفات من حيث القيمة بالأوم والقدرة القصوى بالواط.

طرق توصيل المقاومات:

• توصيل المقاومات على التوالي (Series)

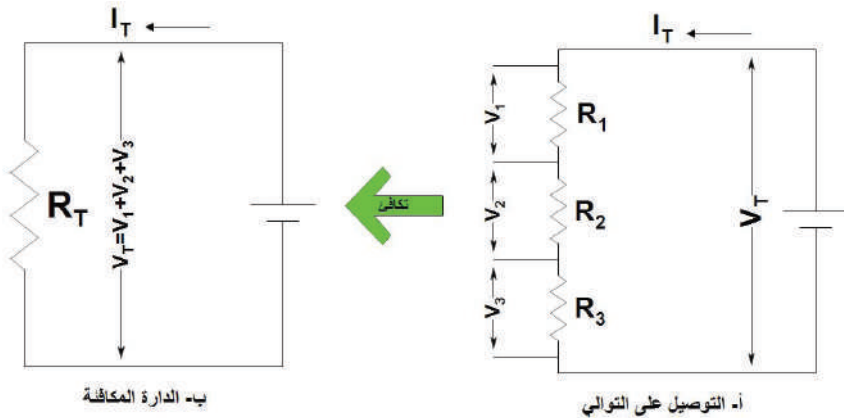الغرض من توصيل المقاومات على التوالي كما هو موضح في الشكل (15): الحصول على مقاومة كبيرة من توصيل عدة مقاومات صغيرة.



شكل (15): توصيل المقاومات على التوالي

• عندما توصل مجموعة من المقاومات على التوالي فإن:

• التيار يكون ثابتاً: $I_T = I_1 = I_2 = I_3 = \dots\dots\dots I_n$


• الجهد يتجزأ: $V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots\dots\dots + V_n$

• المقاومة الكلية: هي مجموع المقاومات، وتكون الصيغة كما يأتي:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots\dots\dots + R_n$$

• توصيل المقاومات على التوازي (Parallel)

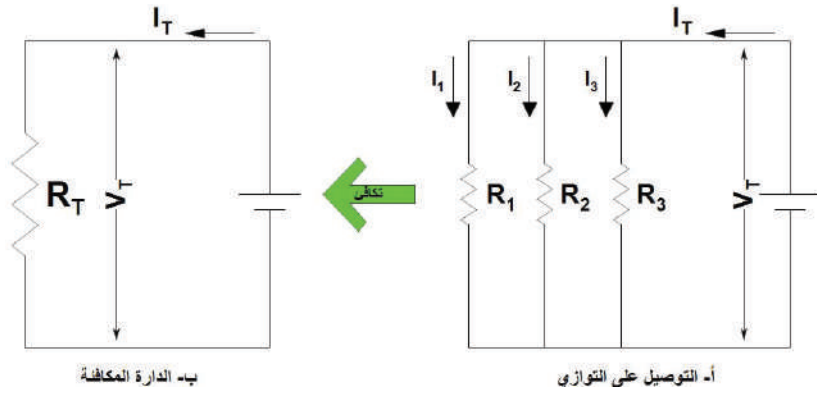الغرض من توصيل المقاومات على التوازي كما هو موضح في الشكل (16): الحصول على مقاومة صغيرة من توصيل عدة مقاومات كبيرة.



شكل (16): توصيل المقاومات على التوازي

عندما توصل مجموعة من المقاومات على التوازي فإن:

التيار يتجزأ: $I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots\dots\dots I_n$

الجهد يكون ثابتاً: $V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots\dots\dots = V_n$

المقاومة الكلية: هي مقلوب مجموع المقاومات وتكون الصيغة كما يأتي:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots\dots + \frac{1}{R_n}$$

وفي حالة توصيل مقاومتين فقط يمكن استخدام القانون التالي:

$$R_T = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$


توصيل المقاومات المركب

نشاط (4)



بالنظر إلى الدارة المبينة في الشكل (17)، المطلوب:

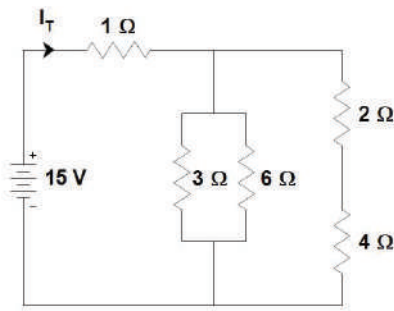- حساب المقاومة الكلية.
- هل الجهد على المقاومة (3Ω) مساوياً الجهد على المقاومة (6Ω).




شكل (17): التوصيل المركب للمقاومات

نشاط (5)



من الدارة الممثلة في الشكل (18)، المطلوب:

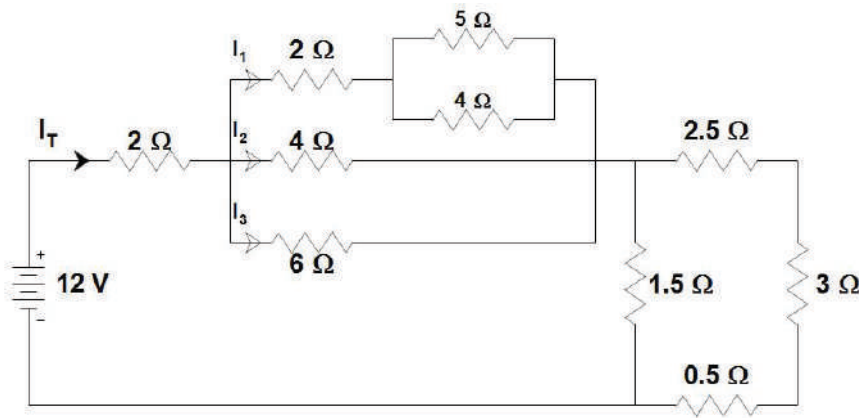- حساب المقاومة الكلية.
- هل الجهد على المقاومة (2.5Ω) مساوياً الجهد على المقاومة (3Ω).



شكل (18): التوصيل المركب للمقاومات

نشاط (6)



مستعيناً بشبكة الإنترنت ناقش الهدف من استخدام التوصيل المركب للمقاومات.



3-1 الموقف التعليمي التعليمي الثالث:

استخدام لحام القصدير في بناء الدارات الكهربائية وصيانتها


وصف الموقف التعليمي التعليمي: حضر أحد الزبائن إلى ورشة صيانة أجهزة الهاتف لإصلاح هاتفه الأرضي الذي تعطل بسبب فصل في نقطة توصيل السماعة مع اللوحة الداخلية، مشتكياً من عدم سماع نغمة الحرارة.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
• أجمع البيانات من الزبون عن: • سبب حدوث العطل. • سماع أو عدم سماع نغمة التنبيه. • سماع أو عدم سماع نغمة الحرارة. • أجمع البيانات عن: • اللحام بالقصدير وأنواع الكاويات. • استخدام كاوي لحام القصدير. • الأدوات اللازمة لعملية لحام القصدير. • الأدوات اللازمة لفك لحام القصدير.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة.	• الوثائق: طلب الزبون، كatalوجات أنواع الكاويات ومواصفاتها الفنية. • التكنولوجيا: الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).	
• تصنيف البيانات (لحام القصدير، ألواح الفيبر، فك اللحام، نقطة اللحام الجيدة، العدد المستخدمة). • تحديد خطوات العمل: • العدد والأدوات اللازمة. • سماكة سلك القصدير المناسب. • خطوات تنفيذ عملية اللحام.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: البيانات التي تم جمعها، المواصفات الفنية للكاوي وسلك القصدير. • التكنولوجيا: شبكة (الإنترنت).	

• أجهزة ومعدات ومواد: لوح فيبر، كاوي لحام القصدير، عراية سلك، شافط لحام، سلك قصدير، مقاومات بأنواع مختلفة، أسلاك نحاسية ملائمة. • التكنولوجيا: فيديوهات تعليمية حول عملية لحام القصدير وصور لنقطة اللحام الجيدة.	• العمل الجماعي والعلمي.	• تحضير العدد والأدوات المناسبة لعملية اللحام وفك اللحام وتنظيف الكاوي. • تنظيف البورد من الشحوم والأتربة. • وصل الكاوي بالكهرباء ووضعه ع الحامل. • تثبيت العنصر المراد لحامه وذلك بثني أطرافه بعد إدخالها في البورد. • أمسك الكاوي بيدك كما تمسك القلم بينما تمسك سلك اللحام باليد الأخرى. • حين يكتسب الكاوي حرارته ضع رأس الكاوي ملائماً لسطح البورد ولطرف العنصر المراد لحامه معاً ثم قرب سلك اللحام من نفس النقطة. • استمر حتى يبدأ القصدير بالذوبان ويشكّل حلقة هرمية حول طرف العنصر. • أبعد القصدير ثم الكاوي عن نقطة اللحام، ويجب أن تكون كمية القصدير متناسبة مع حجم النقطة. • تستغرق عملية اللحام ثواني معدودة حتى لا يتلف العنصر بالحرارة. • قم بإزالة الأجزاء الزائدة من أطراف العنصر بواسطة القطاعة. • عند لحام النقاط المتجاورة احذر من حدوث قصر short بينها. • تجنب الأبخرة الصاعدة من انصهار القصدير. • بعد الانتهاء افصل التيار الكهربائي عن الكاوي.	أنفذ
• الوثائق: المواصفات الفنية المزودة من الشركة الصانعة. • أجهزة ومعدات: DMM • التكنولوجيا: الإنترنت.	• البحث العلمي.	• أتحقق من جودة نقاط اللحام. • أتحقق من سلامة التوصيلات. • أتحقق من فصل الكهرباء عن الكاوي ووضعه في الحامل بعد الانتهاء.	أتحقق
• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني.	• توثيق طريقة اللحام بالقصدير والأمور الواجب مراعاتها. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (استخدام لحام القصدير في بناء الدارات وصيانتها).	أوثق، وأقدم
• الوثائق: مواصفات الكاويات من الشركة الصانعة، مواصفات نقطة اللحام الجيدة. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة.	• رضا الزبون عن نتيجة اللحام وعمل الجهاز. • مطابقة المعايير لعملية لحام الدارة الإلكترونية. • تقييم إجراءات السلامة والسلوك المهني.	أقوم

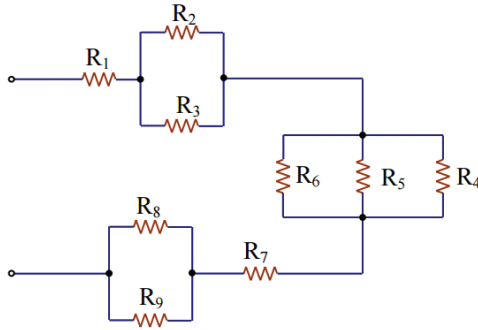1- باستخدام أدوات اللحام اللازمة قم بتجميع اللوحة الإلكترونية الآتية (شكل 1) على لوح الفيبر؟



شكل (1): دارة من المقاومات مطلوب تجميعها باستخدام لحام القصدير


2- كيف يتم فحص وتمييز نقاط اللحم الجيدة؟

3- قم بفك إحدى المقومات باستخدام شافط اللحام وأخرى باستخدام الشريط النحاسي؟

أَتَعَلَّمُ: اللحام بالقصدير (Soldering with tin wire)



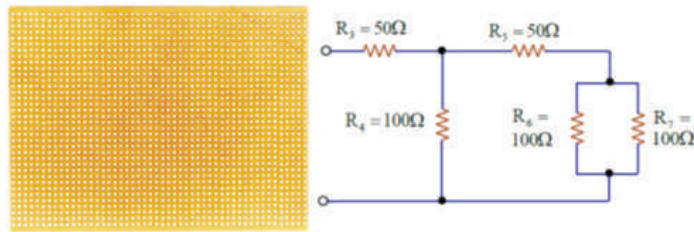نشاط: أمامك دائرة (شكل 2) يراد توصيلها على لوحة من الفيبر. ما الأدوات والأجهزة التي تلزمك لذلك؟



شكل (2): دارة مقاومات للتجميع على لوح مثقب من الفير

اللحام هو عملية توصيل المواد المعدنية باستخدام معدن إضافي تحت تأثير حرارة مرتفعة تجعل من نقطة اللحام نقطة ربط ميكانيكي وتوصيل كهربائي بين الأجزاء المعدنية. ونظراً لليونة الشديدة للقصدير تستخدم في لحام الدارات الإلكترونية سبائك مكونة أساساً من القصدير والرصاص بنسب مختلفة أشهرها السبيكة 40/60 (بنسبة 60% قصدير + 40% رصاص) لأنها تنصهر وتنساب بسرعة عند درجات حرارة منخفضة (حوالي 183° م) مقارنة بالأنواع التي تقل فيها نسبة القصدير.



شكل (3): بكرة سلك لحام القصدير

يعتبر الرصاص من الفلزات السامة لذلك وفي حالة الاستخدام الكثير يفضل استخدام سبائك القصدير الخالية من الرصاص (Lead Free) بالرغم من حاجتها إلى درجات حرارة أعلى لانصهارها وكذلك صعوبة انسيابها مما يجعل نقطة اللحام أقل متانة.

توجد مادة اللحام على شكل بكرات سلكية كما في شكل (3) حيث يأخذ السلك أقطاراً مختلفة (0.3 ملم، 0.6 ملم، 0.8 ملم، 1.2 ملم ... وغيرها). وتعتبر السماكة 0.8 ملم مناسبة لمعظم الحالات بينما تفضل الأسلاك ذات القطر الصغير في لحام العناصر الإلكترونية سطحية التركيب SMD.

مساعد اللحام (Flux)

تحت ظروف التسخين لسطح المعدن المراد لحامه يتعرض هذا المعدن للأكسدة بسبب تفاعله مع أوكسجين الهواء المحيط به، وتمنع طبقة الأكسيد المتكونة عملية ترطيب السطح وانتشار مادة اللحام عليه. وتتلخص مهمة مساعد اللحام Flux في منع حدوث هذه الحالة وإذابة طبقة الأكسيد المتكونة.

ويجب أن تكون كثافة مساعد اللحام أقل من كثافة مادة اللحام نفسها، كما يجب أن يتوافق مساعد اللحام مع كل من مادة اللحام، والمعادن المراد ربطها، ودرجة حرارة العمل، ومتطلبات نقطة اللحام.

كاوي اللحام (Soldering Iron)

كاوي اللحام الكهربائي هو أداة المصدر الحراري المستخدم من أجل لحام العناصر الإلكترونية في الدارات.

ويتكون كاوي اللحام كما في الشكل (4) من الأجزاء التالية:

1- رأس الكاوي: يصنع عادةً من النحاس ويكون ثلثاه داخل الملف الحراري لتسخينه. يتم تشييته بواسطة برغي حتى يمكن إخراجها من آن لآخر لتنظيفه أو استبداله أو إعادة تشكيله بمبرد ناعم.

2- الملف الحراري: وهو سلك حراري من النكروم يوضع داخل الأسطوانة معزولاً عن جسمها المعدني ويمر فيه التيار الكهربائي اللازم للتسخين. وقدرة الكاوي هي القدرة المسحوبة في ملفه الحراري (فهناك مثلاً كاويات قدراتها: 20W، 50W، 85W، 120W، ...).

3- **الأسطوانة:** يثبت في طرفها الأمامي قطعة معدنية ذات برغي لتثبيت رأس الكاوي، وتغلف من الداخل بورق حراري لعزل الملف الحراري كهربائياً وحرارياً. ويتم تثقيب طرفها القريب من المقبض لتبديد الحرارة حتى لا تسبب إتلاف المقبض والوصلات السلكية.

4- **المقبض:** يصنع من البلاستيك أو الخشب وتثبت في مقدمته الأسطوانة المعدنية. كما يوجد خلاله تجويف محوري يتم فيه التوصيل الكهربائي للملف الحراري.

5- **الوصلة الكهربائية:** لتوصيل الكاوي بمصدر الفولتية العمومية.



شكل (4) أجزاء كاوي اللحام

شكل (5): حاملات كاوي اللحام بأشكال مختلفة

حامل الكاوي (Iron Holder)

يستخدم حامل الكاوي (شكل 5) لوضع كاوي اللحام عليه بالإضافة إلى إسفنجة تستخدم بتنظيف رأس الكاوي. وهو يحميك من حرارة الكاوي أثناء انشغالك كما يحمي طاولة العمل أثناء عدم استعمال الكاوي. بينما يظهر شكل (6) أنواعاً متعددة أخرى من كاويات لحام القصدير.



كاوي لحام
على شكل فرد

وحدة كاوي لحام
رقمية (Digital)

وحدة كاوي لحام
متعددة القدرات

وحدة كاوي لحام
بقدر ثابتة

شكل (6): أنواع أخرى من كاويات لحام القصدير


عملية اللحام بالقصدير (Tinning Process)

للقيام بعملية لحام ناجحة تتبع الخطوات التالية:

1- تنظيف منطقة اللحام من الغبار والأكاسيد والشوائب.

2- طلاء كل من رأس الكاوي والأطراف المعدنية المراد لحامها بطبقة رقيقة من القصدير، حيث:

- أ- الطلاء بالقصدير يساعد مادة اللحام المنصهرة في الانتشار على الأسطح المراد لحامها.
- ب- ينصهر قصدير الطلاء الموجود على كافة أطراف اللحام بسهولة ويندمج مكوناً نقطة ربط بينها.
- 3- تجميع الأطراف المراد لحامها مع سلك اللحام في نقطة عمل واحدة.
- 4- تطبيق الحرارة من رأس الكاوي على نقطة العمل للحصول على انصهار جيد لمادة اللحام.
- ويلاحظ هنا أن نقطة اللحام الجيدة هي النقطة المخروطية ذات السطح الهرمي اللامع. لاحظ أشكال نقط اللحام في الشكل (7).

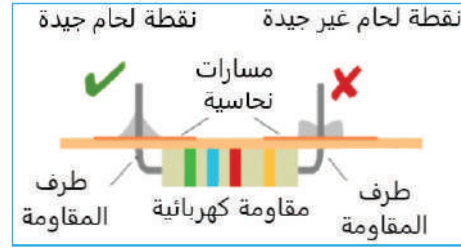

شكل (8): معجون تنظيف رأس الكاوي

شكل (7): نقطة اللحام الجيدة وغير الجيدة

أمور يجب مراعاتها عند إجراء عملية اللحام:

- 1- عدم إمساك الأطراف المراد لحامها باليد تجنباً لحرارتها، حيث يتوجب إمساكها بالزرادية أو الملقط.
 - 2- تصنع القطع الإلكترونية غالباً بحيث تتحمل درجة حرارة 260°C م لمدة لا تزيد عن 4 ثوان، لذلك فإن تطبيق حرارة الكاوي على طرف أية قطعة لأكثر من 10 ثوان قد يسبب تلفها.
 - 3- بعد كل مرة لحام يجب وضع الكاوي في المكان المخصص (على الحامل) تفادياً للإمساك الخاطئ.
 - 4- لحام نقط التوصيل يتم بين طرف توصيل وطرف سلكي ولا ينصح بلحام سلك مع سلك.
 - 5- عدم تحريك الأطراف أثناء عملية اللحام حتى لا ينتج تصدع في نقطة اللحام.
 - 6- لا ينبغي النفخ بالفم في نقطة اللحام لتبريدها.
 - 7- تنظيف رأس الكاوي بإحدى الطرق التالية:
- استخدام معجون التنظيف Tip Tinner/ Cleaner وهو عبارة عن معجون كيميائي يحتوي على حامض ضعيف يساعد على إزالة البقايا العالقة على رأس الكاوي كما يساعد على حمايته من الأكسدة في حال عدم استعماله، شكل (8).
 - مسح رأس الكاوي على إسفنج خاص (إسفنج نحاسية) أو إسفنج عادية مبللة بالماء.
- 8- يمنع استنشاق الأبخرة المنبعثة من الكاوي كما يجب غسل اليدين بعد الانتهاء من عملية اللحام.



شكل (9): أ- شافط لحام القصدير ب- شريط إزالة لحام القصدير

1- شافط اللحام: تستخدم هذه الأداة (شكل 9 - أ) عند الرغبة بإزالة قطعة إلكترونية أو سلك تم تلحيمة حيث يتم إزالة القصدير (مادة اللحام) من نقطة اللحام. حيث يتم شفط القصدير بعد صهره بالكاوية لنزع العنصر الإلكتروني القديم وتركيب آخر جديد.

2- شريط إزالة اللحام: هو عبارة عن شريط من سلك نحاسي (شكل 9 - ب) يقوم بامتصاص اللحام المنصهر وذلك تحت تأثير الكاوي على أحد وجهي الشريط بينما يلامس وجهه الآخر نقطة اللحام. ويمكن تكرار العملية عدة مرات مع الحذر من تعريض اللوحة والقطع الإلكترونية لحرارة الكاوي لفترات طويلة.

الأدوات والعدد اليدوية المساعدة (Tools):

وبين الشكل (10) عدداً من الأدوات المساعدة التي تلزمنا عند بناء الدارات ولحامها على ألواح الفيبر:

الماسك ذو العدسة المكبرة: لتثبيت اللوحات أثناء العمل كما تساعد العدسة في التأكد من سلامة وصلات اللحام وعدم تلامس أجزاء الدارة.

قطاع الأسلاك: لقطع الأسلاك ولقطع أطراف القطع الإلكترونية.

عراية الأسلاك: تستخدم لتعرية الأسلاك النحاسية وقطعها وذلك بوضع رأس السلك المراد تعريته حسب حجمه والضغط عليه مع السحب لتعرية الجزء المطلوب. ويلاحظ وجود برغي الضبط للتحكم في فتحة العراية حسب قطر السلك، أما إذا أريد لها القطع فإن الفتحة تُغلق تماماً باستخدام البرغي.

الملاقط: لالتقاط الأجزاء والقطع الصغيرة، ويوجد منه عدة أشكال.



(د)



(ج)




(ب)



(أ)

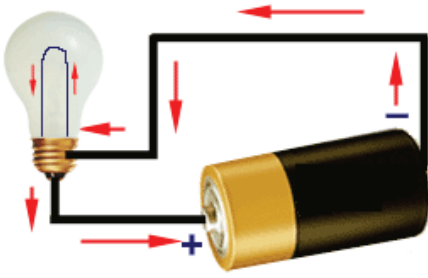شكل (10): أ- ماسك ذو عدسة مكبرة ب- قطاع أسلاك ج- عراية سلك د- ملاقط



1 - 4 الموقف التعليمي التعلّمي الرابع:

فحص وقياس الجهد والتيار الكهربائي

وصف الموقف التعليمي التعلّمي: قدّم أحد الزبائن نموذجاً بدائياً مقترحاً لدارة كهربائية بسيطة لاستخدامها كوسيلة تعليمية، وطلب إعادة بناء النموذج، بحيث يظهر عليه المكونات الأساسية للدارة الكهربائية، بالإضافة إلى استخدامه لشرح الكمّيات الكهربائية الأساسية من جهد، وتيار، وحمل كهربائي (مقاومة)، وقياس قيم هذه الكمّيات عند حمل محدد.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّها	• جمع بيانات من الزبون عن: • الدارة الكهربائية المطلوبة • الغرض من هذه الدارة الكهربائية • جمع بيانات عن: • العناصر والمواد اللازمة لبناء الدارة الكهربائية البسيطة • أساسيات الدارات الكهربائية البسيطة ومخطط توصيلها الكهربائي. • الكمّيات الكهربائية الأساسية (جهد، تيار، حمل) • طريقة قياس الكمّيات الكهربائية الأساسية (جهد، تيار، حمل)	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (طلب الزبون الخطي، كتب علمية متخصصة وكتالوجات حول أساسيات بناء الدارات الكهربائية البسيطة، نماذج التوثيق). • التكنولوجيا: (مواقع الكترونية على الانترنت وفيديوات عن الكهرباء والالكترونيات البسيطة).

• الوثائق: (مخطط الدارة الكهربائية، البيانات التي تم جمعها، نموذج جدولة وقت تنفيذ المهام). • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• اصنف البيانات عن (الدارة الكهربائية البسيطة). • احدد خطوات العمل: • مناقشة جميع المعلومات التي تم جمعها من المرحلة السابقة. • رسم مخطط الدارة الكهربائية البسيطة. • تحديد المواد والأجهزة اللازمة للعمل. • الاتفاق على مراحل العمل لبناء الدارة وقياس الكميات الكهربائية الأساسية (جهد، تيار، حمل).	أخطّط وأقرّر
أجهزة ومعدات: • أدوات السلامة العامة (كامامة، كفوف، ...الخ). • القطع الالكترونية المطلوبة. • أجهزة التغذية والقياس الالكترونية. • بطارية او مصدر تغذية مستمرة. • جهاز DMM. • لوحة تجميع عناصر الكترونية (لوحة فاير او Breadboard). • كاوي وسلك لحام (قصدير). • أسلاك توصيل بطول مناسبة. • التكنولوجيا: (الشبكة الالكترونية (الانترنت)).	• الحوار والمناقشة. • العصف الذهني. • عمل جماعي تعاوني منظم (مجموعات صغيرة).	• اوزع العدد والمواد والاجهزة. • ابدأ بتوصيل الدارة ومن ثم اخذ القراءات المطلوبة بخطوات متسلسلة كالآتي: • تنفيذ الدارة الكهربائية البسيطة، شكل (1)، على لوحة توصيل (Breadboard) لاغراض التجريب. • ضبط ساعة القياس الرقمي DMM لأخذ القراءات المطلوبة. • أخذ قراءات الفولتية والتيار. • اعادة تنفيذ الدارة الكهربائية البسيطة، شكل (1) على لوحة فاير باستخدام كاوي اللحام والقصدير. • استخدام كاوي لحام القصدير بحذر، والحرص على جودة اللحام وتجنب وجود أي دائرة قصر بين أطراف عناصر اللوحة. • القيام بالحسابات اللازمة لاثبات قانون اوم.	أنفّذ

• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من العمل، كتالوجات وكتيبات تركيب الدارات الكهربائية). • اجهزة ومعدات: (ساعة قياس رقمية DMM). • التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة بتركيب الدارات الكهربائية).	• البحث العلمي.	• أتتحقق من: (متابعة قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من خطوات العمل في أنفذ). • اتأكد من عمل الدارة الكهربائية ومن دقة الحسابات لاثبات قانون اوم).	أتتحقق
• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • التعلم التعاوني.	• أوثّق نتائج العمل الكامل: (النّصّ كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا، ادوّن النتائج والرسومات والملاحظات المختلفة عن بناء دارة كهربائية لفحص وقياس الجهد والتيار الكهربائي). • اعرض ما تم انجازه. • اعدّ ملف بالحالة (فحص وقياس الجهد والتيار الكهربائي).	أوثّق وأعرض
• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، مواصفات الدارة الكهربائية، طلب الزبون، نماذج التقييم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية الإنترنت).	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقييم الاصيل).	• رضا الزبون وموافقته على بناء الدارة الكهربائية بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة تركيب الدارة الكهربائية للمواصفات والمعايير.	أقوّم

شكل (1): قياس الجهد والتيار في الدارة الكهربائية البسيطة

الأسئلة:



فسّر لماذا يوصل الأميتر على التوالي، بينما يوصل الفولتميتر على التوازي في الدارات الكهربائية؟ هل تؤثر زيادة أو تخفيض قيم الحمل الكهربائي (المقاومة) على قيمة التيار المار في الدارة؟ علّل إجابتك؟

أتعلم:




قانون أوم والكميات الكهربائية الأساسية

نشاط (1)



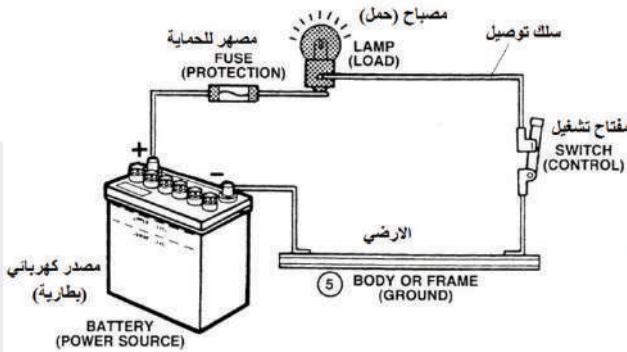درست في سنوات سابقة الدارة الكهربائية البسيطة. لاحظ الشكل (2) ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



شكل (2): مكونات دارة كهربائية بسيطة

1. ما المكونات الأساسية للدارة الكهربائية البسيطة كما تظهر في شكل (2)؟
2. من أين يمكن أن نحصل على الفولتيّة المستمرة؟
3. ماذا تسمى الدارة الكهربائية في حال كان مفتاح التشغيل الكهربائي مفتوحاً (OFF)؟
4. ماذا تسمى الدارة الكهربائية في حال كان مفتاح التشغيل الكهربائي مغلقاً (ON)؟
5. ما وظيفة المصهر (Fuse) في الدارة؟
6. ما المقصود بالجهد والتيار؟ وما وحدة قياس كلّ منهما؟
7. هل هناك علاقة تربط الجهد والتيار ومقاومة الحمل في الدارة الكهربائية البسيطة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما اسمها؟

يوضح قانون أوم العلاقة التي تربط الكمّيات الكهربائيّة الأساسيّة الثلاث (الجهد والتيار والمقاومة) بعضها مع بعض؛ لذا، علينا التعرّف إلى مفاهيم الجهد والتيار والمقاومة ووحدات قياسها؛ لنتمكن من فهم قانون أوم، ومن ثمّ البدء بعملية قياس هذه الكمّيات الكهربائيّة الأساسيّة . انظر شكل (2)

الكمّيات الكهربائيّة الأساسيّة

أ- الجهد (Voltage)


هو القوة التي تسبّب سريان التيار الكهربائيّ في دائرة كهربائيّة مغلقة مروراً بالحمل، ويقاس الجهد بوحدة الفولت (V) باستخدام جهاز الفولتميتر، ويرمز له بالحرف (V).

ب- التيار (Current)

يعرّف التيار بأنه سريان الإلكترونات الحرة في الموصل تحت تأثير جهد المصدر (بطاريّة أو مولّد)، ويقاس بوحدة الأمبير (A) باستخدام جهاز الأميتر، ويرمز له بالحرف (I).

وهنا ينبغي التفريق بين نوعين من أنواع التيار هما:

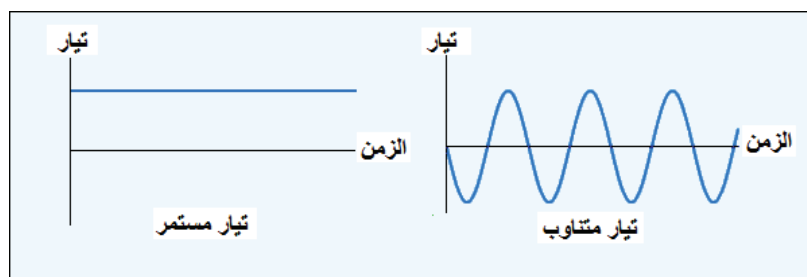التيار المستمرّ (Direct Current - DC): هو التيار الذي تبقي قيمته واتجاهه ثابتين مع مرور الزمن.
التيار المتناوب (Alternating Current - AC): هو التيار الذي تتغير قيمته واتجاهه تغيراً دورياً مع مرور الزمن. انظر شكل (3)



شكل (3): شكل إشارتي التيار المستمرّ والتيار المتناوب

ج- الحمل الكهربائيّ (Electrical Load)

هو واحد أو أكثر من الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة الكهربائيّة مثل: المحرّكات، والمصابيح، والأجهزة الإلكترونيّة، وأحياناً يتمّ تمثيلها بمقاومات كهربائيّة مكافئة، يرمز لها بالرمز (R)، وتقاس بوحدة الأوم (Ω) باستخدام جهاز الأوميتر.

نص قانون أوم

ينص قانون أوم على "أن شدّة التيار الكهربائيّ المارّ في دائرة كهربائيّة مغلقة تتناسب طرديّاً مع فرق الجهد بين طرفي الحمل، وعكسيّاً مع مقاومته" أي أن:

$$I = \frac{V}{R} \text{ التيار} = \text{الجهد} \div \text{المقاومة أو } \Omega$$

ويقاس التيار بالأمبير (A)، والفولتيّة بالفولت (V)، والمقاومة بالأوم (Ω).

احسب فرق الجهد الكهربائي بين طرفي مقاومة كهربائية قيمتها ($R = 500\Omega$) إذا كانت قيمة التيار المارّ فيها تساوي ($I = 10\text{mA}$).

الحل:

$$V = I \times R = (10 \times 10^{-3}) \times 500 = 5\text{v}$$

سؤال:



وصل حمل كهربائيّ مقاومته (6) أوم بين قطبي مصدر كهربائيّ قوته الدافعة (12) فولت. احسب قيمة التيار المارّ في الحمل. وإذا استبدل الحمل بأخر مقاومته (12) أوم، ثم وصل بالمصدر نفسه، فكم ستبلغ قيمة التيار المارّ فيه؟ قم بتسجيل ملاحظاتك حول العلاقة بين مقاومة الحمل وقيمة التيار المارّ فيه.

نشاط (2) قانونا كيرشوف

ينص قانون كيرشوف الأول على أن: "مجموع التيارات الكهربائية الداخلة إلى أية نقطة في دائرة كهربائية يساوي مجموع التيارات الكهربائية الخارجة منها".




وينص قانون كيرشوف الثاني على أن: "مجموع فروق الجهد بين نقطتين في دائرة كهربائية عبر أي مسار بين النقطتين يساوي مجموع فروق الجهد بين النقطتين عبر أي مسار آخر بينهما".

1- ابحث عن الصيغ الرياضية لكلا القانونين.

2- قم ببناء الدارة الكهربائية شكل (4) وتحقق بالقياس من صحة قانون كيرشوف الأول عند النقطة (أ) وصحة قانون كيرشوف الثاني حول أي مسار بين النقطتين (أ) و (ب).

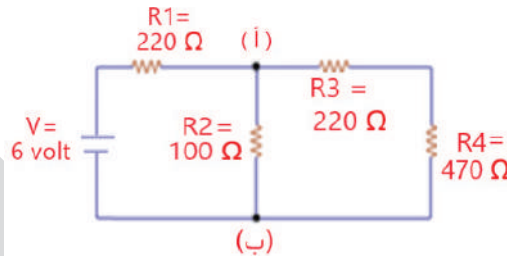3- يمكنك استخدام إحدى برمجيات محاكاة الدارات الكهربائية مثل (Circuit Maker) أو (Work Bench) أو (Crocodile Physics) أو غيرها لهذا الغرض.



شكل (4): تطبيق قانوني كيرشوف عملياً



5-1 الموقف التعليمي التعلّمي الخامس:

قياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة وعناصرها

وصف الموقف التعليمي التعلّمي: أحضر أحد الزبائن (تاجر)

جهاز إنارة كهربائيّ ذا مصباحين يعمل بالبطاريات، واشتكى

الزبون من عدم وجود أي معلومات تبين مقدار القدرة الكهربائية

أو الطاقة التي يستهلكها الجهاز الأمر الذي يربكه أمام الزبائن، علماً بأنه قد اشترى كمّيّة من هذه

المصابيح، فاقترح عليه فني الصيانة عرضاً ببناء دارة بسيطة لقياس القدرة الكهربائية للجهاز، ومعرفة الطاقة

الكهربائية المستهلكة في الجهاز خلال زمن محدّد.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّلها	• جمع بيانات من الزبون عن: • عدد ساعات التشغيل التي يرغب بحساب استهلاك الطاقة فيها، وتحديد بثلاث ساعات. • القدرة الكهربائية لجهاز الانارة والطاقة التي يستهلكها الجهاز في زمن محدّد. • جمع بيانات عن: • القدرة الكهربائية، وعلاقتها بالطاقة المستهلكة وتحليلها. • المخطط الكهربائي المطلوب لبناء دارة قياس القدرة. • العناصر والمواد اللازمة لبناء الدارة الكهربائية المطلوبة لقياس القدرة، ومواصفاتها.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (طلب الزبون الخطي، كتب علمية متخصصة وكتالوجات حول أساسيات بناء دارة قياس القدرة، نماذج التوثيق). • التكنولوجيا: (مواقع الكترونية على الانترنت وفيديوات عن الكهرباء والالكترونيات البسيطة).

• الوثائق: (مخطط الدارة الكهربائية لقياس القدرة ، البيانات التي تم جمعها، نموذج جدولة وقت تنفيذ المهام). • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات. • العصف الذهني.	• اصنف البيانات عن (قياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة وعناصرها) • احدد خطوات العمل: • مناقشة جميع المعلومات التي تم جمعها. • رسم مخطط الدارة الكهربائية لقياس القدرة. • تحديد المواد والأجهزة اللازمة للعمل. • الاتفاق على مراحل بناء دائرة قياس القدرة. • اعداد جدول زمني للتنفيذ.	أخطّط وأقرّر
اجهزة ومعدات: • القطع الإلكترونية المطلوبة (مصباحين (12V, 3W, 48Ω). • مفتاح كهربائي مفرد. • أجهزة التغذية والقياس الإلكترونية (مصدر فولتية كهربائية مستمرة (30-1) فولت، وجهازي (DMM). • لوحة تجميع عناصر إلكترونية (لوحة فايبر او Breadboard). • اسلاك معزولة للتوصيل، باطوال مناسبة. • جداول تسجيل القراءات والاستنتاجات. • التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة بتركيب الدارات الكهربائية).	• الحوار والمناقشة. • العصف الذهني. • عمل جماعي تعاوني منظم (مجموعات صغيرة).	• اوزع العدد والمواد والأجهزة. • ابدأ بتوصيل الدارة ومن ثم اخذ القراءات المطلوبة بخطوات متسلسلة كالآتي: • اوصل دائرة قياس القدرة، شكل (1). • اضبط ساعتى القياس الرقمي (DMM) لقياس الجهد والتيار (DC) قبل توصيلها بالكهرباء. • اغلق المفتاح الكهربائي S1. • آخذ قراءات الفولتية والتيار. • اضيف مصباحاً آخر (بنفس المواصفات). • آخذ قراءات الفولتية والتيار مرة أخرى. • اقطع التغذية الكهربائية عن المصباحين بفصل (فتح) المفتاح الكهربائي S1. • احسب القدرة المستهلكة في المصباح الأول فقط. ثم حساب القدرة المستهلكة في المصباحين معاً. • اقرن قيمة القدرة المستهلكة في مصباح واحد مع القدرة المستهلكة في مصباحين. • احسب الطاقة المستهلكة في المصباحين عند تشغيلهما لمدة ثلاث ساعات. • ادوّن جميع القيم المقيسة وتسجيل الملاحظات والاستنتاجات وفقاً للنتائج والحسابات في كل حالة.	أنفّذ
• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من العمل، كتالوجات وكتيبات تركيب دارات قياس القدرة الكهربائية). • اجهزة ومعدات: (ساعة قياس رقمية (DMM). • التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة بتركيب الدارات الكهربائية).	• عمل جماعي تعاوني. • البحث العلمي.	• أتُحقق من: (متابعة قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من خطوات العمل في أنفّذ، عمل دائرة قياس القدرة الكهربائية). • اتأكد من: (اضاءة المصابيح وسلامة قراءات الفولتية والتيار، معاينة ازدياد القدرة والطاقة المستهلكة بزيادة اضاءة المصابيح عملياً وحسابياً، معرفة الزبون لقدرة الجهاز ومقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة في زمن معين).	أتُحقق

• التوثيق وأعرض • أوّثق نتائج العمل الكامل: (الخّص كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا، ادوّن النتائج والرسومات والملاحظات المختلفة عن بناء دائرة قياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة). • اعرض ما تم انجازه. • أعدّ ملف بالحالة (قياس القدرة والطاقة الكهربائية المستهلكة).	• النقاش في مجموعات. • لعب الأدوار. • التعلم التعاوني.	• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.
• الرزبون وموافقته على الدارة التي تم بناؤها لقياس الكهربائية بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة تركيب الدارة الكهربائية للمواصفات والمعايير.	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقويم الاصيل).	• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، مواصفات دائرة قياس القدرة الكهربائية، طلب الرزون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).

المخطّط الكهربائيّ

شكل (1): دائرة قياس القدرة الكهربائية



الأسئلة:

1. هل هناك علاقة بين شدة توهّج المصباح والقدرة التي يستهلكها؟
2. هل تؤثر زيادة عدد ساعات تشغيل المصباح على قيمة القدرة المستهلكة؟ علّل إجابتك.
3. هل هناك علاقة بين شدة توهّج المصباح وقيمة الجهد عبر طرفيه؟ علّل إجابتك.

أَتَعَلَّم: القدرة والطاقة الكهربائية



نشاط (1)

عند شرائنا لجهاز كهربائي جديد غالباً ما نقرأ على لوحة بيانات الجهاز (Nameplate) معلومات

عن قدرته بالواط. فما المقصود بالقدرة؟ وما علاقتها بالتيار والجهد؟ وما علاقتها بالطاقة؟

انظر إلى شكل (2) ثم، أجب عن الأسئلة الآتية:




1. ماذا يمثل المصباح الموصول في مخرج الدارة الكهربائية؟

2. ماذا يحدث إذا تمّ إضافة مصباح آخر على التوازي مع المصباح الأول؟ هل تتأثر قراءة الأميتر؟

3. هل هناك علاقة بين عدد المصابيح المستعملة وشدة التيار المسحوب؟

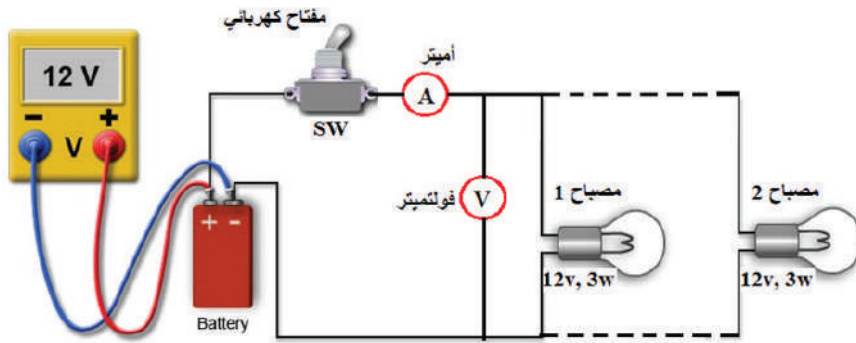4. هل تزداد القدرة المستهلكة بازدياد عدد المصابيح المستعملة؟ وهل تزداد أيضاً بازدياد زمن التشغيل؟



شكل (2): قياس القدرة الكهربائية

القدرة والطاقة الكهربائية لمصادر التيار المستمر

القدرة الكهربائية (Electrical Power) هي مقدار ما تستهلكه الأجهزة الكهربائية في أثناء تشغيلها من

تيار، مضروباً في قيمة فولتية التشغيل، وتقاس بوحدة الواط (Watt).

$$P = V \times I = I^2 \times R = \frac{V^2}{R}$$

لاحظ أنه في حالة المقاومات المعدنية (كمصابيح التنجستون والمدفأة الكهربائية والفرن الكهربائي والمكواة الكهربائية) فإن قيمة R تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة.



كيف يمكنك (عملياً) حساب مقاومة مصباح كهربائي أثناء تشغيله وارتفاع درجة حرارته؟

ويعرف الواط بأنه: القدرة المستهلكة في مقاومة أو حمل عندما يسري تيار مقداره (1) أمبير عند فولتية مقدارها (1) فولت، وتعطى القدرة بالعلاقة:

حيث إن:

P: القدرة الكهربائية بالواط.

V: الفولتية الكهربائية بالفولت.

I: التيار الكهربائي بالأمبير.

وتعرف الطاقة الكهربائية بأنها مقدار الشغل الكهربائي، أو القدرة الكهربائية المستهلكة خلال زمن ما. والعلاقة بين القدرة الكهربائية والطاقة الكهربائية المستهلكة علاقة طردية، أي أنه كلما زادت القدرة الكهربائية المستهلكة وطال الزمن الذي تستهلك فيه هذه القدرة فإن الشغل الكهربائي يزيد. ويعبر عنها رياضياً بأنها حاصل ضرب القدرة (P) في الزمن (t)، وتقاس بوحدة (الواط ثانية). وبما أن هذه الوحدة صغيرة لذلك تستخدم مضاعفاتها، ومن أهم مضاعفاتها (الكيلو واط ساعة) أو (KWh). وتعطى الطاقة بالعلاقة: $W = P \times t$

حيث:

W: الطاقة بالجول (الواط ثانية).

P: القدرة بالواط.

t: الزمن بالثانية.

مثال: مدفأة كهربائية قدرتها (1.5 KW)، تعمل لمدة 6 ساعات. احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذه الفترة وثمنها، إذا علمت أن سعر الكيلو واط ساعة (KWh) يساوي (50) فلساً.

الحل:


الطاقة المستهلكة (KWh) = القدرة × الزمن = $9 \text{ KWh} = 6 \times 1.5$

ثمن الطاقة المستهلكة = الطاقة المستهلكة × سعر KWh = $450 = 9 \times 50$ فلساً

هل بإمكانك اقتراح مجموعة من التدابير لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل؟



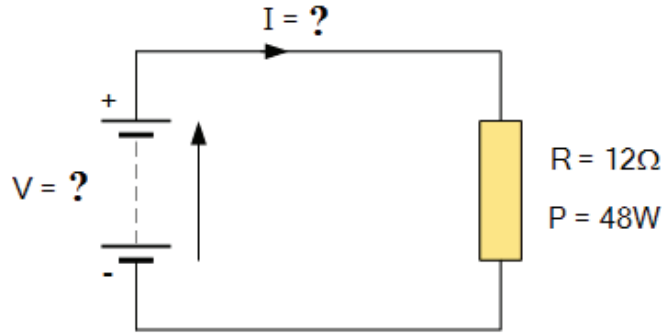في الدارة المبينة في شكل (3)، احسب قيمة فولتية المصدر (V)، وقيمة التيار المار في الدارة (I)، علماً أن مقاومة الحمل تساوي ($12\ \Omega$)، وتستهلك قدرة كهربائية مقدارها ($48W$).



شكل (3)

يطلب من الطلبة البحث عن دارة كهربائية بسيطة يمكنهم استخدامها لقياس القدرة في دارة تيار متناوب (AC) بدل التيار المستمر (DC)، ثم تنفيذ هذه الدارة في المشغل، وتسجيل الفرق بين الحالتين السابق ذكرهما، مع كتابة القانون المستخدم لحساب القدرة في حالة التيار المتناوب.

نشاط (2)





السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. ما الذي يمنع تكوين طبقة الأكسدة على سطح المعدن المراد لحامه؟

- أ. شافط اللحام. ب. شريط إزالة اللحام. ج. مساعد اللحام. د. إسفنجة.

2. أي من الآتية ليس من مجالات القياس للجهاز الرقمي (DMM)؟

- أ. قياس الجهد. ب. قياس التردد. ج. قياس المقاومة. د. قياس القطر.

3. ما نوع المقاومة المستخدمة في بناء الحساسات الحرارية؟

- أ. (LDR). ب. (VDR). ج. ثيرمستور. د. مقاومة متغيرة.

4. مم تتكون سبيكة مادة اللحام؟

- أ. 40% قصدير + 60% رصاص. ب. 60% قصدير + 40% رصاص. ج. 60% قصدير + 40% نحاس. د. 40% قصدير + 60% نحاس.

5. ما أشهر أنواع المقاومات الغشائية؟

- أ. الكربونية. ب. الغشاء المعدني. ج. (VDR). د. السلك الملفوف.

6. علام يعتمد اختيار المقاومات التي لها نفس القيمة والنوع؟

- أ. حجمها. ب. قدرتها. ج. شكلها. د. ثمنها.

7. أي من الآتية يعد أحد مكونات كاوي اللحام؟

- أ. الملف الحراري. ب. حامل الكاوية. ج. برغي الضغط. د. المكبس.

8. أي من الآتية يقوم بامتصاص اللحام الذائب؟

- أ. مساعد اللحام. ب. لوح الفير. ج. كاوي اللحام. د. شريط إزالة اللحام.

9. ما المكونات الأساسية في الدارة الكهربائية البسيطة؟

- أ. مصدر قدرة، وجهاز فولتميتر وحمل كهربائي. ب. مصدر قدرة، وأسلاك للتوصيل، وحمل كهربائي. ج. مصدر قدرة، وجهاز أميتر وحمل كهربائي. د. مصدر قدرة، ومفتاح كهربائي وحمل كهربائي.

10. متى تصبح الدارة الكهربائية مغلقة؟

- أ. عند توصيل أحد طرفي المصدر بالحمل الكهربائي. ب. عند توصيل أحد طرفي المصدر بالمفتاح الكهربائي. ج. عند توصيل المفتاح الكهربائي بالحمل الكهربائي. د. عند توصيل طرفي المصدر بالحمل الكهربائي.

11. بمَ يُوصى لتقليل قيمة الطاقة المستهلكة في إنارة منزل ما؟

- أ. تقليل جهد التشغيل للأحمال المختلفة. ب. تقليل تيار التشغيل للأحمال المختلفة. ج. تقليل عدد وحدات الإنارة وزيادة قدرتها. د. شراء وحدات إنارة اقتصادية، وتقليل زمن التشغيل.

السؤال الثاني: أفسر ما يأتي:

1. في الدارة الكهربائية، تُعدّ العلاقة بين الجهد والتيار المارّ علاقة طردية.
2. ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لدى المستهلكين الذين يستخدمون المدافئ الكهربائية لفترات طويلة.
3. بعد كلّ عملية لحام يوضع الكاوي في المكان المخصص (على الحامل).
4. استخدام المقاومات سطحيّة التركيب في تصنيع الأجهزة الإلكترونية.
5. يجب عدم تحريك الطرف المراد لحامه أثناء عملية اللحام.

السؤال الثالث:

- أ- احسب فرق الجهد الكهربائي إذا كانت قراءة الأميتر تساوي (1mA) لثلاث مقاومات (10 , 20 , 30) أوم موصولة على: أ- التوالي ب- التوازي
- ب- إذا كان التيار الذي يسري في مصباح متوهّج مقداره (0.15) أمبير، تحت تأثير فولتية مقداره (220) فولط، وتم تشغيل المصباح (5) ساعات يومياً، وسعر الكيلو واط/ ساعة (100) المطلوب حساب:
1. القدرة الكهربائية للمصباح.
 2. الطاقة المستهلكة خلال (30) يوماً.
 3. ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة.

السؤال الرابع: عند إجراء عملية لحام ما، كيف يتم اختيار كاوي اللحام؟

السؤال الخامس: أقوم بحساب قيم المقاومات التالية باستخدام شيفرة الألوان:




شكل (سؤال 5): أقوم بحساب قيم المقاومات باستخدام شيفرة الألوان

المشروع:

عمل دائرة قنطرة ويتستون لقياس قيم المقاومات المجهولة.

الوحدة الثانية

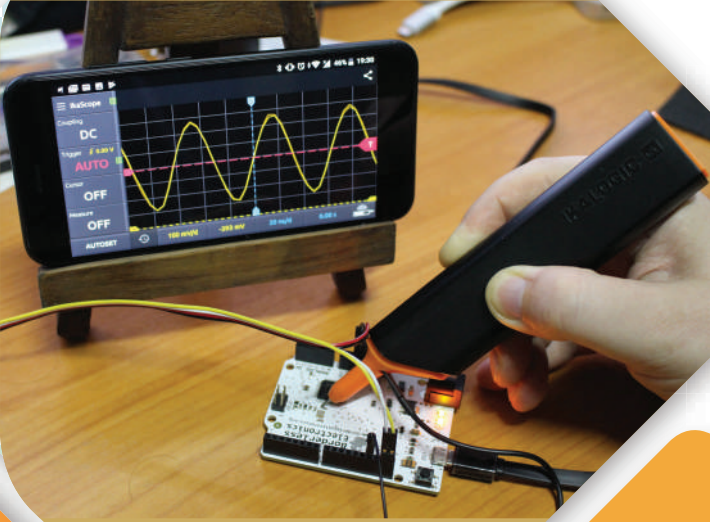بناء الدارات الكهربائيّة البسيطة ذات التيّار
المتناوب وصيانتها



ما السبب في كون التيّار
الواصل إلى منازلنا تيّاراً متناوباً
وليس مستمراً؟

الملتقى التربوي

<https://www.wepal.net>

www.wepal.net | RESOURCE #114499 | TRACK bf52aab8bd735909

الوحدة الثانية: بناء الدارات الكهربائية البسيطة ذات التيار المتناوب وصيانتها

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على بناء دارات كهربائية بسيطة ذات تيار متناوب لتشغيل أحمال مختلفة وتوظيف أجهزة القياس لقياس الجهد والتيار، وذلك من خلال الآتي:

1. فحص الإشارات الكهربائية باستخدام جهاز راسم الإشارة.
2. تمييز المكثفات وفحصها.
3. تركيب المكثفات.
4. تمييز الملفات (Coils) وفحصها.
5. تركيب الملفات.
6. فحص المرحلات وتركيبها.
7. فحص المحولات وتشغيل حمل أومي باستخدام محوّل.

الكفايات المهنية:

الكفايات المتوقعة من الطلبة امتلاكها بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع أنشطتها، هي:

أولاً: الكفايات الاحترافية

- توظيف البيانات حول التيار المتناوب والإشارات الكهربائية الجيبية والمثلثة والمربّعة، وطرق توليدها، والقياسات والحسابات المتعلقة بها.
- القدرة على توليد الإشارات الكهربائية الجيبية والمثلثة والمربّعة باستخدام مولّد الإشارة، وضبط ترددها واتساعها.
- القدرة على فحص الإشارات الكهربائية، وحساب اتساعها وزمنها الدوري وترددها باستخدام راسم الإشارة.
- القدرة على تمييز الأنواع المختلفة من المكثّفات، وتعرّف مواصفاتها الفنيّة وفحصها وتركيبها واستبدالها.
- القدرة على تمييز الأنواع المختلفة من الملفّات (Coils)، وتعرّف مواصفاتها الفنيّة وفحصها وتركيبها واستبدالها.
- القدرة على فحص المرحّلات، وتتبع مخطّطات أطرافها وتركيبها في دارات التحكم.
- القدرة على التمييز بين أنواع المحوّلات المختلفة، وفحصها، وتشغيل حمل بسيط باستخدام المحوّل.

ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصيّة

- المصادقية في التعامل مع الزبون.
- المحافظة على خصوصية الزبون.
- القدرة على تلبية رغبات الزبون وحاجاته.
- القدرة على إقناع الزبون.
- القدرة على استيعاب الزبون ورأيه.
- تطوير المهارات العمليّة الذاتية.
- الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
- تتبع الخيارات والحلول المختلفة للمشكلات.
- تنمية روح العمل ضمن فريق.
- التعامل بشكل مهني سليم وبناء مع مسؤول الورشة ومع الزبائن.
- الاستشارة المهنيّة عند اللزوم.
- الالتزام بالمواعيد.

ثالثاً: الكفايات المنهجية

- العمل التعاوني.
- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- البحث العلمي.



قواعد الأمن والسلامة المهنية



- الضبط الخاطئ أو عدم اختيار المدى المناسب لجهاز القياس يُعطي نتائج مضللة.
- تناول العناصر الإلكترونية برفق، وبعد تعرفك على مواصفاتها عاود تخزينها مرة أخرى مع المحافظة عليها من التلف.
- مع أجهزة القياس الرقمية دائماً اختبر مجسّي جهاز القياس بعمل قصر بينهما، مع وضع مفتاح الاختيار على وضع الأوم.
- العمل على منصدة جافة، وأن تكون يدك جافة، ولا تقف على أرض مبللة عند عمل قياس أو اختبارات على دائرة مطبق عليها جهد.
- فصل القدرة الكهربائية (Turn off) عن الدارة عند تركيب عنصر من الدارة أو فصله.
- عند استبدال عنصر تالف بعنصر آخر سليم يجب أن يكون للعنصر السليم نفس المواصفات الفنية ومدى التحمل للعنصر التالف.
- عند استخدام الساعة الرقمية وتجاوز المدى لمفتاح الاختيار، تظهر على الشاشة كتابة (OL) أو (I) أو إشارة ومضية، وفي هذه الحالة يجب زيادة المدى (أي رفع المدى إلى قيمة أعلى).
- القطبية المعكوسة تظهر على الشاشة إشارة (-) أو تسبّب وميضاً بكتابة (POL)، وفي هذه الحالة يجب عكس أطراف المجسّات.
- استخدام المكثفات المناسبة لدارات التيار المتناوب، والانتباه إلى عدم استخدام المكثفات الإلكترونية القطبية في غير موضعها حسب المخططات التمثيلية للدارات بشكل عام.
- الحصول على الإشارات المتناوبة من جهاز مولّد الإشارة ذي فولتية مناسبة وتردد مناسب.
- التقيد بلباس التدريب داخل المشغل أو الورشة، والالتزام بمتطلبات السلامة الأخرى، مثل: الحذاء المناسب لحماية القدمين والقفازات المناسبة لحماية اليدين أثناء العمل.
- التقيد باستخدام العدّد والأدوات حسب اختصاصها، وعدم استخدام أداة خاصة لعمل معين في عمل مغاير.
- الحذر في نقل الأدوات والعدّد أو مناولتها لزملائك، وناولها يداً بيد.
- تجنّب المزاح في المشغل أو الورشة وأثناء التدريب؛ حتى تحمي نفسك وزملائك من الخطر.
- عند الانتهاء من العمل الحرص على تنظيم العدّد والأدوات وترتيبها بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- التأكد من أن جهد مصدر الطاقة يناسب جهد تشغيل أجهزة القياس.
- المداومة على المحافظة على نظافة المشغل أو الورشة.
- عدم ترك الأجزاء العارية من الأسلاك مكشوفة خاصة عند التعامل مع مصدر القدرة العمومية.



1-2 الموقف التعليمي التعلّمي الأول:

فحص الإشارات الكهربائية بواسطة جهاز راسم الإشارة


وصف الموقف التعليمي التعلّمي: حضر أحد الزبائن إلى ورشة لصيانة الأجهزة الخليوية لعمل صيانة لجهازه الخليوي المعطّل، وأثناء عمليّة الصيانة توجّب على عامل الصيانة في الورشة استخدام جهاز راسم إشارة (Oscilloscope) لفحص وجود إشارات في نقاط فحص مختلفة على اللوحة الرئيسية للجهاز، ومعرفة قيمها وتردداتها، الأمر الذي لم يكن يتقنه هذا العامل بالرغم من امتلاكه لجهاز راسم إشارة جديد. لاحقاً، حضر عامل الصيانة إلى المدرسة الصناعية، ومعه جهاز راسم الإشارة، وتقدّم بطلب لتدريبه على استخدام الجهاز، بالإضافة إلى جهاز مولّد الإشارة لرفع قدراته العلميّة والعمليّة.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّلها	• جمع بيانات من الزبون عن: • حاجته للتدرب على جهاز راسم الإشارة • مستوى معرفته لاستخدامات جهاز الراسم، ووظائف المفاتيح في الجهاز • معرفته لاستخدام جهاز مولّد الإشارة، وعن معرفته باهم أنواع الإشارات الكهربائية • جمع بيانات عن: • جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope). • جهاز مولّد الإشارة (Function Generator). • أنواع الإشارات وأهم خصائصها. • أنواع الكوابل المستخدمة مع راسم الإشارة ومولّد الإشارة لتوصيل الإشارات.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (طلب عامل الصيانة الخطي، كتيبات ادلة التشغيل (المستخدم) لجهازي راسم الإشارة ومولّد الإشارة، كتالوجات واقراص مدمجة حول أساسيات استعمال راسم الإشارة و مولّد الإشارة، كتب متخصصة عن أنواع الإشارات الكهربائية الشائعة، نماذج التوثيق). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن استعمال راسم الإشارة، ومولّد الإشارة لقياس الكميات الكهربائية وحساب التردد).

• الوثائق: (مخطط الكهربائي لدارة قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة، دليل المستخدم لجهاز راسم الإشارة وجهاز مولد الإشارة، البيانات التي تم جمعها، نموذج جدول وقت تنفيذ المهام). • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).	• عمل جماعي تعاوني منظم. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• اصنف البيانات عن (فحص الإشارات الكهربائية بواسطة جهاز راسم الإشارة). • حدد خطوات العمل: • مناقشة جميع المعلومات التي تم جمعها. • تحديد خطوات التدريب على استخدام جهاز مولد الإشارة. • تحديد خطوات التدريب على استخدام جهاز راسم الإشارة. • رسم مخطط دائرة قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة. • تحديد المواد والأجهزة اللازمة للعمل. • الاتفاق على مراحل بناء دائرة قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة. • اعداد جدول زمني للتنفيذ.	أخطّط وأقرّر
أجهزة ومعدات: • جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope). • جهاز مولد الإشارات (Function Generator). • كوابل ومجسات للفحص (Probes). • حمل (مقاومة). • مفتاح كهربائي مفرد. • لوحة تجميع عناصر إلكترونية (Breadboard). • أسلاك توصيل باطوال مناسبة. • الاستعانة بأدلة المستخدم من الشركات الصانعة لجهازي راسم الإشارة ومولد الإشارة. • التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة باستخدام جهازي راسم الإشارة ومولد الإشارة).	• العمل الجماعي التعاوني المنظم. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• اوزع العدد والمواد والأجهزة. • اقوم بإنجاز المهمة والتي تشمل الآتي: • اتدرب على استعمال جهاز راسم الإشارة بتشغيل وضبط وفهم دلالات جميع مكونات واجهة جهاز راسم الإشارة. • اتدرب على استعمال جهاز مولد الإشارة بتشغيل وضبط وفهم دلالات المفاتيح الأساسية في واجهة جهاز مولد الإشارة. • استخدم مولد الإشارة لظهور أنواع مختلفة من الإشارات (موجات جيبية ومثلثة ومربعة) على شاشة الراسم. • أوصل دائرة قياس الاتساع والتردد باستخدام راسم الإشارة، شكل (1). • اقيس تردد موجة جيبية معينة وقياس اتساعها. • اقيس قيمة إشارة تيار مستمر. • اتحري الدقة في قياس عدد المربعات على شاشة الراسم التي تمثل الاتساع وتلك التي تمثل الزمن للحصول على نتائج دقيقة. • اكرر الخطوات السابقة عند قيم ترددات أخرى وموجات متعددة باستخدام مدخلي القنوات.	أنفّذ

أُتحقق	• أُتحقق من: (اتقان استعمال جهاز الراسم، اتقان استعمال جهاز مولد الإشارة، دقة قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة). • اتأكد من: (قيمة التردد المحسوب باستخدام راسم الإشارة بالتردد الظاهر على شاشة جهاز مولد الإشارة).	• عمل جماعي تعاوني. • البحث العلمي.	• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من العمل، أدلة المستخدم من الشركات الصانعة لجهازي راسم الإشارة ومولد الإشارة). • أجهزة ومعدات: (جهازي راسم إشارة ومولد إشارة). • التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة باستخدام وتشغيل جهازي راسم إشارة ومولد إشارة).
أوثّق وأعرض	• أوثّق نتائج العمل الكامل: (الخّص كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا، ادوّن النتائج والقراءات والقيم المقاسة والمحسوبة، والمخططات والملاحظات المختلفة عن استخدامات كل من راسم الإشارة ومولد الإشارة). • اعرض ما تم انجازه. • أعدّ ملف بالحالة (فحص الإشارات الكهربائية بواسطة جهاز راسم الإشارة).	• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني	• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.
أقوم	• رضا الزبون عن اتقانه لاستخدام جهازي راسم الإشارة ومولد الإشارة. • أقرّن بين حاجة الزبون للتدرب على استخدام جهاز راسم الإشارة، واتقانه لاستخدامه بعد التدريب ومطابقته للمواصفات والمعايير.	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقويم الاصيل).	• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، ادلة التدريب على استخدام الراسم ومولد الإشارة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)).

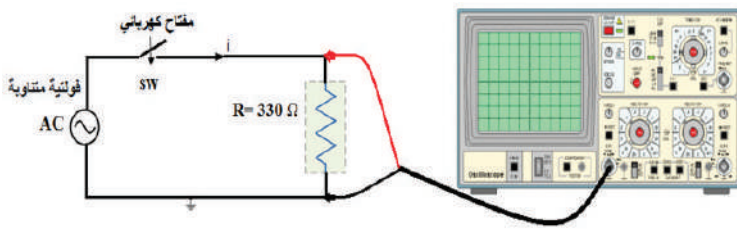

شكل (1): قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة

الأسئلة:



1. فسّر سبب عدم ثبات وعدم وضوح صورة الموجة على الشاشة في بعض الحالات.
2. وضح الفرق بين مفتاح الاتساع في جهاز مولّد الإشارة ومفتاح الفولتية في جهاز راسم الإشارة بالنسبة للموجة نفسها.
3. هل يمكن استخدام جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope) لأغراض أخرى غير رسم الإشارات الكهربائية المختلفة؟ أعط أمثلة إذا كانت الإجابة بنعم.
4. ما فائدة وجود (DC Offset) في جهاز راسم الإشارة؟

أتعلّم:



الإشارات الكهربائية الأساسية وأجهزة توليدها وقياسها

- نشاط (1)** هل فكّرت يوماً في كيفية الحصول على أنواع متعدّدة من الإشارات الكهربائية، بقيم وترددات مختلفة ومن جهاز واحد؟ وما أهم الإشارات التي يمكن الحصول عليها من هكذا جهاز؟ وما أهم خصائصها؟



جهاز مولّد الإشارة (Function Generator)

هو عبارة عن جهاز إلكترونيّ يستخدم في كثير من التطبيقات المختبرية لتوليد إشارات كهربائية بأشكال مختلفة (جيبية، مربعة، مثلثة) وغيرها من الإشارات. يمتاز جهاز مولّد الإشارة بسهولة التحكم في تردد واتساع الموجات التي يتم توليدها، كما أن بعضها

شكل (2): جهاز مولّد الإشارة

مزوّد بشاشة رقمية لمعرفة تردد واتساع الإشارة بدقة. انظر شكل (2).

يحتوي جهاز مولّد الإشارة في واجهته الأمامية على عدد من الكبسات والمفاتيح المختلفة التي ينبغي معرفتها وفهم وظائفها، مع التركيز على معرفة وإتقان استخدام الآتية:

- كبسة التشغيل (Power).
- كبسة اختيار شكل الموجة (جيبية، مثلثة، مربعة، ...) (Wave or Function).
- مفتاح تحديد اتساع إشارة الخرج (Amplitude).
- مفتاح/ كبسات ضبط تردد إشارة الخرج (Frequency).
- مخرج الإشارات (Output).
- مخرج الإشارات الرقمية (TTL/CMOS Output).

التيار المتناوب (Alternating current (AC)

يعرف التيار المتناوب بأنه تيار متغيّر القيمة والاتجاه، فهو يغيّر قيمته لحظياً، ويغيّر اتجاهه في كلّ نصف دورة من دورات ملف مولّده على شكل اقتران جيب الزاوية (Sine)، ويبلغ تردده 50 أو 60 هيرتز حسب النظام المستخدم. وهو التيار الواصل للمنازل لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

يعطى التغير بالموجة الجيبية بالعلاقة: $V(t) = V_m \sin \omega t$

حيث إن:

$V(t)$: هي القيمة اللحظية للجهد الكهربائيّ أو قيمة الجهد الكهربائيّ عند زمن مقداره t .

V_m : القيمة العظمى للجهد.

ω : السرعة الزاوية

$$\omega = 2\pi F$$


وسنشرح فيما يلي أهم أنواع الإشارات الكهربائية لا سيما موجة التيار المتناوب الجيبية وأهم خصائصها.

الإشارات الكهربائية وأنواعها ومواصفاتها

في أنظمة الاتصال، يتم التعامل مع أنواع مختلفة من الموجات الكهربائية (Waveforms) باختلاف نوع النظام والهدف من استخداماته، ويمكن الحصول على الموجات من دارة إلكترونية تمثّل مولّداً للموجات (Oscillator). أحياناً وللاستخدامات عملية، نحتاج في الدارات الإلكترونية إلى توليد أشكال مختلفة من الموجات كالموجة الجيبية والمربعة والمثلثة بالإضافة إلى الإشارة المستمرة (DC). فما هذه الموجات وما أهم صفاتها؟

الموجة الجيبية (Sine Wave Waveform)

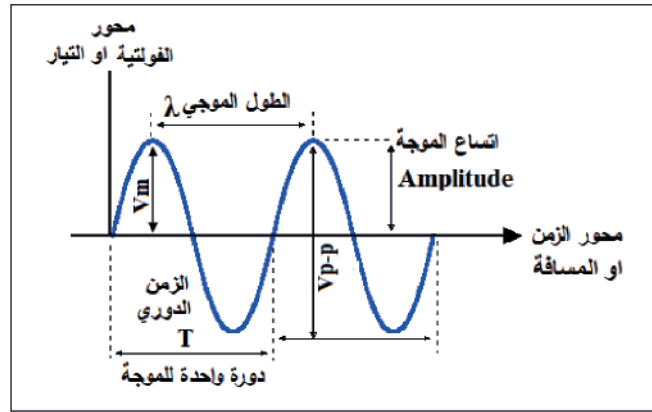من الإشارات الكهربائية المهمة التي يتم التعامل معها بكثرة في أنظمة الاتصال، كونها تعبر عن إشارتي التيار أو الفولتية المتناوبين (AC). شكل (3) يبين أهم خواص الموجة الجيبية، مثل:



شكل (3): خواص الموجة الجيبية

اتساع الموجة (Amplitude): وهو المسافة من المحور الأفقي إلى قمة الموجة، ويمثل القيمة العظمى (V_m).
القيمة من القمة إلى القمة (Peak To Peak Value): وهي القيمة المحصورة بين القيمة العظمى الموجبة للموجة والقيمة العظمى السالبة لها، ويرمز لها بالرمز (V_{p-p}) في حالة الفولتية، ونلاحظ مما سبق أن القيمة من القمة إلى القمة تساوي ضعف القيمة العظمى. أي أن: ($V_{p-p} = 2V_m$)
القيمة الفعالة (Effective Value): وهي جذر متوسط المربعات (Root Mean Square Value: r.m.s) للتيار المتناوب التي تعطى نفس الطاقة والقيمة الحرارية التي تنتجها نفس القيمة للتيار المستمر.
 القيمة الفعالة للجهد المتناوب = (القيمة العظمى) $\times (0.707)$

أي أن:

$$V_{r.m.s} = (0.707)V_m$$

أهمية هذه القيمة ($V_{r.m.s}$) تأتي من كونها القيمة التي تقيسها أجهزة قياس الفولتية والتيار.

طول الموجة Wavelength: وهو المسافة (بالمتر) بين قمتين متتاليتين.


تردد الموجة Frequency (f): هو عدد المرات التي تتكرر فيها الموجة خلال ثانية واحدة، ويقاس بالهيرتز (Hz).

الزمن الدوري (T): وهو الزمن الذي تحتاجه الموجة لإتمام دورة واحدة، ويقاس بالثانية (s)، ويرتبط مع

$$\text{التردد بعلاقة عكسية: } F \text{ (Hz)} = \frac{1}{T \text{ (s)}}$$

الموجة المربعة (Square Wave Waveform)

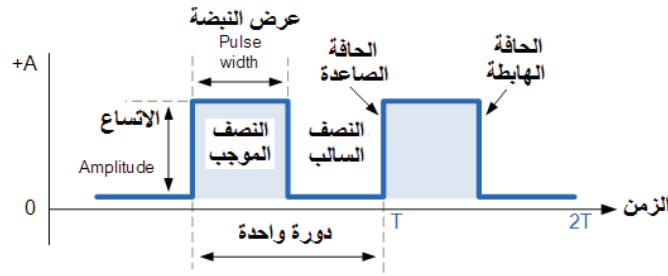
هي تلك الموجة المُتغيّرة (Alternating Wave) غير الجيبية التي تتغيّر بين مستويين ثابتين بشكل دوريّ ولحظي، الشكل (4).



شكل (4): الموجة المربعة

الموجة المثلثة (Triangular Waveform)

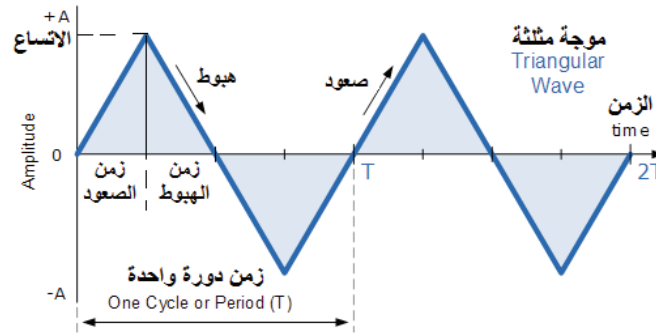
تُعَدّ الموجة المثلثة من الإشارات ذات التطبيقات العديدة في مجال الإلكترونيات، وكما في الإشارة المربعة يمكن أن تكون هذه الإشارة موجبة (فوق محور الزمن) أو سالبة، أو جزء منها موجب والآخر سالب. وفي الإشارة المثلثة يجب أن يتساوى زمن صعود الموجة مع زمن هبوطها، الشكل (5).



شكل (5): الموجة المثلثة


الإشارة المستمرة (DC Signal)

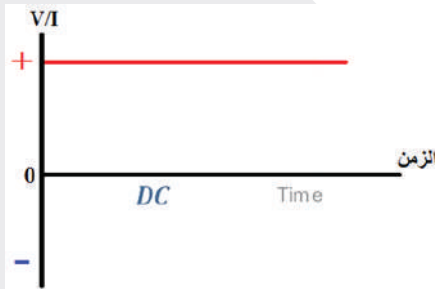وهي إشارة كهربائية تمثّل الفولتيّة أو التيار، وتمتاز بأنها تأخذ قيمة ثابتة مع تغير الزمن، وبالتالي فإنّ ترددها يساوي الصفر. ومن الأمثلة عليها إشارة الفولتيّة أو التيار التي نحصل عليها من البطاريات، انظر شكل (6).



شكل (6): إشارة كهربائية مستمرة

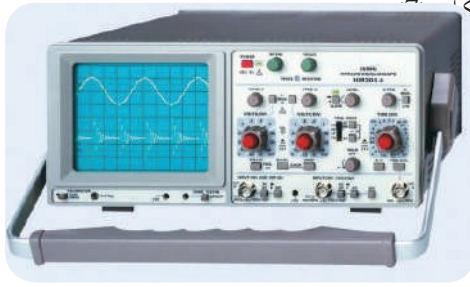نشاط (2) هل فكرت يوماً في إمكانية رؤية الإشارات الكهربائية المختلفة، وحساب قيم جهودها وتردداتها؟ وهل يوجد جهاز يمكننا من ذلك؟ الإجابة هي نعم، وذلك باستخدام جهاز راسم الإشارة




فما هذا الجهاز؟ وكيف يستخدم؟

شكل (7): جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope)

جهاز راسم الإشارة (Oscilloscope)

يعرف جهاز راسم الإشارة بأنه أحد أجهزة القياس المستخدمة لقياس الكميات الكهربائية كمياً ونوعاً، حيث يمكن استخدام جهاز راسم الإشارة بشكل خاص للأغراض الآتية:

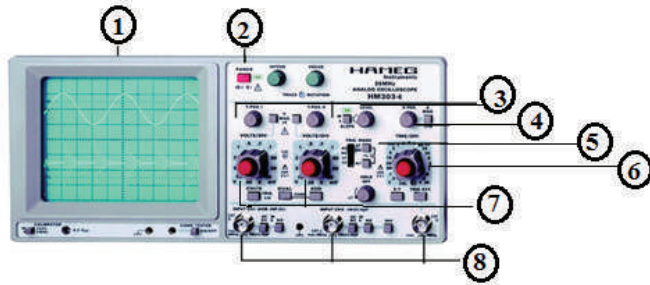1. رسم الإشارات الكهربائية المختلفة وتمييز بعضها عن بعض (جيبية، مربعة، مثلثة، نبضية، ... إلخ)؛ مما يساعدنا في أعمال الصيانة الكهربائية للدوائر الإلكترونية الموجودة ضمن الأجهزة واللوحات الإلكترونية المختلفة.
2. قياس اتساع (Amplitude) الإشارة الكهربائية، وبالتالي تحديد قيمتها.
3. قياس التردد للإشارات الكهربائية المختلفة.
4. قياس فرق الطور للإشارات الكهربائية.




شكل (8): الواجهة الأمامية لجهاز راسم الإشارة

الواجهة الأمامية لجهاز راسم الإشارة

يبين شكل (8) أهم المكونات على واجهة المستخدم لجهاز راسم الإشارة كما هو آت:

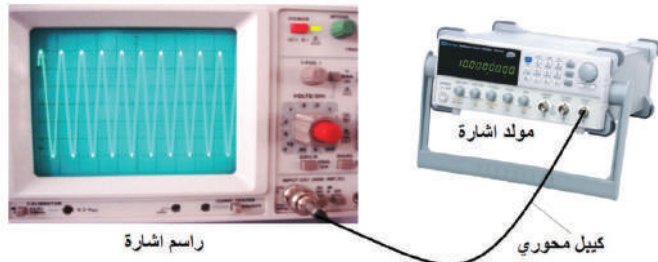1. الشاشة (Screen)
2. كبسة التشغيل (Power)
3. مفتاح التحكم بموقع الإشارة عمودياً (Vertical)
4. مفتاح التحكم بموقع الإشارة أفقياً (Horizontal)
5. مفتاح التحكم بالقدر (Trigger)
6. مفتاح التحكم بالزمن (Seconds/Division)
7. مفتاح التحكم بالفولتيّة (Volts/Division)
8. المداخل (Inputs)

قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة



لتحقيق هذه الغاية يتم توصيل راسم الإشارة بدارة كهربائية بسيطة، أو بجهاز مولّد الإشارة مباشرة كما في شكل (9)

شكل (9): قياس الاتساع والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة

بعد تشغيل الدارة يتم قياس الجهد والتردد باستخدام جهاز راسم الإشارة كما يأتي:

1. قياس الفولتيّة العظمى للموجة (V_p) بضرب عدد المربعات من المحور الأفقي إلى قمة الموجة بمفتاح (Volts/Div).

أي أن: الفولتيّة العظمى المقاسة (V_p) = عدد المربعات الرأسية × مفتاح التحكم بالفولتيّة

2. حساب التردد (f) للموجة بواسطة راسم الإشارة كالاتي:

نحسب الزمن الدوري لموجة واحدة (T) حيث:

T = عدد المربعات لدورة كاملة من الموجة (على المحور الأفقي) × قراءة مفتاح التحكم بالزمن

$$f = \frac{1}{T}$$

f : التردد بالهيرتز (Hz).

T : الزمن بالثانية (S).

استخدم جهاز راسم الإشارة لقياس تردد واتساع أنواع أخرى من الموجات كالموجة المثلثة والموجة المربعة. أيّ الموجتين السابقتين يمكن اعتبارها موجة تماثلية وأيهما تُعدّ إشارة رقمية؟ علّل إجابتك.

نشاط (3)



2-2 الموقف التعليمي التعلّمي الثاني:

تمييز المكثّفات (Capacitors) وفحصها



وصف الموقف التعليمي التعلّمي: في الورشة التي تعمل فيها لصيانة أجهزة الاتصالات، بينما كان أحد المتدربين الجدد يقوم بفك لوحة إلكترونية لجهاز استقبال تلفازي لفحصها، لاحظ حدوث شرارة كهربائية خلال المفكّ الذي كان يستخدمه لفك اللوحة، علماً أن الجهاز لم يكن متصلاً آنذاك بأي مصدر من مصادر التغذية الكهربائية. وقد طلب منك مسؤول الورشة تقديم تفسير للمتدربين في الورشة لما حصل من خلال بناء دارة كهربائية بسيطة، ومن ثمّ تحديد كيفية تفاديه مستقبلاً.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - حالة حدوث الشرارة الكهربائية في اللوحة الإلكترونية. - الجهاز التلفزيوني الذي حدثت فيه المشكلة. - أجمع البيانات عن: - المكثف الكهربائي وسعته ورمزه الفني. - شحن المكثفات وتفريغها وداراتها. - أنواع المكثفات وترميزها.	- العمل في مجموعات. - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: الطلب الخطّي للمهمة، جداول العناصر الكهربائية ورموزها الفنيّة. - التكنولوجيا: مواقع إلكترونية تعليمية حول المكثفات وشحنها وتفريغها.
أخطّط، وأقرّر	- تصنيف البيانات (تركيب المكثف، السعة، أنواع المكثفات، الشحن والتفريغ، الرموز). - اختيار مواصفات العناصر المطلوبة من حيث السعة والجهد الأقصى. - تحديد خطوات العمل: - اختيار المقاومة بحيث يكون الزمن العملي للشحن والتفريغ قابلاً للملاحظة والقياس. - تحديد جهد التغذية الكهربائية ونوعها. - تقسيم العمل ووضع جدول زمني لعمليتي الشحن والتفريغ.	- العمل في مجموعات. - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: البيانات التي تم جمعها، المواصفات الفنية وأدلة الشركات الصانعة، العلاقة الرياضية لزمن الشحن والتفريغ، البيانات التي على المكثف. - التكنولوجيا: شبكة (الإنترنت).

• أجهزة ومعدات ومواد: • أجهزة التغذية والقياس • الإلكترونيّة، ساعة زمنية • لقياس الوقت، لوحة تجميع • العناصر، أسلاك التوصيل، • مكثف كيميائي ذو سعة كبيرة لا تقلّ عن 1000 • ميكرو فاراد (بالإمكان وصل عدة مكثفات على التوالي • للحصول على السعة المناسبة)، مقاومات كربونية ذات قيم مختلفة (، 470K، 1K، ...). • مصباح كهربائي صغير (6V، أو 12V، ...). • • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.	• العمل الجماعي. • الحوار. • تقسيم الأدوار. • تدوين القراءات أثناء العمل.	• شحن المكثف من خلال المقاومة، ثم تفريغه عبر المصباح. • تكرار العملية مع تغيير قيمة المقاومة، وتسجيل الملاحظات في كلّ مرة. • بناء دارة شحن وتفرغ ذات قيمتين مختلفتين لمقاومتين الشحن والتفريغ. • ضبط جهاز التغذية وتوصيله بالدارة. • ضبط ساعة القياس (DMM) وتوصيلها بين طرفي المكثف. • أخذ قراءات الجهد والزمن لعملية الشحن وتثبيتها في جدول مناسب. • أخذ قراءات الجهد والزمن لعملية التفريغ وتثبيتها في جدول مناسب. • التمثيل البياني لكلتا العمليتين. • مراعاة الآتية: استخدام جهود تغذية لشحن المكثفات لا تتجاوز جهودها التشغيلية • القصوى، التوصيل الصحيح لأطراف المكثفات القطبية وعدم عكس أقطابها تجنباً لانفجارها، استخدام المكثفات الإلكترونية في مواضعها حسب المخططات فقط، تفريغ المكثفات المشحونة خلال مقاومات قيمها مناسبة وليس عبر سلك موصل، عدم لمس المكثفات ذات السعات الكبيرة على لوحات الأجهزة حتى بعد فصلها عن مصدر القدرة قبل التأكد من تفريغ شحناتها بشكل آمن.	أنفذ
• الوثائق: جداول البيانات لعملية الشحن والتفريغ، منحنيات التمثيل البياني • أجهزة ومعدات: أجهزة القياس والتغذية، المكثفات والمقاومات المتوفرة في المشغل. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• البحث العلمي.	• أتحقق من (الجهود المستخدمة مقارنة بالجهود القصوى للمكثفات، قطبيات المكثفات الإلكترونية، صحة منحنيات الشحن والتفريغ). • أؤكد من إجراءات السلامة والاحتياطات التي تمّ أخذها بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.	أتحقق
• التكنولوجيا: أجهزة عرض، حاسوب، الإنترنت. • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • العمل التعاوني.	• أوثق المقاومات والمكثفات ومواصفاتها الفنية. • أوثق نتائج العمل في جداول ورسوم بيانية. • أعرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تمييز المكثفات وفحصها).	أوثق، وأقدم

• الوثائق: المواصفات الفنيّة للمكثّفات. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• رضا الزبون عن النتائج بما يتوافق مع طلبه. • مطابقة النتائج في الجداول والمنحنيات للمواصفات والمعايير.	أقوم
--	--	--	------

الأسئلة:




1. علّل: حدوث شرارة كهربائيّة خلال تفريغ المكثّف في بعض الدارات وعدم حدوثها في أخرى.
2. المكثّف الكيميائيّ غير ملائم لدارات التيّار المتناوب، لماذا؟
3. هل يعتمد زمن شحن المكثّف على جهد البطّاريّة المستخدمة لعمليّة الشحن؟ فسّر إجابتك؟

أتعلّم:



المكثّف الكهربائيّ (Capacitor)

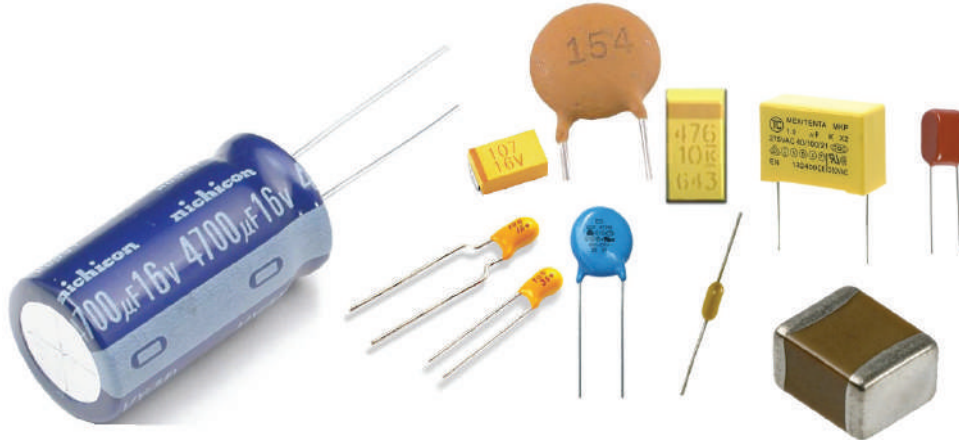- نشاط (1)** اختر ثلاثة أجهزة شائعة الاستعمال في حياتنا اليومية، وتفحص لوحاتها الإلكترونيّة الداخلية. هل صادفتك عناصر تشبه أياً من تلك المبينة في الصورة (شكل 1)؟ إذا كانت إجابتك نعم، فقد بدأت تتعرف على عالم المكثّفات الواسع.




شكل (1): مكثّفات متنوعة

قم بفك الغلاف الخارجي لأحد المكثفات (كبيرة الحجم) المتوفرة في المشغل، وحاول التعرف على أجزائه الداخلية.



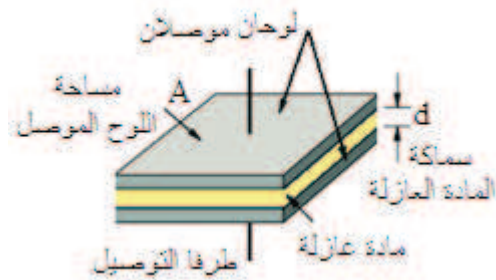(1) المكثف الكهربائي (Capacitor):


يتكوّن المكثف الكهربائي في أبسط أشكاله من لوحين موصلين تفصل بينهما مادة عازلة، ويتّصل بهما طرفا التوصيل للمكثف (شكل 2).



شكل (2): تركيب المكثف الكهربائي

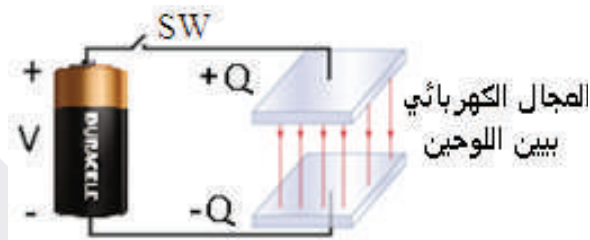
(2) شحن المكثف (Charging):

قم بتطبيق فرق جهد كهربائي (DC) مناسب بين طرفي مكثف (شكل 3). ستبدأ الشحنات الكهربائيّة الموجبة بالتجمع على أحد اللوحين (اللوحة المتصلة مع القطب الموجب للمصدر)، بينما تبدأ الشحنات الكهربائيّة السالبة بالتجمع على اللوح الآخر (اللوحة المتصلة مع القطب السالب للمصدر)، وتستمر هذه العملية إلى أن يصبح فرق الجهد بين اللوحين مساوياً لفرق الجهد بين طرفي المصدر، وهكذا يصبح المكثف مشحوناً بشكل كامل.




تكون عملية الشحن سريعة في بدايتها (لأن اللوحين فارغان من الشحنات) ثم تتباطأ تدريجياً. لماذا؟ وبيّن (شكل 4) دائرة شحن وتفريغ للمكثف.

شكل (3): ظاهرة شحن المكثف

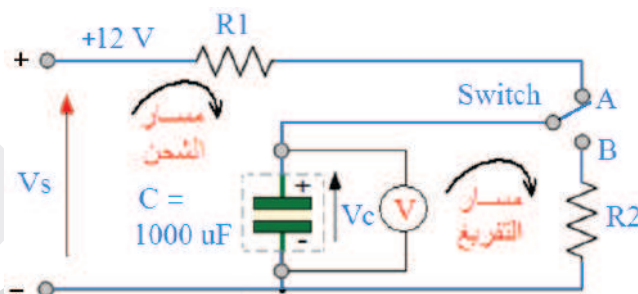

(شكل 4) دائرة شحن وتفريغ للمكثف

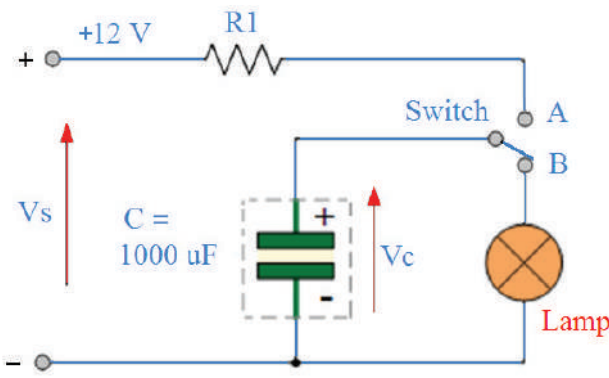يحتفظ المكثف بشحنته حتى بعد فصل مصدر الجهد الكهربائي عنه، لأن وجود المادة العازلة بين اللوحين يمنع انتقال الشحنات الكهربائيّة بينهما، فيصبح المكثف بعد شحنه وكأنه بطارية تخزن الطاقة الكهربائيّة على شكل مجال كهربائي بين قطبيها (اللوحين الموصلين للمكثف).



(3) تفريغ المكثف (Discharging):

في حالة توصيل طرفي مكثف مشحون عبر دائرة كهربائية مغلقة (شكل 5) فإنه يبدأ بتفريغ الشحنة الكهربائية المخزنة بين لوحيه إلى أن يعود اللوحان إلى حالة التعادل الكهربائي، ويصبح فرق الجهد بينهما صفراً. وتكون عملية التفريغ سريعة في بدايتها (لماذا؟) ثم تتباطأ تدريجياً (لماذا؟)

شكل (5): تفريغ مكثف مشحون خلال مصباح

ويعتمد الزمن اللازم لشحن المكثف أو تفريغه على سعة المكثف، وقيمة المقاومة الكهربائية التي تتم من خلالها عملية الشحن أو التفريغ (شكل 4)، ويُعدّ الشحن أو التفريغ مكتملاً بعد مرور فترة زمنية $T = 5 \times R \times C$ ، فكلما كان المقدار $R \times C$ أكبر كانت عملية الشحن أو التفريغ أبطأ.

(4) السعة الكهربائية (Capacitance):

تُعرّف سعة المكثف على أنها مقدار الشحنة الكهربائية اللازمة لرفع فرق الجهد بين طرفي المكثف بمقدار 1 فولت، أي أن: $C = \frac{Q}{V}$

حيث:

C: سعة المكثف بالفاراد (F).

Q: الشحنة المتجمعة على كل لوح من اللوحين بالكولوم (C).

V: فرق الجهد بين طرفي المكثف بالفولت (V).

ويُعدّ الفاراد وحدة كبيرة جداً من الناحية العملية؛ لذا فإننا في معظم الحالات نتعامل مع مكثفات سعتها أصغر بكثير من 1 فاراد، ونحتاج إلى التعبير عنها بأجزاء الفاراد، وهي:

$$1\text{mF} = 10^{-3} \text{ F} ; 1\mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F} ; 1\text{nF} = 10^{-9} \text{ F} ; 1\text{pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

وتعتمد السعة (C) للمكثف انظر إلى شكل (2) على كل من:

1- مساحة كل من اللوحين المتقابلين (A): تناسب طردي.

2- المسافة الفاصلة بين اللوحين (d): تناسب عكسي.

3- نوع المادة العازلة بين اللوحين: تناسب طردي مع قيمة ثابت العازلية.

نشاط (3)




مكثف سعته 0.0002 فاراد، قم بالتعبير عن هذه القيمة مستخدماً كلاً من الوحدات المذكورة.

(5) المكثفات الثابتة والمتغيرة:

تقسم المكثفات حسب ثبات سعتها أو تغيرها إلى نوعين أساسيين هما:
أ- المكثفات الثابتة: وهي مكثفات يتم تصنيعها بقيم ثابتة لا يتاح للمستخدم تعديلها.
ب- المكثفات المتغيرة: يمكن للمستخدم تعديل سعاتها ضمن مدى واسع نسبياً (مكثف متغير) أو على شكل تغيرات طفيفة بالبيكو فاراد مثلاً (مكثف ضبط دقيق Trimmer).

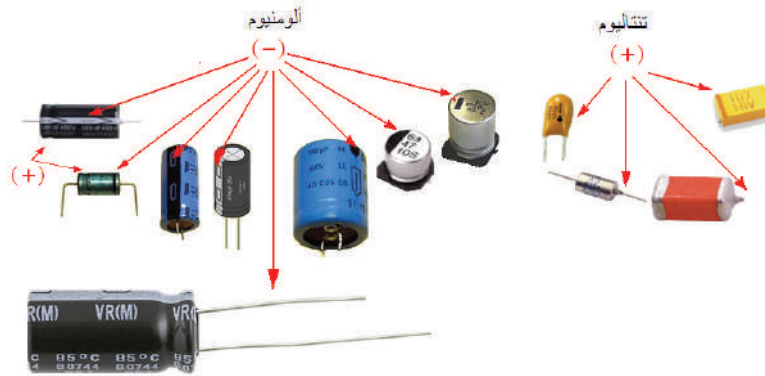(6) المكثفات القطبية وغير القطبية:

أ- المكثفات القطبية: يكون أحد طرفيها موجب القطبية والآخر سالباً، ويتم تمييز طرفيها بعدة طرق كما في الشكل (6)، ومعظم المكثفات الكيميائية مكثفات قطبية.
ب- المكثفات غير القطبية.



شكل (6): تمييز أطراف المكثفات القطبية

(7) تصنيف المكثفات حسب المادة العازلة:

تختلف المادة العازلة المستخدمة في المكثفات، فهناك:

1. المكثفات الكيميائية أو الإلكتروليتية (Electrolyte): وهي مكثفات قطبية تحتوي مادة إلكتروليتية تعمل كعازل، وتتميز بسعاتها الكبيرة. تستخدم في دارات التنعيم، ومنع مرور التيار المستمر، لكنها غالباً لا تتحمل الجهود العالية، ولا تستخدم مع التيار المتناوب. ويوجد منها نوعان، هما: مكثفات الألومنيوم (Aluminum) ومكثفات التنتاليوم (Tantalum).
2. مكثفات السيراميك (Ceramic): وهي صغيرة الحجم، عدسية الشكل، غير قطبية، تتراوح قيمها من 1pF إلى 1μF، وتتميز باستقراريتها في الترددات العالية. وتستخدم عادةً كمكثفات تمرير في دارات التيار المتناوب.
3. مكثفات الميكا (Mica): أسعارها عالية، وسعاتها قليلة، لكنها تتميز باستقرارية عالية لتغيرات الحرارة، وتتحمل الجهود الكبيرة. تستخدم في دارات الجهد العالي، ودارات الرنين، والمرشحات، ودارات التردد العالي.

وهناك المكثفات الفلمية والورقية والبلاستيكية، والمكثف الهوائي (المتغير في العادة).

(8) أنواع المكثفات حسب تكنولوجيا التصنيع:

أ- المكثفات العادية: بأنواعها وأشكالها المختلفة.

ب- المكثفات فائقة السعة (Super Capacitors): وهي مكثفات كيميائية لا تقل سعتها عن أجزاء الفاراد ($470,000 \mu F = 0.47 F$ مثلاً) وبعضها يصل إلى مئات الفاراد، ولكن جهودها التشغيلية منخفضة. وهي تستخدم كبطاريات لأغراض خاصة (شكل 7 - أ).

ج- المكثفات السطحية (Surface Mounted- SMD): هي مكثفات صغيرة جداً، وليس لها أرجل للتوصيل (شكل 7 - ب)؛ لذلك فهي أكثر ملائمة لعمليات التثبيت المؤتمتة.



(ب) المكثفات السطحية

(أ) المكثفات فائقة السعة

شكل (7): أنواع خاصة من المكثفات

(9) قياس سعة المكثف:


حاول التعرف على الأجهزة (شكل 8). ما الوظيفة المشتركة بين جميع هذه الأجهزة؟ تقاس سعة المكثفات باستخدام أجهزة قياس السعة، والتي قد تكون أجهزة منفصلة، أو ضمن أجهزة قياس أشمل (شكل)، ومنها:

- جهاز قياس السعة الرقمي (DCM).
- جهاز قياس السعة والحثية الرقمي (LC meter).
- جهاز قياس السعة والحثية والمقاومة الرقمي (LCR meter).
- جهاز القياس الرقمي متعدد الأغراض (DMM).



شكل (8): أجهزة قياس السعة والحثية

(10) المكثفات في دارات التيار المتناوب:

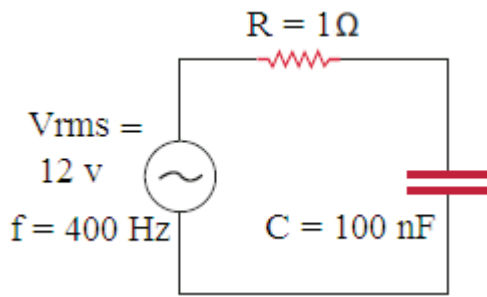

شكل (9): حساب المفاعلة السعوية للمكثف

إن الإعاقة التي تبديها المكثفات أمام سريان التيار الكهربائي المتناوب خلالها تختلف حسب تردد إشارة التيار المار فيها، فتقلّ إعاقة المكثف لمرور التيار المتناوب كلما زاد تردد هذا التيار. ويطلق على هذه الإعاقة اسم (المفاعلة السعوية للمكثف Capacitive Reactance X_C)، وهي تتناسب عكسياً مع التردد حسب العلاقة الآتية:

$$X_C = 1/2 \pi f C$$

حيث: X_C : المفاعلة السعوية للمكثف (بالأوم).

f : تردد التيار (بالهيرتز).

C : سعة المكثف (بالفاراد).

مثال: حساب المفاعلة السعوية للمكثف ($C1$) في الدارة (شكل 9)، ثم احسب تيار الدارة مع

إهمال قيمة المقاومة الصغيرة R .

الحل: $X_C = 1/(2\pi f C)$

$$= 1/(2 * 3.14 * 400 * 100 * 10^{-9})$$

$$= 3980.9 \Omega$$

$$I = V/X_C$$

$$= 12/3981$$

$$= 3 \text{ mA}$$

كم تصبح قيمة X_C وكم تصبح قيمة التيار I إذا خفّضنا تردد المصدر إلى 50 Hz؟

(11) الرموز الفنية للمكثفات:

يبين (شكل 10) التالي مجموعة من الرموز الفنية الشائعة لأنواع متعددة من المكثفات.



(د) مكثفات قطبية ثابتة

(ج) مكثف متغير

ضبط دقيق

(ب) مكثف

متغير

(أ) مكثف

(رمز عام)

شكل (10): الرموز الفنية للمكثفات

2-3 الموقف التعليمي التعلّمي الثالث:

تركيب المكثّفات (Capacitors)



وصف الموقف التعليمي التعلّمي: أحضر إليك أحد الزبائن جهاز هاتف لا يعمل بشكل جيد بسبب ارتفاع التشويش أثناء المكالمات، وعندما قمت بفتح الجهاز لاحظت بالنظر أن أحد مكثّفات السيراميك على اللوحة الداخلية للجهاز (المكثّف الموصول على التوازي بين طرفي مدخل الخط الهاتفي) قد انفصل أحد طرفيه، ولم يعد صالحاً للتركيب، فلزم استبداله بمكثّف مماثل أو ما يكافئه من خلال قيم المكثّفات المتوفرة في الورشة، كيف يمكنك استبدال هذا المكثّف عملياً لإصلاح العطل في الجهاز؟

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفي
أجمع البيانات، وأحلّها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - ظاهرة العطل. - حالة جهاز الهاتف عند اتصاله مع الخط الهاتفي - أجمع البيانات عن: - قيم المكثّفات، وترميزها، وخصائصها الفنيّة. - طرق توصيل المكثّفات. - مكثّف التمرير (على مدخل الخط الهاتفي في اللوحة).	- الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: الطلب الخطي للزبون، جداول ترقيم المكثّفات وترميزها ومواصفاتها الفنيّة. - التكنولوجيا: الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).
أخطّط، وأقرّر	- تصنيف البيانات (المواصفات الفنيّة للمكثّفات، استخداماتها، طرق توصيلها، أعطالها واستبدالها) - تحديد خطوات العمل: - تحليل الرموز الظاهرة على المكثّف المراد استبداله لمعرفة سعته وجهده التشغيلي. - استخدام جهاز (LCR meter) لقياس سعة المكثّف إن أمكن. - الاتّفاق على حل للمشكلة، وتحديد القيم العناصر - عمل قائمة بقيم المكثّفات المتوفرة. - تصميم عدة بدائل للمكثّف التالف.	- عمل الفريق. - النقاش الجماعي. - الحوار. - العصف الذهني.	- الوثائق: البيانات التي تم جمعها، جداول ترقيم المكثّفات وترميزها، الرموز الظاهرة على المنتجات وتحليلها. - التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.

• أجهزة ومعدات ومواد: مكثفات قطبية وغير قطبية ذات سعات وجهد تشغيل مختلفة، لوحة تجميع العناصر، جهاز (LCR meter)، لوحة جهاز الهاتف قيد الإصلاح، أدوات فك لحام القصدير، كاوي وسلك لحام قصدير، عِدَد يدويّة (قطّاعة، عرّاية، مفكّات). • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة • العمل الجماعي والعلمي. • العصف الذهني.	• فك المكثّف التالف عن اللوحة باستخدام طرق فك لحام القصدير. • تحليل البيانات الظاهرة على المكثف التالف. • توصيل المكثّفات على التوالي، أو على التوازي للحصول على أقرب قيمة لسعة المكثّف التالف. • استخدام (LCR) لقياس السعة المكافئة. • عدم توصيل المكثّفات الكيميائية في دارات (AC) ما لم يرد خلاف ذلك. • عدم تجاوز فولتية التشغيل القصوى لأيّ مكثّف • استبدال المكثّف التالف وتثبيته على اللوحة بلحام القصدير.	أُنْفَذَ
• الوثائق: المواصفات من الشركة الصانعة. • أجهزة ومعدات: DMM، LCR، جهاز الهاتف قبل الاستبدال وبعدها، خط هاتفي. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• البحث العلمي.	• أقرن القيم المعطاة بالترقيم أو الترميز على المكثّفات والقيم المقاسة بوساطة (LCR). • اتّحقّق من السعة المكافئة (مقارنة القيم المحسوبة والقيم المقاسة). • اختبار عمل الهاتف والتحقّق من إصلاح الخلل. • تجربة بدائل أخرى وتقييم النتائج.	أَتَحَقَّقَ
• التكنولوجيا: جهاز عرض (LCD)، جهاز حاسوب. • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • التعلم التعاوني.	• أوثّق نتائج العمل على شكل جدول بأنواع المكثّفات وقيمها المقرّرة وقيمها الفعلية. • أرسم مجموعتين من المكافئات (التوازي والتوالي) للمكثّف المراد استبداله. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تركيب المكثّفات في الدارات الكهربائية).	أُوثِّقَ، وأُقَدِّمَ
• الوثائق: المواصفات الفنية، معايير الجودة. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.	• الحوار والمناقشة (نقاش جماعيّ، نقاش مع الزبون) • البحث العلمي.	• أقرن القيم المحسوبة بالمقيسة. • أقرن أداء جهاز الهاتف بآخر سليم. • رضا الزبون عن النتيجة بعد الإصلاح. • مطابقة المعايير الفنية لعمل الجهاز.	أَقُومَ




- ما أهمية وصل مكثف على التوازي بين طرفي مدخل الخط الهاتفي في جهاز الهاتف؟
- برأيك: ما المواصفات الملائمة لمثل هذا المكثف (من ناحية النوع، والسعة، والجهد التشغيلي)؟
- علّل: لا تستخدم المكثفات الإلكترونية عادةً في دارات التيار المتردد.
- تفحص دائرة التغذية على لوحة أي جهاز إلكتروني متاح في المشغل. ماذا تلاحظ بخصوص المكثفات في هذا الجزء من اللوحة؟ حاول تفسير ذلك.

أتعلم:



دارات المكثفات (Capacitor Circuits)

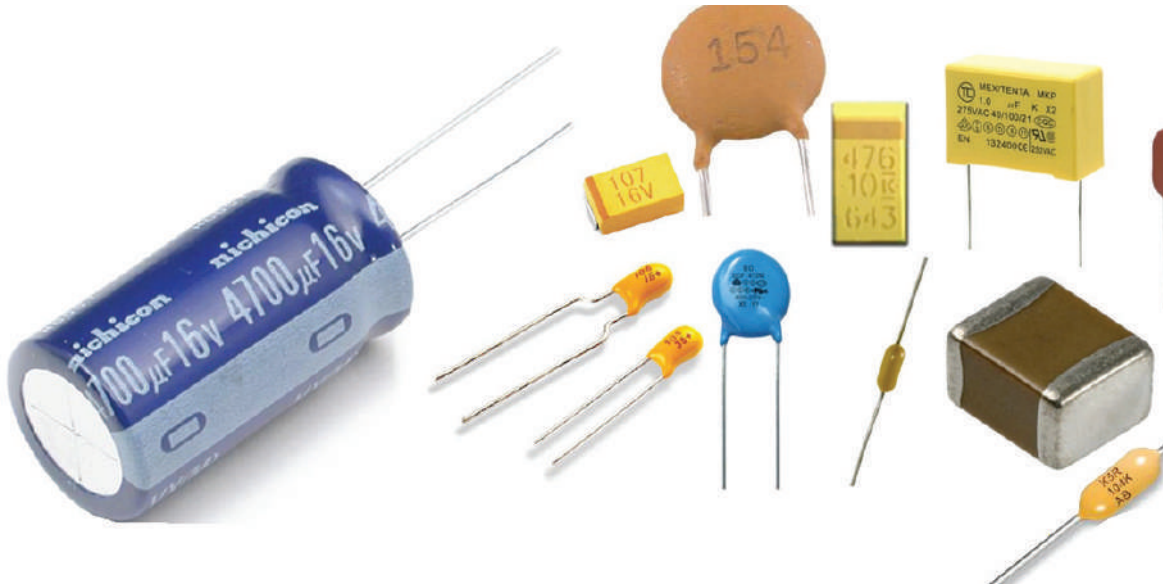- نشاط (1)** مجموعة من المكثفات، هل بوسعك التعرف على المواصفات الفنية للمكثفات في الصورة (شكل 1)؟
- من خلال الأرقام والرموز الظاهرة على أجسام هذه المكثفات؟ هل يمكنك تسمية بعض استخداماتها؟



شكل (1): مكثفات متنوعة

(1) الاستخدامات العملية للمكثفات:

المكثفات من أكثر العناصر استخداماً في الدارات الكهربائية بعد المقاومات، ومن أهم استخداماتها في التطبيقات العملية:

- أ- الربط: يستخدم المكثف للربط بين دارتين بهدف السماح للإشارة الكهربائية ذات التيار المتردد (AC) بالمرور من إحدهما إلى الأخرى مع منع التيار المستمر (DC).
- ب- التمرير: يستخدم المكثف في هذه الحالة لتمرير إشارات التشويش ذات الترددات العالية إلى الأرض.
- ج- التنعيم (في دارات التغذية): لتخفيف معامل التموج في الموجة الكهربائية بعد تقويمها.
- د- التنعيم (التوليف): في دارات الرنين وناخبات القنوات المختلفة.
- هـ- دارات المرشحات، والمذبذبات، والمؤقتات، وغيرها.

(2) المواصفات الفنية للمكثفات:

عند تركيب المكثف أو استبداله في الدارات الكهربائية لا بد من الانتباه إلى مواصفاته الفنية، وخاصة ما يأتي:


- أ- السعة: يجب أن تكون سعة المكثف المراد تركيبه مطابقة للقيمة المطلوبة أو لسعة المكثف المراد استبداله. ويتم تصنيع المكثفات (الثابتة) بقيم ساعات معيارية محددة، تغطي معظم الاحتياجات العملية، ومن أمثلتها: $0.1\mu F$, $1\mu F$, $2.2\mu F$, $4.7\mu F$, $100\mu F$
- وتظهر السعة على جسم المكثف إما بشكل صريح (شكل 2 - أ) أو على شكل رموز ذات دلالة معينة (شكل 2 - ب، ج) حيث:

- يتم التعبير عن السعة بثلاث خانوات على الصورة xxn حيث تشير الخانتان xx على اليسار إلى (القيمة) بينما تشير الخانة الثالثة n إلى (معامل الضرب للقوة 10)، فتكون السعة $xx * 10n$
- تعطى السعة بالبيكو فاراد pF ما لم توجد دلالة على خلاف ذلك (شكل 2 - ج).

ب- فولتية التشغيل القصوى: وهي أقصى فرق جهد مسموح به بين طرفي المكثف . وعند التركيب يجوز أن تكون فولتية التشغيل القصوى للمكثف المراد تركيبه مساوية أو أكبر من القيمة المطلوبة في المخطط أو المبينة على المكثف المراد استبداله، ولكن لا يجوز العكس.

ج- نوع المكثف: وعلى وجه الخصوص مراعاة كون المكثف قطبياً أو غير قطبي، وتحديد القطبية الصحيحة عند التركيب.

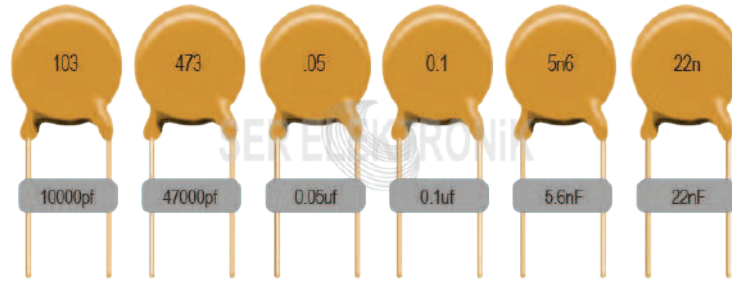د- السماحية (نسبة الخطأ): وهي نسبة مئوية تمثل نسبة الخطأ المحتملة في سعة المكثف زيادةً أو نقصاً عن قيمته المقررة، ويشار إليها في العادة على شكل رموز، مثل J (وتعني $\pm 5\%$) أو K (وتعني $\pm 10\%$) ... إلخ.



(ج)

شكل (2): أنظمة ترميز مختلفة للمكثفات

(3) فحص صلاحية المكثفات وتحديد أعطالها:

قبل تركيب المكثفات أو استبدالها نقوم بالتأكد من سعتها باستخدام جهاز قياس السعة، ويفضل ألا نكتفي بقياس سعة المكثف أو قراءة البيانات الظاهرة عليه، بل نقوم بفحص صلاحيته بطريقة أخرى قبل تركيبه.

نشاط (2) قم باستخدام جهاز الملمتير (DMM) بعد ضبطه على وضعيّة قياس المقاومات (R) لهذه الغاية، ما الحالة التي ظهرت لديك (من بين الحالات التالية)؟



أ- المقاومة بين طرفي المكثف تبدأ صغيرة ثم تزداد بالتدريج حتى تصل إلى وضعيّة الدارة المفتوحة (OL)، وهذا يدلّ على أن المكثف (صالح) ويعمل بشكل سليم.

لقد قام جهاز القياس (الملمتير) في هذه الحالة بعملية شحن للمكثف، وفي نفس الوقت قياس مقاومته لحظة بعد أخرى، إلى أن اكتمل شحن المكثف فأصبح يعمل كدارة مفتوحة مقاومتها عالية للغاية ولا تسمح بمرور الشحنات الكهربائية (التيار) في الدارة.

ب- المقاومة بين طرفي المكثف قريبة من الصفر: وهذا يدلّ على (عطل) المكثف، وتحوله إلى دارة قصر (Short Circuit) بسبب انهيار العازل بين الموصليين.


ج- المقاومة بين طرفي المكثف لا تعطي أية قراءة (OL): وهذا يدلّ على (عطل) المكثف، وتحوله إلى دائرة مفتوحة (Open Circuit) بسبب تلف الألواح أو حدوث فصل في أحد أطرافه. (لاحظ أن هذه الحالة لا تصلح لفحص المكثفات ذات السعة الصغيرة. لماذا؟)

د- المكثف يتصرف وكأنه مقاومة كهربائية ذات قيمة ثابتة: وهذا يدلّ على (عطل) المكثف، بسبب تلف مادة العازل وفقدانها خواصها الكهربائية.

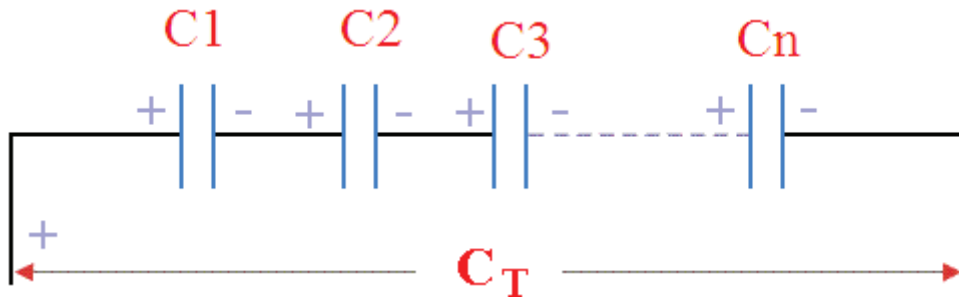(4) توصيل المكثفات:

ماذا نسمي توصيل العناصر الإلكترونية في كلّ من (شكل 3) و(شكل 4)؟
توصيل المكثفات على التوالي أو على التوازي للحصول على سعة جديدة نكون بحاجة إليها.
توصيل المكثفات على التوالي:

عند توصيل المكثفات C_1 ، C_2 ، C_3 ... على التوالي، (شكل 3) فإن السعة الكلية المكافئة للمجموعة هي C_T ، حيث:




شكل (3): توصيل المكثفات على التوالي

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

أي أن السعة الناتجة عن توصيل المكثفات على التوالي تكون أصغر من أصغر سعة لأفراد المجموعة.
وعلى وجه الخصوص في حالة وصل مكثفين اثنين على التوالي فإن:

$$C_T = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$$

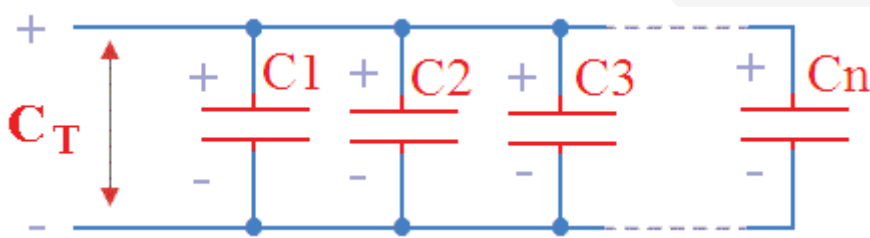للبحث: ما تأثير توصيل المكثفات على الجهد التشغيلي للمجموعة الناتجة بعد التوصيل؟
توصيل المكثفات على التوازي:
عند وصل المكثفات C_1 ، C_2 ، C_3 ... على التوازي، (شكل 4)



شكل (4): توصيل المكثفات على التوازي

فإن السعة الكلية المكافئة للمجموعة هي C_T ، حيث:

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

أي أن السعة الناتجة عن توصيل المكثفات على التوازي هي مجموع سعات أفراد المجموعة. وعلى وجه الخصوص، في حالة وصل مكثفات متساوية السعة (C_1) على التوازي فإن C_T هي:

$$C_T = n.C_1$$

حيث n : عدد المكثفات

مثال: مكثفان سعة كل منهما 100 ميكرو فاراد، جد السعة المكافئة عند وصلهما

(أ): على التوالي (ب): على التوازي.

الحل: (أ): عند وصل المكثفين على التوالي:

$$C_T = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C_T = \frac{100 * 100}{100 + 100} = \frac{10000}{200} = 50 \mu F$$

ملاحظة: عند وصل مكثفين متساويين على التوالي فإن السعة الناتجة C_T هي نصف سعة أحدهما.

أي أن:

$$C_T = C_1/2$$

(ب): عند وصل المكثفين على التوازي:


$$C_T = C_1 + C_2$$

$$C_T = 100 + 100 = 200 \mu F$$

ملاحظة: عند وصل مكثفين متساويين على التوازي فإن السعة الناتجة C_T هي ضعف سعة أحدهما.

أي أن: $C_T = 2 * C_1$

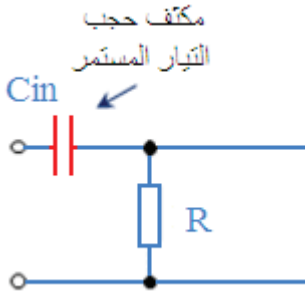نشاط (3) مكثفات الربط أو حجب التيار المستمر (DC Blocking Capacitors)




شكل (5): مكثف ربط
(لحجب التيار المستمر)

تميل المكثفات بصورة عامة إلى التصرف كدائرة مفتوحة (Open Circuit) أمام مرور التيار الكهربائي المستمر (DC) بينما تميل إلى التصرف كدائرة قصر (Short Circuit) أمام التيارات المتناوبة ذات التردد العالي. لذلك يتم توصيل المكثف على التوالي (in Series) مع الخط الداخل إلى الدارات الكهربائيّة التي نريد منع مرور إشارة التيار المستمر من الدخول إليها (DC Blocking)، مع السماح لإشارة التيار المتناوب بالمرور، شكل (5).



تعرف على مكثف ربط في أحد الأجهزة في مشغلك.

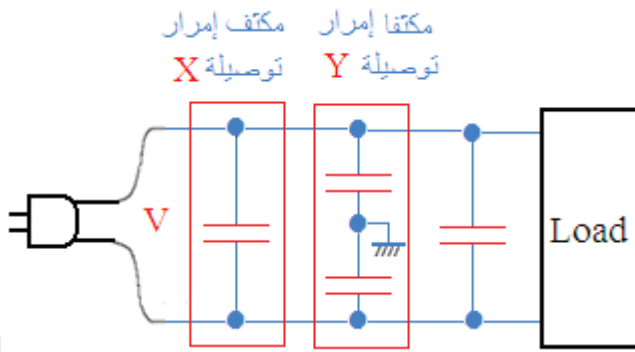نشاط (4) مكثفات التمرير (Bypass Capacitors)




شكل (6): مكثفات تمرير

لنفس الأسباب المذكورة في الحالة السابقة فإن مكثف التمرير هو مكثف صغير القيمة في العادة، يتم وصله على التوازي مع الحمل أو مصدر القدرة المتناوبة، أو أية مرحلة من مراحل الدارات الكهربائيّة بهدف التخلص من الإشارات غير المرغوبة عالية التردد كإشارات التشويش المختلفة (التي تكون في معظم الحالات ذات تردد أعلى من الإشارات المرغوبة) ومنع انتقالها إلى المراحل اللاحقة، وخاصة مراحل تضخيم الإشارات. ويمكن وصل مكثفات التمرير بطريقة (X) أو طريقة (Y) كما يبيّن الشكل (6).



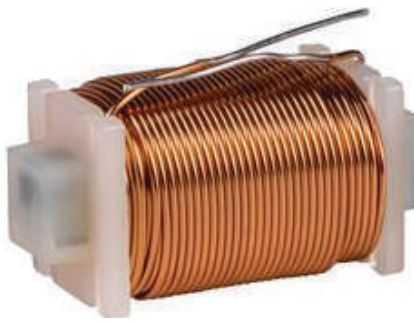تعرف على مكثف ربط في أحد الأجهزة في مشغلك، ثم قم بالرجوع إلى شبكة الإنترنت للبحث في استخدامات المكثفات في الدارات الإلكترونيّة المختلفة.



4-2 الموقف التعليمي التعلّمي الرابع:

تمييز الملفّات (Coils) وفحصها

وصف الموقف التعليمي التعلّمي: في دائرة إلكترونيّة تحتوي العديد من الملفّات (Coils) والمرحّلات (Relays) اشتكى أحد الزبائن من تأخير عمليّة الإطفاء في الدارة، وأنّ الجهاز يستمر في العمل فترة من الزمن بعد أن يقوم المستخدم بفصل مصدر التغذية عنه، يتوجب عليك القيام بتقديم تفسير علمي وعملي لهذه الظاهرة (تمهيداً لإيجاد حلول عمليّة لها)، وذلك من خلال بناء دائرة كهربائيّة بسيطة، واختبار عملها.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجيّة	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّها	• أجمع البيانات من الزبون عن: • طبيعة المشكلة. • التأخير الزمني في إطفاء دائرة الملف. • أجمع البيانات عن: • الملفّات والمغناطيس الكهربائيّ. • الحثية الكهربائيّة. • دارات الملفّات الكهربائيّة.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: الطلب الخطّي للزبون، جداول العناصر وأشكالها ورموزها الفنيّة. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.
أخطّط، وأقرّر	• تصنيف البيانات (الحثية وقياسها، المغناطيس الكهربائي وكيفية لفه، دارات التيار المتناوب). • تحديد خطوات العمل: • كيفية لف مغناطيس كهربائي. • تحديد العناصر اللازمة وقيمها. • جهود التغذية ونوعها.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: البيانات التي تم جمعها، الموصفات الفنيّة للملفّات. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.

• أجهزة ومعدات ومواد: • مغناطيس كهربائي أو أسلاك معزولة وأدوات لعمله (قطاعة، مسمار، عرّاية)، ملفّات ومقاومات كربونية متنوّعة، مفتاح كهربائي 3 مواضع، مصابيح صغيرة وقواعدها أو ثنائيات LED، لوحة تجميع العناصر، بطارية 9 فولت أو مصدر تغذية مستمرة، LCR meter، ساعة لقياس الوقت. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي. • العصف الذهني.	• تعرية الأسلاك بالعرّاية وليس بحرق أطرافها، وتعرية السلك المطلي عن طريق لحام أطرافه. • لف مغناطيس كهربائي وتجريبه أو استخدام ملف ملائم من حيث نوع القلب وعدد اللّفات. • التحقق من المجال المغناطيسيّ للملفّ. • قياس حثّيّة الملفّ عند وضعيّات مختلفة لقلبه الحديدي وتدوين القيم. • قياس حثّيّة الملفّات بـ (LCR meter) وتسجيلها • بناء الدارة الكهربائيّة لإنشاء المجال المغناطيسيّ وتفريغه خلال المصباح أو الثنائي (LED). • تشغيل الدارة في وضعيّة الوصل والفصل ورصد قوّة إضاءة المصباح. • رصد زمن بناء المجال المغناطيسيّ وانهيائه عند قيم من الملفّات والمقاومات وتسجيل النتائج (عمل جدول بقيم العناصر والزمن في كلّ حالة).	أنفَذ
• الوثائق: المواصفات الفنية للملفات والعناصر الأخرى. • أجهزة ومعدات: أجهزة القياس الكهربائيّة وقياس الطول والزمن. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• البحث العلمي	• أتحقّق من العلاقة بين عدد اللّفات وشدّة المجال المغناطيسيّ للملفّ. • أتحقّق من العلاقة بين عدد اللّفات وحثّيّة الملف. • أتحقّق من تأثير طول الملفّ ومساحة مقطعه على الحثّيّة. • أتحقّق من تأثير نوع مادة القلب ووضعيّة القلب نفسه داخل الملف على حثّيّته.	أتحقّق
• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • التعلم التعاوني.	• أوثّق قيم الملفات المستخدمة ومواصفاتها الفنية. • أوثّق طريقة ونتائج بناء المغناطيس الكهربائي على شكل ملاحظات علميّة. • أوثّق نتائج العمل على شكل جداول. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تمييز الملفات وفحصها).	أوثّق، وأقدّم
• الوثائق: المواصفات الفنيّة للملفّات. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• رضا الزبون عن النتائج بما يتوافق مع طلبه. • مطابقة عمل الدارة للمعايير والقيم المحسوبة.	أقوم



1. ما العلاقة بين عدد اللفّات وشدة المجال المغناطيسيّ للملفّ؟ وكذلك بين عدد اللفّات وحثيّة الملفّ؟
2. ما رأيك في كلّ من النواوض والملفّات المعدنيّة في الشكل التالي المستخدمة في بعض الأدوات المنزليّة والشخصيّة (شكل 1)، هل يمكن اعتبارها ملفّات كهربائيّة؟ ماذا تتوقع أن تكون قراءة جهاز قياس السعة الحثيّة والمقاومة الرقميّ LCR meter عند استخدامه لقياس الحثيّة بين أطراف كلّ منها؟ هل ستختلف إجابتك بتغيير مادة القلب (قلب معدني أو هوائي مثلاً)؟



شكل (1): نواوض معدنية تستخدم في أدوات مختلفة


ابحث عملياً وبشكل ذاتي في كفيّة عمل ملف من عدة طبقات. قم بتجربة عدة طرق لعمل الملفّ، وسجل ملاحظتك حول الحثيّة التي تحصل عليها، وشدة المجال المغناطيسيّ الذي يظهره الملفّ عند مرور التيار الكهربائيّ خلاله. ماذا تستنتج؟

أتعلّم:




الملف الكهربائيّ (Coil or Inductor)

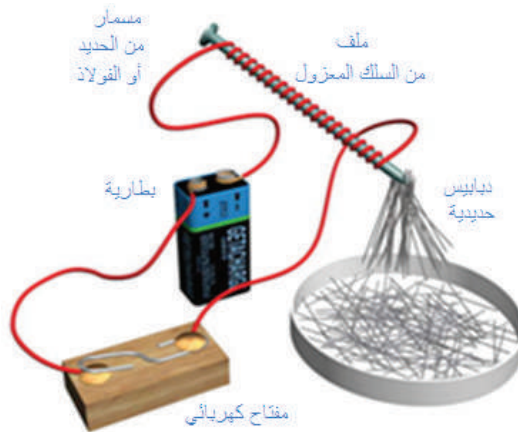نشاط (1) انظر إلى الدارة الكهربائيّة المبينة في النشاط (شكل 2)، كيف يمكن الحصول على المغناطيس الكهربائيّ؟ ما الذي يحدث عند إغلاق المفتاح الكهربائيّ وعند فتحه من جديد؟ كيف يمكنك زيادة شدة المجال المغناطيسيّ الناتج؟



شكل (2): عمل مغناطيس كهربائي بسيط

(1) الملف الكهربائي (Coil):

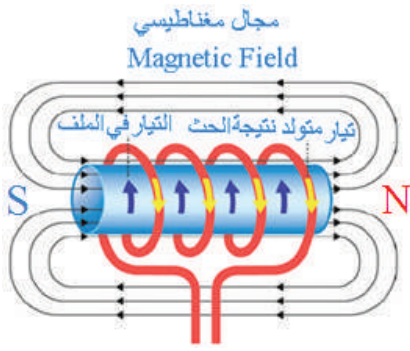

يتكون الملف الكهربائي من عدد من اللّفات من سلك موصل معزول يتم لفها حول قلب من مادة ما، وهو عنصر كهربائي يمتلك خاصية تخزين الطاقة الكهربائية على شكل مجال مغناطيسي حوله (شكل 3).


شكل (3) المجال المغناطيسي للملف

(2) بناء المجال المغناطيسيّ حول الملف:

عند توصيل الملف في دائرة تيار مستمر (شكل 4) تتولّد بين طرفي الملف قوّة دافعة كهربائيّة معاكسة للقوّة الدافعة لمصدر التغذية، تعمل على إعاقة التغير (التزايد) في قيمة التيار الكهربائيّ المارّ خلال الملف؛ مما يجعل التيار ينمو خلال الدارة ببطء. وتسمّى هذه الخاصية (الحثيّة الكهربائيّة للملف Inductance)، ويرمز لها بالرمز L .

وحيث تستقر الدارة ويصل التيار المارّ خلال الملف إلى قيمته النهائية تصبح هذه القوة الدافعة الحثيّة بين طرفي الملف صفراً، ويصبح الملف (المثالي) مجرد سلك موصل (Short Circuit). في هذه الأثناء يكون الملف قد قام بشكل تدريجيّ ببناء مجال مغناطيسيّ حول نفسه، وهذا ما يعرف بالمغناطيس الكهربائيّ.

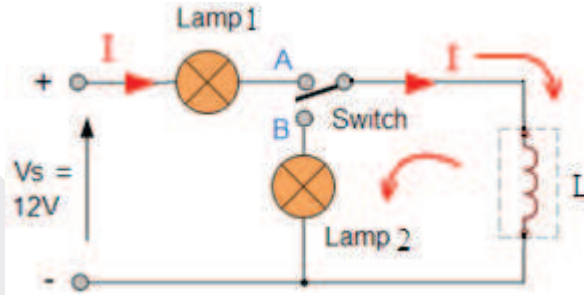تعتمد شدّة المجال المغناطيسيّ (وبالتالي مقدار الطاقة الكهربائيّة المختزنة في الملف) بتناسب طرديّ على كلّ من:



شكل (4) تحول المجال المغناطيسيّ للملف إلى تيار كهربائي

(أ) حثيّة الملف (L)

(ب) شدّة التيار الكهربائيّ (I) المارّ خلال الملف

من الناحية العملية يمكنك استخدام ثنائيات باعثة للضوء (LED) أو مصابيح LED مناسبة في الدارة شكل (4).


(3) انهيار المجال المغناطيسيّ:

عند فصل مصدر التغذية الكهربائيّة عن الدارة (شكل 4) تتولّد بين طرفي الملف قوّة دافعة كهربائيّة حثيّة تعمل على إعاقة التغير (التناقص) في قيمة التيار الكهربائيّ المارّ خلال الملف، ويكون اتجاهها في نفس اتجاه القوة الدافعة لمصدر التغذية الكهربائيّة؛ مما يجعل التيار الكهربائيّ يتلاشى خلال الدارة ببطء.

في هذه الأثناء يبدأ المجال المغناطيسيّ حول الملف بالانهيار والتلاشي بشكل تدريجيّ، أي أن الطاقة المختزنة على شكل مجال مغناطيسيّ قد تحوّلت إلى تيار كهربائيّ يتناقص بالتدرّج حتى يصبح صفراً بعد فترة من الزمن.

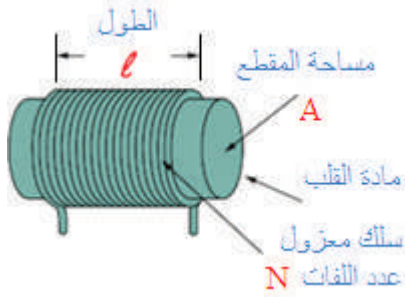(4) وحدة قياس الحثية والعوامل التي تعتمد عليها:

تقاس الحثية (L) بوحدة الهنري (H)، وتختلف قيمتها من ملف لآخر، اعتماداً على العوامل التالية (شكل 5):



أ- عدد اللفات (N).

ب- طول الملف (l).

ج- مساحة المقطع (A).

د- مادة القلب (يختلف معامل النفاذية المغناطيسية μ من مادة لأخرى).

وتتناسب حثية الملف (L) طردياً مع كل من عدد اللفات (N) والنفاذية

المغناطيسية للقلب (μ)، وعكسياً مع كل من مساحة المقطع (A)

وطول الملف (l).

شكل (5): العوامل التي تعتمد

عليها حثية الملف

ويُعدّ الهنري وحدة كبيرة نسبياً من الناحية العملية، لذا فإننا في كثير من الحالات نتعامل مع ملفات

حثيتها أصغر بكثير من 1 هنري، ونحتاج إلى التعبير عنها بأجزاء الهنري، وخاصة:

$$1\text{mH} = 10^{-3} \text{ H} ; 1\mu\text{H} = 10^{-6} \text{ H}$$

(5) المواصفات الفنية للملفات:

أهم المواصفات الفنية للملفات هي: الحثية (بالهنري)، المقاومة (بالأوم) للتيار المستمر (DC)، القدرة (بالواط)، مادة القلب، ونوع العازل.

(6) أجهزة قياس حثية الملفات:

تقاس حثية الملفات باستخدام أجهزة قياس الحثية، والتي قد تكون أجهزة منفصلة أو ضمن أجهزة قياس أشمل، ومن الأجهزة المستخدمة لقياس حثية الملفات:

أ- جهاز قياس السعة والحثية الرقمي (LC meter or LCD meter).

ب- جهاز قياس السعة والحثية والمقاومة (LCR meter).

(7) تصنيف الملفات حسب ثبات قيمتها وتغيرها:

أ- ملفات ثابتة: وهي الملفات التي يتم تصنيعها بقيمة حثية ثابتة، لا يتاح للمستخدم تغييرها.

ب- ملفات متغيرة: وهي تشبه المقاومات المتغيرة في مبدأ عملها، ويستطيع المستخدم أو الفني تعديل حثية الملف بتدوير قرص متحرك أو بتحريك جزء منزلق طولياً.

(8) تصنيف الملفات حسب مادة قلب الملف:

- أ- ملفات ذات قلب حديدي: وتستخدم في دارات التردد المنخفض، كالترددات السمعية وهي الترددات الواقعة بين (20 Hz – 20 KHz).
- ب- ملفات ذات قلب من الفريت: وتستخدم في دارات الترددات المتوسطة، كما في أجهزة الاستقبال الإذاعي (الراديو) التي تعمل بتعديل الاتساع AM، (540 KHz – 1600 KHz).
- ج- ملفات ذات قلب هوائي: وتستخدم في دارات الترددات العالية (فوق 2 MHz)، كما في دارات التنعيم في أجهزة الراديو.

(9) الملفات في دارات التيار المتناوب:

بخلاف المقاومات الكربونية الثابتة فإن الإعاقة التي تبديها الملفات أمام سريان التيار الكهربائي المتناوب خلالها لا تعتمد فقط على حثية الملف (L)، بل تختلف أيضاً حسب تردد إشارة التيار المتناوب المار فيها، فتزداد إعاقة الملف لمرور التيار المتناوب كلما زاد تردد هذا التيار.

ويطلق على هذه الإعاقة اسم (المفاعلة الحثية للملف X_L Inductive Reactance)، وهي تناسب طردياً مع التردد حسب العلاقة الآتية:

$$X_L = 2 \pi f L$$


حيث:

X_L : المفاعلة الحثية للملف (بالأوم)

f: تردد التيار (بالهيرتز)

L: حثية الملف (بالهنري)

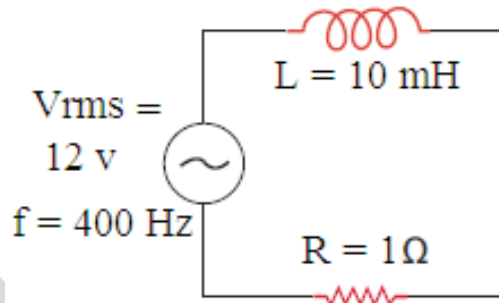مثال: احسب المفاعلة الحثية للملف (L) في الدارة (شكل 6)، ثم احسب شدة تيار الملف (تيار الدارة) مع إهمال قيمة المقاومة الصغيرة (R).



شكل (6): احسب المفاعلة الحثية للملف

$$X_L = 2 \pi f L \text{ :الحل}$$

$$= 2 * 3.14 * 400 * 10 * 10^{-3}$$

$$= 25.1 \Omega$$

$$I = V/X_L$$


$$= 12/25.1$$

$$= 478 \text{ mA}$$

كم تصبح قيمة (X_L) وكم تصبح قيمة التيار إذا رفعنا تردد المصدر إلى 50 KHz؟

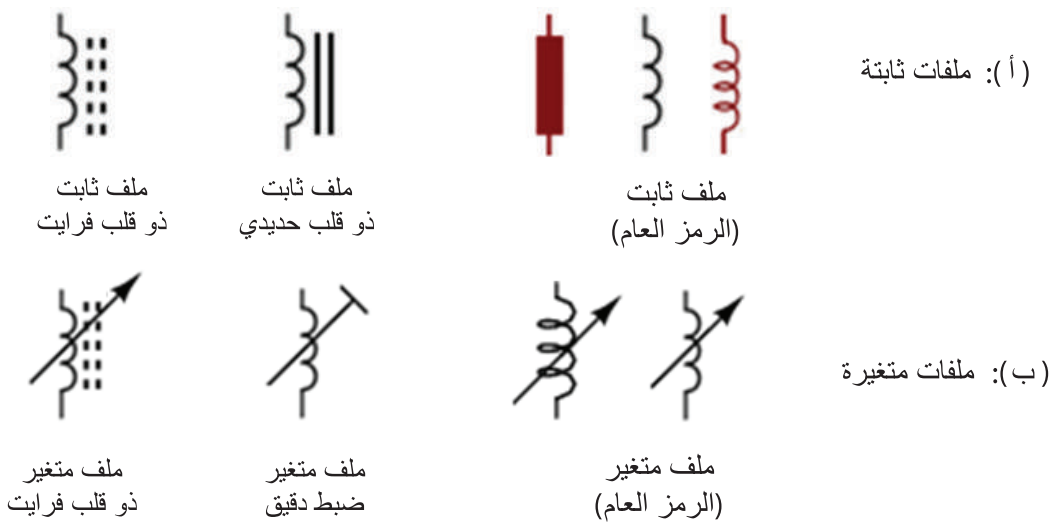(10) الرموز الفنيّة للملفّات:


وهذه رموز فنيّة شائعة الاستخدام للملفّات المختلفة (شكل 7).



شكل (7): الرموز الفنيّة للملفّات

5-2 الموقف التعليمي التّعليمي الخامس:

تركيب الملفّات (Coils)

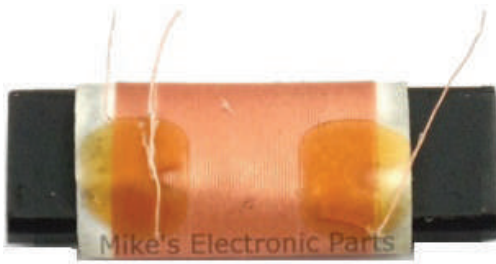

وصف الموقف التعليمي التّعليمي: جهاز اتصال لا سلكي (Wireless) يعمل على الموجة القصيرة (SW)، ويقوم بتنغيم الإشارة الكهرومغناطيسية المستقبلية من خلال دائرة تنغيم تحتوي على مكثّف مُتغيّر وملف كهربائيّ حثيته $L=8.2\mu H$ ، وقد تعرض هذا الملفّ للتلف بسبب تآكل أجزاء من المادة العازلة حول السلك النحاسي المكون منه الملف، وأردت استبداله من خلال قيم الملفّات المشابهة في الشكل والمتوفرة في الورشة، أو القيام بلف بديل عنه (يدويّاً) إن لزم، بحيث تكون له الحثيّة نفسها.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّلها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - ظاهرة العطل ومعاينة الملفّ التالف. - سبب تعطل جهاز الاتصال اللاسلكي للزبون. - أجمع البيانات عن: - فحص صلاحية الملفّات وتحديد أعطالها. - لف الملفّات واستبدال الملفّات التالفة. - طرق توصيل الملفّات.	- العمل في مجموعات. - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: الطلب الخطي للزبون، المواصفات الفنية للملفّات. - التكنولوجيا: الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).
أخطّط، وأقرّر	- يناقش الطلبة (داخل المجموعة) جميع المعلومات التي تمّ جمعها خلال المرحلة السابقة. - الاتّفاق على طرق الفحص وتحديد عطل الملف. - تحديد المواصفات الفنيّة للملفّ المطلوب. - تصميم عدة بدائل للملفّ التالف من خلال توصيل ملفّين أو أكثر.	- الحوار والمناقشة. - العمل في مجموعات. - البحث العلمي.	- الوثائق: البيانات التي تمّ جمعها، المعلومات الموضّحة على لوحة الجهاز أو المخطّط، المواصفات الفنية للملف. - التكنولوجيا: الإنترنت.

• أجهزة ومعدات ومواد: - الملف التالف (منفرداً أو على لوحة الجهاز)، جهاز قياس السعة والحثية الرقمي (LCR meter)، لوحة تجميع العناصر، أسلاك التوصيل، أدوات اللحام وفكه، ملفات متنوعة بعضها تالف، سلك معزول، عدد يدوية بسيطة (قطاعة، عريضة، مفكات). • التكنولوجيا: فيديوهات تعليمية حول عملية لحام القصدير وصور لنقطة اللحام الجيدة.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي. • العصف الذهني.	• استخدام جهاز (LCR meter) لقياس حثية الملفات ثم مقارنتها بالقيم المقررة. • فحص صلاحية الملفات المتوفرة باستخدام (DMM) لتحديد التالفة منها ونوع العطل ثم تصنيفها حسب أعطالها. • توصيل الملفات على التوالي وعلى التوازي والتحقق من الحثية المكافئة في كل حالة. • توفير بدائل متعددة حسب القيمة المطلوبة. • عدم توصيل الملفات مع مصدر التغذية بشكل مباشر قبل التأكد من ملائمة قيم مقاوماتها (خوفاً من القصر والحرارة الزائدة وانصهار الأسلاك). • الحذر من توصيل الملفات ذات الحثية الصغيرة أو المقاومة الصغيرة مع مصادر التغذية دون وجود مقاومة مناسبة على التوالي معها للحماية. • عمل ملف (يدوي) بالقيمة المطلوبة. • استبدال الملف التالف.	أنفذ
• الوثائق: لائحة المواصفات الفنية للملف • أجهزة ومعدات: LCR meter، جهاز اتصال لا سلكي متوافق، جهاز DMM. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• البحث العلمي	• التحقق من الحثية المكافئة في حالات التوالي والتوازي. • اختبار قيم الحثية لعدة بدائل من التوصيلات. • اختبار الجهاز بعد استبدال الملف التالف والتحقق من إصلاح الخلل. • تجربة بدائل أخرى وتقييم النتائج.	اتحقق

• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • التعلم التعاوني.	• أوّثق نتائج العمل على شكل جدول بأنواع الملفات المتوفرة وقيمها المقرّرة وقيمها الفعلية. • أرسم مجموعتين مكافئتين للملفّ المراد استبداله (إحدهما توازي والأخرى توالي). • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تركيب الملفات الكهربائية).	أوّثق، وأقدّم
• دليل استخدام جهاز اللاسلكي. • معايير جودة المنتج.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• مقارنة القيم المحسوبة بالقيم المقيسة. • مقارنة أداء جهاز اللاسلكي بآخر سليم. • رضا الزبون.	أقوم

الأسئلة:

- 1- ناقش العبارة الآتية: تميل الملفات للتصرف كدارة مفتوحة أمام التيار المستمر لحظة إغلاق الدارة، ثم تميل للتصرف كدارة قصر بعد فترة كافية من الزمن.
- 2- علل: عند عمل ملف من عدة طبقات يجب بدء كلّ طبقة من نفس الطرف والقيام بعملية اللف في نفس الاتجاه.

دارات الملفات (Inductor Circuits)

نشاط (1)

انظر إلى الأجهزة والآليات المبينة في الشكل المجاور (شكل 1). في أي من هذه الأجهزة والآليات توجد الملفات الكهربائية؟



شكل (1): مجموعة من الأجهزة التي تستخدم فيها الملفات الكهربائية


(1) الاستخدامات العملية للملفات:

1. تستخدم الملفات في كثير من التطبيقات الكهربائية والإلكترونية العامة، أهمها:
2. المولدات والمحركات الكهربائية بأنواعها المختلفة.
3. المحولات الكهربائية (ومن ضمنها محولات المواءمة).
4. المرحلات الكهرو ميكانيكية واللامسات (الكونتاكتورات).
5. ملفات الإشعال كما في مصابيح النيون أو محركات السيارات.
6. دارات الترشيح في أجهزة التغذية الكهربائية.
7. دارات الإخماد والحماية من التغيرات المفاجئة في التيار.

بالإضافة إلى كثير من التطبيقات الأكثر اختصاصاً في مجال الاتصالات، وأهمها:

1. المذبذبات.
2. المرشحات.
3. دارات الرنين (لانتخاب القنوات الراديوية والتلفازية مثلاً).
4. هوائيات أجهزة الاستقبال الإذاعية (هوائي على شكل ملف).
5. تطبيقات واسعة في مجال الاتصالات والرادار والترددات العالية.

(2) فحص صلاحية الملفات وتحديد أعطالها:

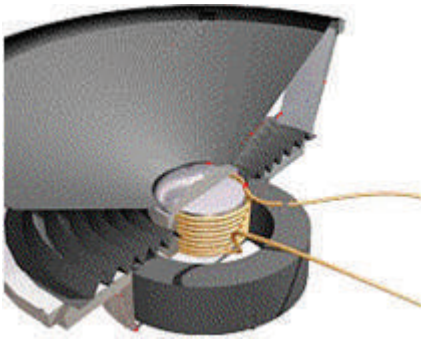

شكل (2): ملف سماعة تالف

في الشكل (2) المجاور ما نوع العطل في ملف السماعة؟

قبل تركيب الملفات أو لفها أو استبدالها، نقوم أولاً بالتأكد من مواصفاتها الفنيّة ومطابقتها لما هو مقرر في التطبيقات المختلفة، كالحثيّة والمقاومة ومادة الموصل وقطر الملف ونوع العازل ومادة القلب. وفي بعض الأحيان يعطي عدد اللّفات وقطر الملف وطوله (تعبيراً عن الحثيّة)، وتعطي سماكة السلك الموصل وطوله (تعبيراً عن المقاومة).


وفي بعض التطبيقات كالمذبذبات ودارات الترددات الراديويّة تتركز الأهمية على قياس حثيّة الملف والتأكد من دقتها (اذكر اثنين من الأجهزة التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض). وتعرّض الملفات عموماً إلى أحد الأعطال التالية، التي يمكننا استخدام جهاز الملتيميتر (DMM) بعد ضبطه على وضعيّة قياس المقاومات (R) للكشف عنها:

أ- دارة قصر (short circuit) نتيجة انهيار مادة العازل المغلفة لأسلاك الملف بفعل الحرارة الزائدة. ويحدث هذا العطل إذا تعرض الملف لتيّار كهربائيّ عالٍ أو ظروف تشغيلية جعلت درجة حرارته تتجاوز القيمة المقرّرة. وفي هذه الحالة تكون المقاومة بين طرفي الملف صغيرة جداً تقارب 0Ω . وتجدر الملاحظة هنا أن بعض الملفات تكون المقاومة بين طرفيها صغيرة أصلاً (أقل من 1 أوم).

ب- دارة مفتوحة (Open circuit) نتيجة حدوث قطع في سلك الملف، أو انفصال أحد أطرافه. وفي هذه الحالة تكون المقاومة بين طرفي الملف (مالاً نهاية ∞).

ج- تماسّ موضعي بين أجزاء الموصل (Contact): ويحدث هذا العطل عند تآكل مادة العازل في موضع محدّد بين بعض اللّفات. وفي هذه الحالة قد يصعب تمييز انخفاض المقاومة عن قيمتها المقرّرة، فينحصر الحل العمليّ في فحص الملف عن طريق قياس الحثيّة.


(3) عمل ملف ذي حثيّة محدّدة (يدويّاً):

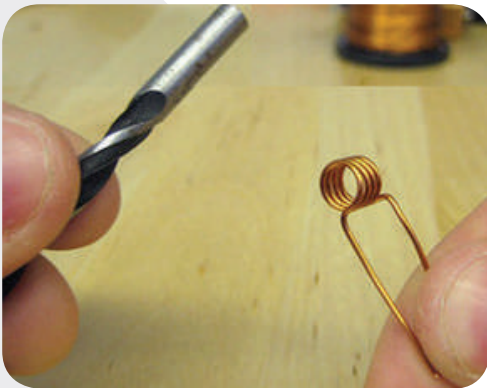

شكل (3): توصيل الملفات على التوالي

نحتاج أحياناً إلى لف بعض الملفات بأنفسنا للحصول على قيمة الحثيّة المطلوبة (شكل 3). ومن المهم في هذه الحالة تحديد مادة القلب التي سيتم استخدامها في الملف، كما ويفضّل مراعاة أبعاد الملف (إذا توفرت المعرفة بسماكة السلك، وقطر الملف، وطوله، وعدد لفاته)، ولكن في كثير من الاستخدامات يكفي أن تكون حثيّة الملف مطابقة للقيمة المطلوبة.

وفي حالة الملفات الهوائية يمكنك لف السلك المعزول حول جسم أسطواني رقيق (من البلاستيك مثلاً) والاستمرار في قياس الحثية كلما زدت في عدد اللفات، حتى تصل إلى القيمة المطلوبة، ثم تقوم بسحب الأسطوانة، وتعيد التأكد من صحة القراءة. بالطبع تحتاج إلى تعرية طرفي السلك باستخدام أداة مناسبة لتسهيل عملية أخذ القياسات. وبعد اكتمال عملية اللف، وقطع السلك الزائد ستحتاج إلى تعرية الطرف الذي تمّ عنده القطع؛ ليصبح الملف جاهزاً للتركيب في الدارة.

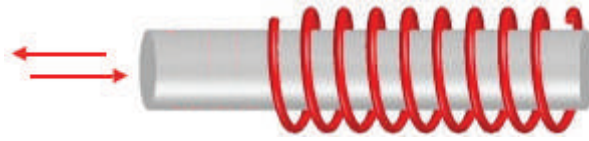


شكل (4): تحريك القلب الحديدي إلى خارج الملف يقلل الحثية


لاحظ أن استخدام أسطوانة حديدية أثناء اللف سيؤدي إلى اختلاف كبير في الحثية. ويمكنك ملاحظة تغير القراءة باستمرار على شاشة جهاز القياس (LCR meter) أثناء قيامك بتحريك القلب الحديدي إلى خارج الملف، أو إعادته نحو الداخل (شكل 4)، بينما طرفا الملف موصولان بجهاز القياس (جربها).

توصيل الملفات:

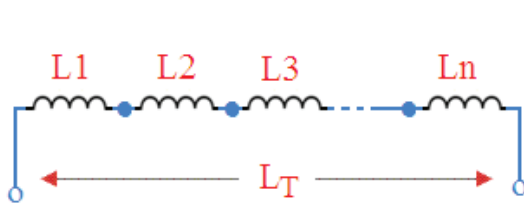ما نوع توصيل الملفات (شكل 5 - أ) و (شكل 5 - ب)؟
توصل الملفات على التوالي أو على التوازي للحصول على حثية جديدة نكون بحاجة إليها.



ب- توصيل الملفات على التوالي.

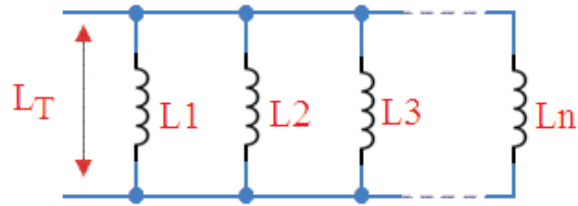

شكل (5): أ- توصيل الملفات على التوازي.

توصيل الملفات على التوالي:

عند توصيل عدد من الملفات L_1 ، L_2 ، L_3 ، ... على التوالي، (شكل 5 - ب) فإن الحثية الكلية المكافئة للمجموعة هي L_T ، حيث:

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

أي أن الحثية الناتجة عن توصيل الملفات على التوالي تساوي مجموع حثيات أفراد المجموعة. وعلى وجه الخصوص، في حالة وصل ملفات متساوية الحثية (L_1) على التوالي فإن L_T هي:

$$L_T = n.L_1$$

حيث n : عدد الملفات

توصيل الملفات على التوازي:

عند توصيل عدد من الملفات $L_1, L_2, L_3, \dots$ على التوازي، (شكل 5 - ب) فإن الحثية الكلية المكافئة للمجموعة هي L_T ، حيث:

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$$

أي أن الحثية الناتجة عن توصيل الملفات على التوازي تكون أصغر من أصغر حثية لأفراد المجموعة.

وعلى وجه الخصوص في حالة وصل ملفين اثنين على التوازي فإن: $L_T = \frac{L_1 * L_2}{L_1 + L_2}$

مثال: ملفان متساويان حثية كل منهما 40 mH، جد الحثية المكافئة عند توصيل الملفين:
(أ): على التوالي (ب): على التوازي.

الحل: (أ): عند توصيل الملفين على التوالي:

$$L_T = L_1 + L_2 \\ = 40 + 40 = 80 \text{ mH}$$

ملاحظة: عند وصل ملفين متساويين على التوالي فإن الحثية الناتجة L_T هي ضعف حثية أحدهما.
أي أن: $L_T = 2 * L_1$

(ب): عند وصل الملفين على التوازي:

$$L_T = \frac{L_1 * L_2}{L_1 + L_2} \\ L_T = \frac{40 * 40}{40 + 40} = \frac{1600}{80} = 20 \text{ mH}$$

ملاحظة: عند وصل ملفين متساويين على التوازي فإن الحثية الناتجة (L_T) هي نصف حثية أحدهما.
أي أن: $L_T = L_1/2$

نشاط (2) ملفّات الإخماد (Choke Coils)




تستخدم ملفّات الإخماد (Choke Coils) في الدارات الكهربائيّة بهدف منع التردّدات العالية من الدخول إلى الدارة الكهربائيّة مع السماح للتردّدات المنخفضة والتيار المستمرّ. وتكون ملفوفة في العادة على قلب من الفريت وذات حثيّة كبيرة نسبياً (شكل 6).

شكل (6): ملف إخماد

(Choke) 20 mH، 2 Ampere

وهناك بشكل خاص ملفّات حجب التردّدات الراديويّة (Radio Frequency Chokes - RFC)، التي تقوم بتمرير التردّدات السمعية بينما تمنع مرور التردّدات الراديويّة.

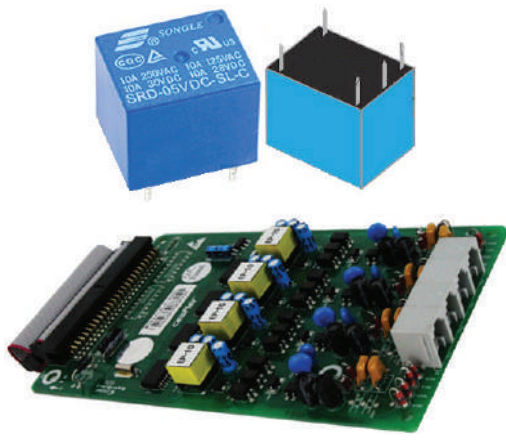ارجع إلى شبكة الإنترنت للبحث عن ملفّات (RFC)، وأشكالها، ومواصفاتها الفنيّة، واستخداماتها العمليّة.



6-2 الموقف التعليمي التعليمي السادس:

فحص المرحّل (الريليه Relay) وتركيبه

وصف الموقف التعليمي التعليمي: مقسم هاتفية داخلي خاص (سنترال) في إحدى المؤسسات، يتّصل به 4 خطوط خارجية. تحتوي الدارة الإلكترونية لكل خط على مرحّل (Relay) لتحسّس حالة رفع سماعة الهاتف، من أجل إجراء المكالمات الخارجية (شكل 1). تعطلت دارة أحد الخطوط، فطلب إليك فني الصيانة فحص المرحّل فيها، واستبداله في حال تبين أنه تالف.

شكل (1): لوحة مقسم هاتفية ذي 4 خطوط خارجية

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّلها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - الخطوط الهاتفية المستخدمة في المقسم الفرعي. - الخطوط الهاتفية المتوقفة نتيجة العطل. - أجمع البيانات عن: - تركيب وعمل المرحّلات الكهروميكانيكية. - فحص المرحّلات الكهروميكانيكية واستبدالها.	- العمل في مجموعات. - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: طلب الزبون، أدلة الشركة الصانعة، مخطّط الأجزاء الداخلية للمرحّل ومخطّط توصيلات الأطراف. - التكنولوجيا: الإنترنت.
أخطّط، وأقرّر	- تصنيف البيانات (تركيب المرحل ومبدأ عمله، تحديد أطرافه، المواصفات الفنية للمرحلات، فحص المرحل وتحديد أعطاله واستبداله). - تحديد خطوات العمل: - كيفية معرفة المواصفات الفنية للمرحل التالف. - كيفية فحص صلاحية المرحل وتحديد أطرافه. - إعداد مخطّط دارة تحكم بسيطة باستخدام مرحل. - تحديد القيم الملائمة للعناصر في الدارة. - تحديد أطراف تغذية الدارة وجهود التشغيل ونوعيتها. - تحديد البدائل المتوفرة حسب مواصفات المرحّل التالف من حيث الجهود والتيارات وعدد الأطراف وترتيبها.	- الحوار والمناقشة. - العمل في مجموعات.	- الوثائق: البيانات التي تم جمعها، أدلة الشركات الصانعة، البيانات الظاهرة على أجسام المرحّلات، مواصفات الأحمال من حيث التيار الأقصى لكل حمل. - التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.

أُنْفِذْ	• فحص عدة مراحل لتحديد أطرافها، مع التوثيق بالرسم من أجل الخطوات اللاحقة. • فحص صلاحية المرحّلات وتصنيف أعطالها. • تثبيت المرحّل على لوحة تجميع العناصر. • بناء دائرة تحكم بسيطة بحملين كهربائيين (مصباحين) عن طريق مرحّل مناسب. • توصيل دارات الأحمال والتحكم وتغذيتها وتشغيلها (مع مراعاة التوصيل الصحيح لأطراف المرحّلات والمحولات حسب مخططات الأطراف تجنباً لاحتراقها). • استخدام أدوات توصيل آمنة لدارة الحمل، وعدم ترك الأطراف المعرّة مكشوفة أثناء التشغيل. • فحص صلاحية المرحّل المشكوك فيه. • استبدال المرحّل التالف وتشغيل الجهاز.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي. • العصف الذهني.	• أجهزة ومعدات ومواد: • مراحل، لوحة تجميع العناصر، بطارية V 9 أو مصدر تغذية مستمرة، مقاومات كربونية، مفتاح كهربائي ذو موضعين، DMM، أسلاك توصيل مصدر القدرة العمومة وأدواتها، مصابيح كهربائية وقواعدها وأدوات توصيلها. • التكنولوجيا: الإنترنت.
أَتَحَقَّقْ	• مقارنة نتائج فحص الأطراف ببيانات المنتج. • التحقق من سلامة تثبيت المرحّل على لوحة التجميع والتحقق من أطرافه وصحة توصيلها قبل ربط الدارة بمصدر التغذية. • التحقق من عمل الجهاز (أو الدارة) بعد استبدال المرحّل التالف.	• البحث العلمي.	• الوثائق: أدلة الشركات الصانعة، البيانات المطبوعة على القطع، مخطّط صيانة الجهاز. • الأجهزة والمعدات: جهاز قياس (DMM). • التكنولوجيا: الإنترنت.
أَوْثِّقْ، وَأَقْدِّمْ	• أوثّق مخطّطات أطراف المرحلات. • أرسم المخطّطات التمثيلية للدارات مع القيم. • أوثّق نتائج فحص الصلاحية مع التعليل المناسب لكل منها. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (فحص المرحل وتركيبه).	• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني.	• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.

• الوثائق: المخططات، أدلة الصيانة والاستخدام للجهاز الذي تم صيانته. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• تقييم إجراءات السلامة والسلوك المهني. • تقييم طريقة فحص المرحل وتحديد أطرافه. • تقييم عملية التحكم باستخدام المرحل. • رضا الزبون.	أقوم
---	--	--	------

الأسئلة:

1. كيف تفسر عدم ملائمة المرحلات الكهروميكانيكية لاستخدام الفولتية المتناوبة (AC) على ملف المرحل (في أغلب الحالات)؟ وفي حالة أردنا استخدام التيار المتناوب لتشغيل ملف المرحل، ماذا يمكنك أن تقول بخصوص التردد الممكن استخدامه لهذه الغاية؟
 2. مصباح كهربائي يتم تغذيته من مصدر القدرة العمومية (220 V AC)، ويتم التحكم في تشغيله وإيقاف تشغيله من خلال مرحل كهروميكانيكي فولتية تشغيل ملفه (12 V DC)، وقد لوحظ أن المصباح يبقى في حالة تشغيل لفترة زمنية قصيرة بعد انقطاع إشارة التحكم، كيف تفسر ذلك؟
 3. ارسم مخططاً لدارة كهربائية يشغل حملها عند ضغط مفتاح التشغيل في دارة التحكم (مفتاح زر انضغاطي ذو تماس لحظي)، ويبقى الحمل في حالة تشغيل حتى بعد رفع اليد عن المفتاح وتحريره.
- تلميح:** (قد تحتاج مرحلين اثنين في دارة التحكم، لإبقاء الحمل في حالة تشغيل بعد ضغط مفتاح التحكم وإفلاته).



المرحل الكهربائي (Relay)

نشاط (1)


احصل من مشغلك على مرحّل ذي جسم شفاف كالـموضح في (شكل 2). حاول أن تتعرف أجزاءه من الداخل، وتتبع توصيلات أطرافه الخارجية.




(1) أجزاء المرحّل الكهربائي (Relay):

يتكون المرحّل الكهربائي من الأجزاء الرئيسة الآتية (شكل 2):

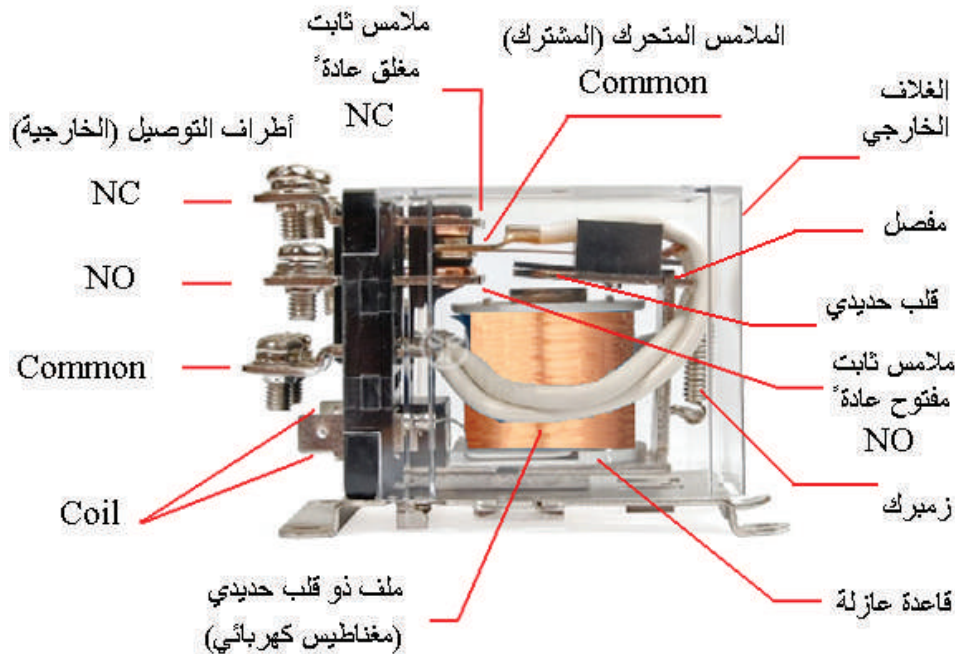1. الملف: وهو ملف ذو قلب حديدي يعمل كمغناطيس كهربائي.
2. الملامسات: وهي في العادة 3 ملامسات (اثنان منها ثابتان والثالث متحرك):
 - ملامس ثابت مفتوح عادةً (NO) يغلق عند التشغيل.
 - ملامس ثابت مغلق عادةً (NC) يفتح عند التشغيل.
 - ملف متحرك وهو الملف المشترك (Common)
3. أطراف التوصيل: وهي في الحالة القياسية خمسة أطراف (طرفان للملف وثلاثة للملامسات)



شكل (2): أجزاء المرحل

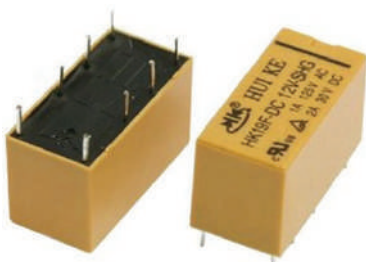

شكل (3): مرحّل ثماني الأطراف


ولكن أكثر أنواع المرحّلات شيوعاً هي المرحّلات ثمانية الأطراف، وهي تلك التي تحتوي مجموعتين ثلاثيتين من الملامسات إضافة إلى طرفي الملفّ (شكل 3)

(1) مبدأ عمل المرحّل وآلية تشغيله:

يقوم مبدأ عمل المرحّل الكهربائي (الريليه Relay) على أساس تشغيل أو إيقاف تشغيل دائرة كهربائية هي (دائرة الحمل)، التي تعمل عادة على تيار كهربائي عالٍ (تيار متناوب في أغلب الحالات)، من خلال تشغيل دائرة أخرى هي (دائرة التحكم)، التي يمرّ فيها تيار كهربائي منخفض (تيار مستمر في الغالب)، وتكون الدارتان معزولتين بعضهما عن بعض كهربائياً، متصلتين مغناطيسياً.

ويمكن شرح آلية عمل المرحّل الكهربائي بالنظر إلى الدارة (شكل 4) حيث تظهر لنا حالتان:

عندما يكون المفتاح (SW1) مفتوحاً لا يمرّ تيار خلال ملف المرحّل (دائرة مفتوحة)، وتبقى الملامسات على حالتها الأصلية، فتكون دائرة الحمل (المصباح الكهربائي مثلاً) مفتوحة، ولا يتم تشغيل الحمل. عندما يتم إغلاق المفتاح (SW1) يمرّ التيار الكهربائي خلال ملف المرحّل (دائرة مغلقة)، ويتولد حول الملفّ مجال مغناطيسي يجذب القلب الحديدي الذي يحمل الملامس المتحرك (المشترك)؛ ما يؤدي إلى إغلاق دائرة الحمل (المصباح الكهربائي)، ويتم تشغيل الحمل.

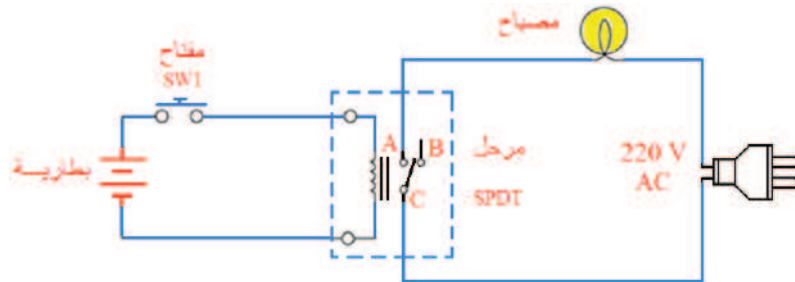

شكل (4): دائرة بسيطة للتحكم بتشغيل حمل كهربائي باستخدام مرحل

سؤال (1): وضح من خلال الشكل (4) كيف يمكنك عكس عمل دائرة الحمل بحيث يشتغل الحمل في الوضع الطبيعي (عندما يكون المفتاح (SW1) في دائرة التحكم مفتوحاً)، ويتوقف الحمل عن العمل عندما يتم إغلاق المفتاح (SW1) في دائرة التحكم.





سؤال (2): استناداً إلى ما سبق اشرح لنفسك عمل الدارة الكهربائية في الشكل (5).

(3) أنواع المرحّلات:

تقسم المرحّلات الكهربائية حسب مبدأ عملها إلى عائلتين كبيرتين هما:

1. المرحلات الكهروميكانيكية (Electromechanical Relays- EMR): وهي المرحّلات التي تعتمد على وجود مجال مغناطيسي وملامسات للفتح والإغلاق.
2. مرحّلات الحالة الصلبة (Solid State Relays - SSR): وهي مرحّلات إلكترونية ساكنة، تعتمد على وجود العناصر الضوئية (عناصر باعثة للضوء وأخرى حساسة للضوء). أي أن العزل الكهربائي بين دارة التحكم ودارة الحمل يكون عزلاً ضوئياً (ونسميه ربطاً ضوئياً كذلك)؛ لذلك فهي تخلو من أية أجزاء ميكانيكية أو ملامسات متحركة.

(4) المواصفات الفنية للمرحّل:

عند اختيار المرحّل المناسب لتطبيق ما يجب مراعاة مواصفاته الفنية، وعلى وجه الخصوص:

1. فولتية تشغيل الملف: عبارة عن فرق الجهد اللازم لجعل ملف المرحّل يولد مجاًلاً مغناطيسياً كافياً للعمل، مثل: 5V, 6V, 9V, 12V, ...، وبمعرفة مقاومة الملفّ يمكنك حساب التيار اللازم لتشغيله.
2. الفولتية القصوى (أو التيار الأقصى) للملامسات: قبل تركيب المرحّل فإن من الضروري التأكد من أن التيار في دارة الحمل لا يتجاوز قيمة التيار الأقصى للملامسات المرحّل.

(5) استخدامات المرحّل:

يستخدم المرحّل الكهربائي في عدد لا حصر له من التطبيقات، يمكن إجمالها في فئتين:

1. التحكم بدارة تيارها عالٍ من خلال دارة تيار منخفض (تحقيق العزل الكهربائي).
2. تشغيل عدة دارات أو إطفائها من خلال إشارة تحكم واحدة.

(6) أعطال المرحّلات:


أكثر العوامل تسبباً في عطل المرحّلات الكهروميكانيكية هو وجود الأجزاء الميكانيكية المتحركة في داخلها، وفي الغالب فإن عمر المرحّل هو عمر ملامساته. ويعطى العمر الافتراضي للمرحّل (الكهروميكانيكي) بعدد مرات تحرك الملامسات قبل تلفها، والذي يكون عادة بملايين المرات. وتشير التجربة العملية إلى

حدوث الأعطال التالية في المرحّلات:

1. الملامسات لا تستجيب رغم تشغيل الملفّ (عالقة أو يوجد فصل في أحد الأطراف).
2. الحمل يستمر في التشغيل رغم غياب تيار الملفّ (الملامسات عالقة).
3. حدوث دارة قصر بين الملامسات أو بين أطراف الملفّ.

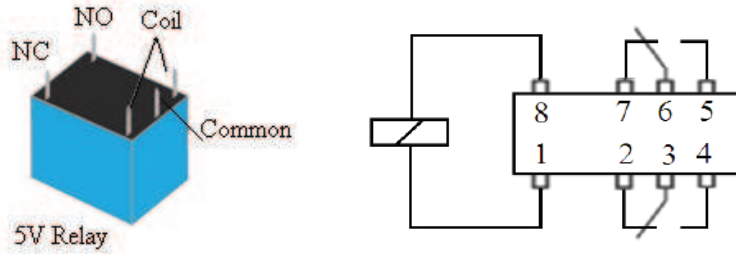
(7) فحص صلاحية المرحّل وتحديد أطرافه:

تختلف مواضع أطراف التوصيل من مرحّل لآخر (شكل 6).



شكل (6): مخطط أطراف المراحل

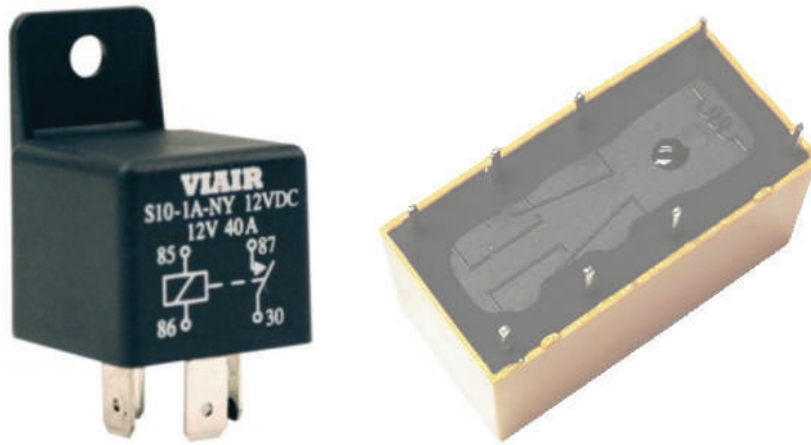وكثيراً ما يظهر مخطط الأطراف مطبوعاً على جسم المرحّل (من الشركة الصانعة)؛ مما يسهل عليك استخدامه، (شكل 7).



شكل (7): مرحّلات مع مخطط الأطراف مبيناً عليها

ويمكن اتباع الخطوات الآتية لتحديد أطراف المرحّل:

1. تحديد طرفي الملفّ (Coil): نستخدم الملمتير (في وضعيّة قياس المقاومة (R) للبحث عن الطرفين اللذين تكون المقاومة بينهما ذات قراءة محدّدة ليست صفراً (Short) ولا ∞ (Open) فيكونان هما طرفي الملفّ.
2. تحديد الملامس المفتوح عادةً (NO): نستخدم الملمتير كما في الخطوة السابقة للبحث عن الطرف الذي لا يعطي أية قراءة (أي أنه يعطي OL) مع كلّ من الطرفين الآخرين، فيكون هو الطرف المفتوح عادةً (NO).
3. تحديد الطرف المشترك (Common): نزوّد الملفّ بفولتية تشغيل مناسبة وفي نفس الوقت نفحص المقاومة بين الطرف (NO) وكل من الطرفين الآخرين، فالطرف الذي يعطي مقاومة (صفر) يكون هو الطرف المتحرك (المشترك).

4. الطرف المتبقي في المجموعة الثلاثية من الملامسات يكون هو الطرف المغلق عادةً (NC).

ويتم فحص أعطال المرحّل بنفس الطريقة والخطوات التي تستخدم لتحديد أطرافه.

نشاط (2)

مرحّلات الحالة الصلبة (SSR)



تخلو مرحلات SSR من أية ملفات أو أجزاء متحركة، فهي تستخدم دارات من عناصر إلكترونية مختلفة تؤدي دور المرحل كالعناصر الضوئية وغيرها (شكل 8 - أ)

نشاط (3)

اللامسات الكهربائية (الكونتاكتورات Contactors)




ب- كونتاكتور



شكل (8): أ- مرّحل الحالة الصلبة SSR

الكونتاكتورات مرّحلات تعمل بالتيارات العالية (شكل 8 - ب)، وتستخدم في البيئات الصناعية مع الآلات والماكنات ثلاثية الطور (3 فاز).

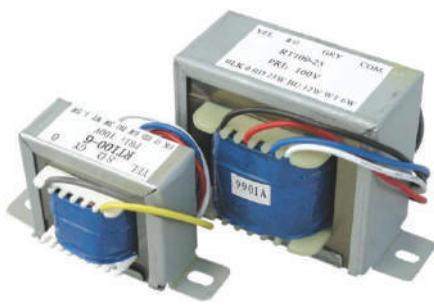ارجع إلى شبكة الإنترنت، ثم قدّم لمديرك بحثاً قصيراً من صفحة واحدة عن كلّ من الموضوعين السابقين.



7-2 الموقف التعليمي التّعليمي السابع:

فحص المحوّلات، وتشغيل حمل أومي باستخدام محوّل

وصف الموقف التعليمي التّعليمي: أحضر تاجر لمحل قطع إلكترونيّة مجموعة من المحوّلات المختلفة إلى ورشة صيانة محوّلات كهربائيّة، وطلب تصنيف أنواع المحوّلات.

العمل الكامل:

خطوات العمل	الوصف	المنهجية	الموارد
أجمع البيانات وأحلّها	• أجمع بيانات من تاجر لمحل قطع إلكترونية عن: • عدد المحوّلات الكهربائيّة المطلوب تصنيفها. • أجمع البيانات عن: • المحوّلات الكهربائيّة من حيث: التركيب، طريقة العمل، الأنواع، الخصائص والاستخدامات.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (الطلب الخطي للزبون، أدلة الشركة الصانعة لأنواع المحوّلات ومواصفاتها الفنية). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات تتعلق بالمحوّلات الكهربائيّة أنواعها، تركيبها وطرق فحصها الخ).
أخطّط وأقرّر	• أصنّف البيانات (المحوّلات الكهربائيّة) • أحدد خطوات العمل: • العدد والأدوات والوثائق التي تلزمهم في التنفيذ. • تختار كل مجموعة المحوّل المراد فحصه وتشغيل حمل على مخرجه. • الارشادات والتعليمات الفنية لفحص أنواع المحوّلات. • الارشادات والتعليمات الفنية لضبط ساعة الفحص DMM لفحص أي محوّل كهربائي. • تشغيل حمل أومي. • إعداد جدول وقت التنفيذ. • عرض القرارات على المدرب.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: (أدلة الشركة الصانعة لأنواع المحوّلات الكهربائيّة ومواصفاتها الفنية، مواصفات الأحمال من حيث التيار الأقصى لكل حمل).

• أجهزة ومعدات: (محولات بأنواع وأشكال مختلفة، عناية أسلاك، لوح توصيل، ساعة رقمية DMM، مصباح كهربائي، أسلاك نحاسية ملائمة). • الوثائق: (أدلة الشركات الصانعة والبيانات الموضحة على جسم المحولات).	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات. • العصف الذهني.	• ارتداء ملابس العمل. • الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالموقف: • عدم لمس أطراف الملف الابتدائي عند توصيل المحول بمصدر القدرة. • عند قياس الجهود على أطراف المحول (الخافض أو الرفع) يجب وضع المدى (نطاق التدرج) أعلى من القيمة المراد قياسها لئلا يؤدي ذلك إلى تلف جهاز القياس. • عند قياس الجهود العالية، وخاصة مصدر القدرة العمومية، يجب التأكد من سلامة أطراف جهاز القياس وخلوها من أي تماس. • عدم ترك الأطراف العارية للأسلاك مكشوفة. • الاستعانة بالساعة الرقمية عند فحص المحول، وهو خارج الدارة الإلكترونية (للتأكد من سلامته) فنضع تدرج مدى النطاق على Ohm، أما عند فحص المحول بالدارة الإلكترونية نضع التدرج على V AC. • توزيع العدد والأدوات المناسبة لعملية الفحص • تصنيف المحولات حسب (الجهد أو التردد أو القلب). • اتباع التعليمات الصحيحة لإتمام عملية فحص المحول الكهربائي. • ضبط الساعة الرقمية على وضع الأوم واختيار المدى المناسب. • فصل القدرة عن المحول. • قياس مقاومة الملف الابتدائي. • قياس مقاومة الملف الثانوي. • توصيل مصدر جهد V AC 220 على أطراف الملف الابتدائي للمحول. • قياس فولتية الخرج على أطراف الملف الثانوي للمحول. • حساب تيار الحمل. • تحديد الحمل الأومي المراد تشغيله.	أنفذ
---	---	--	-------------

• الوثائق: (المواصفات الفنية المزودة من الشركة الصانعة والبيانات الموضحة على جسم المحولات). • أجهزة ومعدات: (ساعة الفحص DMM)	• البحث العلمي.	• أتتحقق من: (نوع المحول الكهربائي حسب مواصفاته، فحص المحول، الحمل المراد تشغيله وطريقة توصيله مع المحول). • أتأكد من أن المحولات الكهربائية صُنفت حسب طلب الزبون.	أتتحقق
• التكنولوجيا: (جهاز عرض LCD، جهاز حاسوب، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• التعلم التعاوني • النقاش في مجموعات	• أوثق: (أصناف المحولات الكهربائية، المحولات الكهربائية التالفة والصالحة بعد إجراء الفحص بالساعة الرقمية، مواصفات الحمل الأومي المراد تشغيله). • أعرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (فحص المحولات وتشغيل حمل أومي باستخدام محول).	أوثق وأعرض
• الوثائق: (مواصفات المحولات الكهربائية من الشركة الصانعة، مواصفات الحمل الأومي من الشركة الصانعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)).	• البحث العلمي. • حوار ومناقشة.	• رضا تاجر القطع الإلكترونية وموافقه على تصنيف المحولات الكهربائية بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة تصنيف المحولات الكهربائية للمواصفات، والمعايير.	أقوم

الأسئلة:




1. كيف يتم تحديد المدى المناسب للساعة الرقمية (الأوم) عند فحص ملفات المحوّل؟
2. باستخدام شبكة الإنترنت، المطلوب عمل تقرير عن استخدامات كلّ من:
 - محوّلات التردد المنخفض.
 - محوّلات التردد المتوسط.
 - محوّلات التردد العالي.



المحوّلات الكهربائيّة (Transformers)


نشاط (1)

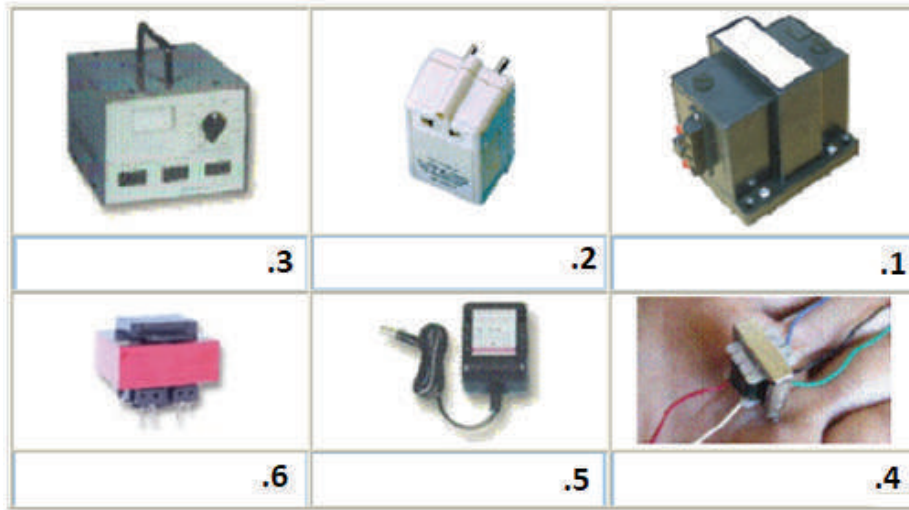تتوفر المحوّلات بأشكال وأحجام عديدة بحسب الاستخدام فمنها الضخم جداً، ومنها الصغير جداً، في الشكل (1) بعض أشكال المحوّلات التي قد تشاهدها: المطلوب منك تسجيل نوع كلّ محوّل.



شكل (1): محوّلات متنوّعة

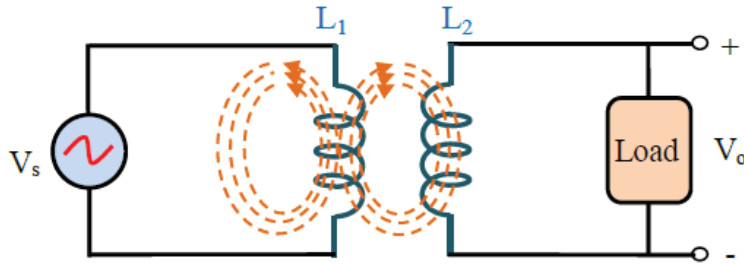المحوّل هو عنصر كهربائيّ مكون من ملفّين أو أكثر، تتصل مع بعضهما كهرومغناطيسيّاً، فيتكوّن ما يسمى بالحثّ المتبادل بينهما.




شكل (2): ظاهرة الحث المتبادل

ويستخدم المحوّل لتغيير الجهد أو التيّار المتردّد رفعاً أو خفضاً بواسطة الحثّ الكهرومغناطيسيّ؛ مما يسمح بنقل القدرة الكهربائيّة بكفاءة عالية وبمسافات كبيرة، والمحوّلات الكهربائيّة لا يمكن

الاستغناء عنها في نقل الطاقة الكهربائيّة وتوزيعها، وتستخدم كذلك على نطاق واسع في كثير من الأجهزة الكهربائيّة.

الحث المتبادل: عندما يوضع ملفان بعضهما بجانب بعض، فإن أيّ تغيير للتيّار الكهربائيّ في أحد الملفّين سينجم عنه تغيير في شدّة المجال المغناطيسيّ الناتج عنه؛ مما يؤدي إلى تولّد قوّة دافعة كهربائيّة في الملفّ الآخر، انظر الشكل (2).

التركيب الأساسي للمحول:

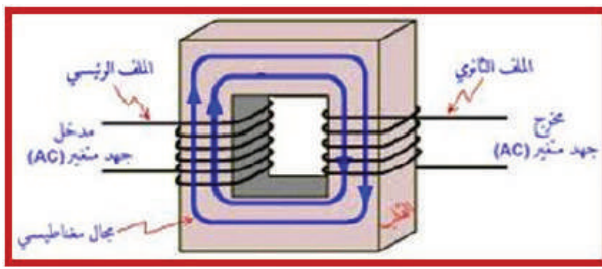

شكل (3): التركيب الأساسي للمحول

- يتكون المحوّل كما في الشكل (3) من ملفّين:
- 1- ملفّ ابتدائيّ: يكون متصلاً بمصدر الجهد، وهو الدخل.
 - 2- ملفّ ثانوي: يكون متصلاً بالحمل، وهو الخرج.

3- القلب: هو عبارة عن قطعة من الحديد.

والملفان الابتدائي والثانوي عبارة عن سلكين ملفوفين على القلب، ولا يلامس بعضهما بعضاً. يتكون القلب من ثلاثة أنواع:

1. قلب هوائي.
2. قلب حديدي.
3. قلب فرايت.

أنواع المحوّلات:

يمكن تصنيف المحوّلات من حيث:

- التردد: هناك محوّلات تردد منخفض، وهناك محوّلات تردد متوسط، ومحوّلات تردد عالٍ.
- القلب: هناك محوّلات ذات قلوب حديدية، وأخرى ذات قلوب هوائية، وثالثة من مادة الفرايت.
- الجهد: هناك محوّلات رافعة للجهد وخافضة للجهد:

1. محوّلات رافعة للجهد:

وهي المحوّلات التي يكون الجهد في ملفها الثانوي أكبر من الجهد في الملفّ الابتدائي، ويكون فيه عدد لفّات الملفّ الثانوي أكثر من ملفّات الملفّ الابتدائي؛ وقيمة الجهد فيه تعتمد على معدّل اللّفّات في الملفّين.

2. محوّلات خافضة للجهد:

وهي المحوّلات التي يكون الجهد في ملفها الثانوي أقل من الجهد في الملفّ الابتدائي. ويكون فيه عدد لفّات الملفّ الثانوي أقل من ملفّات الملفّ الابتدائي؛ وقيمة الجهد فيه تعتمد على معدّل اللّفّات في الملفّين.


طريقة عمل المحوّل:

عند تطبيق جهد متردد (V_1) على ملفّات الملفّ الابتدائي الذي لفّاته (N_1) تسبّب مرور تيار (I_1) في هذه الملفّات، فيحدث فيض مغناطيسي متغيّر القيمة والاتجاه في القلب الحديدي، فتتولّد قوّة دافعة كهربائيّة بالحث في الملفّ الثانوي (عدد لفّاته N_2) قدرها (V_2) ويعتمد الجهد والتيار المتولد بالحث على النسبة بين عدد لفّات الملفّين الابتدائي والثانوي.

والعلاقة بين الجهد وعدد اللّفّات علاقة طردية، وبين التيار وعدد اللّفّات علاقة عكسية.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}, \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

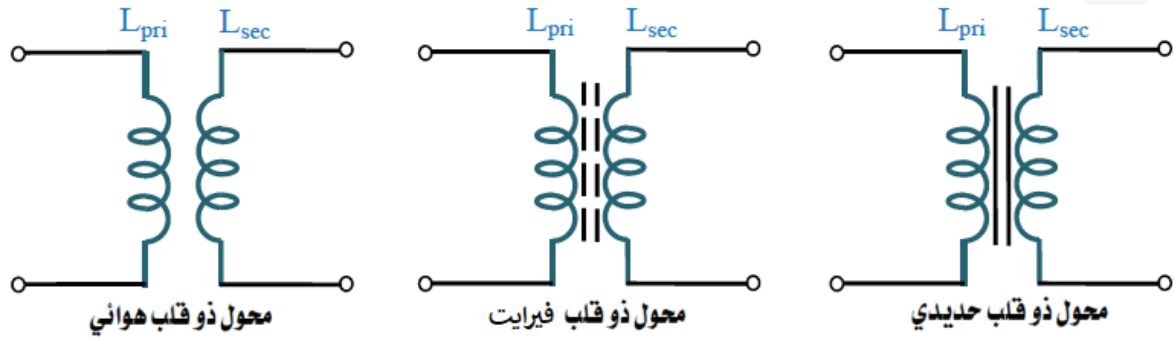الشكل (4) يوضح الرموز المختلفة للمحوّلات.




شكل (4): رموز المحوّلات

الشكل (5) يوضح بعض الأشكال العمليّة للمحوّلات.



شكل (5): أشكال المحوّلات

المحوّلات ذات النقطة الوسطية:

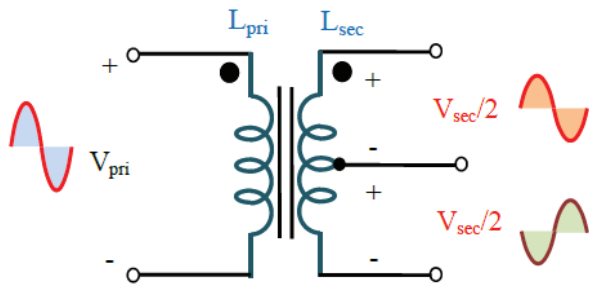

شكل (6): محوّل ذو نقطة وسط

وفيه يكون الملفّ الثانويّ عبارة عن ملفّين ينقسم الجهد الكلّي بينهما، ويكون له 3 أطراف كما في الشكل (6)، أحد الأطراف مع الطرف الأوسط يعطي نصف الجهد الكلّي، الطرفان غير الطرف الأوسط يعطي الجهد الكلّي.

خصائص المحولات واستخداماتها:

عند اختيار المحوّل نهتم بالآتي:

1. جهد الدخل وتيار الدخل.
2. جهد الخرج وتيار الخرج.
3. التردد.
4. كفاءة المحوّل (Efficiency) وقدرة خرج.

والمحوّل جهاز لرفع الجهد أو خفضه، أي أنه يستخدم لتلقي قدرة من جانب (الابتدائي)، وإرسالها للجانب الآخر (الثانوي). وفي المحوّل المثاليّ تكون قدرة الدخل مساوية لقدرة الخرج.

$$P_i = P_o$$

$$I_1 \times V_1 = I_2 \times V_2 \text{ أي أن:}$$

ولكن عملياً تكون قدرة خرج المحوّل (P_o) أقل من قدرة دخله (P_i) حيث يحدث فقد للقدرة في المحوّل بسبب المقاومة الداخلية لأسلاك الملفات، وبسبب التيارات الدوامية المتولدة في القلب، التي تسبب ارتفاع درجة حرارة المحوّل، وبسبب التسرّب في الفيض المغناطيسيّ، وكفاءة المحوّل (η) تساوي قدرة الخرج على قدرة الدخل.

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} = \frac{I_2 \times V_2}{I_1 \times V_1}$$

عملياً: الكفاءة تكون أقل من واحد، وكلما زادت كفاءة المحوّل كان أفضل.

استخدامات المحولات:


1. في رفع وخفض الجهد.
2. في دارات الربط (بين دائرتين أو مرحلتين).
3. في موافقة الممانعة لنقل أكبر قدرة من دائرة قدرة إلى الحمل.

أعطال المحولات:

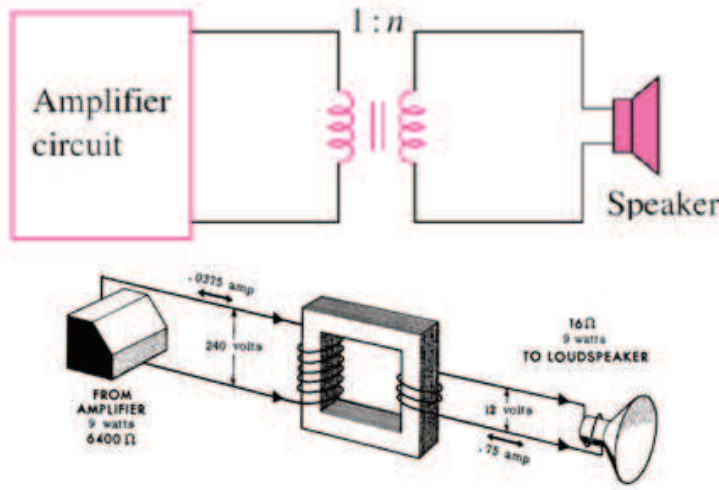1. دائرة مفتوحة (Open): يحدث بسبب أي قطع في سلك أي من الملفين الابتدائيّ أو الثانويّ.
2. دائرة قصر (Short): يحدث في الملفّ الابتدائيّ أو الثانويّ (احتراق العازل).

تيار الحمل في المحولات:

هو التيار الذي يسحب من الملفّ الثانويّ، فتتأّر الحمل في الملفّ الثانويّ يعتمد على كلّ من التيار في الملفّ الابتدائيّ، ومعدّل عدد اللّفات في الملفين الابتدائيّ والثانويّ.




شكل (7): نظام مكبر صوت

نشاط (2) تُعدّ مكبرات الصوت جزءاً من أجهزة الراديو، والمسجلات الصوتية الكاسيت، وأجهزة التلفاز وأنظمة الإرسال العامة، وهو نظام يحتوي سماعات للصوت، هذه السماعات ممانعتها مختلفة عن ممانعة مخرج مكبر الصوت... بالاستعانة بشكل (7) الأسفل فسّر كيفية ربط مكبر الصوت مع السماعة لضمان انتقال أكبر قدر من الطاقة دون ضياعها.



نشاط (3) تستخدم الهوائيات في نظم مثل البث الإذاعي والتلفزيوني، والاتصال اللاسلكي من نقطة إلى نقطة، وتستخدم في شبكات الكمبيوتر المحلية اللاسلكية، والرادار، واستكشاف الفضاء، وفي الاستشعار عن بعد.

والهوائيات أكثر استخداماً في الجو أو في الفضاء الخارجي، حسب شكل (8) الهوائي المصمم لاستقبال الموجات الكهرومغناطيسية. وتحولها إلى تيارات كهربائية، تضخم تلك التيارات في جهاز التلفاز بواسطة مضخم إلكتروني وترشح، ومنه تمر إلى جهاز التلفاز، فتتحول إلى صورة مرئية متحركة مرفقة بصوت ونستمع بها، مع ملاحظة وجود اختلاف ممانعة الهوائي مع ممانعة مدخل جهاز التلفاز... المطلوب تفسير كيفية ربط الهوائي مع جهاز التلفاز لضمان انتقال أكبر قدر من الطاقة دون ضياعها.

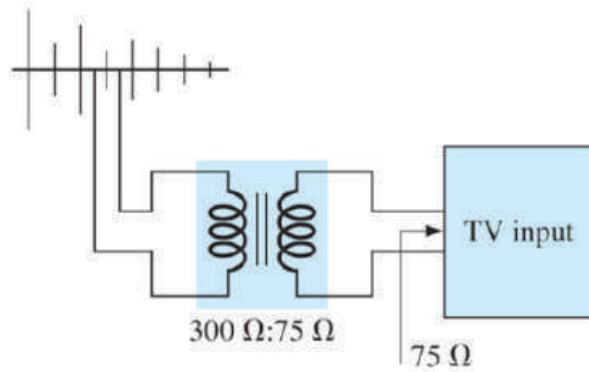

شكل (8): نظام استقبال تلفازي



أسئلة الوحدة



السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- 1- ما وحدة قياس التردد؟
 - أ. الزاوية
 - ب. السرعة
 - ج. الدوران
 - د. الهيرتز
- 2- إذا كان الزمن الدوري لموجة ما يساوي (4 ms)، فكم يبلغ تردد هذه الموجة؟
 - أ. 250 Hz
 - ب. 400 Hz
 - ج. 500 Hz
 - د. 600 Hz
- 3- كيف تتناسب سعة مكثف مع مساحة ألواح (A) والمسافة بين لوحيه (d)؟
 - أ. طردياً مع A و d
 - ب. عكسياً مع A و d
 - ج. طردياً مع A وعكسياً مع d
 - د. عكسياً مع A وطردياً مع d
- 4- علام يدل أن مكثفاً يتصرف كأنه مقاومة كهربائية ثابتة القيمة على جهاز الملتيميتر؟
 - أ. حدوث فصل في
 - ب. تلف مادة العازل.
 - ج. تلامس اللوحين (دائرة قصر).
 - د. كون المكثف ثابت القيمة وغير قطبي.
- 5- علام تعتمد المفاعلة الحثية للملف في الدارات الكهربائية؟
 - أ. حثية الملف وتردد التيار.
 - ب. حثية الملف وشدة التيار.
 - ج. تردد التيار وشدة التيار وحثية الملف.
 - د. عدد لفات الملف وجهد المصدر.
- 6- كم تكون قيمة الحثية المكافئة لمجموعة من الملفات موصولة على التوازي؟
 - أ. أكبر من حثية كل ملف على حدة.
 - ب. أصغر من حثية كل ملف على حدة.
 - ج. مساوية لحثية الملف الأكبر تقريباً.
 - د. مساوية لمجموع حثية الملفات جميعاً.
- 7- بين أيّ دارتين يحقق المرحّل الكهروميكانيكي العزل الكهربائي؟
 - أ. دارات الأحمال المختلفة.
 - ب. دائرة الحمل ودائرة التحكم.
 - ج. دارات الأحمال ذات التيار العالي.
 - د. مفتاح التحكم وإشارة التحكم.
- 8- ما الظاهرة التي يعتمد عليها مبدأ عمل المرحّل الكهروميكانيكي؟
 - أ. الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي.
 - ب. الظاهرة الكهروضوئية.
 - ج. تحويل التيار المستمر إلى متناوب.
 - د. تحويل التيار المتناوب إلى مستمر.

السؤال الثاني:

إذا كانت القيمة العظمى للجهد المتناوب (V_m) الذي يزودنا به محوّل شركة الكهرباء يساوي (312V)، وتردد تياره المتناوب يساوي (50Hz).


المطلوب: احسب القيمة الفعّالة للجهد ($V_{r.m.s}$)، والزمن الدوري (T) لموجة الفولتيّة.

السؤال الثالث: فسّر ما يأتي:

عدم دقة قياس التردد باستخدام جهاز راسم الإشارة أحياناً.
عدم قدرة جهاز راسم الإشارة على قياس تردد إشارات الميكروويف (الإشارات التي يزيد ترددها عن 1GHz).


السؤال الرابع:

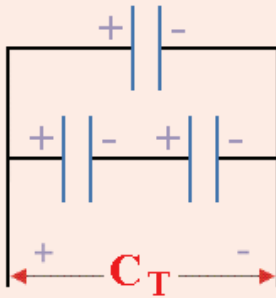ما الفرق بين المكثّف المُتغيّر بشكل عام ومكثّف الضبط الدقيق (Trimmer)؟



السؤال الخامس:

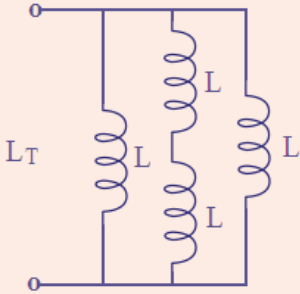أ- احسب السعة المكافئة لمجموعة المكثّفات المبيّنة في الشكل التالي، علماً أن سعة كلّ منها $4.7 \mu F$



ب- أوجد الحثيّة المكافئة لمجموعة الملفات في الشكل المجاور.

السؤال السادس:

في ضوء دراستك للمكثّفات والملفات المطلوب مناقشة العبارتين التاليتين:

أ- في دارات التيار المتناوب تزداد المفاعلة الحثيّة للملفّ بازدياد التردد، بينما تقلّ المفاعلة السعويّة للمكثّف بازدياد التردد.

ب- ويُعدّ تأثير الملفّ معاكساً لتأثير المكثّف، لأنّ التيار في المكثّف يتقدم على الفولتيّة، بينما يتأخر التيار في الملفّ عن الفولتيّة.

السؤال السابع:

ارسم مخططاً لاستخدام مرحّل ثماني الأطراف، جهد تشغيل ملفه 12 فولت، من أجل التحكم بثلاث دارات كهربائية، تعمل بالتيار المتناوب؛ لإضاءة مصباحين كهربائيين: أحدهما أحمر، والآخر أخضر، بالإضافة إلى صفارة إنذار (لكل حمل دارته الخاصة)، بحيث:

- 1- يشتغل المصباح الأحمر وينطفئ المصباح الأخضر، وفي نفس الوقت تنطلق صفارة الإنذار، عندما يضغط العامل مفتاح الطوارئ.
- 2- تعكس الأحمال الثلاثة حالتها عند تغيير حالة المفتاح.

السؤال الثامن:

- أ- إذا كان مصدر الجهد الموصول بالملف الابتدائي 120 فولت، وعدد لفّات الملف الابتدائي 50 لفّة، وعدد لفّات الملف الثانوي 10 لفّة، احسب قيمة الجهد الخارج.
- ب- إذا كان التيار المارّ في الملف الابتدائي يساوي 100 ملي أمبير، احسب التيار في الملف الثانوي علماً أن عدد لفّات الملف الابتدائي 100 لفّة، وعدد لفّات الملف الثانوي 500 لفّة.

المشروع:

عمل ملف تسلا (Tesla Coil) يعمل على بطارية 9 فولت، ويقوم بإضاءة مصباح إنارة (220 فولت) لا سلكياً، كلما تمّ تحفيز الملفّ بوساطة مفتاح التشغيل (ON-OFF)

الوحدة الثالثة

بناء الدارات الإلكترونية التماثلية
البسيطة وصيانتها



هل أصبحت الإلكترونيات عنصراً
أساسياً في راحة الإنسان المعاصر
ورفاهيته؟

الوحدة الثالثة: بناء الدارات الإلكترونية التماثلية البسيطة وصيانتها

يتوقع من الطلبة بعد الانتهاء من هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على
توظيف المعارف واكتساب المهارات الأساسية في بناء الدارات الإلكترونية التماثلية البسيطة وصيانتها،
وذلك من خلال الآتي:

1. تمييز الشائيات وفحصها.
2. بناء دارات التقويم باستخدام الشائيات.
3. بناء دارة تغذية مستمرة منظمّة الجهد.
4. تمييز الترانزستورات، وفحص صلاحيتها، وتحديد أطرافها.
5. بناء دارة مضخم ترانزستوري.
6. تمييز العناصر الإلكترونية الضوئية وفحصها.

الكفايات المهنية:

الكفايات المتوقعة من الطلبة امتلاكها بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها هي:

أولاً: الكفايات الاحترافية:

- توظيف البيانات وتحليلها حول تمييز الشنائيات العادية والخاصة، والشنائيات الضوئية والترانزستورات، وكيفية فحصها وتحديد أطرافها، بالإضافة إلى معرفة أساسيات بناء دارات التقويم ودارات التغذية المستمرة منظمة الجهد، والمضخم الترانزستوري.
- القدرة على اختيار المواد والعناصر والأدوات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
- القدرة على استخدام أجهزة القياس المناسبة (جهاز القياس متعدد الأغراض (DMM) وجهاز راسم الإشارة (Oscilloscope) في فحص الشنائيات والترانزستورات وتحديد أطرافها، بالإضافة إلى معاينة إشارات خرج دارات التقويم والتغذية والمضخم الترانزستوري.
- القدرة على تمييز الشنائيات بأنواعها المختلفة، وفحصها، وتحديد أطرافها.
- القدرة على تمييز الترانزستورات ثنائية القطب (BJT) وفحصها وتحديد أطرافها.
- القدرة على رسم المخططات الكهربائية وتوصيلها، والتحقق من عملها.
- القدرة على بناء دارات التقويم بأنواعها الثلاثة.
- القدرة على بناء دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد، باستخدام ثنائي زينر، أو دائرة متكاملة ثلاثية الأطراف لتنظيم الجهد.
- القدرة على بناء دائرة مضخم ترانزستوري، والتحقق من عمله.
- القدرة على استخدام كاوي اللحام بشكل آمن.
- القدرة على الالتزام بقواعد السلامة المهنية والسلوك المهني.

ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصية:

- المصادقية في التعامل مع الزبون، والحفاظ على خصوصيته، وتلبية احتياجاته.
- القدرة على إقناع الزبون، واستيعاب رأيه.
- المبادرة إلى الاستفسار، والاستكشاف، والقدرة على الوصول للمعلومة.
- القدرة على تطوير الذات، ومتابعة الأمور الفنية المستجدة، وتطوير مهاراته.
- التعامل بشكل بناء مع النزاعات، والقدرة على تحمل المسؤولية، والإحساس بالواجب.
- الموقف الإيجابي نحو التعلم مدى الحياة.
- الالتزام بالوقت، وتقديره.
- العمل ضمن فريق، ومساعدة الآخرين.
- التواصل الحسن، وتبادل الخبرات مع الآخرين.

ثالثاً: الكفايات المنهجية:

- العمل التعاوني.
- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- البحث العلمي.




قواعد الأمن والسلامة المهنية



- ارتداء ملابس السلامة المهنية المناسبة للعمل (خوذة، وكفوف يدوية، وحذاء معزول)
- استخدام العدد والأدوات والتجهيزات المطابقة لقواعد الأمن والسلامة.
- التأكد من فصل مصدر القدرة الكهربائية قبل البدء بفك العناصر الإلكترونية وتركيبها على اللوحات.
- المحافظة على جودة اللحام، وعدم عمل أي دائرة قصر بين أي ترانزستور وأي عنصر آخر.
- استخدام الأجهزة والأدوات المختلفة بحذر وانتباه، واتباع تعليمات الشركات الصانعة.
- تجنب المزاح أثناء العمل، وعدم العبث في العدد والأدوات والتجهيزات المخصصة للعمل في المشغل.
- التقيد بتعليمات المدرب وإرشاداته لتجنب الحوادث.
- المحافظة على نظافة وترتيب مكان العمل قبل التنفيذ وبعد الانتهاء منه.

1-3 الموقف التعليمي التّعليمي الأول:

تمييز الثنائيات وفحصها

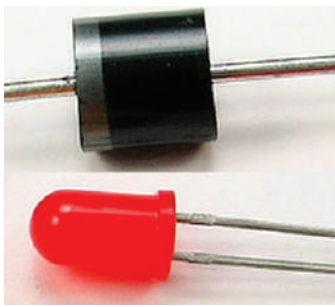

وصف الموقف التعليمي التّعليمي: حَضَرَ أحد الزبائن إلى ورشة الصيانة الإلكترونية، ومعه لوحة إلكترونية تمثّل مصدر تغذية مستمرة (DC) لأحد الأجهزة الإلكترونية، وتعاني من عطل مجهول.

قام فني الصيانة بفحص أولي للوحة، حيث لاحظ ارتفاع درجة حرارة الثنائيات عند بدء تشغيلها، بالإضافة لوجود مناطق سوداء حول الثنائيات، الأمر الذي جعل الفنيّ يستنتج بأنها تالفة.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّها	• جمع بيانات من الزبون عن: • الأعراض التي تعاني منها اللوحة الإلكترونية عند بدء تشغيلها. • المنطقة السوداء حول الثنائيات على اللوحة الإلكترونية. • جمع بيانات عن: • الثنائيات وأنواعها المختلفة. • طرق تمييز الثنائيات وفحصها.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي. • العصف الذهني.	• الوثائق: (طلب الزبون الخطي (وصف المشكلة)، أوراق البيانات (Data Sheet) للثنائيات المستخدمة، كتب علمية متخصصة ونشرات، نماذج التوثيق). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن الثنائيات والإلكترونيات البسيطة).
أخطّط وأقرّر	• اصنف البيانات عن (تمييز الثنائيات وفحصها) • احدد خطوات العمل: • مناقشة جميع المعلومات التي تم جمعها. • تحديد المواد والأجهزة اللازمة للعمل. • الاتفاق على مراحل فك الثنائيات القديمة ثم فحصها واستبدال التالف منها بآخر سليم. • اعداد جدول زمني للتنفيذ.	• عمل جماعي تعاوني منظم. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• الوثائق: (أوراق البيانات (Data Sheet) للثنائيات المستخدمة، نموذج جدول وقت تنفيذ المهام). • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).

أنفذ	• اوزّع العدد والمواد والأجهزة على المجموعات. • اقوم بإنجاز المهمة والتي تشمل الآتي: • اتدرب على تمييز أنواع مختلفة من ثنائيات السيليكون والجرمانيوم. • اميّز الثنائيات وافرق بين الثنائيات العادية والثنائيات الخاصة. • اضبط جهاز القياس الرقمي (DMM) على وضع فحص الثنائي () لإجراء فحص الثنائيات المطلوب. • اوصل الساعة بالاقطاب المناسبة للثنائي لفحص حالتي الانحياز الامامي والعكسي. • افحص الثنائيات واتأكد من سلامة عملها. • استبدل الثنائيات التالفة من لوحة الزبون بثنائيات سليمة، وفقاً للمعايير الفنية. • استخدم كاوي اللحام بحذر، واحافظ على جودة اللحام وعدم عمل دائرة قصر بين أطراف أي ثنائي أو أي عنصر آخر.	• عمل جماعي تعاوني منظم (مجموعات صغيرة). • الحوار والمناقشة.	اجهزة ومعدات: • ثنائيات متنوعة من السيليكون والجرمانيوم (ثنائي عادي، ثنائي زينر Zener، ثنائي باعث للضوء LED، ثنائي ضوئي Photo Diode). • جهاز قياس متعدد الأغراض (DMM). • كتاب المكافئات او ورقة البيانات (Data Sheet) للثنائيات المستخدمة. • كاوي لحام قصدير. • شحمة لتسهيل فك اللحام FLux. • حقيبة عدة. التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة بالالكترونيات اشباه الموصلات والتعمل معها وفحصها).
أتحقق	• أتتحقق من: (تكرار عملية فحص الثنائيات للتأكد من دقة القراءات، التأكد من سلامة و جودة عملية فك الثنائيات التالفة واستبدالها بأخرى سليمة، فحص اللوحة الالكترونية بالنظر للتأكد من سلامة اللحام). • اتأكد من: (خلو اللوحة من دارات القصر بين اطراف الثنائيات وبين اطراف العناصر الأخرى، تشغيل اللوحة الالكترونية والتحقق من سلامة عملها).	• عمل جماعي تعاوني. • البحث العلمي. • نقاش بين المجموعات.	• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من خطوات العمل، أوراق البيانات Data Sheets للثنائيات المستخدمة). • اجهزة ومعدات: (ساعة فحص DMM). • التكنولوجيا: (مواقع انترنت خاصة باشباه الموصلات لاسيما الثنائيات والتعامل معها).

• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • التعلم التعاوني.	• أوّثق نتائج العمل الكامل: (الخّص كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا على شكل خطوات متسلسلة منطقياً، ادوّن النتائج والقراءات والقيم المقاسة ، والمخططات والملاحظات المختلفة عن تمييز الثنائيات وفحصها). • اعرض ما تم انجازه. • اعدّ ملف بالحالة (تمييز الثنائيات وفحصها).	أوّثق وأعرض
• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، طلب الزبون، نماذج التقييم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقييم الاصيل).	• رضا الزبون عن اللوحة الالكترونية الخاصة بمصدر التغذية الكهربائية المستمرة DC بعد صيانتها بما ينسجم مع طلبه • مطابقة عمل اللوحة الالكترونية الخاصة بالزبون للمواصفات والمعايير	أفوم



- 1- فسّر لماذا تمّ تصنيع أنواع مختلفة من الثنائيات.
- 2- هل يشترط معرفة أقطاب الثنائي (المصعد والمهبط) قبل القيام بتثبيته على اللوحة الإلكترونية؟
- 3- علّل إجابتك إذا كانت الإجابة نعم.



الثنائيات (Diodes)


نشاط (1)

انظر إلى الشكلين (1) و(2) أدناه، ثم حاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما الثنائي؟ وكيف يعمل؟ ما الانحياز الأمامي والعكسي للثنائي؟ وكيف أستفيد منه في تطبيقاتي؟



الثنائيات (Diodes)

الثنائي هو عنصر إلكتروني يحتوي على طرفين (المصعد والمهبط)، يسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد، وذلك عندما يكون جهد المصعد موجباً بالنسبة للمهبط (انحياز أو توصيل أمامي)، ولا يمرّ إلا تيار ضئيل جداً، عندما يكون جهد المصعد سالباً بالنسبة للمهبط (انحياز أو توصيل عكسي)، وهكذا يمكن اعتبار الثنائي كمفتاح جهدي يوصل في أحد الاتجاهات، ولا يوصل في الاتجاه الآخر. شكل (1) يوضح التركيب الداخلي للثنائي، أما شكل (2) فيبين الشكل الخارجي للثنائي.

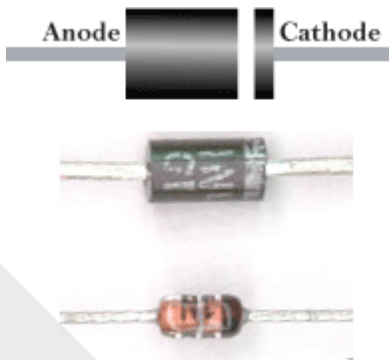

شكل (2): شكل الثنائي من الخارج



شكل (1): الثنائي من الداخل

الاستعمالات العملية للثنائيات

- 1- للثنائيات استعمالات عديدة في الدارات والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الاتصال. ومن أهم هذه الاستعمالات:
1- التحكم في اتجاه مرور التيار، حيث يمكن استخدامه كمفتاح (يسمح بمرور التيار باتجاه واحد فقط)، وذلك عند ارتفاع قيمة الجهد عليه عن 0.7V في شريحة السيلكون و0.3V في شريحة الجرمانيوم.
- 2- في دارات التقويم (Rectifier) لتوحيد اتجاه التيار وإظهار الأنصاف الموجبة من الموجات، وهو ما سنشرحه لاحقاً بمزيد من التفصيل.


3- في دارات الكشف (Detectors) (إزالة التضمين) الموجودة في أجهزة الاستقبال ضمن أنظمة الاتصال المختلفة.

4- في دارات القص (Clipper).

5- في دارات مضاعفات الجهد.

فحص الثنائي

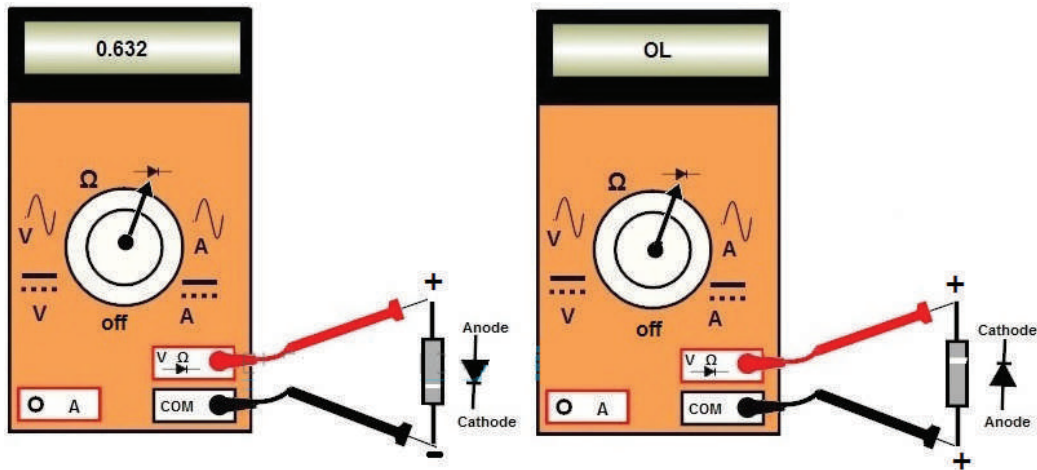يتم فحص الثنائي باستخدام جهاز القياس الرقمي متعدد الأغراض (DMM) كالآتي:
ضع أقطاب جهاز (DMM) كما هو مبين في شكل (3)



شكل(3): فحص الثنائي باستخدام جهاز القياس الرقمي (DDM)

في حالة الثنائي السليم:


يجب أن تكون قيمة الجهد الأمامي بين طرفي الثنائي بين 0.5 إلى 0.7 فولت للثنائي.
في الاتجاه العكسي، يجب أن تكون قراءة الجهاز (OL) أي دارة مفتوحة.
أما في حالة الثنائي التالف فيعطي الجهاز إحدى القراءتين الآتيتين:
قراءة (OL) أي دارة مفتوحة في كلا الحالتين.
قراءة (0V) أي دارة قصر في أي من الحالتين .

أنواع خاصة من الثنائيات

هناك كثير من الثنائيات المهمة ذات الصفات المميزة، التي يوجد لها تطبيقات عملية متنوعة، وأهم هذه الثنائيات هو الآتي:

ثنائي زينر: يصنع من السيليكون، ويستخدم في منظم زينر؛ لتوفير جهد تغذية ثابت القيمة بالرغم من

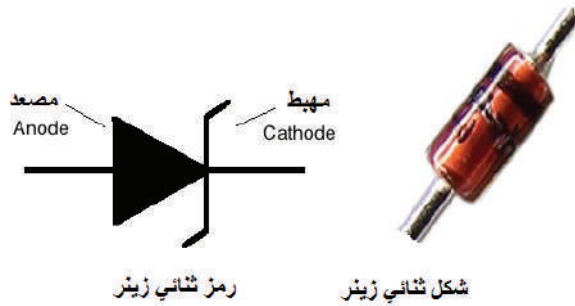
التغيرات في جهد الدخل أو تيار الحمل. انظر شكل (4)



شكل (4): ثنائي زينر ورمزه

الثنائي الباعث للضوء: (LED) (Light Emitting Diode)

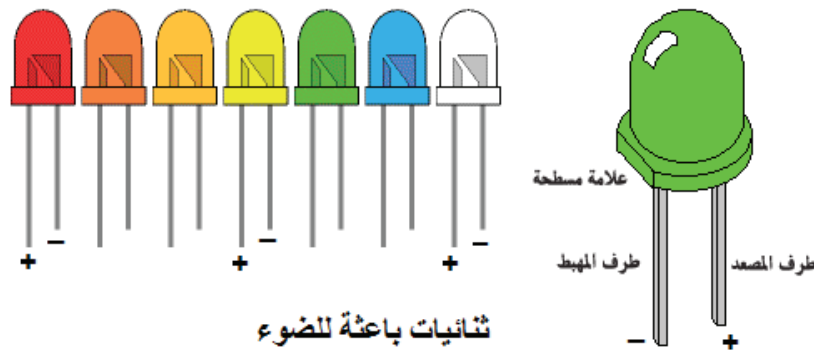يبين شكل (5) مجموعة من الثنائيات الباعثة للضوء، حيث يضيء هذا الثنائي بمجرد مرور تيار مناسب فيه. يصنع بألوان متعددة، ويستخدم للإشارة إلى حالة دارة ما، ويمتاز بكفاءته العالية، وحجمه الصغير، وعمره الطويل، ورخص ثمنه، وعدم إنتاجه للحرارة مقارنة بالأنواع الأخرى من لمبات الإشارة.




شكل (5): مجموعة من الثنائيات الباعثة للضوء متعددة الألوان

الثنائي الضوئي (Diode Photo)

يعمل الثنائي الضوئي على تمرير التيار الكهربائي عندما يتعرض للضوء، ويوصل بالدارات الإلكترونية، بحيث يكون في حالة انحياز عكسي.

الثنائي السعوي (Varactor)

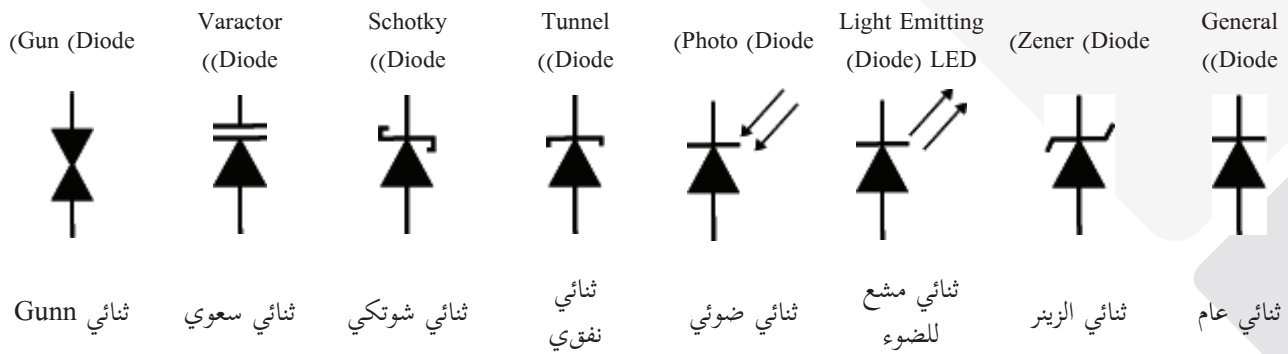تستخدم الثنائيات السعوية كمكثفات متغيرة اعتماداً على الجهد الواقع عليها. مجموعة من الثنائيات ذات الاستعمالات الخاصة مثل: ثنائي النفق، وثنائي شوتكي، وثنائي (Gun)، انظر شكل (6).



شكل(6): الرموز المعبرة عن مجموعة من الثنائيات

نشاط (2)

باستخدام الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) بالإضافة إلى كتب المكافئات للعناصر الإلكترونية وأوراق البيانات (data sheets)، قم بتعبئة الجدول المبين أدناه لمجموعة من الثنائيات شائعة الاستخدام.



أعظم تيار (Maximum Current)	أعظم فولتية عكسية (Maximum Reverse Voltage)	الثنائي ((Diode))
		1N4001
		1N4002
		1N4007
		1N5401
		1N5408

2-3 الموقف التعليمي الثاني:

بناء دارات التقويم (Rectifier) باستخدام الشنائيات



وصف الموقف التعليمي التّعليمي: حضر أحد الزبائن ومعه لوحة إلكترونية (دائرة تقويم نصف موجة) تمثل مصدر تغذية مستمرة لتشغيل أحد الأجهزة الإلكترونية، وطلب تحويلها إلى دائرة تقويم موجة كاملة لرفع كفاءتها.

العمل الكامل:


العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّها	• جمع بيانات من الزبون عن: • الأعراض التي تعاني منها اللوحة الإلكترونية عند تشغيلها. • أداء الجهاز الذي تغذيه اللوحة، وهل أدائه ضعيف؟ • جمع بيانات عن: • ثنائيات التقويم. • دارات التقويم وأنواعها المختلفة والفروق بينها.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (طلب الزبون الخطي، أوراق البيانات Data Sheet للثنائيات والقطع الإلكترونية المستخدمة، كتب علمية متخصصة وحديثة حول أساسيات بناء دارات التقويم، نماذج توثيق العمل). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن بناء دارات التقويم المختلفة).
أخطّط وأقرّر	• اصنف البيانات عن (بناء دارات التقويم) • احدد خطوات العمل: • مناقشة جميع المعلومات التي تم جمعها بين أعضاء كل مجموعة على حدة، ثم بين المجموعات. • رسم المخططات الكهربائية المطلوبة (دارات التقويم في الأشكال: 1 و 2 و 3) بوضوح، وتوضع عليها كافة المعلومات • تحديد المواد والأجهزة اللازمة للعمل • الاتفاق على مراحل تحويل دائرة تقويم نصف الموجة الى دائرة تقويم موجة كاملة • اعداد جدول زمني للتنفيذ	• عمل جماعي تعاوني منظم. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• الوثائق: (نموذج جدول وقت تنفيذ المهام، أوراق البيانات Data Sheet للثنائيات والقطع الإلكترونية المستخدمة. • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).

أجهزة ومعدات: • ثنائيات من السيليكون (1N4007) عدد 4 لكل طالب. • مقاومة 330 اوم عدد 1. • قنطرة تقويم. • مفتاح مفرد. • جهاز قياس متعدد الأغراض (DMM) • كتاب المكافئات او ورقة البيانات Data sheet للثنائيات. • محول قدرة خافض (12/220) فولت. • جهاز راسم إشارة. • لوحة توصيل (Breadboard). • اسلاك معزولة للتوصيل، باطوال مناسبة. • كاوي لحام قصدير. • شحمة لتسهيل فك اللحام Flux. • حقيبة عدة. • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن بناء دارات التقويم المختلفة).	• عمل جماعي تعاوني منظم. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• اوزع العدد والمواد والأجهزة على المجموعات • اقوم بإنجاز المهمة والتي تشمل الآتي: • انفذ المخططات رقم 1 و 2 و 3 على لوحات توصيل (Breadboard). • انفذ المخطط الخاص بدارة تقويم نصف موجة (شكل رقم: 1). • اشاهد الإشارات في مدخل ومخرج الدارة على شاشة الراسم واسجل ملاحظاتي. • انفذ المخطط الخاص بدارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيتين ومحول ذو نقطة منتصف (شكل رقم: 2). • اشاهد الإشارات في مدخل ومخرج الدارة وبعد D1 و D2 على الراسم واسجل ملاحظاتي. • انفذ المخطط الخاص بدارة تقويم موجة كاملة باستخدام القنطرة (شكل رقم: 3). • اشاهد الإشارات في مدخل ومخرج الدارة وبعد القنطرة على شاشة الراسم واسجل ملاحظاتي. • احوّل دارة تقويم نصف موجة إلى دارة تقويم موجة كاملة في لوحة الزبون، باستخدام كاوي اللحام والقصدير. • ارسم جميع الإشارات في الحالات السابقة وادون جميع الملاحظات.	أنفذ
• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من خطوات العمل، أوراق البيانات Data Sheet للثنائيات المستخدمة). • اجهزة ومعدات: (ساعة فحص DMM، جهاز راسم الإشارة). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن بناء دارات التقويم المختلفة).	• النقاش العلمي داخل كل مجموعة وبين المجموعات المختلفة. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• أتتحقق من: (التأكد من دقة توصيل واداء الدارات، توحيد اتجاه التيار في مخرج الدارات). • اتأكد من: (قياس فولتية خرج الدارة قبل وبعد تحويل الدارة، تشغيل دارة التقويم الجديدة (مقوم موجة كاملة) وملاحظة ازدياد كفاءة الجهاز الذي تغذيه).	أتتحقق


• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• النقاش في مجموعات. • لعب الأدوار.	• أوّثق نتائج العمل الكامل: (الخّص كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا على شكل خطوات متسلسلة منطقيًا، ادوّن النتائج والقراءات والقيم المقاسة والرسومات والمخططات والملاحظات المختلفة عن بناء دارات التقويم). • اعرض ما تم انجازه. • أعدّ ملف بالحالة (بناء دارات التقويم).	أوّثق وأعرض
• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقويم الاصيل.	• رضا الزبون عن تحويل دارة تقويم نصف موجة إلى دارة تقويم موجة كاملة بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة اداء دارة التقويم التي تم بناؤها للمواصفات والمقاييس الفنية.	أقوم

المخطّطات الكهربائية

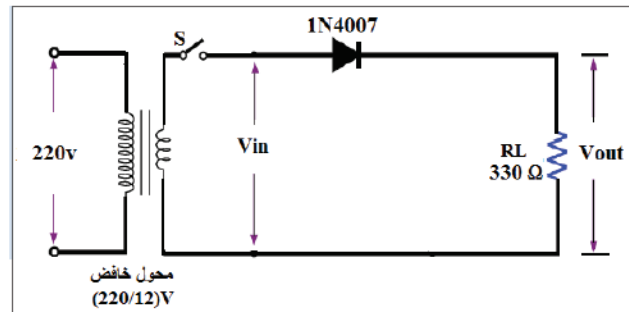
المخطّطات الكهربائية لدارات التقويم الثلاث، انظر الأشكال (1) و(2) و(3)



شكل (1): دارة تقويم نصف موجة

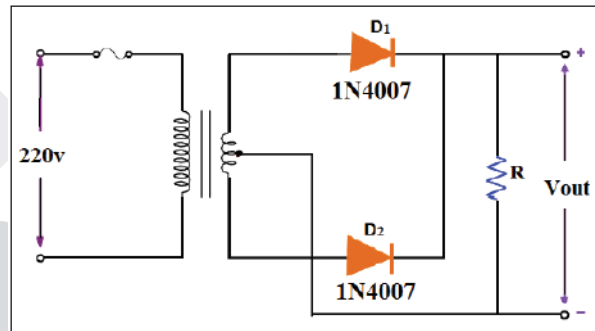

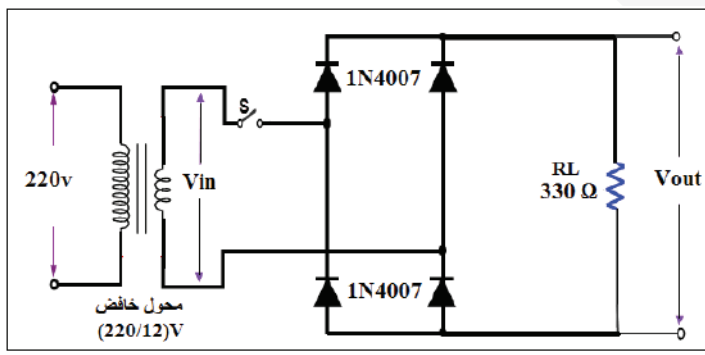شكل (2): دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين ومحوّل ذي نقطة منتصف



شكل (3): دائرة تقويم موجة كاملة باستخدام قنطرة من 4 ثنائيات

الأسئلة:

1. ما الميزة الأساسية لدائرة تقويم الموجة الكاملة مقارنة بدائرة تقويم نصف الموجة؟
2. قارن بين مقوم الموجة الكاملة الذي يستخدم ثنائيتين ومحول ذي نقطة منتصف ومقوم الموجة الكاملة الذي يستخدم القنطرة من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام.

أتعلم:

دوائر التقويم (Rectifying Circuits)



شكل (4): نشاط

نشاط (1) يبين شكل (4) مجموعة من الأجهزة

الإلكترونية، انظر إليه، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

• ما اسم كل جهاز من الأجهزة المبينة في الشكل؟

• أستخدم هذه الأجهزة في عملها التيار

المستمر أم التيار المتناوب؟


- كيف يتم شحن بطاريات هذه الأجهزة عندما تصبح فارغة؟
- ما نوع التيار الكهربائي المتوفر في المنازل؟
- هل توجد طريقة لتحويل التيار المتناوب (AC) إلى تيار مستمر (DC)؟

تستخدم دارات التقويم لتحويل التيار المتردد (AC) إلى تيار مستمر (DC)، إذ لا يخلو أي جهاز إلكتروني تقريباً من وحدة تغذية تحتوي على إحدى دارات التقويم التي تستخدم الخاصية الأساسية للشثائي، وهي سماحه بمرور التيار الكهربائي من خلاله باتجاه معين، ومنعه من المرور بالاتجاه الآخر.

ومن المعلوم أن معظم الأجهزة الإلكترونية تعمل باستخدام التيار المستمر، فالراديو مثلاً، يعمل باستخدام البطاريات، ويعمل أيضاً عند توصيله بالتيار المنزلي المتردد، حيث تحتوي هذه الأجهزة في داخلها على دارة تقويم لتغذيتها بالتيار المستمر المستمد من التيار المتردد. وتعد هذه الطريقة أفضل وأوفر من استخدام البطاريات التي يتوجب استبدالها كلما فرغت. يوجد ثلاثة أنواع من دارات التقويم كما هو آت:

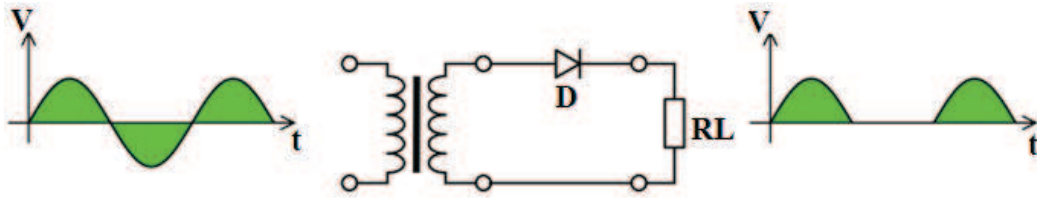(1) دارة مقوم نصف موجة (Half-Wave Rectifier)

يبين شكل: (5) دارة مقوم نصف موجة، تعمل على تمرير نصف الموجة الموجب من الإشارة المترددة، وحذف النصف السالب منها.



شكل (5): دارة مقوم نصف موجة مع شكل الإشارات الداخلة والخارجة

مبدأ عمل الدارة:


- أ- خلال نصف الموجة الموجب يكون الثنائي في حالة انحياز أمامي، فيمر به تيار.
- ب- خلال نصف الموجة السالب يكون الثنائي في حالة انحياز عكسي، فلا يمر به تيار، وبالتالي يظهر في مخرج الدارة الأنصاف الموجبة من الموجة فقط.

(2) دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين ومحوّل ذي نقطة منتصف

يبين شكل (6): دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين ومحوّل ذي نقطة منتصف، ويمتاز المحوّل بأن طرفه الثانوي يزود كلاً من الثنائيين بفولتية متساوية في القيمة ومتعاكسة في القطبية.

مبدأ عمل الدارة:

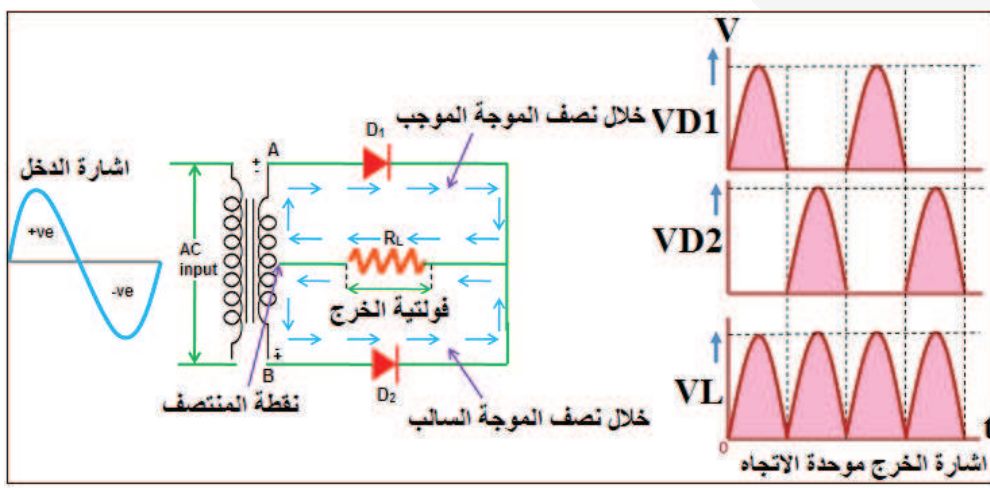- يكون الثنائي (D1) في حالة انحياز أمامي (توصيل) في النصف الموجب من الموجة، بينما يكون الثنائي (D2) في حالة انحياز أمامي (توصيل) في النصف السالب من موجة الدخل المترددة.




شكل (6): دائرة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيتين

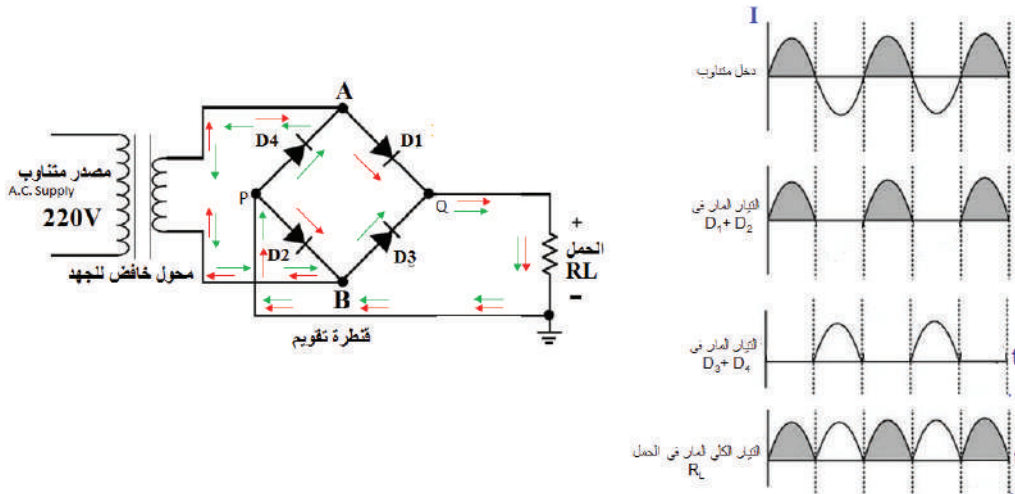(3) دائرة تقويم موجة كاملة باستخدام القنطرة

تستخدم دائرة تقويم القنطرة (وهي دائرة تقويم موجة كاملة)، أربعة ثنائيات ذات خواص متشابهة، ومصنعة في غلاف واحد له أربعة أطراف، طرفان للدخل المتناوب (~)، وطرفان للخروج المستمر (+، -). وتصنع بأشكال وأحجام مختلفة.

كما هو مبين في شكل (7) تظهر فولتية المصدر عند النقطتين (A و B)، ويكون الثنائيان (D1) و (D2) في النصف الموجب من الموجة منحازين أمامياً، بينما يكون الثنائيان (D3) و (D4) منحازين عكسياً، وبذلك يمر تيار هذا النصف عبر (D1) ثم R_L وعودة عبر D2 ليكمل دورته. ويكون الثنائيان (D3) و (D4) في اثناء النصف السالب للموجة منحازين أمامياً، بينما يكون الثنائيان (D1) و D2 منحازين عكسياً، وبذلك يمر تيار هذا النصف عبر (D3) إلى R_L ثم إلى (D4) ليكمل دورته. انظر شكل (7):



شكل (7): دائرة مقوم موجة كاملة قنطري

نشاط (2)

ابحث في طرق فحص قنطرة التقويم عملياً باستخدام جهاز القياس متعدد الأغراض (DMM).




نشاط (3)

قم بتنفيذ دارة تقويم موجة كاملة تستخدم قنطرة تقويم على لوحة توصيل باستخدام اللحام بالقصدير، ثم تأكد من عمل الدارة.



3-3 الموقف التعليمي التّعليمي الثالث:

بناء دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد

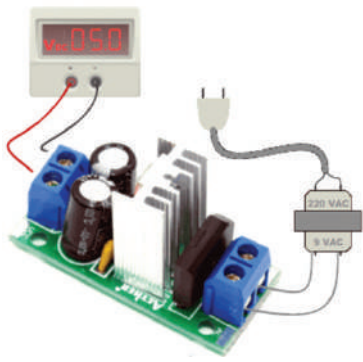


وصف الموقف التعليمي التّعليمي: حَضَرَ أحد الزبائن ومعه مصدر تغذية مستمرة تالف، وطلب من فني الصيانة في الورشة تصميم وتنفيذ دائرة إلكترونية بديلة عن الدارة التالفة في المصدر، ومماثلة لها في المواصفات. قام فني الصيانة بمعاينة المصدر المذكور، ووجد أنه مكون من محوّل ومقوم موجة كاملة قنطري ومرشح، وأنه لم يكن يحتوي على أي منظم للجهد الأمر الذي قد يكون أدى إلى تلف المصدر بسبب تغير الأحمال عليه.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات وأحلّها	- جمع بيانات من الزبون عن: - الأسباب التي أدت إلى تلف اللوحة الإلكترونية - الحمل الذي كان يغذيه المصدر ذو اللوحة التالفة، وهل إن عدم تنظيم الجهد كان أحد أسباب تلف اللوحة؟ - جمع بيانات عن: - دارات التغذية المستمرة. - دارات تنظيم الجهد الجهد. - متكاملات تنظيم الجهد وباقي القطع الإلكترونية المستخدمة.	- العمل في مجموعات. - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: (طلب الزبون الخطي (وصف المهمة)، أوراق البيانات Data Sheet للقطع الإلكترونية المستخدمة، كتب علمية متخصصة وحديثة حول أساسيات دارات التغذية المستمرة منظمة الجهد، نماذج توثيق العمل). - التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن دارات التغذية المستمرة منظمة الجهد).

• الوثائق: (المخطط الكهربائي، نموذج جدول وقت تنفيذ المهام، أوراق البيانات Data Sheet للقطع الإلكترونية المستخدمة). • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).	• عمل جماعي. • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• اصنف البيانات عن (بناء دارات التقويم). • احدد خطوات العمل: • مناقشة المعلومات المعلومات التي تم جمعها • رسم المخطط الكهربائي لدارة التغذية المستمرة منظمة الجهد عند (5V DC) وتوضع عليه كافة المعلومات اللازمة. • تحديد أطراف التغذية للعناصر المستخدمة وفولتيات التشغيل بالاستعانة بأوراق البيانات Data Sheet للقطع الإلكترونية المستخدمة وبجهاز DMM. • تحديد المواد والأجهزة اللازمة للعمل. • الاتفاق على مراحل بناء دارة تغذية مستمرة منظمة الجهد عند (5V DC). • إعداد جدول زمني للتنفيذ.	أخطّط وأقرّر
أجهزة ومعدات: • قنطرة تقويم (1N4007). • مكثفات ($C1=470\mu F$, $C2=C3=0.01 \mu F$). • (Ceramic). • منظم جهد (IC7805). • مفتاح مفرد. • محول خافض ($230V/9V$, $2A$). • ساعة قياس رقمية (DMM). • جهاز راسم إشارة (لمشاهدة إشارة الخرج وقياسها). • لوحة توصيل Breadboard. • لوحة فاير مثقبة. • اسلاك معزولة للتوصيل، باطوال مناسبة. • كاوي لحام قصدير. • شحمة لتسهيل اللحام Flux. • حقيبة عدة متنوعة. • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن دارات التغذية المستمرة منظمة الجهد).	• عمل جماعي تعاوني منظم (مجموعات صغيرة). • الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• توزيع العدد والمواد والأجهزة بحيث تزود كل مجموعة بما تحتاجه لتنفيذ العمل • اقوم بإنجاز المهمة والتي تشمل الآتي: • انفذ المخطط الكهربائي (شكل 1) على لوحة توصيل (Breadboard). • اقيس الفولتية المستمرة في مخرج الدارة باستخدام ساعة DMM واطاكد من وجود الفولتية في مخرج الدارة (5V DC). • انفذ المخطط الكهربائي للوحة الزبون على لوحة توصيل فاير باستخدام كاوي لحام القصدير، بحذر ووفقاً للمعايير الفنية وأنظمة السلامة. • احرص على جودة اللحام وتجنب وجود أي دارة قصر بين أطراف عناصر اللوحة.	أنفّذ

أُتَحَقَّق	• أتحقق من: (مشاهدة إشارة الخرج وقياس فولتيتها، دقة توصيل واداء دائرة التغذية). • اتأكد من: (تشغيل اللوحة الالكترونية الجديدة والتأكد من ثبات جهد الخرج عند (5V DC)).	• الحوار والمناقشة. • العصف الذهني.	• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من خطوات العمل، أوراق البيانات Data Sheet للعناصر الالكترونية المستخدمة). • اجهزة ومعدات: (ساعة فحص DMM، جهاز راسم الاشارة) • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن بناء دارارات تغذية مستمرة منظمة الجهد).
أُوثِّقُ وَأَعْرَضُ	• أوثّق نتائج العمل الكامل: (الخّص كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا على شكل خطوات متسلسلة منطقيًا، ادوّن النتائج والقراءات والقيم المقاسة والرسومات والمخططات والملاحظات المختلفة عن: بناء دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد). • اعرض ما تم انجازه. • أعدّ ملف بالحالة: (بناء دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد).	• النقاش في مجموعات. • لعب الادوار.	• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.
أَقُومُ	• رضا الزبون عن اداء دائرة التغذية المستمرة منظمة الجهد بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة اللوحة الالكترونية البديلة لمصدر التغذية المستمرة للمواصفات والمعايير.	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقويم الاصيل).	• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت))

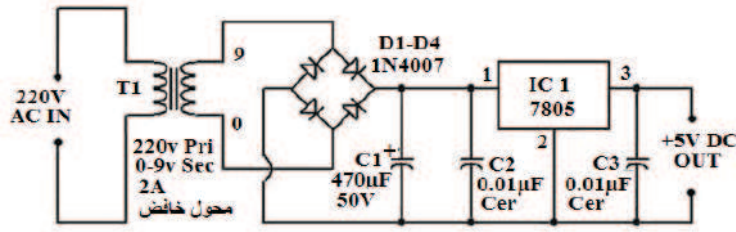

شكل (1): دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد




الأسئلة:

1. في دائرة التغذية المستمرة التي نفّذتها، ميّز بين استخدامات كلٍّ من الآتية:
 أ. المحوّل.
 ب. القنطرة.
 ج. المرشح (المكثّف).
 د. منظم الجهد.
2. كيف ستتصرّف في حال لم تحصل على أي إشارة في مخرج دائرة التغذية؟
3. ماذا تقترح لتنقية إشارة الخرج في حال احتوت على بعض التشويش والتموجات؟



دارات التغذية المستمرة وتنظيم الجهد

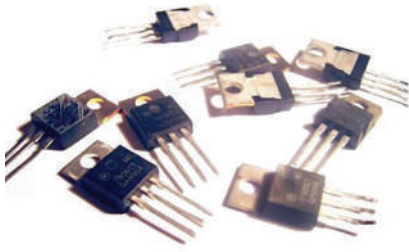

نشاط (1)



يبين شكل (2) مجموعة من منظمات الجهد (Voltage Regulators). فما المقصود بمنظم الجهد؟ وأين يستخدم؟ وما أهمية استخدامه في دارات التغذية الكهربائية المستمرة؟

شكل (2): مجموعة من منظمات الجهد


علمت سابقاً أن معظم الأجهزة الإلكترونية تعمل بالتيار المستمر (DC)، لكن مصدر التيار الكهربائي المتوفر في المنازل هو من نوع التيار المتردد (AC)؛ لذا لا يمكن تشغيل هذه الأجهزة من مصدر التيار المتوفر في المنازل بصورة مباشرة.

إن حل هذه المشكلة يتمثل في إيجاد دارات تغذية إلكترونية قادرة على تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر ثابت الجهد بصورة دائمة ودقيقة، حيث تحتاج كثير من الأجهزة الإلكترونية إلى التزود بفولتية ثابتة مستمرة من أجل أن تعمل الترانزستورات والدارات الرقمية والعناصر الإلكترونية الأخرى بصورة صحيحة. ويفترض في هذه الفولتية أن تكون ثابتة القيمة، ولا تتغير عند تغيير ظروف التشغيل إلا في حدود معينة مسموح بها تصل إلى 1% من القيمة الاسمية التي يعمل عليها الجهاز.

سنتعرف فيما يأتي على أهم مكونات دائرة تغذية مستمرة منظمة الجهد ووظيفة كل وحدة ومن وحداتها.

دارات التغذية المستمرة منظمة الجهد (Regulated Power Supply)

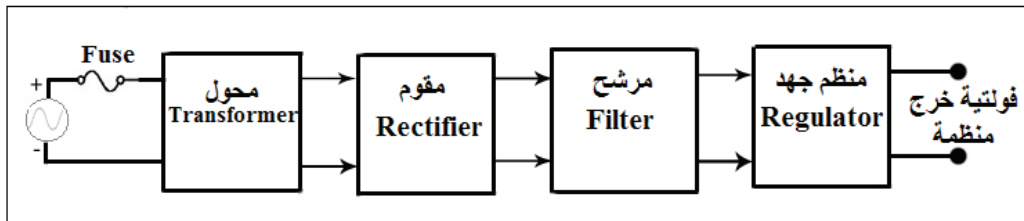تعد دائرة التغذية المستمرة جزءاً أساسياً في معظم الأجهزة الإلكترونية لتزويد الجهاز بالطاقة اللازمة لتشغيله. ومهما اختلفت أنواعها إلا أن معظم هذه الدارات تتكوّن من الأجزاء الرئيسة الآتية، انظر شكل (3):



شكل (3): مخطط صندوق لمصدر تغذية مستمرة منظم الجهد

1- محوّل خافض (Step-down Transformer)

ويتم بواسطته تخفيض جهد المصدر العام المتناوب (220v) إلى قيمة مناسبة وبحسب الجهد المطلوب.

2- دائرة التقويم (Rectification)

وفيهما يتم توحيد اتجاه التيار المتناوب في اتجاه واحد للحصول على تيار مستمر. (كما درست سابقاً).


3- دائرة التنعيم (Smoothing)

في جميع دارات التقويم (سواء دائرة تقويم نصف الموجة أو الموجة الكاملة) تكون إشارة خرج المقوم على شكل تموجات، وينبغي التخلص منها نظراً لما تسببه من مشاكل للأجهزة؛ لذا يستخدم مرشح (مكثف) بعد المقوم للحصول على تيار مستمر ومنعم بدرجة كاملة. وكلما كانت قيمة المكثف أكبر كانت درجة التنعيم أكبر وأكثر جودة.

4- دائرة تنظيم الجهد (Regulation)

نظراً لتغير قيمة الأحمال الكهربائيّة وتغير الجهد الكهربائي العام (240v-200)، تستخدم منظّمات الجهد لتنظيم وثبيت جهد الخرج لمصدر التغذية المستمرة.

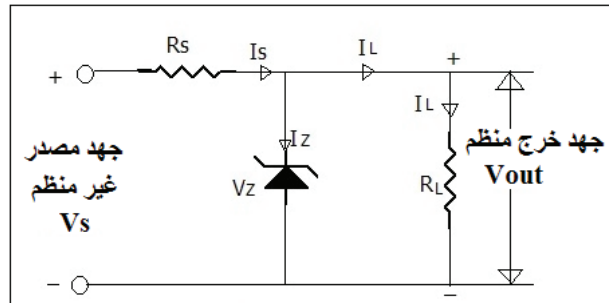يتكون منظّم الجهد في أبسط صوره من ثنائي زينر، موصل على التوازي مع الحمل (R_L)، بحيث يكون في حالة انحياز عكسي باستمرار، ولا يمرّر إلا تياراً صغيراً جداً. انظر شكل (4):



شكل (4): استخدام ثنائي زينر في تنظيم الجهد

يتم اختيار ثنائي زينر بحيث تكون فولتية زينر له مساوية لفولتية خرج الدارة في الحالة الطبيعية. ويعمل زينر على عدم السماح للفولتية بين طرفي مقاومة الحمل (R_L) بالارتفاع أو الانخفاض عن الفولتية المقرّرة للدائرة، وبذلك يتم تثبيت فولتية الحمل.

يلاحظ من شكل (4) ضرورة استخدام مقاومة (R_s) في الدارة؛ حتى لا تتجاوز قيمة التيار (I_Z) المارّ في ثنائي زينر الحد الأعلى المسموح به، وبالتالي ضمان عدم تلف الثنائي. يمكن حساب قيمة المقاومة (R_s) كالآتي:

$$R_s = \frac{V_s - V_Z}{I_Z}$$

حيث:

(Rs): مقاومة تستخدم لتحديد قيمة تيار الزينر وتقاس بالأوم

(Vs): فولتية المصدر وتقاس بالفولت

(Vz): فولتية زينر وتقاس بالفولت

(Iz): التيار الأعلى لثنائي زينر ويقاس بالأمبير

مثال:

ثنائي زينر (5V-2W)، من المقرر استخدامه في دائرة تنظيم جهد من (12V) إلى (5V)، احسب قيمة المقاومة (Rs) المطلوب استخدامها في الدارة لضمان عدم تلف ثنائي زينر

الحل:


$$R_s = \frac{V_s - V_z}{I_z}$$

نلاحظ أن قيمة (Vs=12V)، وكذلك قيمة (Vz=5V)، أما قيمة (Iz) فمجهولة، ونقوم بحسابها كالآتي:

$$I_z = \frac{P_z}{V_z} = \frac{2}{5} = 0.4A$$


$$R_s = \frac{V_s - V_z}{I_z} = \frac{12 - 5}{0.4} = 17.5\Omega$$

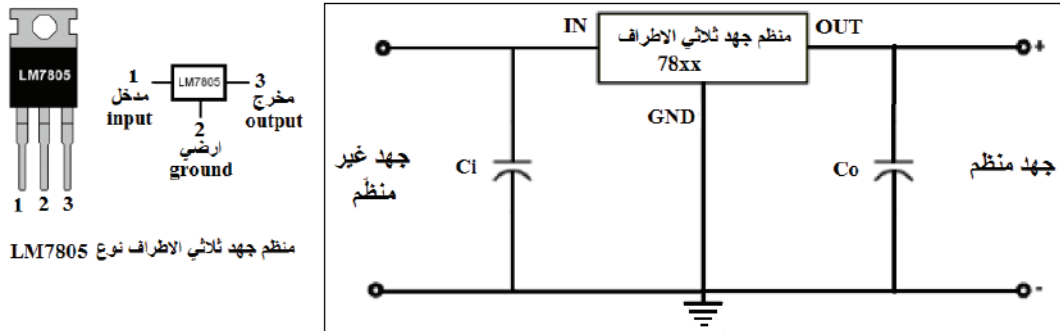هناك نوع آخر من منظمات الجهد يسمى "منظم الجهد ثلاثي الأطراف" وهو دائرة متكاملة (IC) تحتوي على دائرة داخلية للحد من التيار، وعلى دائرة قطع حراري، بحيث تفصل عند زيادة التيار أو ارتفاع الحرارة. انظر شكل (5):



شكل (5): الدارة الأساسية لمنظم جهد (IC) ذو ثلاثة أطراف

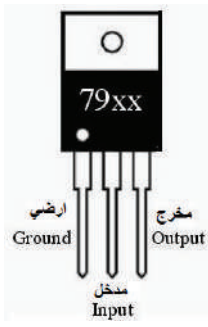يمتاز هذا النوع من دوائر تنظيم الجهد بالكفاءة العالية في الأداء، وباحتياجه لعدد قليل من العناصر الخارجية لعمله، بالإضافة إلى احتوائه على دارات للحماية من القصر وزيادة الحمل، وكذلك الحماية من ارتفاع درجة الحرارة.




تكون هذه المنظّمات المتكاملة موسومة بالبادئة الرقمية (78) للدلالة على أن دخلها وخرجها موجبان، أما إذا كان دخلها وخرجها سالبين فتكون البادئة الرقمية هي (79). انظر شكل (6).

وتتوفر هذه المنظّمات بمدى متعدد من الفولتية (24V، 18V، 15V، 12V، 9V، 8V، 6V، 5V)، وتكون مصنّعة لتعمل بتيار حمل أقصى يبلغ (1A).

شكل (6): منظّم جهد 79xx

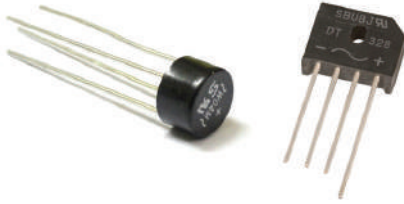تدل الخانتان الأخيرتان من رقم دائرة منظّم الجهد على قيمة جهد التنظيم، فهو مثلاً (5V) في المنظّم (LM7805) الذي يظهر في شكل (5) لأن الخانتين الأخيرتين من رقم المنظّم هما (05).



شكل (7): أشكال مختلفة للقنطرة

نشاط (2) يبين الشكل (7) أحد أشكال القنطرة المكونة من أربع ثنائيات، المطلوب:

- تحديد المدخل والمخرج.
- البحث عن أشكال أخرى.




نشاط (3)

قم برسم دائرة تغذية مستمرة تستخدم ثنائيتين في دائرة التقويم، ومكثف تنعيم قيمته (330μF)، ومنظّم جهد ذا ثلاثة أطراف، بقيمة جهد تنظيم تبلغ 9 فولت.



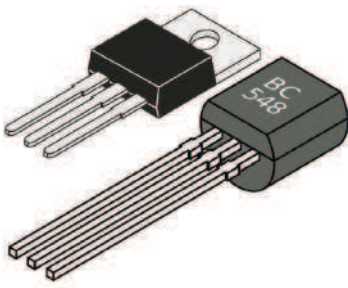3-4 الموقف التعليمي التّعليمي الرابع:

تميّز الترانزستورات وفحص صلاحيتها وتحديد أطرافها



وصف الموقف التعليمي التّعليمي: حضر أحد الزبائن، ومعه لوحة إلكترونية تمثّل مضخّماً إلكترونيّاً ترانزستوريّاً، وقد كان المضخّم يعاني من ضعف التضخيم، ووجود بعض التشويش في أدائه. قام فني الصيانة في الورشة بمعاينة أوليّة للوحة الإلكترونيّة بالنظر، وقد لاحظ وجود سوء توصيل في أطراف أحد الترانزستورات (لحام مفكوك)، بالإضافة إلى وجود رائحة حرق في منطقة الترانزستورات؛ مما دلّ على تلف ترانزستور أو أكثر في هذه اللوحة.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفي	المنهجية (استراتيجية التعلم)	الموارد حسب الموقف الصفي
أجمع البيانات وأحلّها	• جمع بيانات من الزبون عن: • استفسار الزبون عن وجود اسباب مباشرة ادت الى تعطلّ المضخّم (سقوط على الارض، تذبذب مصدر التغذية الكهربائية،....). • سؤال الزبون عن الحمل الذي كان يغذيه المضخّم الترانزستوري المعطل، وهل ان عدد السماعاات وقدرتها تتناسب مع قدرة خرج المضخّم؟ • استفسار الزبون عن وجود حرارة زائدة ورائحة حرق تصدر عن المضخّم عند تشغيله. • جمع بيانات عن: • ترانزستورات (BJT) وأنواعها المختلفة (NPN, PNP). • طرق تمييز الترانزستورات (من الانواع السابقة) وفحصها.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (طلب الزبون الخطي (وصف المهمة)، أوراق البيانات Data Sheet للترانزستورات المستخدمة، كتب متخصصة ونشرات حول الموضوع، مجموعة من كتب المكافئات، نماذج توثيق العمل). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن الترانزستورات وكل ما يتعلق بها).
اخطط واقرّر	• اصنف البيانات عن (بناء دارات التقويم). • احدد خطوات العمل: • مناقشة جميع المعلومات التي تم جمعها. • تحديد العدد والمواد والأجهزة اللازمة لانجاز العمل. • الاتفاق على مراحل استبدال الترانزستورات التالفة (بعد فحصها)، باخرى سليمة لاصلاح المضخّم. • إعداد جدول زمني للتنفيذ	• العصف الذهني. • عمل جماعي. • الحوار والمناقشة.	• الوثائق: (نموذج جدول وقت تنفيذ المهام، أوراق البيانات Data Sheet للترانزستورات المستخدمة). • التكنولوجيا: (جهاز كمبيوتر).

أجهزة ومعدات: • ترانزستورات متنوعة (ترانزستور ثنائي القطبية نوع (PNP) ونوع (NPN)) • جهاز قياس متعدد الأغراض (DMM) • كتاب المكافئات او ورقة البيانات (Data Sheet) • للترانزستورات المستخدمة. • اسلاك معزولة للتوصيل، باطوال مناسبة. • كاوي لحام قصدير. • شحمة لتسهيل اللحام Flux. • حقيبة عدة متنوعة. التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن الترانزستورات).	• عمل جماعي تعاوني منظم • العصف الذهني • الحوار والمناقشة	• توزيع العدد والمواد والأجهزة بحيث تزود كل مجموعة بما تحتاجه لتنفيذ العمل • اقوم بإنجاز المهمة والتي تشمل الآتي: • اميّر أنواع مختلفة من الترانزستورات • افحص الترانزستورات واحدد أطرافها كالآتي: • اضبط ساعة القياس الرقمي (DMM) على وضع فحص الثنائي () قبل البدء في فحص الترانزستور. • اوصل سلكي الساعة بأطراف الترانزستور لفحص حالتي الانحياز الامامي والعكسي بين القاعدة وكل من الباعث والمجمع، وتسجيل القراءات المأخوذة. • إجراء القياس بين الباعث والمجمع ايضاً، مع عكس الأقطاب في كل حالة، وتسجيل القراءات المأخوذة. • اراجع القراءات واتمعن في قيمها لأخذ الاستنتاجات في كل حالة بخصوص معرفة اطراف الترانزستور وتحديد اطرافه ونوعه وهل هو صالح ام تالف. • افك الترانزستورات التالفة من المضخم الإلكتروني الخاص بالزبون، واستبدالها بأخرى سليمة. • استخدم كاوي اللحام بحذر، للمحافظة على جودة اللحام وتلافي عمل دائرة قصر بين أي طرف من أطراف الترانزستور وأي عنصر آخر في اللوحة.	أنفذ
• الوثائق: (قائمة التدقيق الخاصة بالتحقق من خطوات العمل، أوراق البيانات Data Sheet للترانزستورات المستخدمة). • اجهزة ومعدات: (ساعة فحص DMM، جهاز راسم الاشارة). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات عن الترانزستورات).	• العصف الذهني. • الحوار والمناقشة.	• أتتحقق من: (تكرار عملية الفحص وصولاً للاتقان، فحص اللوحة بالنظر لضمان جودة اللحام وخلو اللوحة من دارات القصر بين أطراف العناصر الالكترونية). • اتأكد من: (جودة وسلامة فك الترانزستورات التالفة واستبدالها بأخرى سليمة، تشغيل وتجريب المضخم للتأكد من سلامة عمله).	أتتحقق

• النقاش في مجموعات • لعب الادوار	• التكنولوجيا: (أجهزة عرض، جهاز كمبيوتر، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• أوثق نتائج العمل الكامل: (الخّص كل ما تم عمله من البداية إلى النهاية خطيًا على شكل خطوات متسلسلة منطقيًا، ادوّن النتائج والقراءات والقيم المقاسة والملاحظات المختلفة عن: تمييز الترانزستورات وفحص صلاحيتها وتحديد أطرافها). • اعرض ما تم انجازه. • أعدّ ملف بالحالة: (تمييز الترانزستورات وفحص صلاحيتها وتحديد أطرافها).	أوثق وأعرض
• الوثائق: (ورقة العمل الخاصة بالتقييم ومناهج التقييم، منهجيات التقييم المتنوعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).	• حوار ومناقشة. • البحث العلمي (ادوات التقويم الاصيل.	• رضا الزبون عن اصلاح المضخم الترانزستوري بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة اداء المضخم الترانزستوري للمواصفات والمعايير.	أقوم




1. فسّر لماذا تمّ تصنيع أنواع مختلفة من الترانزستورات.
2. هل يشترط معرفة أطراف الترانزستور قبل القيام بتثبيته على اللوحة الإلكترونية؟ علّل إجابتك إذا كانت الإجابة بنعم.
3. باستخدام محرك البحث جوجل في شبكة الإنترنت أو كتب المكافئات، ابحث عن ورقة البيانات (Data Sheet) الخاصة بالترانزستور (BC107)، ثم استخرج منها المعلومات حول المادة شبه الموصلة التي صنع منها الترانزستور، وما الترددات التي يعمل عليها، ثم حدّد بدائله من الترانزستورات.
4. قم بإعداد بحث موجز عن دلالات الأحرف والأرقام التي تكون مثبتة على الترانزستور.

الترانزستورات Transistors

نشاط (1)



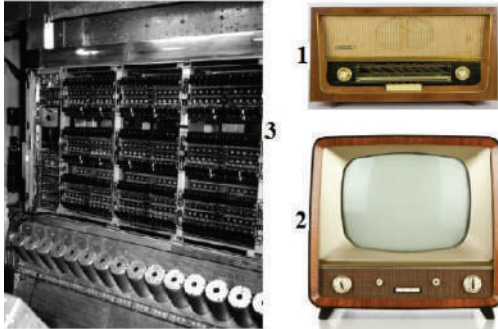نشاط (1)  يبيّن شكل (1) مجموعة أجهزة إلكترونيّة قديمة، ويبدو في الصورة (1) جهاز راديو (مذياع)، وفي الصورة (2) جهاز تلفزيون، أما الصورة (3) فهي لجهاز حاسوب موديل 1963، دقق النظر في صور الأجهزة السابقة، ثم حاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:



• لماذا تمتاز هذه الأجهزة بـكبر حجمها؟ شكل (1): مجموعة أجهزة إلكترونية قديمة

• ما اسم العنصر الإلكتروني الذي استخدم آنذاك لتكبير الإشارات الكهربائية في تلك الأجهزة؟

• ما اسم العنصر الإلكتروني البديل الذي يستخدم حاليا لتكبير الإشارات الكهربائية في الأجهزة الحديثة؟

يعرّف الترانزستور بأنه عنصر إلكترونيّ ذو ثلاثة أطراف مصنوع من مواد شبه موصلة كالسيليكون والجرمانيوم، ويمتاز بصغر حجمه ورخص ثمنه وسهولة تصنيعه وكفاءته العالية، مقارنة بالصمام المفرغ (Vacuum Tube) كبير الحجم كثير العيوب، الذي كان يستخدم في تكبير الإشارة ومعالجتها في الأجهزة الإلكترونية القديمة.

وقد أحدث الاختراع الترانزستور ثورة في عالم الإلكترونيات، بحيث أصبح بالإمكان تصنيعه بشكل منفرد أو كجزء من دائرة متكاملة (IC) تحتوي على عدد كبير جداً من الترانزستورات يمكن أن يصل إلى بضعة ملايين. انظر شكل (2)



شكل (2): أشكال شائعة ومتنوعة للترانزستور

بشكل عام، يستخدم الترانزستور في التطبيقات العملية الآتية:

- (1) تضخيم الإشارات الكهربائية.
- (2) مفتاح إلكتروني عالي السرعة، يعمل على وصل التيار الكهربائي وفصله.
- (3) استخدام الترانزستور كمذبذب (Oscillator).

أنواع الترانزستورات

هناك كثير من أنواع الترانزستورات أهمها ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية (BJT)، وهناك أيضاً ترانزستور تأثير المجال (FET)، وترانزستور الوصلة أحادي القطبية (JIT)، وسنقتصر هنا على شرح النوع الأول (ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية (BJT) لأهميته وشيوع استخدامه.


تركيب ترانزستور الوصلة ثنائي القطبية (Bipolar Junction Transistor - BJT)

يتكون الترانزستور من ثلاث طبقات من أشباه الموصلات بعضها بجوار بعض، وحيث إن أشباه الموصلات في الترانزستور هي نوعان (P) الموجب و(N) السالب، إذن يمكن الحصول على نوعين من الترانزستورات ثنائية القطبية هما (PNP) و(NPN)، وتدعى الطبقات الثلاث: الباعث، والقاعدة، والمجمع، كالاتي:

الباعث (E) Emitter: يتميز الباعث في الرمز التخطيطي برأس سهم للدلالة عليه من جهة، ولتحديد نوع الترانزستور من جهة ثانية، فإذا كان اتجاه السهم للخارج يكون نوع الترانزستور (NPN)، أما إذا كان اتجاه السهم للداخل فيكون نوع الترانزستور (PNP). انظر شكل (3)

القاعدة (B) Base: هي الجزء الذي يمكن بواسطته التحكم في تيار الباعث، وتصنع القاعدة من نوع مادة مخالفة لنوع مادة الباعث والمجمع. انظر شكل (3)

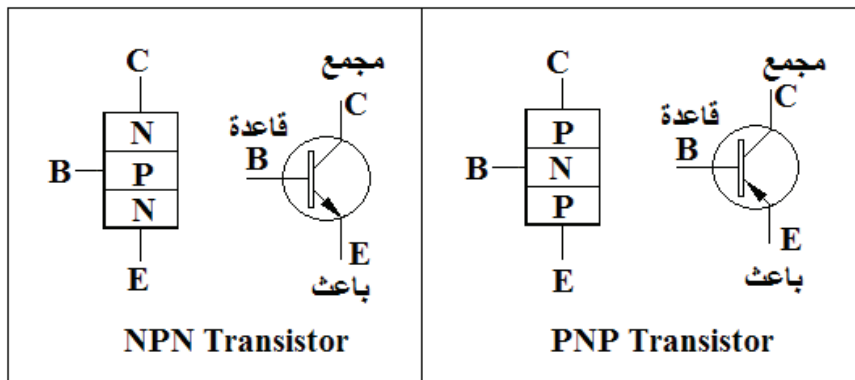المجمع (C) Collector: وهو الجزء الذي يوصل بالحمل الخارجي غالباً. انظر شكل (3)



شكل (3): رمز وتركيب ترانزستور (NPN) و(PNP)

الانحياز الأمامي والعكسي للترانزستور (مبدأ العمل)


لكي يعمل الترانزستور بشكل طبيعي لا بد من توفير الانحياز المناسب لوصلتي الترانزستور كالآتي:

وصلة الباعث القاعدة يجب أن تكون في حالة انحياز أمامي

وصلة قاعدة المجمع يجب أن تكون في حالة انحياز عكسي


أي إذا كان نوع الترانزستور (NPN) فإن الباعث (E) يأخذ جهداً سالباً، بينما يأخذ المجمع (C) جهداً موجباً، أما القاعدة (B) فتأخذ جهداً موجباً. انظر شكل (4)

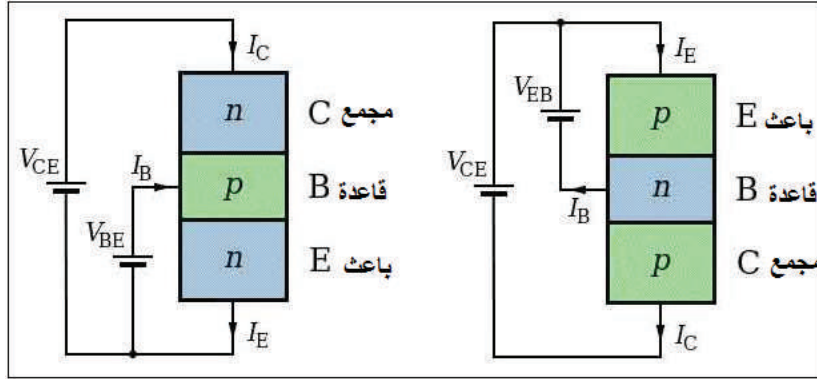أما إذا كان نوع الترانزستور (PNP) فإن الباعث (E) يأخذ جهداً موجباً، بينما يأخذ المجمع (C) جهداً سالباً، أما القاعدة (B) فتأخذ جهداً سالباً. انظر شكل (4)



شكل (4): الانحياز الأمامي والعكسي للترانزستور

معرفة نوع الترانزستور وتحديد أطرافه:

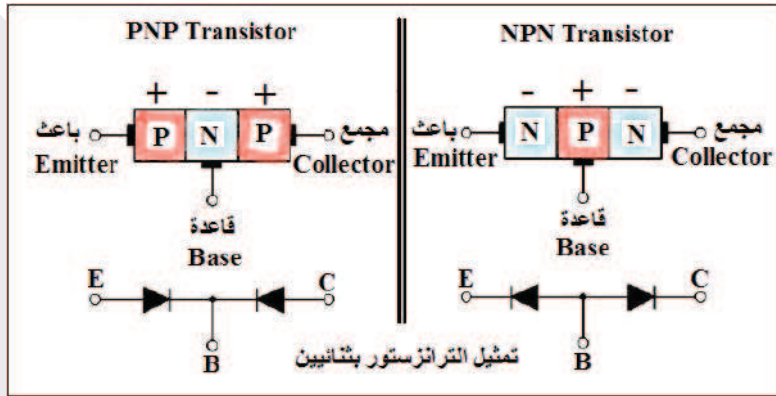


شكل (5): التركيب المكافئ للترانزستور

بما أن الترانزستور يتكون من ثلاث طبقات من مادة شبه موصلة، لذا فإن دارته المكافئة تتكون من ثنائيتين موصولتين كما هو مبين في شكل (5): تتم معرفة نوع الترانزستور وتحديد أطرافه باستخدام جهاز القياس الرقمي متعدد الأغراض (DMM) بعد ضبطه على وضع قياس الأوم (Ω)، أو فحص الثنائي ($\rightarrow$) كالآتي:

الحالة الأولى: عند عدم معرفة أطراف الترانزستور

نضبط ساعة القياس الرقمي (DMM) على وضع فحص الثنائي ($\rightarrow$)، ثم نقوم بالقياس بين كل الأطراف، حتى نصل إلى الطرف الذي يقيس قيمة مع الطرفين الآخرين، ويكون هذا الطرف هو طرف القاعدة (B) للترانزستور. لتحديد طرف المجمع وطرف الباعث يجب ملاحظة قيمة القراءة بين القاعدة والطرفين الآخرين في

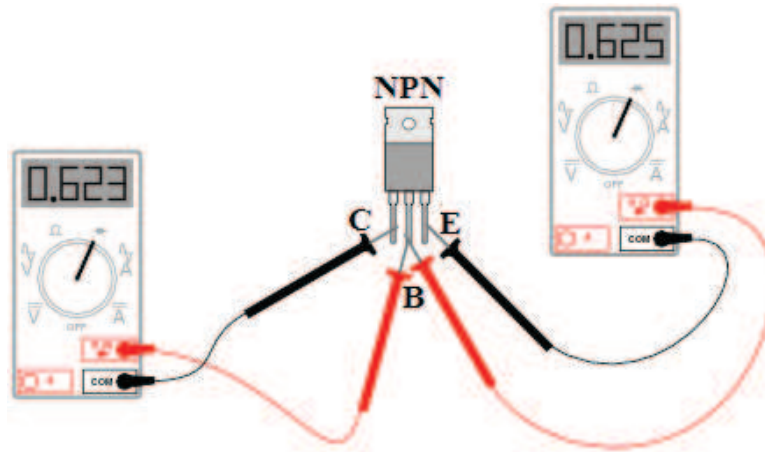حالة الانحياز الأمامي، وتشير القراءة الأصغر إلى أن الطرف الذي نقيس بينه وبين القاعدة هو المجمع (C)، بينما الطرف الثالث (ذو القراءة الأكبر) هو الباعث (E). وهكذا نكون قد حددنا الأطراف الثلاثة للترانزستور مجهول الأطراف. انظر شكل (6)









شكل (6): تحديد طرفي المجمع والباعث للترانزستور

لتحديد نوع الترانزستور يتم النظر إلى أطراف جهاز القياس عندما يكون الانحياز أمامياً بين (القاعدة والباعث) و(القاعدة والمجمع). فإذا كان الطرف الموجب متصلاً بالقاعدة فإن الترانزستور هو من نوع (NPN)، أما إذا كان الطرف السالب هو المتصل بالقاعدة فإن الترانزستور يكون من نوع (PNP). انظر شكل (7)

الحالة الثانية: عندما تكون أطراف الترانزستور معلومة

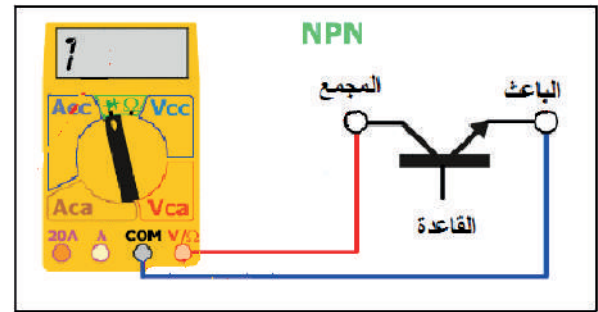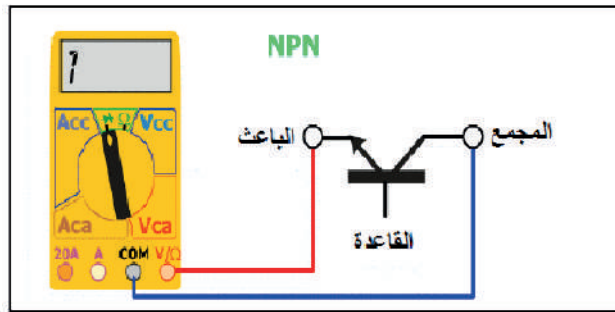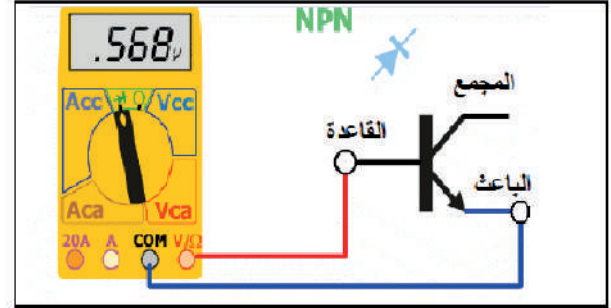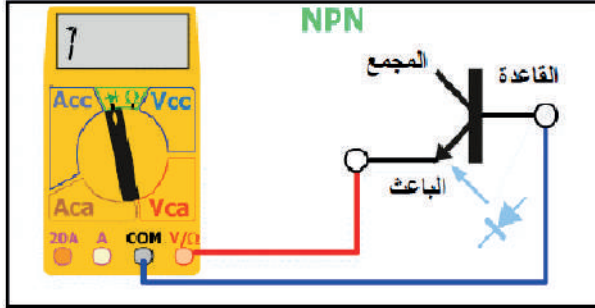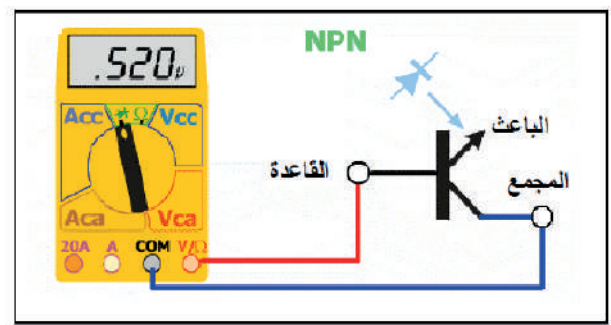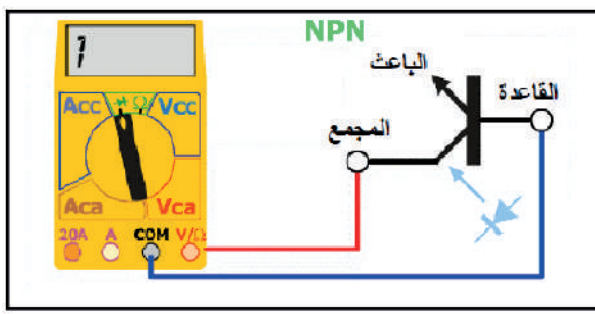في هذه الحالة، يفحص الترانزستور بنفس الطريقة السابقة، وذلك بقياس الوصلة بين القاعدة والمجمع، وكذلك الوصلة بين القاعدة والباعث ساعة القياس الرقمي (DMM) بعد ضبطه على وضع فحص الثنائي (▶-). انظر شكل (8)




شكل (7): طريقة فحص الترانزستور وتحديد أطرافه

فحص صلاحية الترانزستور

باستخدام جهاز القياس الرقمي متعدد الأغراض (DMM) بعد ضبطه على وضع فحص الثنائي (▶-)، يمكن ملاحظة الآتي:

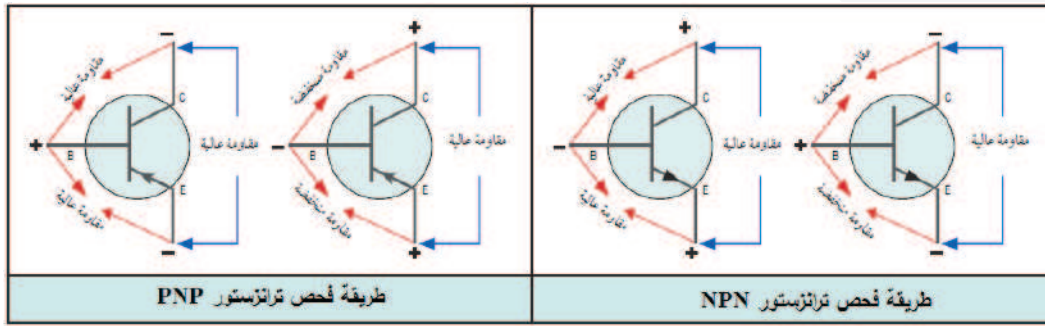1. إن قياس فولتية الانحياز بين كلٍّ من (القاعدة - المجمع) و(القاعدة - الباعث) يكون في حدود (0.5v) إلى (0.7v) وهذه القيم تختلف من ترانزستور لآخر، وهي تدل على أن الترانزستور سليم.
 2. إذا كانت القياسات بين أي طرفين من أطراف الترانزستور الثلاثة تعطي قراءة دارة قصر (Short Circuit) أي صفراً، فهذا يدل على تلف الترانزستور.
 3. إذا كانت القياسات بين القاعدة وأي طرف آخر من أطراف الترانزستور تعطي قراءة دارة مفتوحة (Open Circuit) حتى مع تغيير القطبية، فهذا يدل على تلف الترانزستور.
- وهناك طريقة أخرى لفحص الترانزستور وتحديد أطرافه بوضع ساعة القياس (DMM) على وضع قياس الأوم

(Ω)، ثم أخذ القياسات كما هو موضح في شكل (8).




شكل (8): فحص الترانزستور باستخدام الأوميتر

ويعد اختلاف قيم المقاومات المقيسة عن تلك التي تظهر في شكل (9) دليلاً على تلف الترانزستور.

ملاحظات هامة حول الترانزستور

كل أنواع الترانزستورات التي لها جسم معدني، فإن هذا الجسم يستخدم كمبدد حراريّ لتبريد الترانزستور. توجد أنواع من الترانزستورات المعدنية يكون فيها الطرف الذي يحوي نتوءات هو الباعث (E) والطرف الموصول مع الجسم المعدنيّ هو المجمع (C)، أما الطرف الثالث فهو القاعدة (B). توجد أنواع من الترانزستورات المعدنية لها طرفان هما الباعث (E) والقاعدة (B)، أما المجمع (C) فهو جسم الترانزستور المعدنيّ.

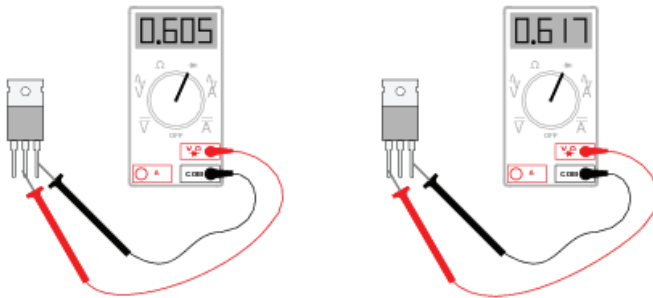نشاط ابحث عن أنواع أخرى من الترانزستورات، ثم قارن بينها وبين ترانزستورات (BJT) من حيث التركيب والاستخدامات العملية.



نشاط عند استخدام ساعة القياس الرقمية (DMM) (على وضعيّة فحص الثنائيّ)، لفحص أحد الترانزستورات ومعرفة نوعه (PNP أو NPN) وتحديد أطرافه (E, B, C)، ظهرت القراءات المبينة في شكل (9).



شكل (9): نشاط تحديد أطراف الترانزستور

المطلوب: بناء على القراءات التي سجّلتها ساعة القياس، التي تظهر في شكل (9) حدّد الآتي:

أ. نوع الترانزستور

ب. أطراف الترانزستور



3-5 الموقف التعليمي التّعليمي الخامس:

بناء دائرة مضخم ترانزستوري

وصف الموقف التعليمي التّعليمي: حضر أحد الزبائن إلى ورشة صيانة ومعه جهاز راديو محمول يعمل، ولكن مع خفوت شديد في الصوت، حيث اشتكى أحد الزبائن أن الجهاز لا يصدر منه صوت مسموع عند تشغيله.

العمل الكامل:

خطوات العمل	الوصف	المنهجية	الموارد
أجمع البيانات وأحللها	• أجمع بيانات من الزبون عن: • حالة الجهاز لا يصدر منه صوت نهائياً، أو خفوت في شدة الصوت بدرجات مختلفة. • أجمع البيانات عن: • مكبرات الترانزستور. • حساب (الكسب) نسبة التكبير للجهد أو التيار. • أصناف المكبرات. • طرق الربط بين مراحل التكبير.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (الطلب الخطي للزبون، أدلة الشركة الصانعة لأنواع المكبرات الترانزستورية ومواصفاتها الفنية). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات تتعلق بالمكبرات، أنواعها وطرق الربط بين مراحل التكبير).
أخطط وأقرر	• أصنف البيانات (مكبرات الترانزستور، الكسب، أصناف المكبرات، طرق الربط بين مراحل التكبير). • أحدد خطوات العمل: • تحديد العدد والأدوات والوثائق التي تلزمهم في التنفيذ. • تحديد أنواع المكبرات الترانزستورية. • تحديد دائرة المكبر الترانزستوري من مرحلة واحدة أو من مرحلتين. • طريقة الربط بين مراحل التكبير للمكبر الترانزستوري. • تختار المجموعة مخططاً لدائرة المكبر. • طريقة حساب نسبة التكبير للجهد أو التيار. • نقاط فحص مراحل دائرة المكبر. • الجزء التالف في جهاز الراديو السماع أم دائرة تكبير التردد المتوسط في الجهاز. • مراحل فحص دائرة مرحلة تكبير التردد المتوسط في الجهاز. • إعداد جدول وقت التنفيذ. • عرض القرارات على المدرب.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: (المخطط التمثيلي لدائرة المكبر الترانزستوري المطلوبة (مرحلة واحدة أو مرحلتين) وعليه قيم جهد البطارية، المقاومات، المكثفات ونوع الترانزستور، أدلة الشركة الصانعة لأنواع الترانزستورات ومواصفاتها الفنية، معادلة نسبة التكبير للجهد، المخطط التمثيلي لجهاز الراديو المحمول).

أنفذ	• ارتداء ملابس العمل. • الالتزام بقواعد الأمن والسلامة. • توزيع العناصر الإلكترونية اللازمة. • توزيع الأدوات والأجهزة المناسبة لتنفيذ مخطط الدارة. • تثبيت القطع الإلكترونية وتوصيلها. • ضبط وتشغيل أجهزة التغذية والقياس. • أخذ القراءات عند كل مرحلة. • رسم إشارة الخرج. • استنتاج نسبة تكبير الجهد. • فحص نقاط مراحل تكبير التردد المتوسط لجهاز الراديو. • عند استخدام ترانزستور نوع PNP فإننا يجب أن نعكس الأقطاب أو أطراف توصيل البطاريات.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات. • العصف الذهني.	أجهزة ومعدات: • لوح توصيل وأسلاك ملائمة. • عراية أسلاك. • ساعة رقمية DMM. • جهاز مولد إشارة وجهاز راسم إشارة ومصدر تغذية مستمرة. • ترانزستور عدد اثنين (BC107 BD137-). • مكثفات ثابتة عدد خمسة $(16\text{ V } 47\text{ }\mu\text{F})$. • مكثفات ثابتة عدد ثلاثة $(16\text{ V } 10\text{ }\mu\text{F})$. • مقاومات ثابتة (عدد ثلاثة 10 $\text{K}\Omega$، عدد اثنين 56 $\text{K}\Omega$، عدد اثنين 18 $\text{K}\Omega$، عدد اثنين 3.3 $\text{K}\Omega$، 2.2 $\text{K}\Omega$، 1 $\text{K}\Omega$، 100 Ω). • مخطط مكبر مرحلة واحدة ومخطط مكبر مرحلتين باستخدام مقاومة ومكثف. • جهاز راديو. • كتاب المواصفات للترانزستور Data Sheet. • دليل الشركة الصانعة لمعرفة احتياطات التشغيل الخاصة لإستخدام أي جهاز قياس.
أتحقق	• أتحقق من: (تحديد أطراف الترانزستور ونوعه، إشارة الدخل للمكبر، توصيل دارة المكبر الترانزستوري بشكل صحيح، مقدار تكبير إشارة الخرج). • أتأكد من أن طريقة فحص مراحل تكبير التردد المتوسط لجهاز الراديو وان الجهاز يعمل حسب طلب الزبون.	• البحث العلمي.	• الوثائق: (المواصفات الفنية المزودة من الشركة الصانعة، البيانات المطبوعة على لوحة الجهاز المراد فحصه). • أجهزة ومعدات: جهاز الزبون.

• التكنولوجيا: (جهاز عرض LCD، جهاز حاسوب، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• التعلم التعاوني. • النقاش في مجموعات.	• أوثق: (رسم دائرة المكبر، تسجيل خصائص إشارة الدخل، رسم خرج نقاط الفحص لكل مرحلة، تسجيل معامل التكبير للمكبر، تسجيل حالة فحص مراحل تكبير التردد المتوسط لجهاز الراديو). • أعرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (بناء دائرة مضخم ترانزستوري).	أوثق وأعرض
• الوثائق: (مواصفات الترانزستور من الشركة الصانعة، طلب الزبون، نماذج التقويم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية الإنترنت).	• البحث العلمي. • حوار ومناقشة.	• رضا الزبون وموافقته على عمل جهاز الراديو بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة عمل جهاز الراديو للمواصفات، والمعايير.	أقوم

الأسئلة:

- 1- بعد تنفيذ دائرة مكبر مرحلة واحدة أو مرحلتين:
 - هل إشارة جهد الخرج وإشارة جهد الدخل يكون لهما نفس الطور؟
 - كيف يمكن قياس معامل التكبير الكلي للجهد؟
- 2- المطلوب تنفيذ دائرة مكبر قدرة باستخدام دائرة المتكاملة (TDA2003).

أتعلم:

المكبر الترانزستوري



مكبرات الترانزستور:

في كثير من التطبيقات وخاصة في دارات الاتصالات، فإن الإشارة التي تُستقبل تكون صغيرة جداً، ولا بد من تكبيرها أولاً ثم التعامل معها. فلذلك كان لا بد من إدخالها على دائرة تكبير لتكبيرها، وأن أحد أهم


تطبيقات الترانزستور هي استخدامه كمكبر. حيث تُعدّ دارات التكبير من الأجزاء الرئيسة، وتقوم بالوظائف الأساسية لكثير من الأجهزة الإلكترونية. وتنقسم دارات التكبير إلى دارات تكبير التردد المنخفض ودارات التردد العالي، وهي تصنّف أيضاً إلى دارات تكبير الإشارة الصغيرة ودارات تكبير الإشارة الكبيرة (دارات تكبير القدرة) تبعاً لسعة الإشارة، كما أن التكبير يعني الحصول على إشارة خرج ذات مقدار أكبر من إشارة الدخل، وتسمّى الدارة التي تقوم بذلك بدارة التكبير، ومن أهم أنواع المكبرات والأكثر شيوعاً هي مكبرات الترانزستور.

وحتى يعمل الترانزستور كمكبر لا بد من تغذيته من مصدر مستمر، بحيث يكون انحياز الدخل أمامياً، وانحياز الخرج عكسياً.

ويتم حساب (الكسب) نسبة التكبير للجهد أو التيار من القوانين الآتية:


$$A_V = v_o/v_i, \quad A_I = I_o/I_i$$

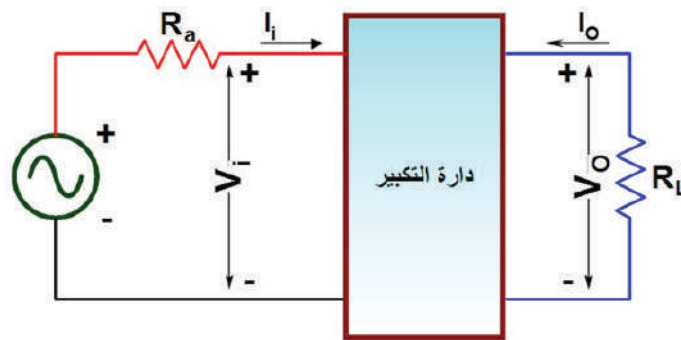الشكل (2) المجاور يوضح المخطط الصندوقي لدارة التكبير.



شكل (2): المخطط الصندوقي لدارة التكبير

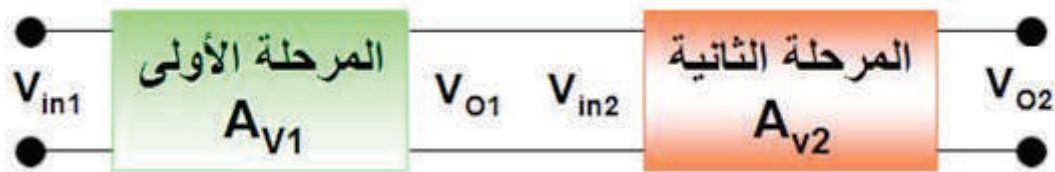وعند تكبير الإشارة ذات الجهد الصغير جداً (ميكروفولت) فإن مرحلة تكبير واحدة لا تكفي، ولذلك يتم التكبير في مراحل متعددة ومتتالية للحصول على مقدار تكبير أعلى، والشكل (3) يوضح مخططاً لدارة تكبير جهد ذي مرحلتين.




شكل (3) مخطط دارة تكبير جهد ذي مرحلتين

ويمكن تصنيف المكبرات بعدة طرق، فيمكن تصنيفها طبقاً لـ:

- 1- التردد مثل دارات التردد الصوتي، ودارات تكبير التردد العالي.
- 2- سعة الإشارة المراد تكبيرها، فتنقسم إلى:
 - دارات تكبير الإشارة الصغيرة.
 - دارات تكبير الإشارة الكبيرة (القدرة).
- 3- نقطة التشغيل: نوع A، نوع B، نوع C.
- 4- طريقة الربط (ربط بمقاومة ومكثف، وربط مباشر، وربط بمحول).

طرق الربط بين مراحل التكبير:

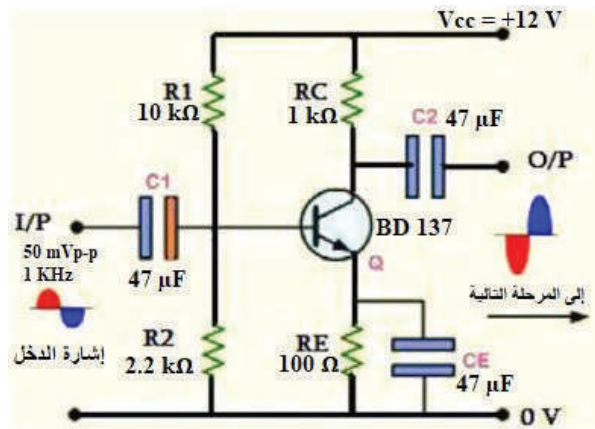- 1- طريقة الربط بمقاومة ومكثف، وهي الأكثر استخداماً (RC Coupling).
مكبر جهد إشارة صغيرة بمرحلتين:
الشكل (4) يوضح الدارة الأساسية لمكبر ربط (RC) (بمقاومة ومكثف) مرحلة واحدة.



شكل (4): دارة التكبير باستخدام الترانزستور (مرحلة واحدة)

وإليك شرح عمل عناصر الدارة:

الترانزستور:

الانحياز المستخدم:

يعمل كمكبر (توصيلة الباعث المشترك) فيعطي تكبيراً للجهد.
مقسم الجهد وهو الأكثر استخداماً، حيث تعمل المقاومتان، R_2 و R_1 كمقسم للجهد لتوفير الإنحياز لقاعدة الترانزستور، والمقاومة R_C توفر الانحياز للمجمع.

مقاومة الباعث تسمى مقاومة التوازن، وهذه المقاومة مهمة وتعمل على استقرار الإنحياز ضد تغير درجة الحرارة، ومن عيوبها أنها تقلل معامل التكبير.


المقاومة R_E :

مكثف تمرير يزيد من كسب الجهد للإشارة المُتغيِّرة المطلوب تكبيرها، حيث يمرر الإشارة المُتغيِّرة على طرفي المقاومة R_E إلى الأرضي.

C_1 : يربط بين مصدر إشارة الدخل ودارة المكبر، حيث يسمح بمرور الإشارة المترددة المطلوب تكبيرها إلى دارة المكبر ويمنع مرور تيار الإنحياز المستمر من الدخول للمصدر والذي قد يسبب إتلافه.

C_2 : مكثف الربط الرئيسي الذي يربط بين هذه المرحلة والمرحلة التالية، حيث يسمح بمرور التيار المتردد للإشارة المراد تكبيرها إلى المرحلة التالية ويمنع جهد الإنحياز المستمر حتى لا تؤثر على جهد انحياز المرحلة التالية.

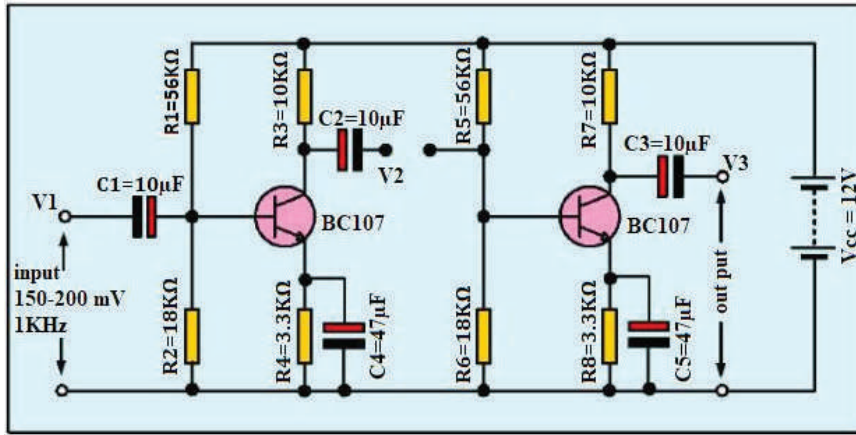الشكل (5) يوضح دارة مكبر ترانزستوري مرحلتين باستخدام طريقة ربط R_C (مقاومة ومكثف). عند استخدام أكثر من مرحلة للتكبير يكون معامل التكبير الكلي مساوياً حاصل ضرب معاملات تكبير المراحل المنفردة.




شكل (5): دارة مكبر ترانزستوري مرحلتين

2- طريقة الربط المباشر Direct Coupling.

3- طريقة الربط بمحوّل كهربائي Transformer Coupling.

3-6 الموقف التعليمي التّعليمي السادس:

تمييز العناصر الإلكترونية الضوئية وفحصها

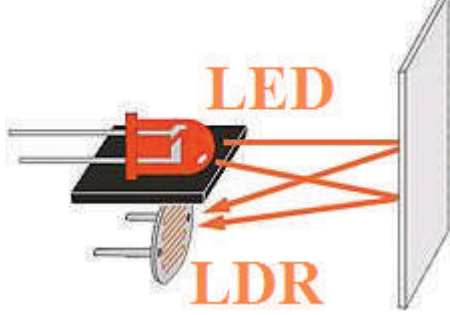

وصف الموقف التعليمي التّعليمي: أحضر صاحب محل قطع إلكترونية مجموعة من العناصر الضوئية المختلفة إلى ورشة صيانة وطلب تصنيف أنواع العناصر الضوئية.

العمل الكامل			
خطوات العمل	الوصف	المنهجية	الموارد
أجمع البيانات وأحللها	• أجمع بيانات من صاحب محل قطع إلكترونية عن: • عدد العناصر الضوئية المطلوب تصنيفها وفحصها. • أجمع البيانات عن: • العناصر الضوئية الأساسية، طرق فحصها وتطبيقاتها العملية.	• العمل في مجموعات. • الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: (الطلب الخطي للزبون، أدلة الشركة الصانعة لأنواع العناصر الضوئية ومواصفاتها الفنية). • التكنولوجيا: (مواقع إلكترونية تعليمية وفيديوهات تتعلق بالعناصر الضوئية، مواصفاتها الفنية، طرق فحصها وتطبيقاتها).
أخطط وأقرر	• أصنف البيانات (أنواع العناصر الضوئية وطرق فحصها). • أحدد خطوات العمل: • تحديد العدد والأدوات والوثائق التي تلتزمهم في التنفيذ. • تصنيف العناصر الضوئية. • طريقة فحص أي عنصر ضوئي. • طريقة توصيل أي عنصر ضوئي في أي دائرة إلكترونية. • إعداد جدول وقت التنفيذ. • عرض القرارات على المدرب	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات.	• الوثائق: (أدلة الشركة الصانعة لأنواع العناصر الضوئية ومواصفاتها الفنية).
أنفذ	• ارتداء ملابس العمل. • توزيع العناصر الضوئية. • توزيع العدد والأدوات المناسبة لعملية الفحص. • تصنيف العناصر الضوئية. • ضبط متغيرات ساعة القياس الرقمية لملاءمة الفحص المطلوب فحص العناصر الضوئية.	• الحوار والمناقشة. • العمل في مجموعات. • العصف الذهني.	• أجهزة ومعدات: (ساعة رقمية DMM، مقاومة LDR، ثنائي LED، ثنائي ضوئي، ثنائي IR، ترانزستور ضوئي، وحدة العرض ذات الشرائح السبع، رابط ضوئي، أسلاك ملائمة). • الوثائق: كتالوجات العناصر الضوئية.

• الوثائق: (المواصفات الفنية المزودة من الشركة الصانعة، البيانات المطبوعة على لوحة الجهاز المراد فحصه، كئالوجات العناصر الضوئية). • أجهزة ومعدات: ساعة الفحص DMM.	• البحث العلمي.	• أتحقق من: تحديد نوع العنصر الضوئي، طريقة فحص العنصر الضوئي.	أتحقق
• التكنولوجيا: (جهاز عرض LCD، جهاز حاسوب، الإنترنت). • قرطاسية، منصة عرض.	• التعلم التعاوني. • النقاش في مجموعات.	• أوثق: (جدول بأصناف العناصر الضوئية، تسجيل العناصر التالفة والصالحة بعد إجراء الفحص بالساعة الرقمية). • أعرض ما تم إنجازة. • إعداد ملف بالحالة (تمييز العناصر الإلكترونية الضوئية وفحصها).	أوثق وأعرض
• الوثائق: (مواصفات العناصر الضوئية من الشركة الصانعة، طلب الزبون، نماذج التقييم). • التكنولوجيا: (الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)).	• البحث العلمي. • حوار ومناقشة.	• رضا صاحب محل القطع الإلكترونية وموافقة على تصنيف العناصر الضوئية بما ينسجم مع طلبه. • مطابقة تصنيف العناصر الضوئية للمواصفات والمعايير.	أقوم



1. ابحث في مشغلك عن نظام إرسال واستقبال ضوئي، ومن ثم أقم بتحديد:

- العناصر الضوئية في النظام.

2. يحتاج صاحب محل إلى جهاز يبين له عدد الزبائن الداخلين إلى المحل، بحيث:

- يكون الجهاز مثبتاً على مدخل باب المحل من الداخل (تركيب مجلس عند المدخل).
- تركيب شاشة عرض يظهر فيها العدد مثبتة عند مكتب صاحب المحل.


قم ببناء دائرة المجلس التي سيتم وصل مخرجها إلى مدخل وحدة العد في الجهاز، ثم افحص عملها باستخدام الأوسيلوسكوب.

الإلكترونيات الضوئية Optoelectronics:

نشاط (1)



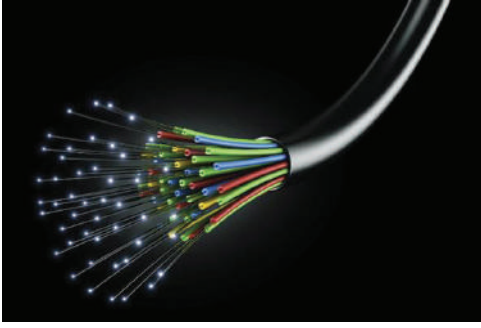يوضح الشكل (1) إحدى أنواع الكوابل (الألياف البصرية)، حيث إن الألياف البصرية لا يمرّ خلالها تيار كهربائي (إلكترونات) بل أنها تمرر ضوء (فوتونات).




شكل (1): ليف بصري

تستخدم شركة الاتصالات الفلسطينية الألياف البصرية لنقل الإشارات الهاتفية بين المقاسم الهاتفية... كيف تنقل الألياف البصرية إشارات الهاتف الكهربائية؟

العناصر الإلكترونية تُعدّ من أشباه الموصلات وهي عبارة عن مكوّنات إلكترونية تتفاعل مع الإشعاعات الكهرومغناطيسية سواء في نطاق الأشعة الظاهرة Visible أو الأشعة الحمراء infrared أو الأشعة فوق البنفسجية ultraviolet وهذه الفئة من العناصر تشمل كلّ العناصر المشعة للضوء (المنابع الضوئية) والعناصر المتأثرة بالضوء (المستشعرات) أو كما يقال العناصر التي تتوقف حالتها على شدة الضوء الساقط على جزء من جسمها. تتكون أغلب العناصر الإلكترونية من وصلة PN لأشباه الموصلات. كما أن هناك تكوينات أخرى غير أشباه الموصلات مثل مصابيح الفتيحة التنجستن والفلورسنت والنيون والمقاومات ذات المواد المعدنية التي تتأثر بالضوء وتعرف بالاختصار (LDR).

المقاومة المعتمدة على الضوء (LDR)

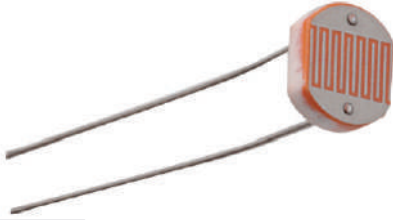

هي عنصر إلكتروني تعتمد على أن قيمة مقاومتها تتغير بتأثير كمية الضوء الساقط عليها وهذا النوع من المقاومات رخيص وسهل الاستخدام. الشكل (2) يوضح رمز المقاومة وشكلها.

شكل (2): شكل مقاومة (LDR) ورمزها

الثنائي المشع (الباعث) للضوء (LED Light Emitting Diode)-

هو عنصر من عناصر أشباه الموصلات مثل الثنائي العادي يتركب من وصلة ثنائي P-N، يعمل في حالة الانحياز الأمامي حيث يضيء ويقوم بتوصيل التيار بعد أن يتعد الجهد الأمامي أي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. الشكل (3) يوضح شكل ورمز الثنائي الباعث للضوء.



شكل (3): شكل ثنائي LED ورمزه

أنواع الثنائيات المشعة للضوء:


يمكن تقسيمها حسب الضوء المنبعث منها إلى:

أ- ثنائيات إشعاع الضوء المرئي (أصفر، أحمر، برتقالي...)

يصنع غطاء (LED) إما من البلاستيك أو الزجاج ويكون لونه إما أحمر أو أخضر أو أصفر أو برتقالياً. ويعتمد لون الضوء المنبعث منه على نوع المادة المصنوع منها.

وتتراوح قيمة جهد الانحياز الأمامي (VF) بين 1.2V و 3.2V حسب النوع، بينما تتراوح قيمة الجهد العكسي بين 3V و 10V وهذه الجهود صغيرة (P)؛ ولذلك فهو سريع التلف إذا زاد الجهد الواقع عليه عن الحد المسموح به. ولحمايته من التلف، لا بد من توصيل مقاومة (R) على التوالي معه لضمان عدم زيادة التيار المارّ فيه عن الحد المسموح به كما في الشكل (4).
ويكمن حساب قيمة (R) من العلاقة الآتية:

$$R = \frac{V_S - V_F}{I_F}$$

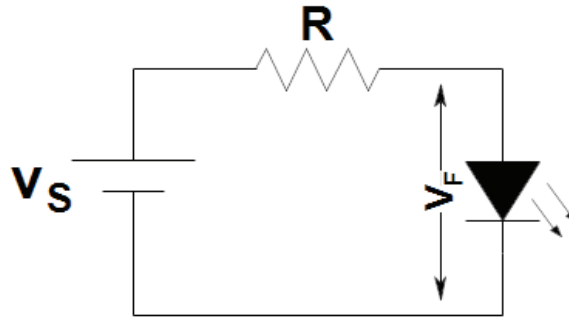

شكل (4): دائرة الثنائيّ الباعث للضوء

ب- ثنائيات إشعاع الضوء غير المرئي (أشعة تحت حمراء INFRA-RED)

ثنائيّ إشعاع الموجات تحت الحمراء (IRED LED) لا يظهر إشعاعه للعين البشرية، حيث نجد أن معظم أجهزة التحكم عن بعد تستخدم هذه الثنائيات، ولكنها تلتقط (تكتشف) بحساسات في أجهزة الاستقبال.

ج- ثنائيات إشعاع الليزر: هي ثنائيات ذات تركيب خاص، يستخدم ثنائي الليزر في نظم الاتصالات الضوئية التي تحتاج إلى كمّية كبيرة من الطاقة الضوئية المرسلة، حيث إن تركيب الثنائيّ تظهر فيه مرآتان على كلّ من الوجه الأمامي والوجه الخلفي، وعند مرور تيار أمامي في الثنائيّ، فإن سطح الوصلة يبعث ضوءاً يتم تقويته عن طريق الانعكاس من المرآتين، ويخرج مكوناً شعاع الليزر.

بعض استخدامات الثنائيّ الباعث للضوء:

أ- تستخدم ثنائيات الإشعاع الضوء المرئي في:


1- العدادات الرقمية.

2- الحاسب الآلي.

3- كمؤشر لحالات تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

4- حاسبات الجيب لإظهار الأرقام والحروف والإشارات والرموز، حيث تتركب مجموعة من (LED)، لتكوين ما يسمى وحدة العرض ذات الشرائح السبع (7-Segment Display) كما بالشكل (5)، حيث يتم توصيل سبعة ثنائيات ضوئية مشكلة رقم (8)، ويمكن توليد أي رقم من 0 إلى 9 بإضاءة الثنائيات المشكلة لذلك الرقم.

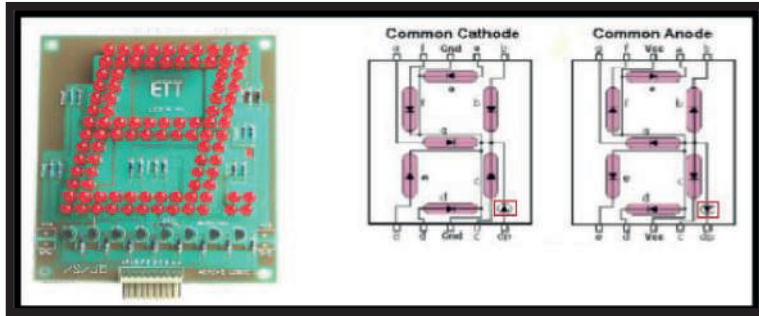ب- تستخدم ثنائيات إشعاع الضوء الأشعة تحت الحمراء والليزر كمرسل في أنظمة الاتصال الضوئي.



شكل (5): وحدة العرض ذات الشرائح السبع

نشاط (2)

ما الهدف من وجود الثنائي الثامن المحدد بالمربع الأحمر في الشكل (5)؟



الثنائيّ الضوئيّ (الثنائيّ المستقبل للضوء) (Photo Diode)

يتكون الثنائيّ الضوئي من وصلة (P-N) يصنع عادة من السيليكون، حيث تُشكل منطقة (P) أعلى فوق منطقة (N)، وتركيبه مناسب لاستقبال الضوء، حيث يحتوي على نافذة زجاجية أو عدسة تسمح للضوء الساقط بالوصول إلى منطقة الوصلة الفعّالة. وللثنائي طرفا توصيل هما الأنود (A) المتصل مع المنطقة (P) والكاثود (K) المتصل بالمنطقة N.

يتأثر الثنائيّ بالضوء، حيث إنه يسمح بمرور تيار صغير يسمى تيار التسرّب، إذا سُلط عليه الضوء في حالة الانحياز العكسي، ويزداد كلما زادت شدة الإضاءة، وعندما تكون شدة الإضاءة الساقطة على الثنائيّ صفراً، يمرّ بهذا الثنائيّ تيار قليل يسمى تيار الظلام. الشكل (6) يوضح شكله ورمزه.





شكل (6): شكل الثنائي المستقبل للضوء ورمزه

ومن أهم تطبيقات الثنائي الضوئي:

1. تحويل رموز البطاقات في الحاسبات الإلكترونية إلى إشارات كهربائية.
2. كاشف للضوء (كحساس ضوئي في أجهزة الإنذار).
3. مستقبل في أنظمة الاتصالات الضوئية.
4. هناك أنواع من الثنائيات الضوئية يسمى ثنائي الخلية الضوئية، يقوم بتحويل الضوء إلى طاقة كهربائية، ومن أهمها الخلايا الشمسية (Solar Cell)، التي يكثر استعمالها في الأقمار الصناعية وسفن الفضاء.


الترانزستور الضوئي (Photo Transistor)

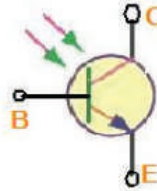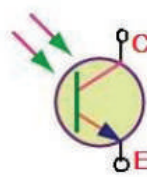

الترانزستور الضوئي يشبه الترانزستور العادي في التركيب، حيث يتكون من وصليتين وثلاث مناطق من أشباه الموصلات (NPN)، والشكل (7) يوضح الشكل، حيث أن الوصلة بين القاعدة والمجمع تكون أكبر وأكثر حساسية للضوء، وتركيب الترانزستور

شكل (7): رمز الترانزستور الضوئي وشكله

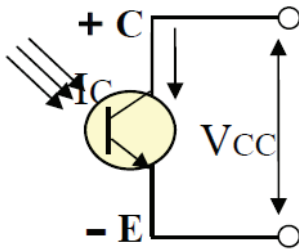الضوئي مناسب لاستقبال الضوء، حيث يكون مجهزاً بنافذة موضوع عليها عدسة لتركيز الضوء على منطقة القاعدة. والشكل (7) يبين رمز الترانزستور الضوئي، ويوجد نموذجين من الترانزستور الضوئي كالتالي:




1. أن يكون للترانزستور الضوئي ثلاثة أطراف: القاعدة B، الباعث E، والمجمع C.
 2. أن يكون للترانزستور الضوئي طرفان، هما: الباعث E، والمجمع C. وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً.
- وفي كلا النموذجين فإن القاعدة هي الطرف الذي يتأثر بالضوء.

شكل (8): مبدأ عمل الترانزستور الضوئي

الشكل (8) يبين أنه عند سقوط الضوء على وصلة (المجمع - القاعدة) الموصلة في انحياز عكسي سيتولد أزواج من الإلكترونات والفجوات بسبب الطاقة الضوئية الساقطة، ويزداد تيار المجمع بزيادة شدة الإضاءة.

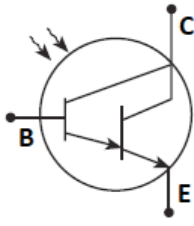والترانزستور الضوئي هو أكثر حساسية للضوء من الثنائي الضوئي، وذلك لوجود خاصية التكبير بعكس الثنائي. والترانزستورات الضوئية من عيوبها أنها أبطأ من الثنائيات الضوئية في عملية القطع والوصل أي (سرعة القطع والوصل). وتستخدم في قارئ الكروت ودارات التحكم.



شكل (9): زوج دارلينجتون الضوئي


زوج دارلينجتون الضوئي:

هو أساساً نفس الترانزستور الضوئي، ما عدا أنه يمتاز بكسب عالٍ جداً (ناتج عن حاصل ضرب كلاً من كسب الترانزستور الأول وكسب الترانزستور الثاني) نتيجة إلى توصيل الترانزستورين على التوالي، انظر شكل (9).

الرباطات الضوئية (Optical Couplers)

وتستخدم لنقل الإشارات من دائرة إلى أخرى، عندما يكون هناك فرق جهد كبير بين الدارتين، وهذه الرباطات تكون بمثابة وسيلة أمان وحماية للعناصر الرقيقة في الدارات منخفضة القدرة. وأيضاً تعرف باسم العوازل الضوئية (Opto-Isolators)، وهو المعنى الذي تم استنتاجه من عمل هذه الرباطات كعازل لخواص إحدى الدارتين عن الأخرى.

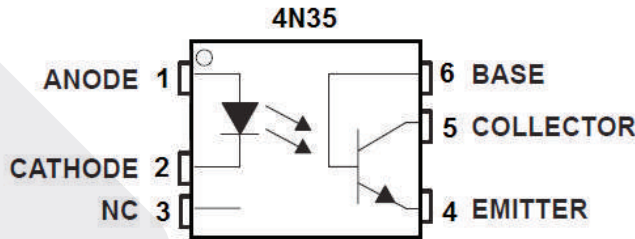ويتكون الرابط الضوئي من ثنائي باعث للضوء (LED) (غالباً أشعة تحت حمراء)، ونوعية حساسة تتأثر بالضوء (غالباً ترانزستور ضوئي)، يتم وضعهما معاً في غلاف عازل للضوء، حيث تخرج منه أطرافهما للتوصيل الكهربائي. وربما تحتوي الأغلفة الخاصة بالرباطات الضوئية على عدد من أزواج الثنائي الباعث للضوء - والترانزستور الضوئي في غلاف واحد، حيث إن كلاً منها يعمل، ويشغل منفصلاً عن الآخر. والشكل (10) يوضح هذا النوع.



شكل (10): إحدى نماذج الرباطات الضوئية



السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. ما وظيفة الثنائيات في دارات التقويم؟

- أ. توحيد اتجاه التيار. ب. تحويل التيار المستمر إلى متناوب. ج. تثبيت قيمة فولتية الخرج. د. تكبير التيار.

2. ما الهدف من وجود القنطرة في دارات التقويم؟

- أ. تحويل التيار المستمر إلى ب. تثبيت فولتية الحمل. ج. حماية الدارة من التيارات الزائدة. د. توحيد اتجاه التيار. تيار متناوب.

3. فيم يستخدم ثنائي زينر؟

- أ. تثبيت فولتية الدخل. ب. تثبيت فولتية المحوّل. ج. تثبيت فولتية الخرج. د. تثبيت فولتية القنطرة.

4. في دارات التغذية المستمرة، ماذا يلي دائرة التقويم مباشرة؟

- أ. منظم الجهد. ب. مقاومة الحمل. ج. مكثف التنعيم. د. الملف الثانوي للمحوّل.


5. علام يدلّ السهم الموجود على رمز الترانزستور؟

- أ. القاعدة. ب. المجمع. ج. الباعث. د. الترانزستور.

6. كيف يوصل الثنائي المستقبل للضوء في الدارات الإلكترونية؟

- أ. انحياز أمامي وعكسي. ب. انحياز أمامي. ج. انحياز عكسي. د. لا شيء مما ذكر.

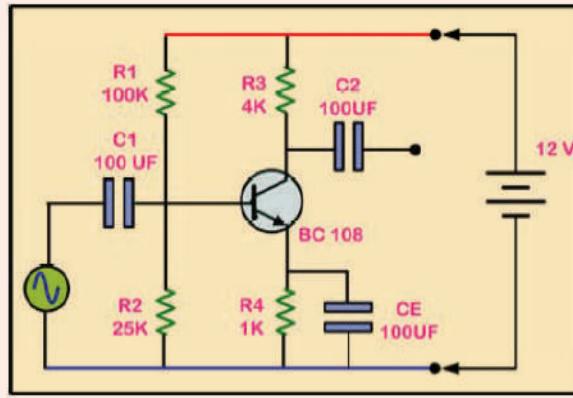7. يبين الشكل التالي دائرة مكبر باعث مشترك مرحلة واحدة:



شكل (سؤال 1 - نقطة 7): دائرة مكبر باعث مشترك مرحلة واحدة

• ماذا يسمى المكثف C_E ؟

أ. مكثف ربط ب. مكثف تمرير ج. مكثف توازن د. مكثف انحياز

• ما نوع الانحياز المستخدم في الدارة؟

أ. ثابت ب. ذاتي ج. مقسم جهد د. لا يوجد إنحياز

8. ما نوع المكبر الذي نحتاجه لإرسال إشارة لا سلكية عن طريق الهوائي إلى مسافة بعيدة؟

أ. مكبر قدرة ب. مكبر صنف (C) ج. مكبر إشارة صغيرة د. مكبر باعث مشترك مرحلة واحدة

السؤال الثاني:

اذكر ثلاثة استخدامات عملية للثنائيات.
اذكر بعض الاستخدامات العملية للترانزستور.

السؤال الثالث: ما الهدف من:

استخدام ثنائي زينر في دارات التغذية بالتيار المستمر؟
استخدام الروابط الضوئية في الدارات الإلكترونية؟

السؤال الرابع: علّل الآتي:

1. يعدّ الثنائيّ المشع للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصباح العادي عند استعماله كمؤشر ضوئي في الدارات الإلكترونية.
2. تُعدّ دائرة تقويم الموجة الكاملة التي تستخدم القنطرة أفضل أداء من الدارة التي تستخدم أربعة ثنائيات تقويم منفصلة.
3. عند بناء دارات التغذية المستمرة، يستخدم محوّل خافض للجهد في بداية الدارة، وليس محوّلًا رافعًا للجهد.
4. تمتاز بعض الترانزستورات بأنّها لها جسمًا معدنيًا.
5. استخدام مقاومة ثابتة على التوالي مع الثنائيّ الباعث للضوء (LED).

السؤال الخامس:

أقارن بين الأنواع المختلفة من دارات التقويم التي درستها، مبيناً مزايا كلّ طريقة وعيوبها.

السؤال السادس:

كم تبلغ قيمة جهد التنظيم لمنظمي جهد يحملان الرقمتين (7809) و(7912)؟

المشروع:

عمل جهاز بسيط للتحكم عن بعد، وذلك ببناء دائرة إرسال واستقبال بسيطة بالأشعة تحت الحمراء مع مرّحل (الإضاءة مصباح 220 فولت بالتحكم عن بعد).

الوحدة الرابعة

بناء الدارات الإلكترونية الرقمية البسيطة
وصيانتها.



الثورة الرقمية دخلت كل بيت،
وتناولت في تأثيرها معظم
البشر.

الوحدة الرابعة: بناء الدارات الإلكترونية الرقمية البسيطة وصيانتها

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف المعارف والمهارات المختلفة في بناء الدارات الإلكترونية الرقمية البسيطة لحل مشكلات حياتية عملية، وذلك من خلال الآتي:

1. تمييز البوابات المنطقية وفحصها.
2. تمييز النطّاطات وفحصها.
3. بناء مسجّلات الإزاحة وتشغيلها.
4. بناء العدّادات الثنائية وتشغيلها.

الكفايات المهنية:

الكفايات المتوقعة من الطلبة امتلاكها بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها هي:

أولاً: الكفايات الاحترافية

- توظيف البيانات عن البوابات والنطاطات المنطقية ورقاقتها الرقمية وفحصها وتركيبها في الدارات.
- القدرة على تمييز البوابات المنطقية الأساسية والمشتقة، وتعرف جدول قيم الصواب لكل منها.
- القدرة على فحص الرقاقت المنطقية للبوابات المختلفة وتغذيتها وتركيبها في الدارات المنطقية.
- القدرة على تمييز النطاطات (Flip Flops) المختلفة، وتعرف جداول قيم صوابها.
- القدرة على فحص الرقاقت المنطقية للنطاطات المختلفة، وتغذيتها وتركيبها في الدارات المنطقية.
- القدرة على بناء نطاطات نوع (D) ونوع (T) من خلال النطاط (JK).
- القدرة على استخدام النطاطات المختلفة في بناء دارات مسجلات الإزاحة، والعدادات الثنائية والمرمزة عشرياً (BCD)، وتشغيلها.
- بناء دارات مسجلات الإزاحة والعدادات المختلفة، وتوظيفها في حل مشكلات حياتية عملية.

ثانياً: الكفايات الاجتماعية والشخصية

- المصداقية في التعامل مع الزبون.
- المحافظة على خصوصية الزبون.
- القدرة على تلبية رغبات الزبون وحاجاتهم.
- القدرة على إقناع الزبون.
- القدرة على استيعاب الزبون ورأيه.
- تطوير المهارات العملية الذاتية.
- الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
- تتبع الخيارات والحلول المختلفة للمشكلات.
- روح العمل ضمن فريق.
- التعامل بشكل مهني سليم وبناء مع مسؤول الورشة ومع الزبائن.
- الاستشارة المهنية عند اللزوم.
- الالتزام بالمواعيد.

ثالثاً: الكفايات المنهجية

- الحوار والمناقشة.
- العصف الذهني.
- العمل التعاوني.
- البحث العلمي.




قواعد الأمن والسلامة المهنية



- الضبط الخاطئ أو عدم اختيار المدى المناسب لجهاز القياس يُعطي نتائج مضللة.
- تناول العناصر الإلكترونية برفق، وبعد تعرفك على مواصفاتها عاود تخزينها مرة أخرى مع المحافظة عليها من التلف.
- مع أجهزة القياس الرقمية دائماً اختبر مجسي جهاز القياس بعمل قصر بينهما مع وضع مفتاح الاختيار على وضع الأوم.
- العمل على منضدة جافة، وأن تكون يديك جافة، ولا تقف على أرض مبللة عند عمل قياس أو اختبارات على دارة مطبق عليها جهد.
- فصل القدرة الكهربائية (Turn off) عن الدارة عند تركيب عنصر من الدارة أو فصله.
- عند استبدال عنصر تالف بعنصر آخر سليم يجب أن يكون للعنصر السليم نفس المواصفات الفنية ومدى التحمل للعنصر التالف.
- عند استخدام الساعة الرقمية وتجاوز المدى لمفتاح الاختيار، تظهر على الشاشة كتابة (OL) أو (I) أو إشارة ومضية، وفي هذه الحالة يجب زيادة المدى (أي رفع المدى إلى قيمة أعلى).
- القطبية المعكوسة تظهر على الشاشة إشارة (-)، أو تسبب وميضاً بكتابة (POL)، وفي هذه الحالة يجب عكس أطراف المجسات.
- استخدام المكثفات المناسبة لدارات التيار المتناوب، والانتباه إلى عدم استخدام المكثفات الإلكترونية القطبية في غير موضعها حسب المخططات التمثيلية للدارات بشكل عام.
- الحصول على الإشارات المتناوبة من جهاز مولّد الإشارة ذي فولتية مناسبة وتردد مناسب.
- التوصيل الصحيح لأطراف الرقاقت خاصة مع طرف التغذية وطرف الأرضي تجنباً لاحتراقها.
- التقيد بلباس التدريب داخل المشغل أو الورشة، والالتزام بمتطلبات السلامة الأخرى، مثل: الحذاء المناسب لحماية القدمين، والقفازات المناسبة لحماية اليدين أثناء العمل.
- التقيد باستخدام العدّ والأدوات حسب اختصاصها وعدم استخدام أداة خاصة لعمل معين في عمل مغاير.
- التوصيل الصحيح لأطراف الرقاقت، وخاصة مع طرف التغذية وطرف الأرضي تجنباً لاحتراقها.
- الحذر في نقل الأدوات والعدّ أو مناولتها لزملائك وناولها يداً بيد.
- تجنّب المزاح في المشغل أو الورشة وأثناء التدريب؛ حتى تحمي نفسك وزملائك من الخطر.
- عند الانتهاء من العمل الحرص على تنظيم وترتيب العدّ والأدوات بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- التأكد من أن جهد مصدر الطاقة يناسب جهد تشغيل أجهزة القياس.
- المداومة على المحافظة على نظافة المشغل أو الورشة.

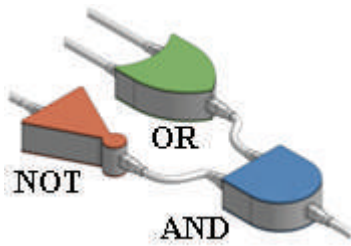1-4 الموقف التعليمي التعليمي الأول:

تمييز البوابات المنطقية (Logic Gates) وفحصها




وصف الموقف التعليمي التعليمي: في ورشة صيانة أجهزة الاتصالات تم إحضار مجموعة من الرقاقات الرقمية الخاصة بالبوابات المنطقية من المستودع، وطلب إليك مسئول الورشة ترتيب الرقاقات في جوارير خاصة مع كتابة رقم كل نوع من الرقاقات ووظيفتها على الجارور الخاص بها، مرفقاً بالرمز الفني للبوابات المنطقية التي تحتوي عليها الرقاقة، واستبعاد التالف منها.

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّلها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - أرقام مجموعة الرقاقات الموجودة. - طريقة الفرز المطلوبة. - أجمع البيانات عن: - البوابات المنطقية وعملها ورموزها الفنية. - الرقاقات المنطقية وظائفها ومخططاتها الداخلية. - تغذية الرقاقات وتشغيلها وفحص عملها.	- العمل في مجموعات - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: طلب الزبون، مخططات الأجزاء الداخلية للرقاقات وتوصيلات أطرافها الخارجية ومواصفاتها الفنية. - التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.
أخطّط، وأقرّر	- تصنيف البيانات (البوابات، الرموز الفنية، جداول الصواب، الرقاقات، التغذية، التشغيل). - تحديد خطوات العمل: - إعداد مخططات تغذية الرقاقات وتوصيلها. - اختيار العمل على لوحة فيبر أو لوحة تعليمية. - قيمة جهد التغذية للرقاقة وجهود تغذية المداخل - اختيار مصدر التغذية (بطارية، جهاز تغذية، ...). - تحديد طريقة تزويد المداخل بـ 0، 1 - تحديد مبدئ إشارة للمخرج.	- الحوار والمناقشة. - العمل في مجموعات.	- الوثائق: البيانات التي تم جمعها، مخططات الأطراف والأجزاء الداخلية، الأرقام على الرقاقات، المواصفات الفنية وقيمة التيار لثنائي LED، تعليمات تركيب الرقاقات وفكها بحيث تبقى أطرافها سليمة. - التكنولوجيا: الإنترنت.

أُنْفِذْ	• تركيب إحدى الرقاقات وتغذيتها وتأريضها. • التوصيل الصحيح لأطراف الرقاقات وخاصة طرفي التغذية والأرضي تجنباً لاحتراقها. • تركيب الرقاقات وفكها بشكل سليم بالأدوات المخصصة لذلك للمحافظة على سلامة أطرافها • توصيل مداخل إحدى البوابات في الرقاقة بالمفاتيح لتزويدها بالقيم 0، 1. • توصيل مخرج البوابة بدارة ثنائي (LED) لاستخدامه كمبين للإشارة. • تغيير حالة المداخل ومراقبة المخرج. • استنتاج جدول قيم الصواب للبوابة المنطقية. • تكرار العمل للرقاقات الأخرى وبواباتها. • فرز الرقاقات التالفة وتعليمها.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي.	• أجهزة ومعدات ومواد: (القطع الإلكترونية المطلوبة: رقاقات، مقاومات، LEDs). • لوحات تجميع العناصر. • اللوحات التعليمية Kit للبوابات. • أجهزة التغذية • أسلاك توصيل مناسبة وأدوات لتنفيذ التوصيلات الكهربائية. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.
أَتَحَقَّقْ	• تتبع تغذية الرقاقات وتأريضها. • التحقق من توصيلات المداخل وجهودها وثنائي (LED) ومقاومة التوالي معه لتحديد تياره. • استيفاء الحالات المختلفة للمداخل. • استيفاء الرقاقات المختلفة وبواباتها.	• البحث العلمي.	• الوثائق: مخططات الأطراف، الأدلة، البيانات على الرقاقات، جداول قيم الصواب • أجهزة ومعدات: DMM • التكنولوجيا: الإنترنت.
أَوْثِّقْ، وَأَقْدِّمْ	• أوثق وظائف الرقاقات ومخططاتها. • رسم رموز البوابات المختلفة. • أوثق النتائج على شكل جداول صواب للبوابات. • ترقيم الرقاقات وإعداد قائمة تبين وظائفها وحالتها (صالحة أو تالفة). • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تمييز البوابات وفحصها).	• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني.	• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.

• الوثائق: جداول قيم صواب البوابات، إرشادات الفك والتركيب، الموصفات الفنية للرقاقات. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• تقييم إجراءات السلامة وخاصة حماية أطراف الرقاقت عند الفك والتركيب. • رضا الزبون (أمين المستودع) عن النتائج. • مطابقة النتائج لجداول قيم الصواب.	أقوم
--	--	---	------

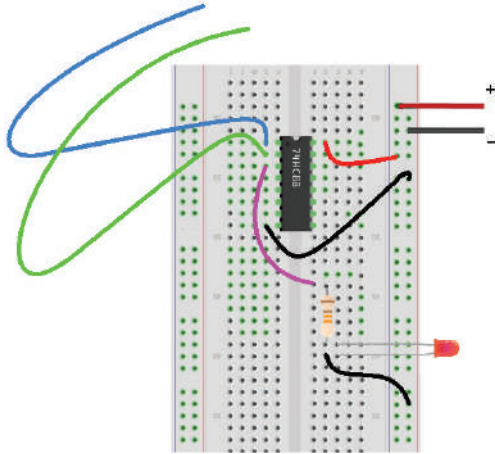


الأسئلة:



1. ما ميزة تركيب الرقاقة بهذا الوضع (شكل 1)؟ حدّد مصعد الشئيّ الباعث للضوء ومهبطه.

(شكل 1): حدّد مصعد الشئيّ LED

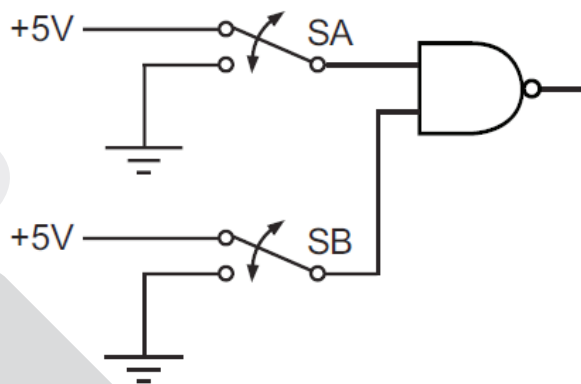
2. يبين الشكل المجاور (شكل 2) دارة تغذية مداخل بوابة منطقية (ذات مدخلين)، وهي الدارة التي تستخدم لربط مداخل البوابة المنطقية بالمفاتيح من أجل تزويدها بالقيم المنطقية (1 و 0). اعمل جدولاً يبيّن قيم جهود المخرج بالفولت عند الحالات المختلفة للمفاتيحين (تلميح: هناك 4 حالات مختلفة للمفاتيحين).



شكل (2): دارة تغذية مدخلي بوابة بالقيم المنطقية

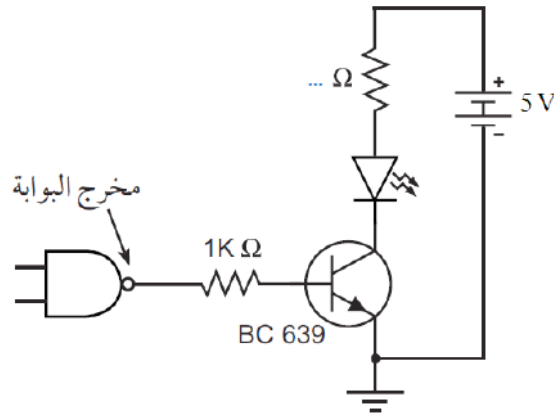3. دائرة الكشف عن حالة المخرج:

يبيّن الشكل (3) دائرة تشغيل ثنائي باعث للضوء (LED) للكشف عن حالة مخرج البوابة المنطقية. هل يمكنك حساب قيمة المقاومة التي يتم من خلالها تمرير التيار إلى الثنائي الباعث للضوء، علماً أن التيار المناسب لتشغيل هذا الثنائي هو بحدود 20 mA؟
قيم المقاومات المتوفرة لديك التي يمكنك الاختيار من بينها هي:
($R = 10 \Omega, 120 \Omega, 2 K \Omega, 33K \Omega$)



شكل (3): دائرة مخرج بوابة منطقية مع LED كمبين للإشارة


تلميح: فرق الجهد بين طرفي الثنائي الباعث للضوء (LED) في حالة الانحياز الأمامي حوالي 2.5 فولت.

4. أي مجموعات المفاتيح (شكل 4) يناظر عملها عمل بوابة (AND)، (OR)؟ ما البوابة التي تحصل عليها عند وصل نقطة (A) و (B) بمفتاح (Switch)؟



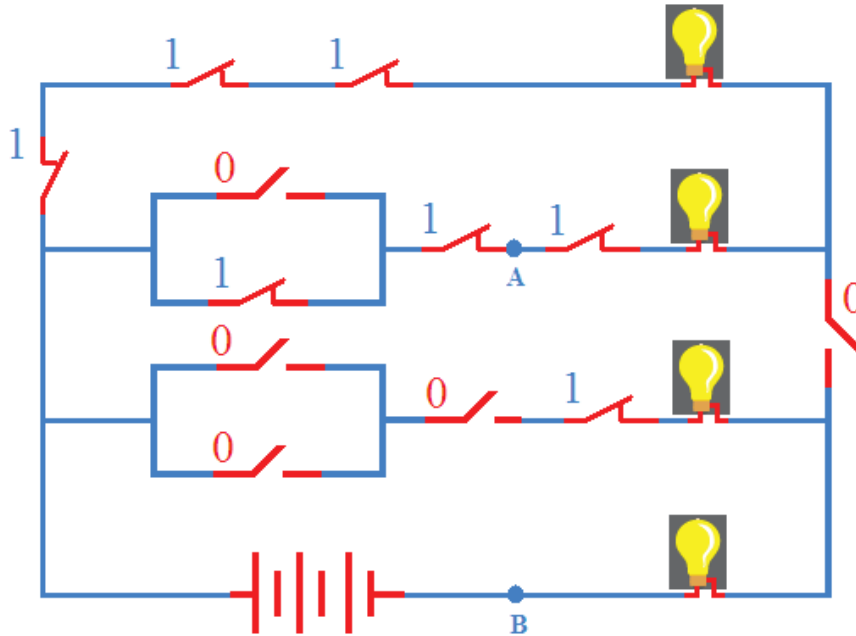(1) البوابات المنطقية (Logic Gates)

نشاط (1) خذ قلماً وتتبع الدارة الكهربائية (شكل 4). أي المصباح في الشكل ستعطيها (1) وأي المصباح ستعطيها (0) لكي تعبر عن المصباح المضيئة (وجود فولتية عالية بين طرفي المصباح) والمطفأة (وجود فولتية منخفضة = صفر بين طرفي المصباح)؟ قم بتغيير حالة بعض المفاتيح لتصبح جميع المصباح مضاءة. ما الطرق التي يمكنك بها إطفاء المصباح السفلي؟



شكل (4): تمثيل عدد من البوابات المنطقية باستخدام المفاتيح الكهربائية







القيم المنطقية (0، 1):

في عالم الدارات والأنظمة الرقمية تعبر القيمة المنطقية (0) عن وجود فولتية منخفضة (وهي صفر فولت في الغالب) بينما تشير القيمة المنطقية (1) إلى وجود فولتية عالية (5 فولت في دارات TTL)، و3-18 فولت في دارات CMOS).









(2) البوابات المنطقية (Logic Gates):

البوابة المنطقية هي دارة إلكترونية تعتمد الحالة المنطقية لمخرجها (0 أو 1) على الحالة المنطقية لمداخلها، وذلك حسب جدول محدد يسمى جدول قيم الصواب لتلك البوابة، ويختلف جدول قيم الصواب من بوابة لأخرى.


هناك 8 بوابات منطقية قياسية، أربع منها أساسية (وهي: Buffer، NOT، AND، OR) وأربع منها مشتقة (وهي: NAND، NOR، XOR، XNOR).
ويبين الجدول التالي قيم الصواب والرموز الفنية للبوابات المنطقية (الأساسية) و(المشتقة):
جدول (1): جدول قيم الصواب والرموز الفنية للبوابات المنطقية (الأساسية):

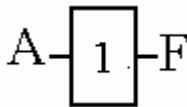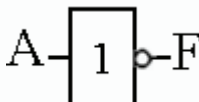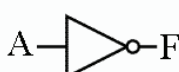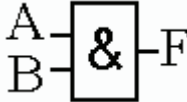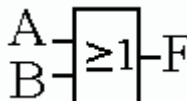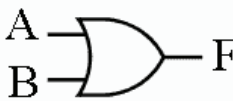اسم البوابة	رمزها الفني بالنظامين الأمريكي والبريطاني	جدول قيم الصواب																	
بوابة المصد (المساواة): Buffer	 	<table><tr><th>Input</th><th>Output</th></tr><tr><td>A</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Input	Output	A	F	0	0	1	1									
Input	Output																		
A	F																		
0	0																		
1	1																		
بوابة النفي (لا): NOT	 	<table><tr><th>Input</th><th>Output</th></tr><tr><td>A</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Input	Output	A	F	0	1	1	0									
Input	Output																		
A	F																		
0	1																		
1	0																		
بوابة (و): AND	 	<table><tr><th>Input</th><th>Output</th></tr><tr><td>A</td><td>B</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Input	Output	A	B	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
Input	Output																		
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
بوابة (أو): OR	 	<table><tr><th>Input</th><th>Output</th></tr><tr><td>A</td><td>B</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Input	Output	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Input	Output																		
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	

جدول (2): جدول قيم الصواب والرموز الفنيّة للبوّابات المنطقيّة (المشتقة):

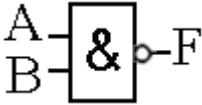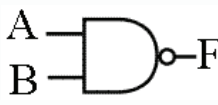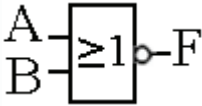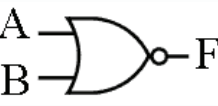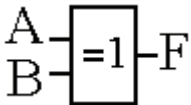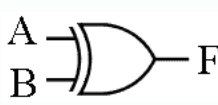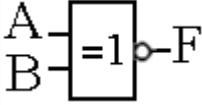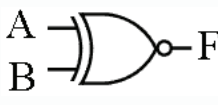اسم البوابة	رمزها الفني بالنظامين الأمريكي والبريطاني	جدول قيم الصواب																		
بوابة (لا/أو): NAND	 	<table> <tr> <th colspan="2">Input</th><th>Output</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	Input		Output	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
Input		Output																		
A	B	F																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
بوابة (لا/أو): NOR	 	<table> <tr> <th colspan="2">Input</th><th>Output</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	Input		Output	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
Input		Output																		
A	B	F																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
بوابة (استثناء/أو): XOR	 	<table> <tr> <th colspan="2">Input</th><th>Output</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	Input		Output	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
Input		Output																		
A	B	F																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
بوابة (نفي استثناء/أو): XNOR	 	<table> <tr> <th colspan="2">Input</th><th>Output</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	Input		Output	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
Input		Output																		
A	B	F																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		

(3) بناء البوابات المنطقية:

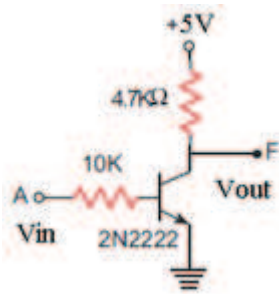

شكل (5): دارة ترانزستورية

تمثل بوابة النفي NOT

انظر إلى الدارة الترانزستورية (شكل 5) وأجب عن السؤالين التاليين:
ما فولتية الخرج V_{out} عندما تكون فولتية الدخل عالية $V_{in} = 5V$ ؟
عندما تكون فولتية الدخل منخفضة $V_{in} = 0V$ فكم تكون V_{out} ؟
هل يمكنك تمثيل ذلك منطقياً على شكل جدول قيم صواب لهذه الدارة؟
هل لاحظت أن هذه الدارة تعمل عمل بوابة نفي NOT؟

وبالمثل يمكننا تمثيل البوابات المنطقية الأخرى من خلال دارات ترانزستورية أو دارات ثنائيات ((Diode))
كما في الجدول التالي (جدول 3):

جدول (3): تمثيل بوابتي AND و OR باستخدام الترانزستورات وباستخدام الثنائيات.

البوابة المنطقية	التمثيل الترانزستوري	التمثيل بالدايودات
بوابة (و) AND		
بوابة (أو) OR		

(4) الرقاقات المتكاملة للبوابات المنطقية (Logical ICs):

من الناحية العملية يتم تصنيع البوابات المنطقية في رقاقات متكاملة (Integrated Circuits) تحتوي كل منها على عدة بوابات منطقية من نفس النوع. وتوجد عدة عائلات من الرقاقات الرقمية (تبعاً لتكنولوجيا التصنيع والمواصفات الفنية لكل عائلة). ومن أشهرها عائلة الرقاقات الرقمية نوع TTL (Transistor-Transistor Logic) وعائلة الرقاقات الرقمية نوع CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

(Semi-conductor). ويبين الجدول التالي عدداً من الرقاقت الرقمية (نوع TTL)، إضافة إلى مخطط الأطراف لكل من هذه الرقاقت:


جدول (4): رقاقت البوابات المنطقية - تقنية TTL

رقم الرقاقة	محتوياتها (وظيفتها)	مخطط أطراف الرقاقة
7404	6 بوابات NOT	
7408	4 بوابات AND ذات مدخلين	
7432	4 بوابات OR ذات مدخلين	
7400	4 بوابات NAND ذات مدخلين	
7402	4 بوابات NOR ذات مدخلين	
7486	4 بوابات XOR ذات مدخلين	

(5) يبين الجدول التالي أرقام عدد من رقاقات البوابات المنطقية نوع (CMOS) ووظائفها:

جدول (5): مجموعة من رقاقات البوابات المنطقية - تقنية CMOS

رقم الرقاقة	محتوياتها (وظيفتها)	رقم الرقاقة	محتوياتها (وظيفتها)
4081	4 بوابات (AND) ذات مدخلين	4011	4 بوابات (NAND) ذات مدخلين
4071	4 بوابات (OR) ذات مدخلين	4001	4 بوابات (NOR) ذات مدخلين
4070	4 بوابات (XOR) ذات مدخلين	4007	6 بوابات (NOT)

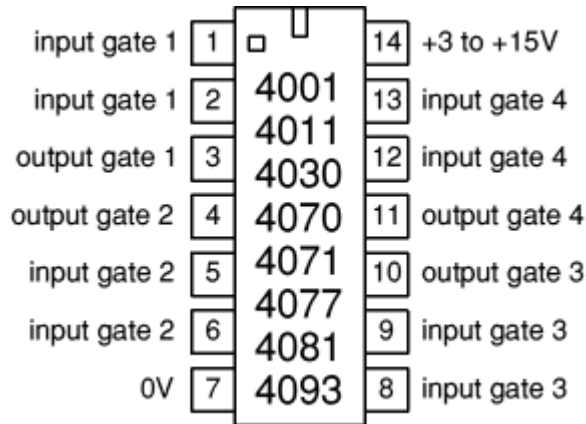


نشاط (2) يبين الشكل المرفق (شكل 6) مخطط الأطراف لسلسلة من الرقاقات المنطقية:



أ- حدد نوع هذه السلسلة من الرقاقات (TTL أو CMOS).

ب- ما أهم الفروق بين هذه الرقاقات ونظيراتها من الرقاقات الواردة في (جدول 4).

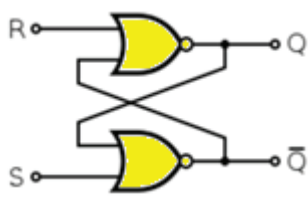شكل (6): مخطط الأطراف لسلسلة الرقاقات المنطقية 40XX



2-4 الموقف التعليمي التعليمي الثاني:

تمييز النطّاطات (Flip-Flops) وفحصها وتركيبها

وصف الموقف التعليمي التعليمي: زبون لديه جهاز راوتر يعمل بمفتاح تشغيل عادي (ON-OFF)، طلب منك تركيب زر انضغاطي لتشغيل الجهاز وإطفائه، بحيث يتم تشغيل الجهاز عند ضغط الزر أول مرة، ويتم إطفاءه عند ضغط الزر مرة أخرى، وهكذا. لديك الزر الانضغاطي ورقاقة نطّاطات (نوع D)، بالإضافة إلى مرحّل مناسب لتمكينك من بناء الدارة البسيطة الخاصة بالتشغيل والإطفاء لجهاز الراوتر وتركيبها.

العمل الكامل:


العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - المفتاح المطلوب تركيبه (تلامس دائم أو لحظي). - جهد التغذية للراوتر. - أجمع البيانات عن: - أنواع النطّاطات وعملها ورموزها الفنيّة. - رقاقات النطّاطات ومخطّطاتها الداخلية.	- العمل في مجموعات. - الحوار والمناقشة. - البحث العلمي.	- الوثائق: الطلب الخطّي للزبون، مخطّطات الأجزاء الداخلية وتوصيلات الأطراف. - التكنولوجيا: مواقع إلكترونية على الشبكة.
أخطّط، وأقرّر	- تصنيف البيانات (أنواع النطّاطات، جدول صواب كل نطاط، مخطّطات الرقاقات). - اختيار لوحة تثبيت أو لوحة تعليميّة. - تحديد مصدر التغذية وقيمة جهد التغذية للرقاقة وجهود تغذية المداخل. - تحديد طريقة تزويد المداخل بـ 0، 1 - تحديد مبيّنات إشارة للمخارج. - اختبار عمل النطّاطات المختلفة. - تخطيط دارة مفتاح يستخدم نطاط (D). - رسم المخطّط الصندوقي ثم المخطّط التمثيلي لمفتاح يستخدم نطاط (D).	- الحوار والمناقشة. - العمل في مجموعات.	- الوثائق: البيانات التي تم جمعها، مخطّطات أطراف الرقاقات وأجزائها الداخلية، الأرقام الظاهرة على أجسام الرقاقات، أدلة الشركات الصانعة. - التكنولوجيا: مواقع على شبكة الإنترنت حول النطّاطات وجدول صوابها وتطبيقاتها.

• أجهزة ومعدات ومواد: - القطع الإلكترونية (رقاقات، مقاومات، LEDs...)، - لوحة تجميع العناصر أو اللوحة التعليمية Kit، جهاز التغذية أو دائرة منظم وبطارية أو محول وملحقاته، أسلاك توصيل مناسبة، لوحة فيبر صغيرة وأدوات لحام، مفتاح الزر الانضغاطي، وسيلة اللصق أو التثبيت. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي. • العصف الذهني.	• تركيب رقاقة النطايط (JK) على لوحة تثبيت العناصر، أو على الـ (KIT). • تغذية الرقاقة وتوصيل مداخل أحد نطايطها بالمفاتيح لتزويدها بـ 1، 0 • توصيل مخرجي النطايط بدائري (LED) لاستخدامهما كمبينات للإشارة. • توصيل مدخل نبضات الساعة (CLK). • تغيير حالة المداخل ومراقبة المخارج واستنتاج دور مدخل نبضات الساعة. • تتبع حالات المداخل في جداول الصواب. • توصيل نطايط (JK) كنطايط (T) وفحصه. • توصيل نطايط (JK) كنطايط (D) وفحصه. • تكرار العمل لرقاقة نطايطات (D). • بناء دائرة مفتاح نطايط (D) وتشغيلها ثم تركيبها لجهاز الزبون.	أُنفذ
• الوثائق: مخططات الأطراف، أدلة الشركات الصانعة والبيانات المطبوعة على الرقاقات. • أجهزة ومعدات: جهاز الملتيميتر (DMM). • التكنولوجيا: الإنترنت.	• البحث العلمي	• التحقق من تغذية الرقاقة وتأريضها. • التحقق من توصيلات المداخل وجهودها. • التحقق من توصيل ثنائيي (LED) مع مقاومتين مناسبتين على التوالي لتحديد التيارات. • استيفاء حالات المداخل لجميع النطايطات. • التحقق من عمل دائرة المفتاح بعد تركيبها (بتكرار تشغيل الجهاز وإطفائه).	أَتَحَقَّق

• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني	• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.	• أرسم رموز النطّاطات ومخطّطات رقاقتها. • توثيق نتائج العمل على شكل جداول قيم صواب للنطاطات المختلفة. • ترقيم الرقاقت وإعداد قائمة بالرقاقات ووظائفها وحالتها (صالحة أو تالفة). • أرسم المخطّط التمثيلي لدارة مفتاح نطاط D. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (تمييز النطاطات وفحصها)	أوثّق، وأقّدّم
• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: جداول قيم صواب النطّاطات، إرشادات الفك والتركيب، المواصفات الفنيّة للرقاقات. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• تقييم جداول قيم الصواب التي تم الحصول عليها مقارنة بجدول الصواب الصحيحة للنطاطات • تقييم إجراءات السلامة وخاصة لحماية أطراف الرقاقت عند الفك والتركيب. • رضا الزبون عن عمل الجهاز بالمفتاح ومظهره • تقييم البدائل المتوفرة مع التعليل المناسب.	أقّوم




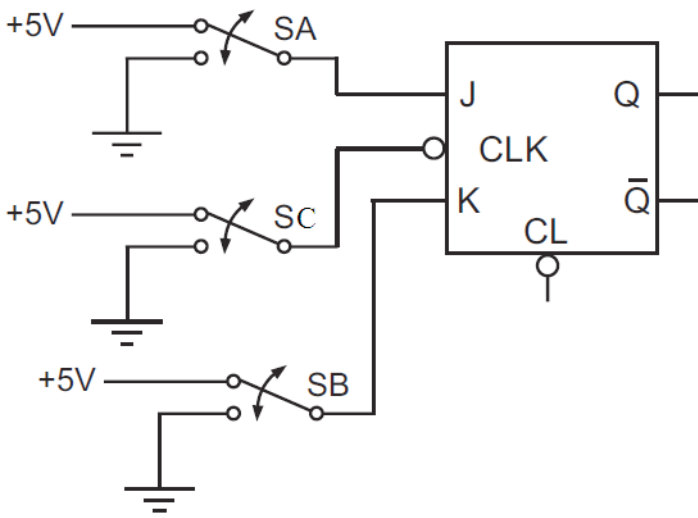1. في الرقاقة 7473 هل يتم تفعيل النطّاط مع حافة نبضات الساعة الموجبة أم السالبة؟
2. وضح بالرسم كيف تستخدم نطاط (JK) لعمل مفتاح تبديلي كالذي قمت بتركيبه مستخدماً نطاط (D). كم رقاقة رقمية مختلفة يلزمك لبناء هذا المسجل؟
3. يبين شكل (1) المجاور كلاً من الرقاقة 7473 ودارة التغذية المنطقية لمداخلها: استعن بالشكل إضافة إلى دارة مناسبة لكشف حالتي المخرجين (Q ، Q') وذلك لرسم المخطّط الكامل لتشغيل أحد النطّاطين.



(ب)

ب- دائرة تغذية مداخل النطاظ عبر المفاتيح

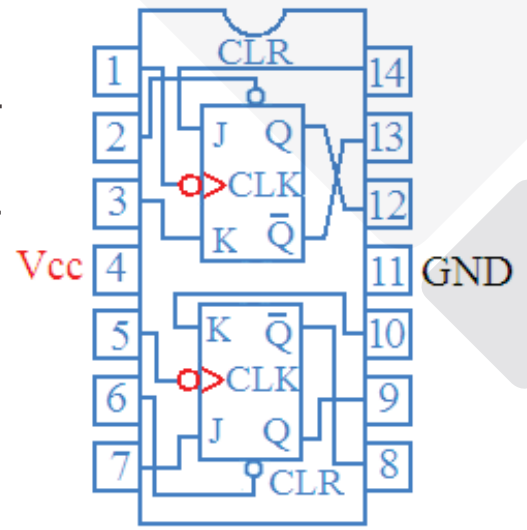


(أ)

شكل (1): أ- مخطط الرقاقة 7473

أتعلم:



النطّاطات (Flip-Flops)

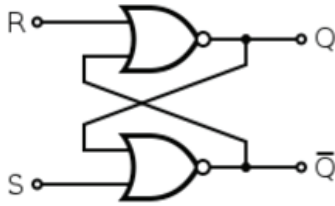

شكل (2): دائرة نطاظ SR بسيط


نشاط
بالنظر إلى دائرة البوابات المنطقية (شكل 2)، هل يمكنك تحديد حالة المخرج Q بمجرد معرفتك حالة المدخل (R) لبوابة (NOR) العليا؟ لا بد من معرفة حالة المدخل الثاني للبوابة، أليس كذلك؟ ولكن كيف لك بمعرفة المدخل المذكور وأنت لم تقم بإدخال قيمته بشكل مباشر؟ فكّر واكتب وصفاً قصيراً للفرق الجوهرى بين هذه (الدائرة) والبوابات التي تعلمتها حتى الآن.



النطّاط (Flip-Flop):

النطّاط هو دارة إلكترونيّة تعتمد الحالة المنطقيّة لمخرجها (0 أو 1) على الحالة المنطقيّة لمداخلها، بالإضافة إلى الحالة المنطقيّة السابقة لمخرجها. ومن هنا تُعدّ النطّاطات على أنها عناصر الذاكرة (التخزين) في الدارات المنطقيّة. وهناك 4 أنواع شائعة من النطّاطات، هي: نطاط (SR)، نطاط (JK)، نطاط (D)، نطاط (T). ويوجد لكل نطاط مخرج رئيسي (Q) ومخرج متمم (Q') تكون حالته دائماً معاكسة لحالة المخرج الرئيسي.

(1) نطاط (SR):

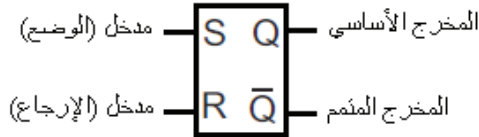

يمكن بناء نطاط (SR) في أبسط حالاته بطرق عديدة، من أشهرها توصيل بوابتين منطقيتين من نوع (NOR) على التوازي والتعاكس كما في الشكل (2). ويبين (شكل 3) الرمز الفني لهذا النطّاط.

شكل (3): الرمز الفني لنطاط (SR)

ويبين الجدول التالي قيم الصواب لهذا النوع من النطّاطات:

جدول (1): جدول قيم الصواب لنطاط (SR)

وصف الحالة	حالة المداخل			الحالة الجديدة للمخرج
	S	R		Qn
حالة الذاكرة (بقاء حالة المخرج كما كانت: سواء 0 أو 1)	0	0	→	Qn-1
حالة الوضع Set (جعل حالة المخرج = 1)	1	0	→	1
حالة الإرجاع Reset (جعل حالة المخرج = 0)	0	1	→	0
الحالة الممنوعة (تكون حالة المخرج غير مستقرة)	1	1	→	غير معرفة

وهنا يجدر الانتباه بشكل خاص إلى الحالة التي تعبر عن (ذاكرة النطّاط SR)، فمثلاً:


أ- إذا طبقنا على المدخلين (S,R) القيمتين (1,0) تصبح حالة المخرج $Q = 1$ فإذا أتبعناها بتطبيق (0,0) على المدخلين (S,R) تبقى حالة المخرج $Q = 1$ ، أي أن النطّاط قد تذكر حالته السابقة.

ب- وإذا طبقنا على المدخلين (S,R) القيمتين (0,1) تصبح حالة المخرج $Q = 0$ فإذا أتبعناها بتطبيق (0,0) على المدخلين (S,R) تبقى حالة المخرج $Q = 0$ ، أي أن النطّاط قد تذكر حالته السابقة. ويبين (شكل 3) رمز النطّاط (SR).


(2) نطاظ (JK):

إن إضافة بوابتي (AND) إلى نطاظ (SR) كما في الشكل (4) ينتج عنه نطاظ جديد يسمى نطاظ (JK) الذي يعد من أهم النطاظات على الإطلاق. وتلاحظ في جدول قيم الصواب لهذا النطاظ كيف تم التغلب على مشكلة الحالة غير المعرفة في نطاظ (SR)، فلم يعد لها وجود في نوع (JK).

وصف الحالة	J	K	→	Q _n
تخزين (ذاكرة)	0	0	→	Q _{n-1}
وضع	1	0	→	1
إرجاع	0	1	→	0
تبديل (عكس)	1	1	→	$\overline{Q_{n-1}}$

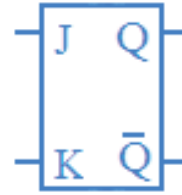

(ب)

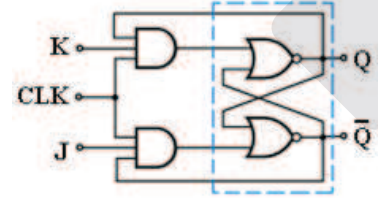

(أ)

(ج)

شكل (4): أ- نطاظ (JK) باستخدام البوابات المنطقية ب- الرمز الفني لنطاظ (JK) ج- جدول قيم الصواب لنطاظ (JK)


كما وتلاحظ أنه تمت إضافة مدخل جديد للنطاظ، هو ما يسمى (مدخل نبضات الساعة Clock pulse) أو (مدخل التمكين Enable)، حيث لا يمكن للنطاظ أن يستجيب لأية قيم منطقية تطبق على مداخله، إلا بعد إرسال نبضة مناسبة إلى هذا المدخل لتقوم بتفعيل النطاظ للاستجابة.

إن تطبيق القيم المنطقية (0، 0) على المدخلين (J، K) واتباع ذلك بنبضة الساعة على المدخل (CLK) يجعل المخرج (Q) للنطاظ يبقى على نفس الحالة التي كان عليها قبل هذه العملية، أي أن النطاظ يتذكر حالته السابقة. كما أن تطبيق القيم المنطقية (1، 1) على المدخلين (J، K) واتباع ذلك بنبضة الساعة على المدخل (CLK) يجعل المخرج (Q) للنطاظ يعكس الحالة التي كان عليها قبل هذه العملية.

(3) نطاظ T:

يتم الحصول على هذا النوع من النطاظات من خلال نطاظ (JK)، وذلك بوصل المدخلين (J) و (K) ليصبحا مدخلاً واحداً يسمى المدخل (T)، كما يبين الشكل (5 - أ، ب).

وصف الحالة	T	→	Q _n
تخزين (ذاكرة)	0	→	Q _{n-1}
تبديل (عكس)	1	→	$\overline{Q_{n-1}}$

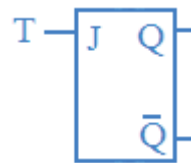

(ب)



(أ)

(ج)


شكل (5): أ- نطاظ (T) من خلال نطاظ (JK) ب- الرمز الفني لنطاظ (T) ج- جدول الصواب لنطاظ T

فعلياً لقد أجبرنا النطّاط (JK) على العمل في الحالتين الأولى والرابعة من جدول قيم الصواب الخاص به، لأننا جعلنا (K) مساوية لـ (J) فإما أن تكون كلتاها 1 أو تكون كلتاها 0. وهكذا يمكنك ببساطة تخمين جدول قيم الصواب الخاص بالنطّاط (T) كما في (شكل-5 ج).

(4) نطاط (D):

نحصل على هذا النوع من النطّاطات من خلال نطاط (JK) بوصل المدخلين (J) و (K) عبر بوابة نفي (NOT)، ومن ثمّ استخدام المدخل الوحيد الناتج عن ذلك ويسمى المدخل (D)، كما يبيّن الشكل (6).

وصف الحالة	T	Qn
وضع	1	1
إرجاع	0	0

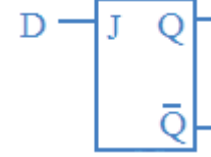

(ج)

(ب)

(أ)

شكل (6): أ- نطاط (D) من خلال نطاط (JK) ب- الرمز الفني لنطاط (D) ج- جدول الصواب لنطاط D

فعلياً لقد أجبرنا النطّاط (JK) على العمل في الحالتين الثانية والثالثة من جدول قيم الصواب الخاص به؛ لأننا جعلنا (K) معاكسة لـ (J) على الدوام، فإذا كانت $J = 1$ فإن $K = 0$ ، والعكس صحيح.

وكما هو واضح من خلال جدول قيم الصواب للنطاط (D) فإن عمله يتمثّل في (تمرير) المعلومات من المدخل إلى المخرج (كما هي) وذلك كلما تمّ تفعيله من خلال نبضات الساعة على المدخل (CLK).

(5) استخدام نبضات الساعة مع النطّاطات:

تُعَدّ نبضات الساعة هامة جداً في تحقيق التزامن بين أجزاء الدارات الإلكترونية الرقمية، فأحياناً لا نرغب في تغيير حالة النطّاط بمجرد تغيير حالة مداخله مباشرة، وإنما فقط في لحظة لاحقة نحددها بدقة من خلال إرسال نبضة إلى مدخل نبضات الساعة (CLK)، وعندها فقط يتم تفعيل النطّاط ليستجيب للقيم المنطقية التي هي على مداخله أو مداخله.

إن عملية تفعيل النطّاط تحدث عندما تغير الفولتية على مدخل (CLK) قيمتها من قيمة عليا إلى قيمة دنيا أو العكس (شكل 7). وهكذا يوجد نوعان من (القدح) للنطاطات، هما:


قدح بالحافة السالبة (عندما تغيّر النبضة فولتيتها من القيمة العليا إلى القيمة الدنيا).

قدح بالحافة الموجبة (عندما تغيّر النبضة فولتيتها من القيمة الدنيا إلى القيمة العليا).



شكل (7): قديم النطاطات باستخدام نبضات الساعة

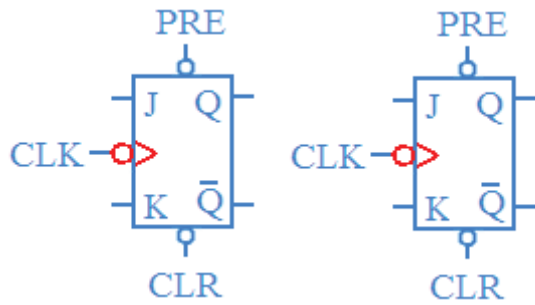وتختلف النطاطات حسب تصنيعها للاستجابة لهذا النوع من القديم أو ذاك. والنبضات المستخدمة على المدخل (CLK) للنطاط يمكن أن تكون صادرة من مولد للذبذبات (نبضات الساعة) أو أن تكون أية نبضات ناتجة عن مصدر خارجي سواء أكان مجسماً أم مفتاحاً كهربائياً يدوياً أم إلكترونياً.



شكل (8): مدخلا الإعداد والتصفير

(6) مدخل الإعداد (Preset) ومدخل التصفير (Clear) للنطاطات:

النطاطات العملية تحتوي على مدخلين إضافيين يسميان مداخل غير متزامنة للنطاط، هما:

1- مدخل الإعداد (Preset): يؤدي تفعيل هذا المدخل إلى جعل قيمة مخرج النطاط $Q = 1$ بصرف النظر عن قيم المداخل أو وجود نبضات الساعة وعدم وجودها.

2- مدخل التصفير (Clear): يؤدي تفعيل هذا المدخل إلى جعل قيمة مخرج النطاط $Q = 0$ بصرف النظر عن قيم المداخل أو وجود نبضات الساعة وعدم وجودها. ويختلف تفعيل هذين المدخلين من نطاط لآخر، فقد يتم التفعيل بربطهما مع الفولتية العالية (1 منطقي) أو بربطهما مع الفولتية المنخفضة (0 منطقي)، الشكل (8).


(7) رقاقت النطاطات:

كما هو حال البوابات المنطقية، يتم تصنيع النطاطات عملياً داخل رقاقت لها أرقام تدل على وظيفة كل منها (محتوياتها) ومواصفاتها الفنية، كما وتتوفر النطاطات في العائلات الرقمية المختلفة مثل (TTL) و (CMOS)، ويبين الجدول التالي أمثلة منها:

نوع النطاط	الرقاقة في عائلة TTL	الرقاقة في عائلة CMOS
JK	7473 (تحتوي نطاطين JK)	4027 (تحتوي نطاطين JK)
D	7474 (تحتوي نطاطين D)	4013 (تحتوي نطاطين D)

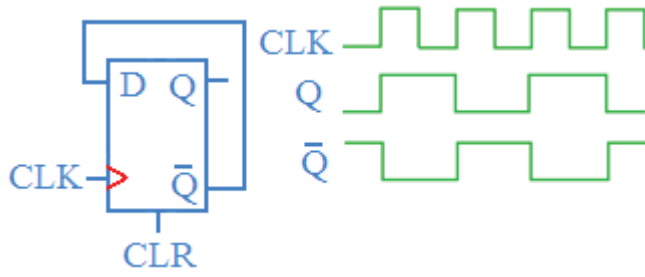(8) استخدامات النطّاطات:

النطّاطات هي عناصر الذاكرة في عالم الإلكترونيات الرقمية، ومن هنا فإنها تستخدم كوحدات



بنائية لكل من المسجلات والعدادات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى نطاق واسع من التطبيقات المتنوعة. يمكنك على سبيل المثال تأمل الدارة البسيطة (شكل 9) لنطاط (D)، والتي يمكن استخدامها لعمل مفتاح تبديلي (يقوم بالوصل عند ضغطه أول مرة ويقوم بالفصل عند ضغطه مرة ثانية، وهكذا).

شكل (9): مفتاح تبديل باستخدام نطاط D



3-4 الموقف التعليمي التعليمي الثالث (الإطلاع):

بناء وتشغيل مسجلات الإزاحة (Shift Registers)

وصف الموقف التعليمي التعليمي: يقوم العامل المهني في ورشة صيانة الأجهزة الخليوية بفحص مجموعة كبيرة من البطاريات واحدة تلو الأخرى،

ويقوم بتمريرها على الترتيب إلى الفني المسؤول في قسم الصيانة (على المكتب المجاور)، وفي نفس الوقت يقوم العامل المهني بإرسال إشارة فولتية كهربائية (1 أو 0) إلى الفني المسؤول للدلالة على أن البطارية التي يتم فحصها (صالحة أو تالفة). فإذا طلب منك فني الصيانة بناء دارة منطقية تقوم بالإبقاء على تسجيل (ضوئي) أمامه، يبين له باستمرار حالة البطاريات الأربع الأخيرة التي تم فحصها، فكيف يمكنك تنفيذ هذه الطلبية؟

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف التعليمي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفي
أجمع البيانات، وأحللها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - طريقة إدخال 0 أو 1 لمسجل الإزاحة. - اتجاه الإزاحة المرغوب به (يمين أو يسار). - الاستفسار من الزبون حول المشكلة. - أجمع البيانات عن: - أنواع المسجلات ومبدأ عملها وتشغيلها. - رقاقات النطاطات لبناء مسجلات الإزاحة. - رقاقات المسجلات وتركيبها وفحص عملها.	- البحث العلمي. - زيارة ميدانية. - الحوار والمناقشة. - العمل في مجموعات.	- الوثائق: الطلب الخطي من فني الصيانة، مخططات بناء المسجلات، مخططات الرقاقات المتنوعة للنطاطات وأطرافها الخارجية. - التكنولوجيا: مواقع إلكترونية وفيديوهات.

• الوثائق: البيانات التي تم جمعها، مخططات الدارات المنطقية لمسجلات (SIPO) لخانتين وأكثر، مخططات أطراف رقاقت النطاطات نوع (D) أو نوع (JK) وأجزائها الداخلية وكذلك رقاقة بوابات (NOT) إن لزم، أدلة الشركات الصانعة للرقاقات. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.	• الحوار والمناقشة • العمل في مجموعات	• تصنيف البيانات (أنواع المسجلات، مبدأ عملها، بناؤها من النطاطات، رقاقت المسجلات). • اختيار طريقة التركيب (لوحة تثبيت العناصر أو اللوحة التعليمية). • اختيار نوع النطاط والرقاقة وعدد الرقاقت. • إعداد اللوحة المناسبة للتنفيذ. • رسم المخطط الصندوقي ثم مخطط توصيلات لمسجل SIPO خانتين ثم 4 خانات. • إعداد المخططات لتغذية الرقاقت وتوصيل مداخلها (بالمفاتيح) ومخارجها (بمبيّنات الإشارة). • عمل مخطط التوصيلات للمسجل (SIPO). • تحديد مصدر التغذية وقيمة جهد التغذية للرقاقة. • وللمداخل وطريقة تزويد المداخل بـ 0، 1 • وكذلك دارات مبيّنات إشارات المخارج.	أُخِطُّ، وأُقرَّر
• أجهزة ومعدات ومواد: القطع الإلكترونية المطلوبة (رقاقات، مقاومات، LEDs ...)، لوحات تجميع العناصر الإلكترونية أو اللوحة التعليمية Kit للنطاطات والبوابات المنطقية، أجهزة التغذية المستمرة (DC P.S)، أسلاك توصيل مناسبة (حسب لوحة التجميع أو ال Kit)، أدوات تنفيذ التوصيلات الكهربائية. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي. • العصف الذهني.	• تركيب رقاقة/ رقاقت نطاط (D) أو نطاط ((JK على لوحة تثبيت العناصر أو على ال (KIT). • تتبع مخطط الأطراف لرقاقات النطاطات (وبوابات NOT إن لزم)، ومخططات التغذية وقيمها بالفولت، ومخطط التوصيلات (على لوحة التجميع) أو على (اللوحة التعليمية (KIT). • تغذية الرقاقة/ الرقاقت وتأسيسها. • تنفيذ التوصيلات اللازمة لبناء دارة مسجل SIPO خانتين ثم 4 خانات (يمكن الاكتفاء بالتنفيذ لخانتين إن رأى المدرب ذلك). • توصيل مدخل البيانات D ومدخل نبضات الساعة CLK ومدخل التصفير CLR بالمفاتيح. • توصيل المخارج بدارات المبيّنات (LEDs). • إدخال البيانات الثنائية بشكل متتالي مع التفعيل بنبضة الساعة كلّ مرة من خلال المفاتيح المنطقية.	أُنْفَذُ

• الوثائق: مخططات أطراف الرقاقات، أدلة الشركات الصانعة والبيانات المطبوعة على جسم الرقاقات، مخططات الدارة المنطقية لمسجلات SIPO ذات خانتين و3 خانات و4 خانات. • الأجهزة: جهاز ملتي ميتر رقمي (DMM). • التكنولوجيا: الإنترنت	• البحث العلمي	• التأكد من أرقام الرقاقات المستخدمة في المسجل ومن وظيفتها وجهد تغذيتها وطرف تأريضها. • التحقق من توصيل مدخل البيانات D والتصفير CLR ونبضات الساعة CLK وجهودها. • تفقد توصيلات دارة المسجل الثنائي ذي الخانتين وتوصيلات المداخل والمخارج حسب المخطط. • تفقد توصيلات دارة المسجل الثنائي ذي الـ 4 الخانات وتوصيلات المداخل والمخارج. • التحقق من توصيل المخارج مع مبيانات الإشارة (ثنائيات LED) والمقاومات المناسبة على التوالي • التحقق من عمل المسجل.	أَتَحَقَّقُ
• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض • قرطاسية، منصة عرض	• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني	• أوّثق مخططات الدارة المنطقية لمسجلات SIPO ذات خانتين و3 خانات و4 خانات • أوّثق نتائج العمل على شكل (جدول حالات المسجل) أي (حالة مخارج نطاطات المسجل). • توثيق عملية تخزين البيانات في المسجلات الثنائية نوع SIPO وتشمل: الأعداد الثنائية التي تم تخزينها، وعدد خاناتها، وعدد نبضات الساعة CLK اللازمة لإتمام عملية التخزين، وحالة المسجل (حالة مخارج نطاطاته)، بعد كل نبضة. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (بناء وتشغيل مسجل الإزاحة)	أُوثِّقُ، وَأَقْدِّمُ
• الوثائق: جداول قيم صواب المسجلات المستخدمة حسب الخانات والعدد الثنائي المخزن، المواصفات الفنية للرقاقات. • التكنولوجيا: الإنترنت.	• الحوار والمناقشة • البحث العلمي	• مقارنة النتائج بجدول حالات المسجلات نوع SIPO بعد كل نبضة من النبضات. • تقييم إجراءات السلامة وخاصة لحماية أطراف الرقاقات عند الفك والتركيب • تعرف رضا الزبون عن عمل مسجل الإزاحة • تقييم الاقتصادية في أعداد الرقاقات المستخدمة لتحقيق الهدف، ومطابقة المعايير.	أَقْوِّمُ




1- يبين الشكل التالي (شكل 1) كلاً من:


أ- مخطط الدارة المنطقية لمسجل إزاحة ثنائي نوع SIPO (إدخال متوالٍ / إخراج متوازي) ذي خانتين، باستخدام نطاقين من نوع D.

ب- مخطط الأطراف والأجزاء الداخلية للرقاقة 7474 والتي تحوي نطاقين من نوع D.

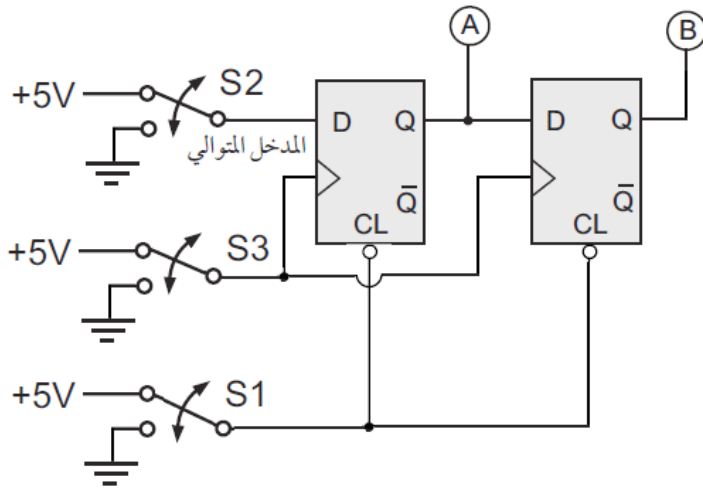أمعن النظر في الدارة ومخطط أطراف الرقاقة، ثم، أجب عن الأسئلة الآتية:



(ب)

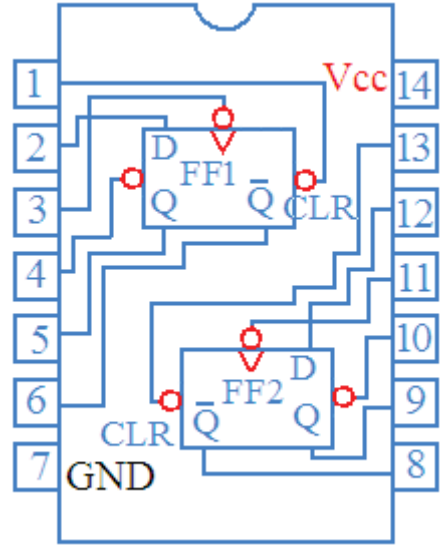

(أ)

شكل (1): أ- الدارة المنطقية لمسجل SIPO خانتين D. ب- مخطط الأطراف والأجزاء الداخلية للرقاقة 7474.

أ- ما قيمة جهد التغذية Vcc لهذه الرقاقة؟ لماذا؟

ب- ما نوع القدح لكل من النطاقين في هذه الرقاقة (قدح بالحافة الموجبة أم السالبة)؟


ج- أعد رسم الرقاقة 7474 ثم قم بعمل التوصيلات اللازمة بين الأطراف للحصول على مخطط التوصيلات لمسجل الإزاحة الثنائي نوع SIPO ذي الخانتين.

د- يتم مسح مخرجي النطاقين بتوصيل مدخل التصفير CLR بالجهد 0 ثم أعادته إلى الوضع 5 فولت من خلال المفتاح S1. هل يتم تصفير المخرجين في هذه الرقاقة يحدث مع الحافة السالبة أم الموجبة؟

2- استخدم رقاقة أخرى من نفس النوع ثم أكمل مخطط الذي رسمته للحصول على مخطط التوصيلات لمسجل إزاحة ثنائي نوع SIPO ذي 4 خانات.

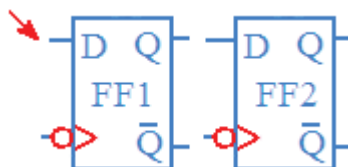(1) المسجّلات (Registers)

نشاط (1) ارسم نطاطين D متجاورين كما في (شكل 2). ما الذي يحدث إذا قمنا بتطبيق قيمة منطقية محدّدة 0 أو 1 على مدخل نطاط (D) الأول ثم قمنا بتفعيل النطاط من خلال نبضة الساعة؟ هل يمكنك اعتبار هذه العملية كتسجيل أو (تخزين) للقيمة المنطقية؟ ماذا لو كان مخرج نطاط (D) الأول مدخلاً لنطاط (D) الثاني، هل يمكنك تمرير أو (إزاحة) القيمة المنطقية إلى مخرج النطاط الثاني؟ وضح إجابتك بالرسم.



شكل (2): نطاطين نوع D

مسجّلات الإزاحة (Shift registers):


يتألف مسجل الإزاحة من سلسلة من النطاطات تشترك جميعاً في نفس نبضات الساعة، وتقوم بتخزين عدد من الأرقام الثنائية على مخارجها، كما ويتم تمرير البيانات الثنائية من نطاط إلى النطاط المجاور (في الاتجاه المرغوب) مع كلّ نبضة. وقد تحتوي دائرة المسجل على بوابات منطقية تساعد في كيفية تمرير البيانات الثنائية عبر الدارة. وهكذا فإن المسجل الذي يحتوي على عدد n من النطاطات يقوم بتخزين n من الخانات الثنائية (البتات).

(2) أنواع مسجّلات الإزاحة:


تصنّف المسجّلات عموماً حسب طريقة إدخال البيانات وإخراجها إلى أربعة أنواع، هي:

- 1- مسجل إدخال بالتوالي إخراج بالتوالي (SISO).
- 2- مسجل إدخال بالتوالي إخراج بالتوازي (SIPO).
- 3- مسجل إدخال بالتوازي إخراج بالتوالي (PISO).
- 4- مسجل إدخال بالتوازي إخراج بالتوازي (PIPO).

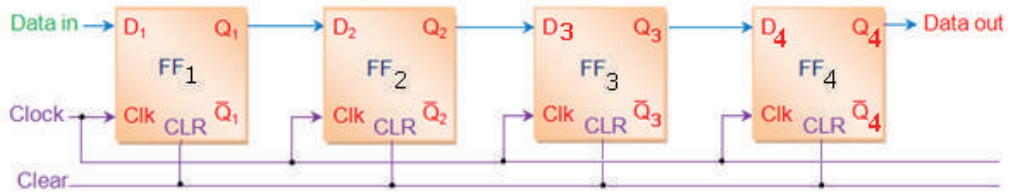
يبين الشكل (3 - أ، ب، ج، د) أنواع مسجّلات الإزاحة المذكورة، وسنركز شرحنا في الفقرة التالية على آلية عمل مسجّلات الإزاحة من النوع الثاني - الإدخال المتوالي والإخراج المتوازي (SIPO).



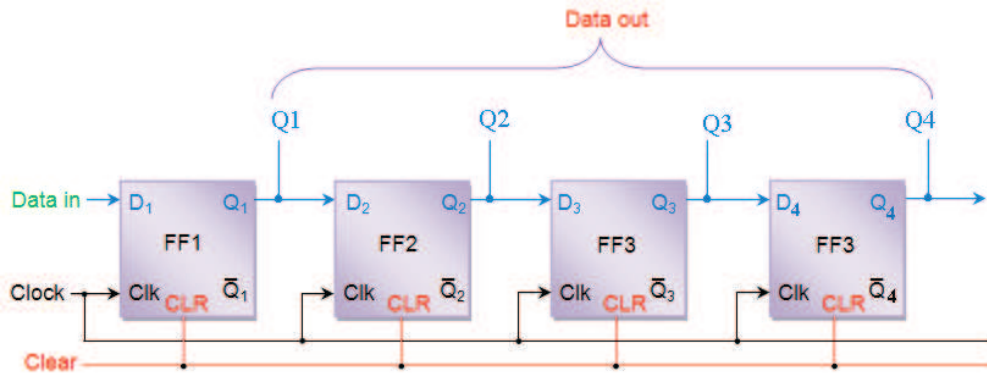
شكل (3 - أ): مسجل إزاحة إدخال توالٍ وإخراج توالٍ (SISO)



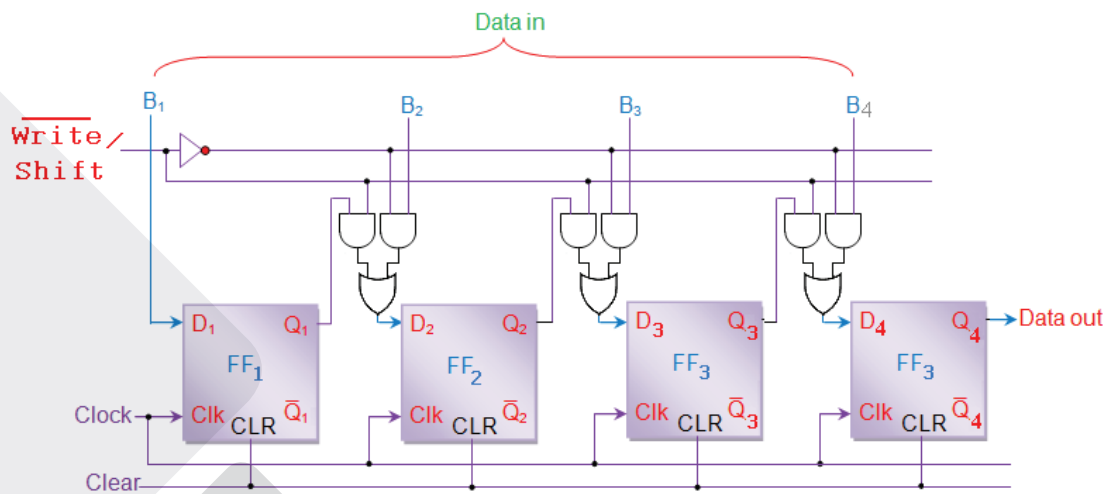شكل (3 - ب): مسجل إزاحة إدخال توالٍ وإخراج توازي (SIPO)



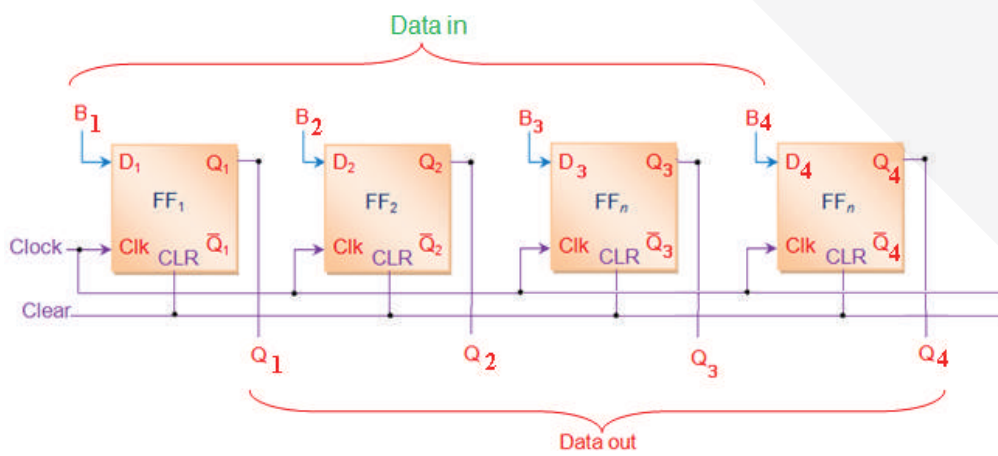شكل (3 - ج): مسجل إزاحة إدخال توازي وإخراج توالٍ (PISO)



شكل (3 - د) : مسجل إدخال توازي وإخراج توازي (SIPO)

(3) مسجل الإزاحة ذو الإدخال بالتوالي والإخراج بالتوازي (SIPO):

يمكن بناء مسجل إزاحة ذي إدخال متوالٍ وإخراج متوازي (SIPO) مكون من 4 خانات باستخدام 4 نطاطات D، كما في الشكل (3-ب). وإذا تذكرنا أن عمل النطاط (D) يتلخص في تمرير المعلومات من مدخله إلى مخرجه مع كل نبضة من نبضات الساعة، وأن جميع النطاطات تتزود بنبضات الساعة في وقت واحد، فإن النتيجة هي تمرير البتات من كل نطاط إلى الذي يليه (بالترتيب) مع تتابع النبضات. ويلخص الجدول (1) خطوات العمل اللازمة لتخزين العدد الثنائي 1011 المكون من 4 خانات ثنائية (4 بتات) في هذا المسجل، حيث نقوم في البداية بتصفير جميع المخارج Q1, Q2, Q3, Q4، وذلك بتطبيق فولتية 5V على مدخل التصفير CLR لجميع النطاطات. ثم نبدأ إدخال الخانات الثنائية للعدد 1011 كما يأتي:

- 1- نضع البت الأولى (1) على المدخل، ونطبق النبضة الأولى.
- 2- نضع البت الثانية (1) على المدخل، ونطبق النبضة الثانية.
- 3- نضع البت الثالثة (0) على المدخل، ونطبق النبضة الثالثة.
- 4- نضع البت الرابعة (1) على المدخل، ونطبق النبضة الرابعة.

جدول (1): جدول حالة مخارج مسجل إزاحة ثنائي نوع SIPO ذي 4 خانات، لتخزين العدد 1011.

نفرض أن العدد المراد تخزينه في المسجل هو (1011) :

حالة المسجل	Q 4	Q 3	Q 2	Q 1	البت المراد وضعها على مدخل المسجل (بالترتيب)
الحالة الابتدائية للمسجل: 0000	0	0	0	0	1 0 1 1
بعد النبضة (الأولى): 1000	0	0	0	1	1 0 1 1
بعد النبضة (الثانية): 1100	0	0	1	1	1 0 1 1
بعد النبضة (الثالثة): 0110	0	1	1	0	1 0 1 1
بعد النبضة (الرابعة): 1011	1	1	0	1	1 0 1 1

وهكذا تلاحظ أنه اكتمل تخزين العدد الثنائي المطلوب (1011) ذي الأربع خانات في المسجل باستخدام 4 نبضات من نبضات الساعة، وسيبقى هذا العدد الثنائي مخزناً في المسجل ما لم يتم تطبيق نبضة جديدة على مدخل CLK للنطاقات أو القيام بتفعيل أحد المدخلين CLR و PRE.

سؤال 1: ما نوع القدح في نطاقات D المستخدمة في مسجل الإزاحة (SIPO)، شكل (3 - ب)؟





سؤال 2: ما أثر تطبيق المزيد من نبضات الساعة على المداخل CLK بعد انتهاء عملية التخزين وزوال البيانات عن المدخل (D) للمسجل؟ ما أثر الاستمرار في تشغيل نبضات الساعة بعد ذلك؟



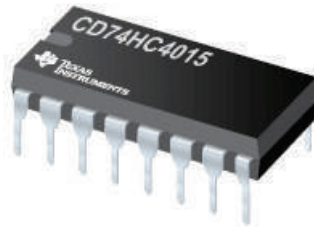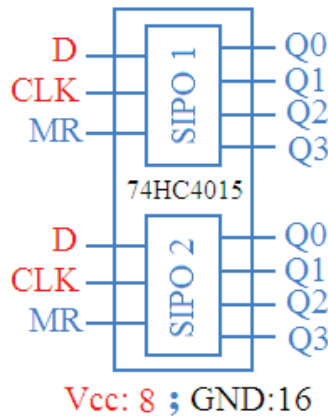(4) رقاقات مسجلات الإزاحة:

هناك العديد من الرقاقات التي تحتوي على أنواع مختلفة من المسجلات، من أمثلتها الرقاقة 74HC4015، والتي تحتوي على مسجلين للإزاحة نوع (SIPO)، شكل (4).



D: Data
CLK: Clock Pulse
MR: Master Reset
Q0, Q1, Q2, Q3: Outputs

شكل (4): المخطط الوظيفي للرقاقة 744015


استخدامات مسجلات الإزاحة:

تبرز الأهمية الكبرى للمسجلات في كونها وحدات أساسية في تركيب المعالجات الميكروية في الحواسيب وغيرها من الأجهزة الذكية. وذلك بالإضافة إلى استخدامها بشكل منفرد في العديد من التطبيقات العملية. ويمكنك بشكل خاص ملاحظة أهمية المسجلات في نقل البيانات، فلو فرضنا أننا نريد إرسال n من البتات من نقطة إلى أخرى بينهما مسافة كبيرة، فإن استخدام n من خطوط النقل المتوازية بين النقطتين سيكون مكلفاً من الناحية المادية. وعوضاً عن ذلك يمكنك استخدام خط واحد للنقل يتم إرسال البيانات عبره على التوالي واحدة بعد الأخرى، عن طريق الاستعانة بالمسجلات.

في هذه الحالة يمكنك استخدام مسجل إزاحة (نوع PISO) بحيث تدخل البيانات إليه بالتوازي ويخرجها بالتوالي إلى خط النقل، ومن ثم تصل البيانات المتتالية عبر خط النقل إلى جهة الاستقبال حيث يتسلمها مسجل إزاحة آخر (نوع SIPO) فتدخل إليه بالتوالي. وحين يكتمل وصول البتات (وعدها n) يتم أخذها من مخارج المسجل على التوازي من جديد، مثلما كانت في الأساس.

أي أن المرسل قام بتحويل البيانات من التوازي إلى التوالي، بينما قام المستقبل بإعادة تحويل البيانات من التوالي إلى التوازي، وذلك بفضل استخدام المسجل المناسب في كلٍّ منهما.

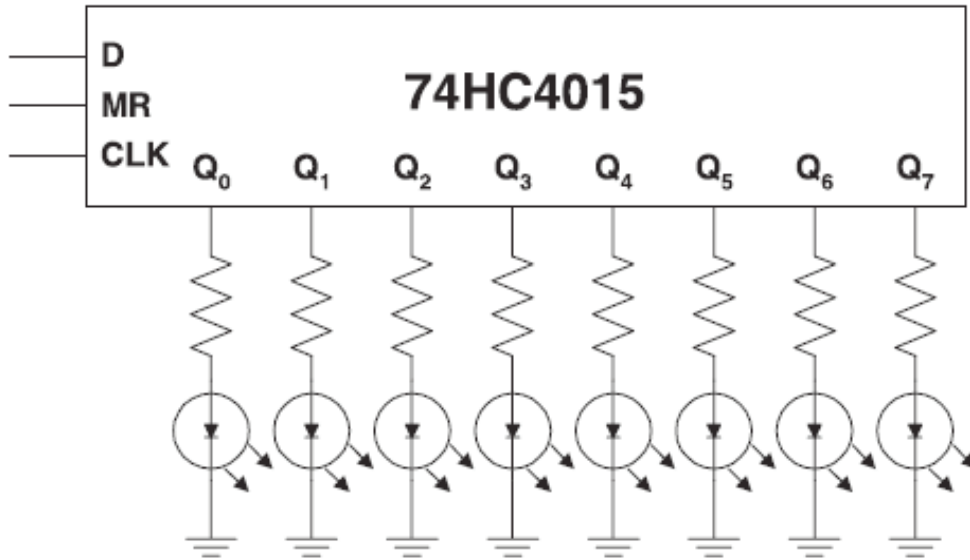
نشاط (2) أبحث في الإنترنت عن مواصفات الرقاقة 744015 (شكل 5) وكيفية استخدامها كمسجل إزاحة ثنائي ذي 8 خانات.



شكل (5): الرقاقة 744015: تحتوي زوجاً من مسجلات الإزاحة نوع SIPO كلاهما ذو أربع خانات (4 Bit)

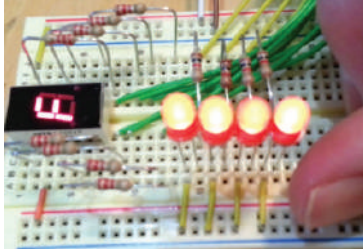4-4 الموقف التعليمي التّعليمي الرابع (للإطلاع):

بناء العدّادات الثنائية (Binary Counters) وتشغيلها



وصف الموقف التعليمي التّعليمي: في إحدى المؤسسات يقوم الزوار بالدخول إلى معرض للأجهزة الإلكترونية عبر باب إلكتروني يتحرك بشكل تلقائي عند الدخول أو الخروج. وقد طلب إليك مدير المؤسسة تركيب عداد ثنائي يقوم بعدّ مرات فتح الباب من 0 إلى 999

بشكل متكرر، بحيث تظهر عمليّة العدّ (ضوئياً) على حالة عدد من الثنائيات الباعثة للضوء (LED)، وذلك لمساعدة فني الصيانة في المؤسسة (بشكل خاص) والذي يقوم بتفحص حالة الباب الإلكتروني وصيانته بعد كلّ ألف عمليّة فتح وإغلاق للباب؟

العمل الكامل:

العمل الكامل			
خطوات العمل	وصف الموقف الصفّي	المنهجية	الموارد حسب الموقف الصفّي
أجمع البيانات، وأحلّها	- أجمع البيانات من الزبون عن: - طبيعة عمل الباب المراد تركيب العداد له. - نوع مبيّنات الإشارة المطلوبة. - أجمع البيانات عن: - أنواع العدّادات وتركيبها ومبدأ عملها وتشغيلها - رقاقات النطّاطات اللازمة لبناء العدّادات.	- العمل في مجموعات. - البحث العلمي. - زيارة ميدانية.	- الوثائق: الطلب الخطّي من المؤسسة، مخطّطات العدّادات. - التكنولوجيا: مواقع إلكترونية تعليميّة عن العدّادات.
أخطّط، وأقرّر	- تصنيف البيانات (أنواع العدّادات، عدد الخانات، بناء دارات العدّادات، الرقاقات المطلوبة). - تحديد خطوات العمل: - اختيار طريقة التركيب (لوحة تثبيت العناصر أو اللوحة التعليمية). - اختيار نوع النطّاط الذي سيتم استخدامه لبناء العداد والرقاقة وعدد الرقاقات اللازمة. - إعداد مخطّط التوصيلات لعداد ثنائي تصاعدي ذي خانتين، ثم للعداد الثنائيّ التصاعدي ذي الـ 4 الخانات، والعدّادات التنازلية، وعداد BCD (استناداً للمخطّطات الصندوقية للعدادات). - إعداد مخطّط تغذية الرقاقات حسب مصدر التغذية المستخدم وجهد تغذية الرقاقة. - توصيل المداخل (بالمفاتيح) والمخارج (بمبيّنات إشارة) حسب طريقة تزويد المداخل بـ 0، 1 وجهود تغذيتها ودارات مبيّنات الإشارة.	- الحوار والمناقشة. - العمل في مجموعات.	- الوثائق: البيانات التي تم جمعها، مخطّطات الدارات المنطقية للعدادات الثنائية: - عداد تصاعدي (من خانتين وأكثر) / عداد تنازلي (من خانتين وأكثر) / عداد ثنائي مرمز عشرياً BCD، مخطّطات أطراف رقاقات النطّاطات نوع JK وأجزائها الداخلية، الأرقام الظاهرة على أجسام الرقاقات، أدلة الشركات الصانعة للرقاقات. - التكنولوجيا: الإنترنت

• أجهزة ومعدات ومواد: القطع الإلكترونية المطلوبة (رقاقات، مقاومات، LEDs)، لوحات تجميع العناصر الإلكترونية أو اللوحة التعليمية (KIT) للنشاطات والبوابات المنطقية، أجهزة التغذية، أسلاك توصيل مناسبة. • التكنولوجيا: شبكة الإنترنت.	• الحوار والمناقشة. • العمل الجماعي والعلمي.	• تركيب رقاقة/ رقاقات النطاظ (JK) على لوحة التثبيت، أو الـ (KIT)، ثم تغذيتها وتأريضها حسب مخطط التغذية وقيماتها بالفولت. • تنفيذ التوصيلات اللازمة لتحويل عمل نطاظات (JK) وظيفياً إلى نطاظات (T). • تنفيذ التوصيلات لبناء دائرة عداد تصاعدي ثنائي من خانتين حسب مخطط التوصيلات. • توصيل مدخل التصفير CLR بالمفاتيح وتوصيل المخارج بدارات المبيانات (LEDs) • توصيل مدخل نبضات الساعة CLK بالمفتاح المنطقي أو بمخرج المذبذب على اللوحة التعليمية (Kit) مع ضبط تردده بشكل مناسب. • تشغيل العداد ورصد حالة المخارج في جدول. • تكرار العمل مع التوصيل في وضعية العد التنازلي (بطريقتين). • تطوير العداد ذي الخانتين إلى عداد 4 خانات. • عمل توصيلات مرحلة واحدة من العداد الثنائي المرمز عشرياً BCD، وذلك للعد من 0 إلى 9 وتشغيلها ورصد حالة المخارج في جدول. • بناء العداد المطلوب (3 مراحل) مع مفتاح زر انضغاطي ملائم وتركيبه للباب بطريقة ملائمة (يمكن الاكتفاء بالتنفيذ لمرحلة واحدة).
--	---	--

أَتَحَقَّقُ	• التأكد من رقم ووظيفة كلٍّ من الرفاقات المستخدمة في بناء دارة العداد. • تتبع توصيلات الدارة (لكل عداد من العدادات) • التحقق من توصيلة المدخل (T) ومدخل التصفير (CLR) ومدخل نبضات الساعة CLK. • التحقق من توصيل المخارج مع مبيّنات الإشارة (ثنائيات LED) ومقاومات التوالي • رصد حالة العداد مع تكرار عملية فتح الباب وإغلاقه لأكبر عدد ممكن من المرات.	• البحث العلمي.	• الوثائق: مخطّطات الأطراف للرفاقات، أدلة الشركة الصانعة، مخطّطات الدارات المنطقية لعداد خانتين و3 خانات و4 خانات، وعداد BCD. • أجهزة: DMM • التكنولوجيا: الإنترنت.
أُوثِقُ، وَأَقْدَمُ	• أوثّق (مخطّطات الدارات المنطقية) للعدادات المختلفة تصاعديّة وتنازلية ذات خانتين و3 خانات و4 خانات، وكذلك عداد (BCD). • توثيق (مخطّطات التوصيلات) للعدادات السابقة • توثيق نتائج تشغيل العدادات على شكل جداول تبيّن حالة العداد (حالة مخارج نطاطات العداد) بعد كل نبضة من نبضات الساعة. • عرض ما تم إنجازه. • إعداد ملف بالحالة (بناء العدادات وتشغيلها)	• النقاش في مجموعات • التعلم التعاوني.	• التكنولوجيا: حاسوب، أجهزة عرض. • قرطاسية، منصة عرض.
أَقْوَمُ	• تقويم إجراءات الحماية وخاصة للأطراف عند الفك والتركيب. • تقويم عمل العداد على اللوحة وبعد التركيب. • رضا الزبون عن عمل العداد بعد تركيبه. • مطابقة المعايير الخاصة بعمل العدادات.	• الحوار والمناقشة. • البحث العلمي.	• الوثائق: جداول قيم الصواب للعدادات المستخدمة، أدلة الشركات الصانعة. • التكنولوجيا: الإنترنت.



- 1- وضح طريقتين مختلفتين لتحويل العداد الثنائي التصاعدي إلى عداد ثنائي تنازلي.
- 2- كم رقاقة نوع 7473 تحتاج لعمل عداد ثنائي ذي 5 خانات (5 Bit Binary Counter)?

أتعلم:



العدادات (Counters)

نشاط (1) اكتب الأعداد الثنائية (شكل 1) التي يمكن الحصول عليها باستخدام 4 خانات ثنائية (بتات) على شكل قائمة بالترتيب (من 0000 إلى 1111)، وتقابل الأعداد العشرية (من 0 إلى 15). انظر إلى الخانة الأولى (من اليمين) لجميع الأعداد، ماذا تلاحظ؟ انظر إلى الخانة الثانية؟ ثم الثالثة؟ ثم الرابعة؟ هذه الخاصية البسيطة هي المدخل لعمل العداد الثنائي.



0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
:
1111

(شكل 1) الأعداد الثنائية المكونة من 4 بتات (بتات) من 0000 إلى 1111

1- العداد الثنائي (Binary Counter):

يتألف العداد الثنائي من سلسلة نطاقات تمثل خانات العدد الثنائي الذي يتسع له العداد، ويقوم العداد بتغيير حالته مع كل عملية تفعيل جديدة لمدخله، في تسلسل يمثل عملية العد الثنائي. وإذا كان العداد مؤلفاً من n من النطاقات فإنه يستطيع تمثيل الأعداد من 0 إلى $(2^n - 1)$ بطريقة العد الثنائي.

2- العدادات المتزامنة والعدادات غير المتزامنة:

تصنف العدادات عموماً إلى طائفتين مختلفتين، هما:

1- العدادات المتزامنة (Synchronous Counters): وفيها يتم قده النطاقات المختلفة للعداد في وقت واحد باستخدام مصدر مشترك لنبضات الساعة؛ ما يجعلها أسرع وأكثر وثوقية.

2- العدادات غير المتزامنة (Asynchronous or Ripple Counters): وفيها يتم استخدام مخرج كل نطاق لقده النطاق الذي يليه (يتصل المخرج Q من كل نطاق بمدخل نبضات الساعة (CLK) للنطاق الذي بعده) بحيث يتم قده واحد فقط من النطاقات - بالتعاقب - في كل مرة.

أنواع العدادات الثنائية حسب أنماط العد:

وتصنف العدادات الثنائية حسب أنماط العد إلى أربعة أنواع، هي:

1- العداد الثنائي التصاعدي (Count Up)


2- العداد الثنائي التنازلي (Count Down)

3- العداد الثنائي التصاعدي/ التنازلي (Count Up/Down)

4- العداد الثنائي المرمز عشرياً (BCD Counter)

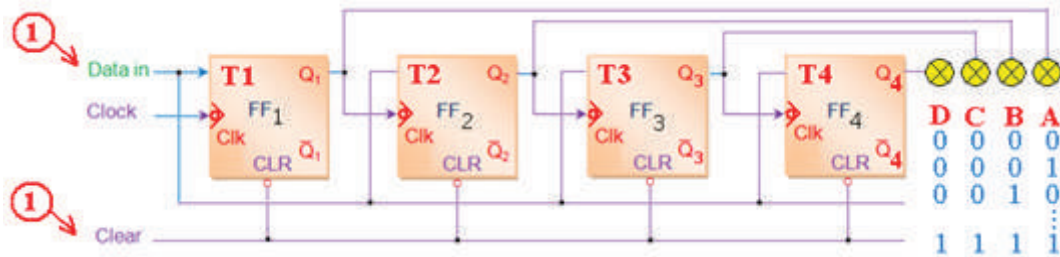(4) مبدأ عمل العداد الثنائي:

يمكن بناء دارات مختلفة من العدادات باستخدام أي من النطّاطات (JK) أو (D) أو (T). ويمكن توضيح مبدأ عمل العدادات الثنائية بشكل عام من خلال شرح الطريقة التي يعمل بها عداد ثنائي غير متزامن ذي 4 خانات مؤلف من 4 نطّاطات نوع (T) (شكل 2).



شكل (2): عداد ثنائي تصاعدي ذو 4 خانات باستخدام نطّاطات (T)

في البداية نقوم بتصفير العداد من خلال تطبيق فولتية عالية (5 فولت) على مدخل المسح (Clear) المشترك لجميع النطّاطات فيصبح العداد في الحالة (0000)، ثم نبدأ إرسال النبضات إلى المدخل (CLK) للنطاط الأول. وهذا توضيح ما يحدث مع كلّ نبضة:

1- النبضة الأولى: تقوم بتفعيل النطاط الأول (عند وصول الحافة السالبة للنبضة إلى المدخل (CLK)، وبما أن النطاط نوع (T) ومدخله مثبت على الفولتية العالية (1 منطقي) فإن مخرجه (Q1) سيبدل حالته الراهنة (0) لتصبح (1).

هذا التغيير لن يؤثر على النطاط الثاني، لأنه تغيير من 0 إلى 1 أي يمكن اعتباره حافة موجبة، وكذلك باقي النطاطات لن تتغير حالة مخرجه. والنتيجة أن يصبح العداد في الحالة (0001).

2- النبضة الثانية: تقوم بتفعيل النطاط الأول (عند وصول الحافة السالبة للنبضة إلى المدخل (CLK)، فيبدل النطاط الأول حالته الراهنة (1) لتصبح (0).

هذا التغيير سيؤثر على النطاط الثاني، لأنه تغيير من 1 إلى 0 أي يمكن اعتباره حافة سالبة، أما باقي النطاطات فلن تتغير حالة مخرجها. والنتيجة أن يصبح العداد في الحالة (0010).

3- وهكذا سيبدل النطاط الأول حالته مع كلّ نبضة بينما يبدل النطاط الثاني حالته كلّ نبضتين، والنطاط الثالث كلّ 4 نبضات، والرابع كلّ 8 نبضات. ويلخص الجدول التالي هذه العملية:


حالة العداد				رقم النبضة
Q4	Q3	Q2	Q1	
1	0	0	1	النبضة التاسعة
1	0	1	0	النبضة العاشرة
1	0	1	1	الحادية عشرة
1	1	0	0	الثانية عشرة
1	1	0	1	الثالثة عشرة
1	1	1	0	الرابعة عشرة
1	1	1	1	الخامسة عشرة
0	0	0	0	السادسة عشرة
				...

حالة العداد				رقم النبضة
Q4	Q3	Q2	Q1	
0	0	0	0	الحالة الابتدائية
0	0	0	1	النبضة الأولى
0	0	1	0	النبضة الثانية
0	0	1	1	النبضة الثالثة
0	1	0	0	النبضة الرابعة
0	1	0	1	النبضة الخامسة
0	1	1	0	النبضة السادسة
0	1	1	1	النبضة السابعة
1	0	0	0	النبضة الثامنة


4- وهكذا يصل العداد قيمته العليا بعد وصول النبضة رقم 15 حيث تصبح حالة العداد (1111)، وعند وصول النبضة رقم 16 يتم تفعيل النطاق الأول فيبدل حالته من 1 إلى صفر مما يؤدي إلى قرح النطاق الثاني فيبدل حالته من 1 إلى 0 وهكذا النطاق الثالث والرابع، فتصبح حالة العداد 0000 وهكذا تكتمل دورة العد برجع العداد إلى حالته الابتدائية بعد النبضة السادسة عشرة، ليصبح مستعداً لبدء دورة عدّ جديدة.

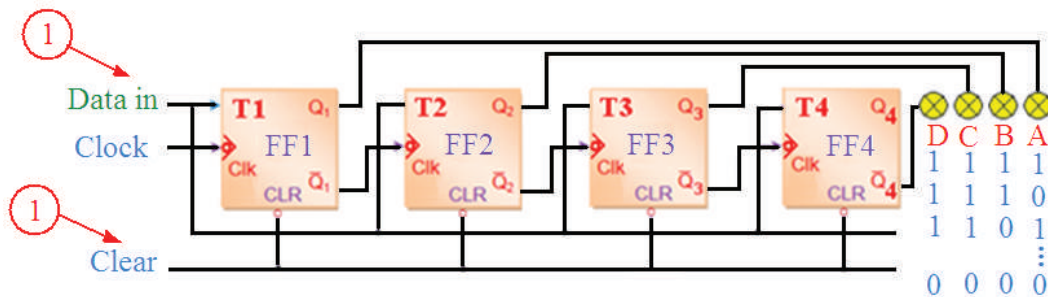(5) العداد الثنائي التنازلي:

يبين الشكل التالي (-3 أ، ب) طريقتين مختلفتين لتحويل العداد الثنائي التصاعدي إلى عداد ثنائي تنازلي.



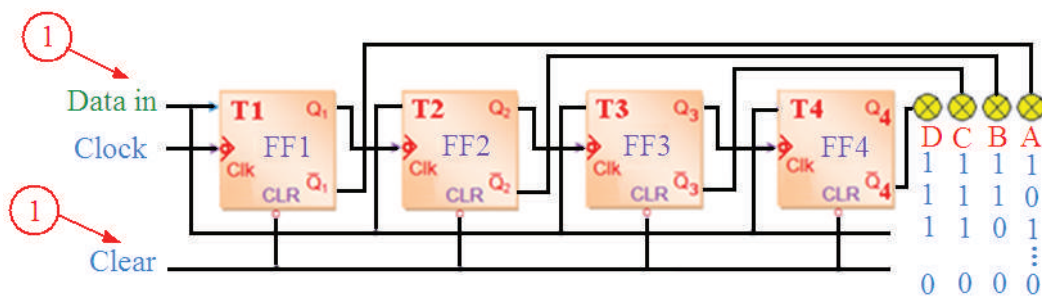شكل (3 - أ): عداد ثنائي تنازلي ذو ٤ خانات باستخدام نطاقات (T) طريقة




شكل (3 - ب) : عدد ثنائي تنازلي ذو 4 خانات باستخدام نطاطات (T) طريقة

(6) العدد الثنائي التصاعدي التنازلي:

وهو عدد ثنائي يحتوي على مدخل (أو أكثر) للاختيار بين حالتي العد التصاعدي والتنازلي، وذلك من خلال تصميم من البوابات المنطقية المساعدة لتحقيق هذه الوظيفة. وعند تبديل حالة مدخل (أو مداخل) الاختيار بتطبيق (0 أو 1) عليها يبدل العدد نمط العد بين تصاعدي وتنازلي.

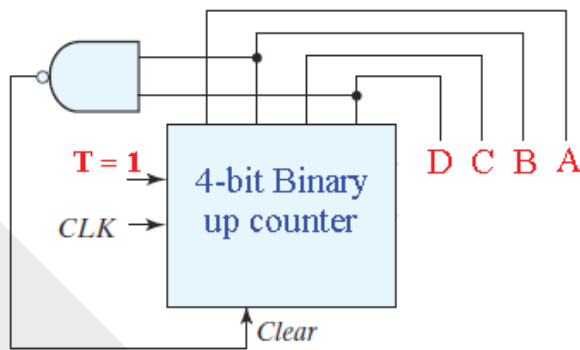(7) العدد الثنائي المرمز عشرياً (Binary Coded Decimal Counter- BCD):




شكل (4): مبدأ عمل العدد الثنائي المرمز عشرياً

أعد النظر إلى العدد الثنائي (شكل 3)، ما الذي سيحدث إذا وصلنا مخرجي النطاطين (FF2) و (FF4) عبر بوابة (NAND) إلى مداخل مسح النطاطات (Clear)، كما يبين (شكل 4)؟


عندما يصل العدد الثنائي التصاعدي إلى الحالة 1010 فإن مخرج البوابة المنطقية (NAND) سيتغير فجأة إلى 0، وبالتالي سيتم تفعيل مداخل مسح النطاطات، فيرجع العدد فوراً إلى حالته الابتدائية 0000، أي أن الحالة 1010 ليس لها أية فرصة في الظهور على مخارج النطاطات لأنها تؤدي فوراً إلى تصفير العداد.

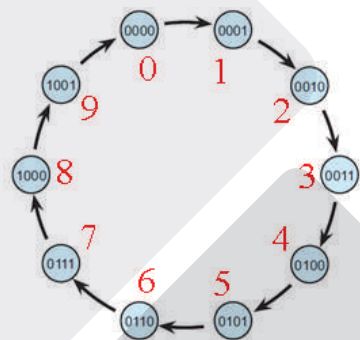وهكذا أصبحت الحالات التي يمرّ بها العداد الجديد هي الحالات من 0000 إلى 1001 فقط، وهي الحالات التي تمثل الأعداد من 0 إلى 9 بالنظام العشري (شكل 5). لذلك سمي هذا النوع (العدد الثنائي المرمز عشرياً).



شكل (5): نمط العد للعدد الثنائي المرمز عشرياً

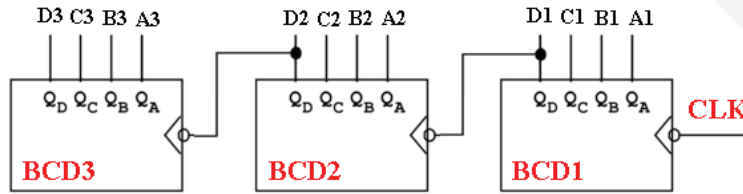وبالإمكان توصيل عدة عدادات على التوالي لزيادة نطاق العد من (0-9) إلى (0-99) أو (0-999) وهكذا، (شكل 6).



شكل (6): عداد ثنائي مرمز عشرياً ذو 3 مراحل (مكون من 3 عدادات مرمزة عشرياً ذات مرحلة واحدة)

(8) رقاقات العدادات الثنائية:

هناك العديد من الرقاقات التي تحتوي على أنواع مختلفة من العدادات الثنائية بأنواعها المختلفة، يبين الجدول (2) بعضاً منها.

جدول (2): مجموعة من رقاقات العدادات الثنائية المختلفة

الرقاقة	الوظيفة (المحتويات)	تكنولوجيا التصنيع
7493	عداد ثنائي تصاعدي (غير متزامن) ذو 4 خانات	TTL
74590	عداد ثنائي تصاعدي (غير متزامن) ذو 8 خانات ومسجل	TTL
74193	عداد ثنائي تصاعدي/ تنازلي (متزامن) ذو 4 خانات	TTL
4029	عداد ثنائي تصاعدي/ تنازلي (متزامن) ذو 4 خانات	CMOS
7490	عداد ثنائي مرمز عشرياً BCD (غير متزامن)	TTL

(9) استخدامات العدادات الثنائية:

للعديد من التطبيقات العملية، من أهمها:

1- تتبع الأحداث وعدّها

2- توليد الذبذبات

3- قسمة التردد

نشاط (2)



الرقاقة 74190 (شكل 7) تشتمل على عداد ثنائي ذي 4 خانات مع إمكانية اختيار نمط العد التصاعدي أو التنازلي (طرف 4: Up/Down). وكذلك تحتاج إلى تفعيل العمل كعداد من خلال تصفير المدخل (CE طرف 4) أو تفعيل العمل كمسجل (من خلال تصفير طرف 11: CP). ارجع إلى شبكة الإنترنت للحصول على لائحة المواصفات (Data Sheet) ومعلومات


الشركة الصانعة للتعرف على هذه الرقاقة واستخداماتها العملية، ثم اكتب تقريراً موجزاً بما توصلت إليه.

نشاط (3)




الرقاقة 7490 (شكل 8) هي رقاقة عداد ثنائي مرمز عشرياً (Binary Coded Decimal Counter) (- BCD).

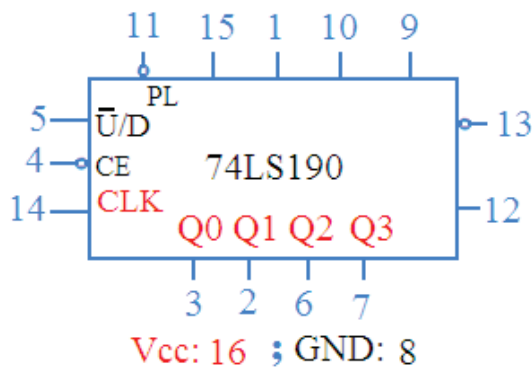ارجع إلى شبكة الإنترنت للحصول على لائحة المواصفات (Data Sheet) ومعلومات الشركة الصانعة للتعرف على هذه الرقاقة واستخداماتها العملية، ثم اكتب تقريراً موجزاً بما توصلت إليه.



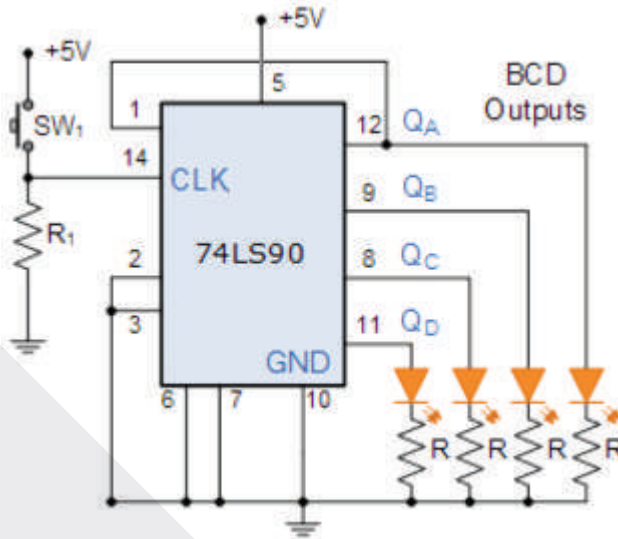شكل (7): المخطط الوظيفي لأطراف الرقاقة 74190



شكل (8): دائرة عداد مرمز عشرياً باستخدام الرقاقة 7490




أسئلة الوحدة



السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

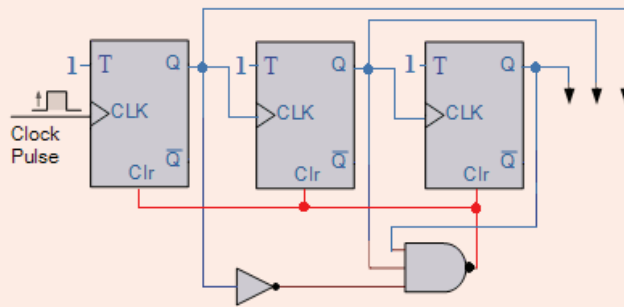1. ما القيم المنطقية لمُدخلي بوابة (XOR) عندما تكون الحالة المنطقية لمخرج البوابة منخفضة (0)؟
 (أ) 0، 0 فقط (ب) 1، 1 فقط (ج) متماثلان (0، 0 أو 1، 1) (د) مختلفان (0، 1 أو 1، 0)
2. عند تطبيق الحالات التالية بالترتيب (1، 0) ثم (1، 1) ثم (0، 0) على المدخلين (J، K) للنظام (JK) مع التفعيل بإعطاء نبضة (CLK) كل مرة، كم قيمة الحالة المنطقية للمخرج (Q) للنظام؟
 (أ) 0 (ب) 1 (ج) غير محددة (د) نفس حالة Q
3. كم خانة يمكن أن يخزن مسجل إزاحة (SIPO) ذو 3 نطاقات من نوع (JK)؟
 (أ) 3 خانات ثنائية (ب) 6 خانات ثنائية (ج) خانة ثنائية واحدة (د) عدد لا نهائي من الخانات الثنائية



شكل سؤال - 1 نقطة: (4 عداد ثنائي محدد الحالات ذي 3 خانات)

4. كيف يقوم العداد الثنائي في المخطط المجاور بالعد الثنائي المقابل للأعداد التالية بالنظام العشري؟

- (أ) من 0 إلى 5 (ب) من 0 إلى 3 (ج) من 0 إلى 6 (د) من 0 إلى 6

السؤال الثاني:

بعض البوابات المنطقية يمكنك الحصول عليها من تركيب بوابتين؟ المطلوب إعطاء مثال.


السؤال الثالث:

نفرض أنك كنت بحاجة لاستخدام بوابة (NOT) في أحد التطبيقات، ولم تتوفر لديك رقاقة تحتوي على بوابات (NOT). كيف يمكنك الحصول على بوابة (NOT) باستخدام بوابة (NAND)؟

السؤال الرابع:

أبين بالرسم وجدول قيم الصواب كيف تحصل على بوابة مصد (Buffer) من خلال بوابة (AND).

السؤال الخامس:

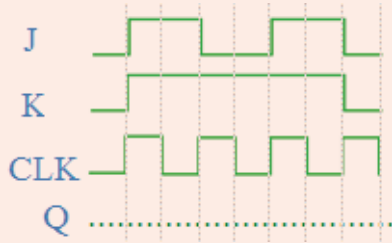

في الشكل المجاور تمّ تصفير المخرج (Q) لنطاق (JK) ثم أدخلت إليه الإشارات الميَّنة في الشكل. أقوم برسم إشارة مخرج النطاق بناءً على تغيرات الإشارة على المدخلين (J) و (K)، ومدخل نبضات الساعة (CLK)، علماً أن التفعيل يتم مع الحافة السالبة لنبضات الساعة.

شكل (سؤال 5): مخطط زمني لمدخل النطاق ومخرجه مع نبضات الساعة

السؤال السادس:

أوضح بالرسم كيف تستخدم نطاقات (JK) لبناء مسجل إزاحة ثنائي نوع (SIPO) ذي 3 خانات. كم رقاقة منطقية مختلفة يلزمك لبناء هذا المسجل؟ ما أرقام تلك الرقاقات؟

السؤال السابع:

أرسم مخطط التوصيلات الكامل لعداد ثنائي مرمّز عشرياً للعد من 0 إلى 9، وذلك باستخدام رقاقتين 7473، مع توضيح دارات المفاتيح لكل من: مدخل نبضات الساعة ومدخل التصفير، وكذلك مع رسم دارات الثنائيات الباعثة للضوء كمبيّنات لإشارات المخرج.

المشروع:

عمل مفتاح قفل سري رقمي لفتح باب كهربائي عند إدخال الرقم الصحيح المكون من 4 منازل (باستخدام نطاقات D).

أولاً: المراجع العربية

1. بناء الدارات الكهربائية الأساسية، صلاح الدين الحاج أحمد، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - مركز المناهج، 2013م.
2. الدوائر الكهربائية- سلسلة ملخصات شوم، ادمنستر، جوزيف أ.، ترجمة د. محمود أحمد أبو زيد.
3. العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي- تخصص الكهرباء (المستوى الأول للمرحلة الثانوية الفرع الصناعي)، مجموعة مؤلفين، إدارة المناهج والكتب المدرسية في المملكة الأردنية الهاشمية.
4. علم الصناعة - مجموعة الإلكترونيات (الصف الأول الثانوي الفرع الصناعي)، المسلماني، صالح وآخرون، الأردن.
5. أساسيات الكهرباء والإلكترونيات في تخصص صيانة الجوال- المعاهد الثانوية الصناعية، المملكة العربية السعودية.

ثانياً: المراجع الأجنبية

1. Electronic Devices, Floyd, Thomas L., 9th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 2012
2. Digital Design, Mano, M. Morris & Ciletti, Michael D., 5th Ed., 2013
3. Electrical Engineering Fundamentals, Floyed, Thomas L., Prentice, Inc, sixth edition, 2000
4. Experiments in Electronics Devices and Circuits, LaLond, David E. & Ross, John A.
5. Fundamentals of Electronic Circuits, Alexander, Charles K. & Sadiku, N. O. Mathew, 3rd Edition

ثالثاً: المواقع الإلكترونية

1. <https://electronics.stackexchange.com>
2. <https://www.futuremfg.com>
3. <http://www.navsea.navy.mil/Portals>
4. <https://www.electrical4u.com>
5. <http://www.datasheetcatalog.com>
6. <https://www.electronics-tutorials.ws>
7. <http://www.fujitsu.com/us/products>
8. <https://www.electronics-tutorials.ws>
9. <http://www.allaboutcircuits.com>
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
11. http://www.allectronics.com/make_store/category/390/Microphones/1.html
12. <http://tkne.net/vb>

■ لجنة المناهج الوزاريّة

د. صبري صيدم	د. بصري صالح	م. فواز مجاهد
أ. عزام أبو بكر	أ. ثروت زيد	أ. عبد الحكيم أبو جاموس
د. شهناز الفار	د. سميرة النخالة	م. جهاد دريدي

■ لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الاتصالات الفرع الصناعيّ

أ.د. اسماعيل شندي	أ.د. عبد السميع العرايد	أ.د. ماهر الحولي	أ.د. محمد عساف
د. إياد جبور	د. جمال الكيلاني	د. حمزة ذيب	د. خالد تربان
أ. تامر رملوي	أ. جمال زهير	أ. افتخار الملاحي	أ. رقية عرار
أ. عبير النادي	أ. عفاف طهوب	أ. عمر غنيم	أ. فريال الشوارة
أ. نبيل محفظ			

■ المشاركون في ورشة العمل

م. ناريمان البدارين	م. ناصر صوالحة	م. أسامة نجاجة	م. مصعب المحاريق
م. عصام منصور	م. عزات تمام	م. محمد أبو حمدة	م. علاء عقاد
م. محمود عليوي	م. ثائر نغنغية	م. ولاء زكارنة	م. آلاء صبيح
م. رانية حج علي	م. فخري صباح	م. إيمان كنانة	م. محمد سلمان
م. صلاح الدين حاج أحمد			