



امتحان نهاية الفصل الاول

السؤال الاول: ضعي دائره حول رمز الاجابه فيما يلي :

(5 علامات)

- (1) الغاية من العلاج هي :
أ- الشفاء وازالة الالم
ج- احترام كرامته وصيانه جسمه وعقله
ب- تحسين ظروف حياة المريض
د- جميع ما ذكر ينطبق على العلاج
- (2) سلوك يسلكه الفرد في اتجاه احسن تصرف ممكن سعي الى نتيجة معينة عند اتخاذ القرارات :
أ- الاخلاق
ب- الاخلاقيات الطبية
ج- السلوكيات الطبية
د- الرغبات الفردية
- (3) مخترع المصباح الكهربائي:
أ- نقولا تسلا
ب- الفا اديسون
ج- ابقرات
د- جورج ويستنغهاوس
- (4) تعتبر احد الامثلة على التعنت في العلاج:
أ- الفيتامينات
ب- التبرع بالأعضاء
ج- اجهزة الانعاش
د- ليس مما سبق
- (5) جميع الاوصاف التالية تنطبق على الدارة المغلقة ما عدا:
أ- لا يسري التيار
ب- المصباح مضيء
ج- المفتاح مغلق
د- يسري التيار

السؤال الثاني :

(10 علامات)

- أولا : ضع اشارة ✓ او x امام العبارات التالية
1. (التيار الذي يصلنا الى البيوت هو تيار مستمر.
 2. (من اخلاق الطبيب ان يحافظ على سرية وكرامة المريض.
 3. (قد يحتاج المريض لعملية تفتيت الحصى لكثر من مرة .
 4. (القسرة التشخيصية يجب ان يتبعها قسرة علاجية.
 5. (يستخدم المفتاح المفرد للتحكم باضاءة مصباح من مكانين مختلفين.

ثانيا : اكمل الفراغ بالمصطلح المناسب

1. [تسعى الى الحفاظ على الجانب الانساني بين افراد المجتمع.
2. [نص يقسمه الاطباء قبل مزاوله المهنة يختلف باختلاف الدين والبلد .
3. [مصدر من مصادر الحصول على التيار المستمر.
4. [القوة المحركة للملف الذي يدور داخل المغناطيس لتوليد الكهرباء في محطة توليد الكهرباء.
5. [سلك في التمديدات الكهربائية المنزلية لونه اصفر يتوسطه خط اخضر.

السؤال الثالث :

(5 علامات)

(أ) ما المقصود بلوحة التوزيع الرئيسية ؟

(ب) اذا علمت ان عدد الدارات الفرعية في المدرسة 20 دارة ، فكم عدد القواطع الالية في لوحة التوزيع الرئيسية برأيك ؟



(ج) من يقوم بتحضير خارطة التمديدات الكهربائية المنزلية ؟

(د) ما القطعة المستخدمة لتوصيل الاسلاك ذات اللون الواحد داخل علب التجميع ؟

(8 علامات)

السؤال الرابع :

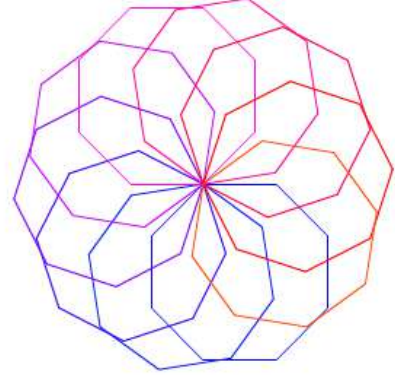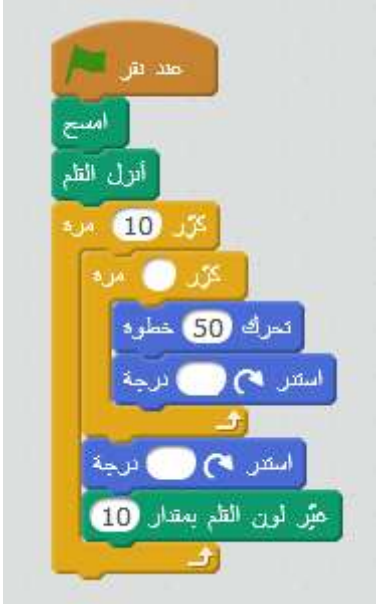(1) للحصول على هذه الزخرفة اكمل الكود البرمجي التالي واجيبي عن الاسئلة؟



- ما الوحدة الاساسية للزخرفة المجاورة؟
- ما نوع الحلقات الدورانية المستخدمة في الكود المجاور؟
- هل الزخرفة ذات لون واحد؟
- كم طول ضلع الشكل الهندسي المستخدم كوحدة اساسية للزخرفة ؟
- متى يتم تنفيذ اللينات البرمجية المجاورة؟

(2 علامات)

السؤال الخامس : اكمل الجدول التالي

وجه المقارنة	نوع المفتاح الكهربائي	عدد نقاط التوصيل

معلمة المادة
هالة داود

مديرة المدرسة
غادة ولويل