سؤال :

في إحدى التجارب لقياس المقاومة الداخلية لعمود كهربائي قوته الدافعة الكهربائية ٦ فولت، تم الحصول على النتائج الآتية :

(ت) أمبير	٠,٢٥	٠,٥	٠,٧٥	١
(جـ) فولت	٥	٤	٣	٢
ق د – جـ	1	2	3	4

- مثّلْ القياسات بيانياً بحيث (ق د – جـ) على محور الصادات، و(ت) على محور السينات، ويمكن استخدام برنامج (إكسل)، ثم أوصل النقاط .
- جدْ ميل الخط الناتج .
- ماذا يمثّل ميْل الخط الناتج؟
- تنبأْ بقيمة كلٍّ من: ق د ،جـ ، عندما تكون شدة التيار = صفر (أيّ أنّ الدارة الكهربائية مفتوحة) .
- هل قيمة المقاومة الخارجية ثابتة أم متغيرة؟

1 - رسم البياني

ق د = جـ د + جـ خ = ت x م د + ت x م خ

ق د - جـ = م د x ت ⟸ **م د = (ق د - جـ) / ت**

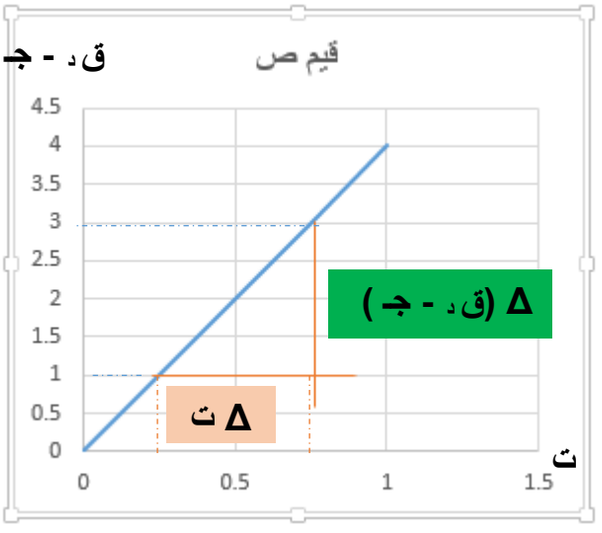

2 - الميل :

الميل = Δ (ق د - جـ) / Δ ت = 1 - 3 / 0.25 - 0.75 = 2 / 0.5

= 4 Ω

3 - الميل = المقاومة الداخلية وفق العلاقة أعلاه ، والقيمة غير منطقية وتعتبر عالية .

عندما تكون الدارة مفتوحة يصبح ق د = جـ لأن ت= 0 حيث يصبح ق د - جـ = 0

4 - المقاومة الخارجية متغيرة وبها يتم تغير التيار والجهد الخارجي .

الأستاذ : محمود رداد

ذ . صيدا . ث

الملتقى التربوي
. https://www.wepal.net
www.wepal.net | RESOURCE #108655 | TRACK ba8445b58004b62f